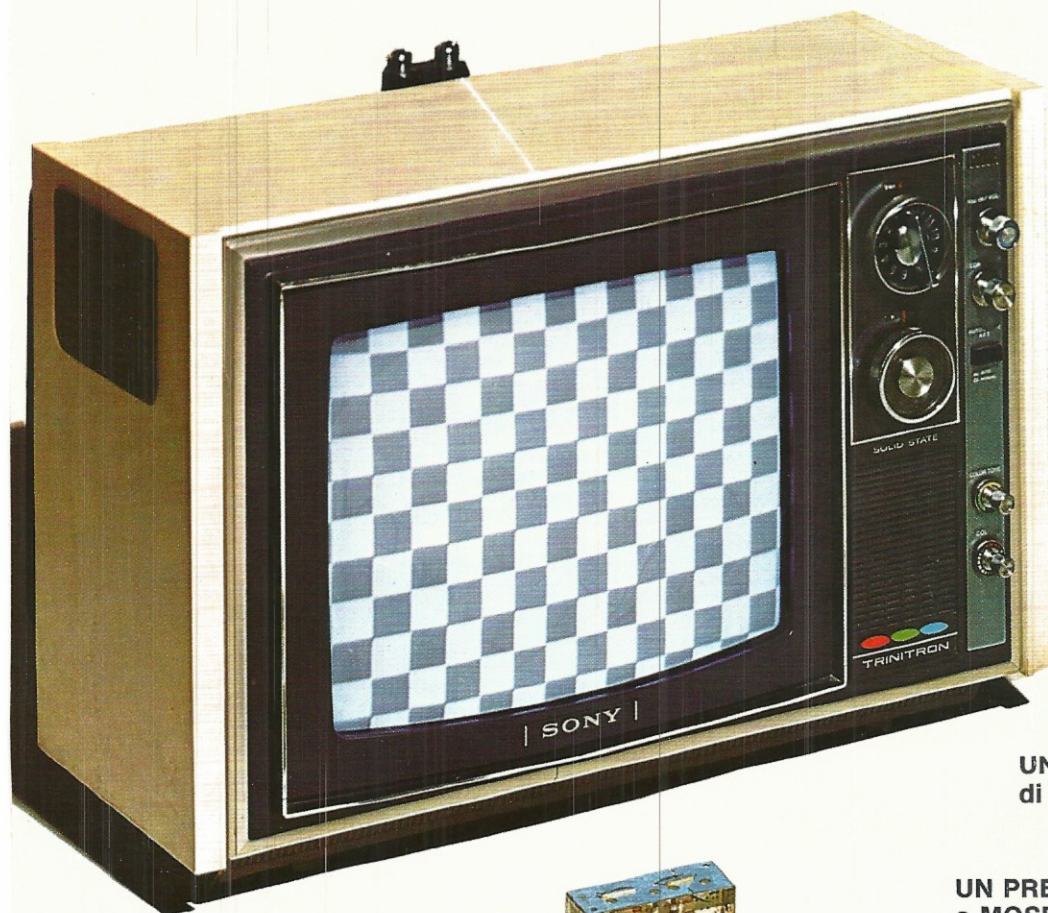


NUOVA **ELETRONICA**

Anno 9° - n. 49

RIVISTA MENSILE

Sped. Abb. Post. Gr. 4°/70




**UN GENERATORE
di BARRE per TV**

**UN PREAMPLIFICATORE
a MOSFET per la FM**

**UN TERMOMETRO
LUMINOSO a LED**

**UN SEGNALATORE
DI FUGHE di GAS**

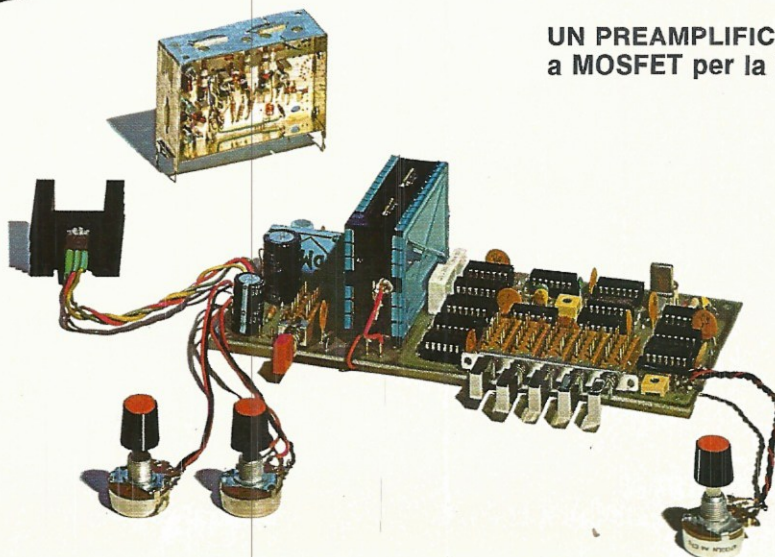

Direzione Editoriale
NUOVA ELETTRONICA
Via Cracovia 19 - BOLOGNA
Telefono (051) 46 11 09

Stabilimento Stampa
Cooperativa lavoratori
Officine Grafiche Firenze
Viale dei Mille, 90 - Firenze

Distribuzione Italia
PARRINI e C. s.r.l.
Roma - Piazza Indipendenza
11/B - Tel. 4992
Milano - Via delle Termopili,
6-8 - Tel. 28.96.471

Direttore Generale
Montuschi Giuseppe

Direttore Responsabile
Morelli Sergio

Autorizzazione
Trib. Civile di Bologna
n. 4007 del 19.5.69

NUOVA ELETTRONICA

ABBONAMENTI

Italia 12 numeri L. 10000


Estero 12 numeri L. 13000

Numero Singolo L. 1000
Arretrati L. 1000

RIVISTA MENSILE

N. 49 - 1977

ANNO IX - GENNAIO

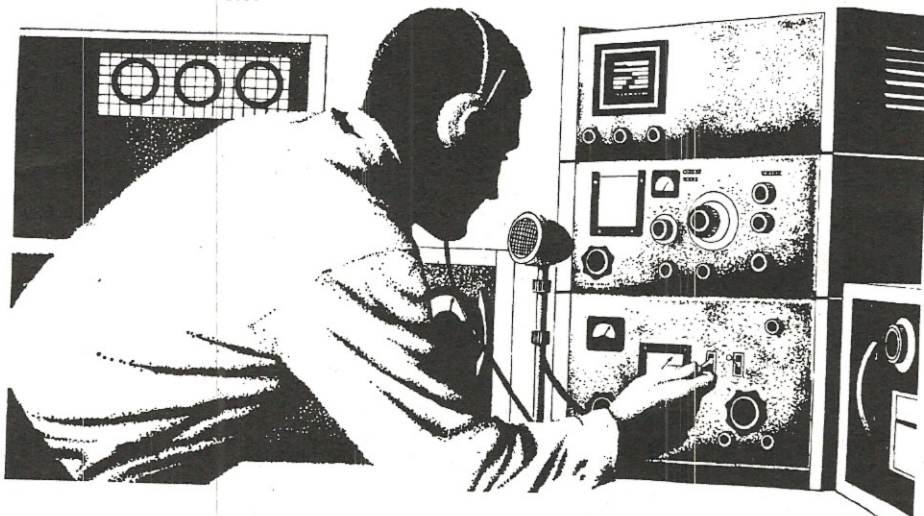

COLLABORAZIONE

Alla rivista Nuova Elettronica possono collaborare tutti i lettori. Gli articoli tecnici riguardanti progetti realizzati dovranno essere accompagnati possibilmente con foto in bianco e nero (formato cartolina) e di un disegno (anche a matita) dello schema elettrico. L'articolo verrà pubblicato sotto la responsabilità dell'autore, e pertanto egli si dovrà impegnare a rispondere ai quesiti di quei lettori che realizzato il progetto, non sono riusciti ad ottenere i risultati descritti.

Gli articoli verranno ricompensati a pubblicazione avvenuta. Fotografie, disegni ed articoli, anche se non pubblicati non verranno restituiti.

È VIETATO

I circuiti descritti su questa Rivista, sono in parte soggetti a brevetto, quindi pur essendo permessa la realizzazione di quanto pubblicato per uso dilettantistico, ne è proibita la realizzazione a carattere commerciale ed industriale.

Tutti i diritti di riproduzione o traduzioni totali o parziali degli articoli pubblicati, dei disegni, foto ecc. sono riservati a termini di Legge per tutti i Paesi. La pubblicazione su altre riviste può essere accordata soltanto dietro autorizzazione scritta dalla Direzione di Nuova Elettronica.

SOMMARIO

LX199 - TERMOMETRO LUMINOSO a DIODI LED	2
PER CAPIRE i FLIP-FLOP SET/RESET	12
LX213 - UN REGOLATORE a COMMUTAZIONE	26
LX220 - PIÙ SENSIBILITÀ sulla FM con un MOSFET	34
SEGNALATORE DI FUGHE DI GAS	44
LX218 - BIOSTIMOLATORE a IONI NEGATIVI	52
LX214 - CONTAGIRI a DIODI LED con UAA180	60
LX187 - Un GENERATORE di BARRE per TV	70
USO del TRACCIACURVE - PROVE sui DIODI	86
ERRATA CORRIGE dei nn. 45-46-47-48	94

Il prossimo numero sarà « doppio » sia di pagine che di progetti.

- * un TRASMETTITORE FM - 88.108 MHz
- * un CAPACIMETRO DIGITALE
- * una SINTONIA a diodi LED per SINTONIZZATORE FM
- * un DOPPIA TRACCIA per OSCILLOSCOPI
- * un OSCILLATORE a 455 KHz modulato in AM

e oltre a questi ne troverete tanti altri

Associato all'USPI
(Unione stampa
periodica italiana)



La Siemens, oltre all'integrato UAA170, che i lettori già dovrebbero conoscere, avendolo noi impiegato nella realizzazione di un indicatore di livello (vedi rivista n. 42-43, a pag. 57), ha prodotto da poco tempo un altro integrato della stessa serie, siglato UAA180.

Qual'è la differenza esistente tra l'UAA170 e l'UAA180?

Il primo, come certamente già saprete, serve essenzialmente per pilotare una serie di 16 led, in progressione singola; cioè se ne accende uno solo per volta, proporzionalmente alla tensione continua che si ha sul terminale d'ingresso.

UN TERMOMETRO LUMINOSO A DIODI LED

L'UAA180, a differenza di quest'ultimo, è in grado di pilotare solo 12 led, anziché 16, ma in progressione continua.

Cioè, utilizzando l'UAA170, se applicassimo al suo ingresso una tensione continua sufficiente per ottenere l'accensione del terzo led, il primo ed il secondo automaticamente si spegnerebbero; analogamente, se aumentassimo la tensione per accendere il quarto led, è ovvio che si spegnerebbero i primi tre.


Con l'UAA180 invece, applicando una tensione al suo ingresso, se questa risultasse sufficiente a fare accendere il terzo led, i primi due rimarrebbero accesi; aumentando tale tensione fino a fare accendere il quinto led, i primi quattro non si spegnerebbero, come invece avveniva con l'UAA170.

Cioè, se disponessimo questi dodici led verticalmente, otterremmo una specie di luminoso indicatore a « colonna », visivamente del tutto analogo a quanto si manifesta in un termometro a mercurio dove, all'aumentare della temperatura, si vede salire progressivamente il liquido argenteo senza alcuna interruzione. Prendendo lo spunto da questa considerazione, abbiamo immediatamente pensato di sfruttare l'integrato UAA180 in un'applicazione di questo genere, cioè in pratica

di realizzare un termometro a led luminescenti, vale a dire un progetto che, nonostante la sua limitata applicazione in campo pratico, potrà servire come trampolino di lancio per prendere confidenza con questo nuovo integrato e permetterci di utilizzarlo al più presto in realizzazioni più valide ed interessanti.

L'INTEGRATO UAA180

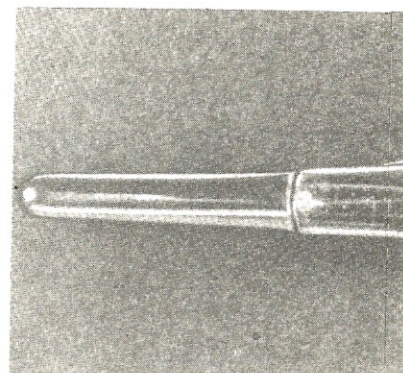L'integrato UAA180 è un « dual-line » a 9+9 piedini, di cui dodici vengono utilizzati per pilotare



altrettanti diodi led, due per l'alimentazione (il n. 18 per i 12 Volt positivi ed il n. 1 per la massa) ed infine i quattro restanti servono per svolgere le seguenti funzioni:

Terminale 16 - Serve per determinare la tensione minima di riferimento, necessaria ad accendere il primo diodo led. Se applicheremo tale terminale a massa, il primo diodo led si accenderà con una tensione di circa 0,4 Volt, mentre se a tale terminale applicassimo ad esempio una tensione di 1 Volt positivo, il primo diodo led si accenderebbe solo quando all'ingresso dell'integrato (piedino 17), sarà presente una tensione di 1,4 Volt.

Terminale 17 - È il terminale d'ingresso, quello cioè sul quale dovremo applicare la tensione variabile necessaria per accendere i diodi led.

Terminale 3 - Serve per determinare la tensione di riferimento massima necessaria ad accendere l'ultimo led. Quindi, se tale terminale viene polarizzato con una tensione positiva di 4 Volt, l'ultimo diodo led si accenderà quando in ingresso (cioè sul piedino 17) la tensione positiva avrà raggiunto un valore di circa 4 Volt.

Terminale 2 - Piedino di controllo della luminosità


dei diodi led. Tenendo questo piedino aperto si ha la massima luminosità, mentre se questo viene collegato a massa tramite una resistenza di alto valore (da 10.000 a 100.000 Ohm) la luminosità del diodo led diminuisce.

Poiché lo schema interno di questo integrato non viene totalmente rivelato dalla Casa costruttrice, anche noi siamo costretti a presentarvi solo quanto di esso conosciamo, cioè quello disegnato in fig. 1. Noterete come il piedino d'ingresso (il n. 17), risulta collegato alla base di un transistor che pilota una «matrice»; questo, a sua volta, comanda un gruppo di quattro transistor.

fig. 2 lo schema elettrico base necessario a questo scopo. In questo circuito il trimmer R2 serve a regolare la «sensibilità» di fondo-scala, cioè a determinare la tensione massima necessaria ad accendere l'ultimo diodo led.

SCHEMA ELETTRICO

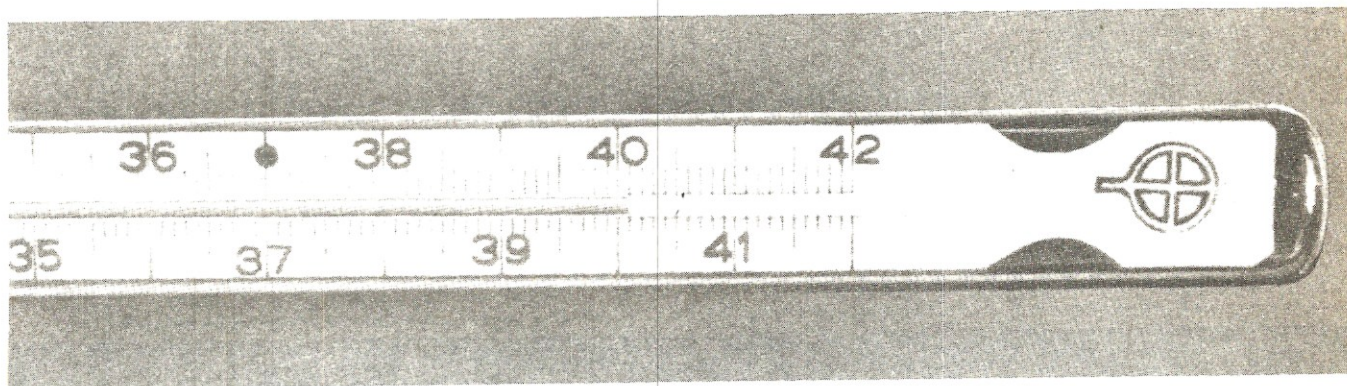Dobbiamo subito precisare che il termometro che intendiamo presentarvi è in grado di misurare una temperatura compresa tra un minimo di 0° C ed un massimo di 42° C, suddivisa in quat-



Utilizzando il nuovissimo integrato UAA180 della Siemens è possibile realizzare degli interessanti strumenti di misura a diodi led, quali ad esempio il termometro che oggi vi presentiamo.

sulle cui uscite (piedini 12-13-14-15) collegheremo il primo gruppo di quattro diodi led.

Lo stesso transistor d'ingresso pilota contemporaneamente altre due «matrici», le quali a loro volta pilotano altri due gruppi di quattro transistor, necessari per i rimanenti 8 led. Il secondo gruppo di quattro diodi led andrà a collegarsi ai piedini 8-9-10-11 ed il terzo e ultimo gruppo ai piedini 4-5-6-7.

Abbiamo infine i due transistor collegati ai piedini 16-3, necessari per stabilire la **massima** e la **minima** tensione di riferimento, quindi l'ultimo transistor (la cui base è collegata al piedino 2), impiegato per determinare la corrente massima che deve scorrere nei led stessi, e quindi a stabilire la massima luminosità.

A questo punto coloro che volessero sperimentare questo integrato per realizzare ad esempio un piccolo millivoltmetro, oppure un semplice S-meter da collegare in un ricevitore, troveranno in

tro portate, con la precisione di 1 led per grado centigrado.

Più esattamente le quattro portate disponibili ci permettono di esplorare le seguenti gamme di temperatura:

- 1° portata: da 0° C a 12° C;
- 2° portata: da 10° C a 22° C;
- 3° portata: da 20° C a 32° C;
- 4° portata: da 30° C a 42° C.

Lo schema è stato progettato per utilizzare solo ed unicamente una sonda in vetro avente una resistenza di circa 2.000 Ohm a 25° C; è ovvio che utilizzando un altro tipo di sonda, avente una diversa resistenza ohmica, o una NTC metallica avente anch'essa diversa resistenza ohmica, tutti i valori relativi alle resistenze impiegate nel ponte di Wheatstone debbono necessariamente venire modificati.

Nel realizzare questo termometro, il primo e

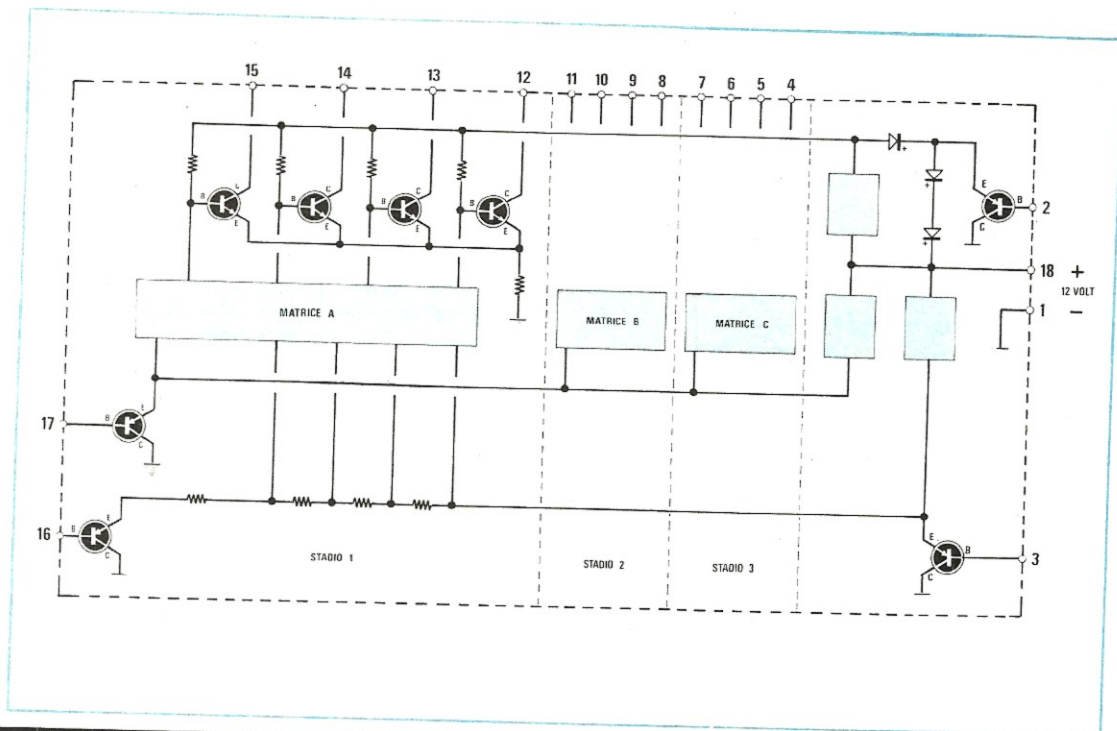


Fig. 1 L'integrato UAA.180, a differenza del suo confratello UAA.170, presenta la caratteristica di mantenere accesi tutti i diodi interessati, quindi visivamente può risultare più interessante rispetto al secondo. Internamente l'integrato UAA.180 è composto da tre stadi simili, ognuno dei quali pilota 4 diodi led. Il terminale pilota è, come spiegato nell'articolo, il piedino 17, mentre i piedini 16 e 3 servono per determinare la tensione di riferimento minima e massima, entro alla quale debbono accendersi tutti i dodici diodi led.

più critico problema che abbiamo dovuto risolvere è stato quello di linearizzare il comportamento della NTC in funzione della temperatura.

Infatti si sa che queste sonde non sono perfettamente lineari, cioè il loro valore ohmico non varia proporzionalmente al variare della temperatura. L'integrato UAA180 invece è perfettamente lineare, infatti ad ogni aumento di tensione in ingresso di circa 29 millivolt, si accende un diodo led. Era quindi necessario cercare di linearizzare il comportamento della sonda, in modo che, ad ogni aumento di un grado, corrispondesse, sull'ingresso dell'integrato, un aumento di tensione di 29 millivolt.

Per ottenere questo abbiamo dovuto far precedere all'UAA180 un circuito composto dall'integrato UA723, indicato nello schema elettrico con la sigla IC1 e dal transistor PNP tipo BC177, (indicato nello schema con la sigla TR1).

Abbiamo accennato precedentemente che il cir-

cuito a cui è collegata la sonda è in pratica un ponte di Wheatstone, ma forse il lettore controllando lo schema elettrico di fig. 3 non lo individuerà molto facilmente, per cui abbiamo ritenuto opportuno ridisegnarlo (vedi fig. 4), in modo da renderlo visivamente più simile al classico ponte di Wheatstone.

Le resistenze R10 e R11 costituiscono uno dei due bracci del ponte, mentre l'altro è composto dalla resistenza NTC (collegata in serie-parallelo con R2 e R1 al fine di linearizzarne la curva di risposta) e dal commutatore S2.

Le uscite del ponte andranno a collegarsi rispettivamente al piedino 3 di IC1, tramite la resistenza R14, ed al piedino 2 di IC1, tramite la resistenza R12.

L'integrato UA723 (IC1), per chi ancora non ne fosse a conoscenza, internamente dispone di un alimentatore stabilizzato di alta precisione e di un amplificatore differenziale; si userà l'alimentatore

stabilizzato per ottenere la tensione utile ad alimentare il ponte di Wheatstone (piedino 4) e l'amplificatore differenziale per amplificare la tensione di errore del ponte.

Come in ogni amplificatore differenziale anche su questo sono presenti due ingressi, uno **non-invertente** (piedino 3) e uno **invertente** (piedino 2).

Cosa significa « non-invertente » ed « invertente »?

Significa semplicemente che se noi applichiamo una tensione positiva sul piedino 3 (non-invertente), in uscita (piedino 6 di IC1) avremo una variazione positiva, mentre se applichiamo al piedino 2 (invertente) una tensione positiva, in uscita dall'integrato otterremo una variazione negativa. Poiché il piedino 3 è collegato ai due lati del ponte a tensione fissa, che utilizziamo come tensione di riferimento, (cioè in pratica al braccio del ponte composto dalle due resistenze R10 e R11) ed essendo l'altro braccio (composto dalla resistenza NTC e dal commutatore S2) al piedino invertente, ne consegue che, quando la tensione su tale piedino aumenta rispetto alla tensione fissa di riferimento presente sul piedino 3,

in uscita dall'integrato (piedino 6) la tensione si riduce.

Poiché il guadagno dell'amplificatore differenziale UA723 è elevatissimo, è sufficiente una variazione di pochi microVolt in ingresso per ottenerne analogamente una elevata sul piedino d'uscita di tale integrato.

Il terminale d'uscita di IC1 è collegato a sua volta alla base di un transistor di tipo PNP, ne consegue quindi, variandone la polarizzazione di base, che la corrente di collettore subirà a sua volta delle variazioni.

Ai capi della resistenza R19 si creerà quindi una differenza di potenziale che utilizzeremo per pilotare l'integrato UAA180.

Infatti, come è possibile notare dallo schema elettrico di fig. 4, il terminale d'ingresso (piedino 17) dell'integrato IC2 è appunto collegato sul collettore del transistor TR1.


Il trimmer R16 che troviamo collegato sull'emittitore dello stesso transistor, serve essenzialmente per poter correggere, in fase di taratura, le eventuali differenze di « beta » che si riscontrano di solito tra transistor dello stesso tipo e modello, in modo che alla temperatura « minima » si accenda solo il primo led.

A titolo informativo riportiamo le tensioni che debbono risultare presenti sul piedino d'ingresso di IC2 (piedino 17) per ottenere l'accensione dei diversi led e corrispondentemente le analoghe tensioni via via rilevate in uscita dall'integrato IC1 (piedino 6), necessarie per ottenere ai capi di R19 tale differenza di potenziale.

Fig. 2 Con questo integrato è possibile realizzare dei semplici voltmetri o S-meter luminosi utilizzando lo schema qui riportato. Per misure superiori a 1 volt si consiglia di sostituire la resistenza R3 con un trimmer, collegandone il cursore al terminale 17 dell'integrato.

COMPONENTI

R1 = 1.200 ohm
 R2 = 22.000 ohm trimmer
 R3 = 100.000 ohm
 DZ1 = diodo zener 5.6 volt
 S1 = interruttore
 IC2 = integrato UAA.180
 DL1 a DL12 = diodi led

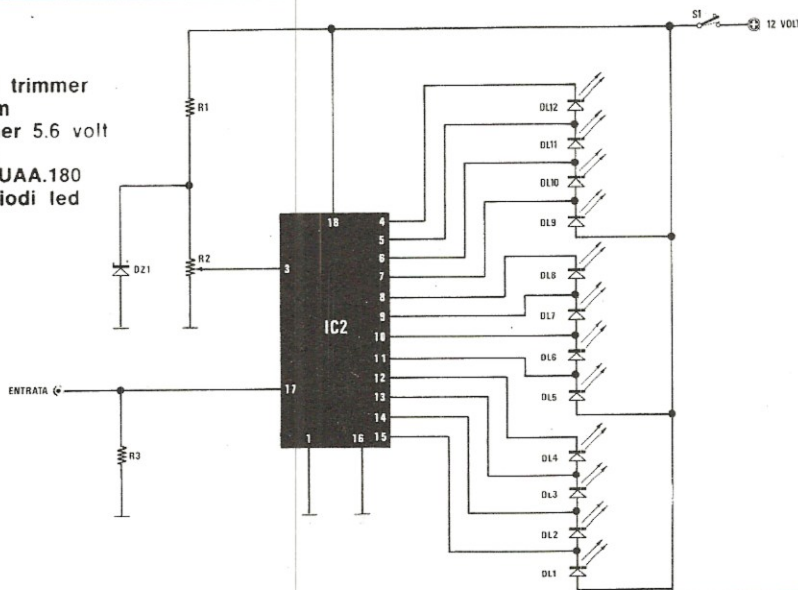

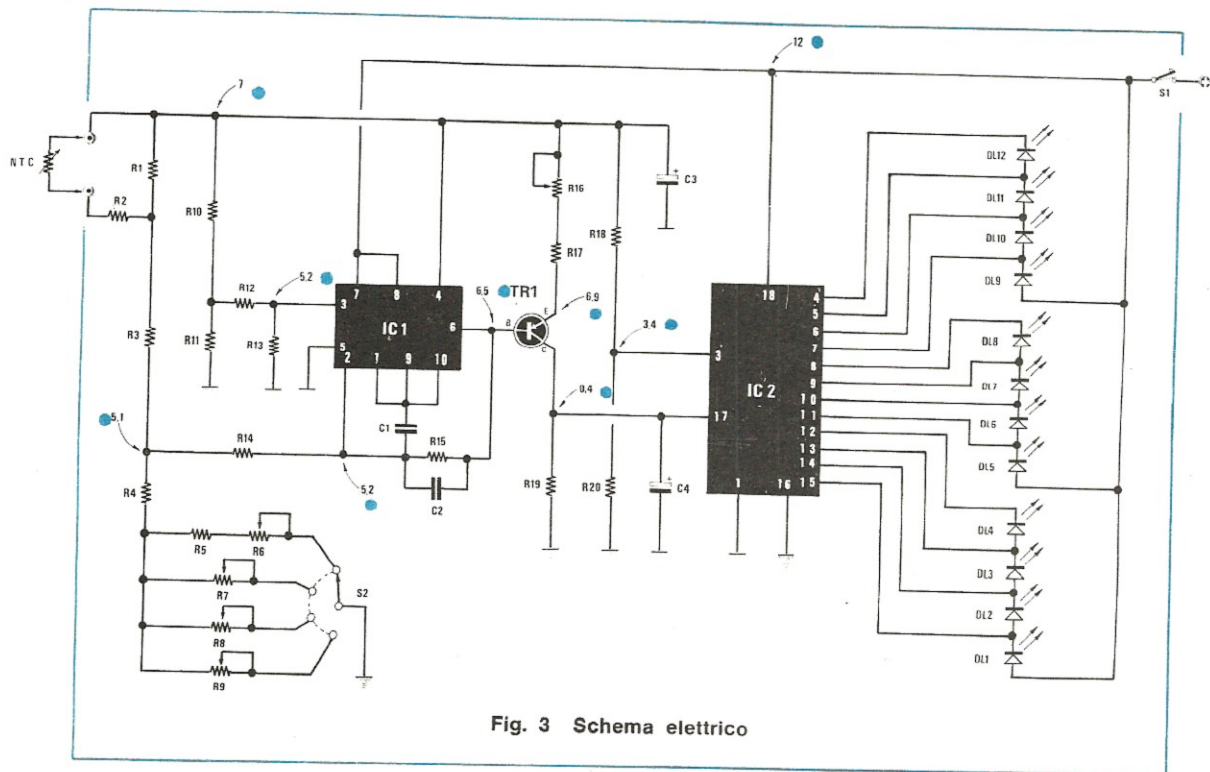


Fig. 3 Schema elettrico

Precisiamo che tali letture sono rilevabili solo mediante un Voltmetro elettronico, in quanto un normale tester introdurrebbe delle cadute di tensioni rilevanti, modificando notevolmente le letture medesime.

Tensioni in entrata su IC2 (piedino 17)	tensioni in uscita su IC1 (piedino 6)	diodi led accessi fino al
0,40	6,50	1
0,69	6,45	2
0,98	6,40	3
1,27	6,35	4
1,56	6,30	5
1,85	6,25	6
2,14	6,20	7
2,43	6,15	8
2,72	6,10	9
3,01	6,05	10
3,30	6,00	11
3,59	5,90	12

Conoscendo le tensioni via via presenti all'ingresso dell'integrato UAA180, quelle presenti all'uscita dell'integrato UA723 ed infine quelle presenti ai capi della resistenza R19 (che in pratica corrispondono a quelle d'ingresso dell'UAA180)

LISTA COMPONENTI

- R1 = 1.200 Ohm 1/4 Watt
- R2 = 82 Ohm 1/4 Watt
- R3 = 1.200 Ohm 1/4 Watt
- R4 = 4.700 Ohm 1/4 Watt
- R5 = 470 Ohm 1/4 Watt
- R6 = 1.000 Ohm trimmer
- R7 = 1.000 Ohm trimmer
- R8 = 1.000 Ohm trimmer
- R9 = 1.000 Ohm trimmer
- R10 = 2.200 Ohm 1/4 Watt
- R11 = 10.000 Ohm 1/4 Watt
- R12 = 10.000 Ohm 1/4 Watt
- R13 = 120.000 Ohm 1/4 Watt
- R14 = 10.000 Ohm 1/4 Watt
- R15 = 120.000 Ohm 1/4 Watt
- R16 = 2.200 Ohm trimmer
- R17 = 5.600 Ohm 1/4 Watt
- R18 = 4.700 Ohm 1/4 Watt
- R19 = 27.000 Ohm 1/4 Watt
- R20 = 4.700 Ohm 1/4 Watt
- C1 = 470 pF ceramico a disco
- C2 = 100.000 pF poliestere
- C3 = 10 mF elettrolitico 35 Volt
- C4 = 1 mF elettrolitico 35 Volt
- LED1 a LED12 = diodi led
- TR1 = transistor PNP tipo BC177
- IC1 = integrato tipo uA723
- IC2 = integrato tipo UAA180
- S2 = commutatore 2 vie 4 posizioni
- NTC = sonda NTC vetro da 2200 ohm

In basso - Come si presenta a costruzione ultimata il nostro termometro a diodi led. Una volta tarato lo strumento, il lettore potrà scrivere con dei trasferibili la relativa indicazione in gradi centigradi vicino ad ogni diodo led.

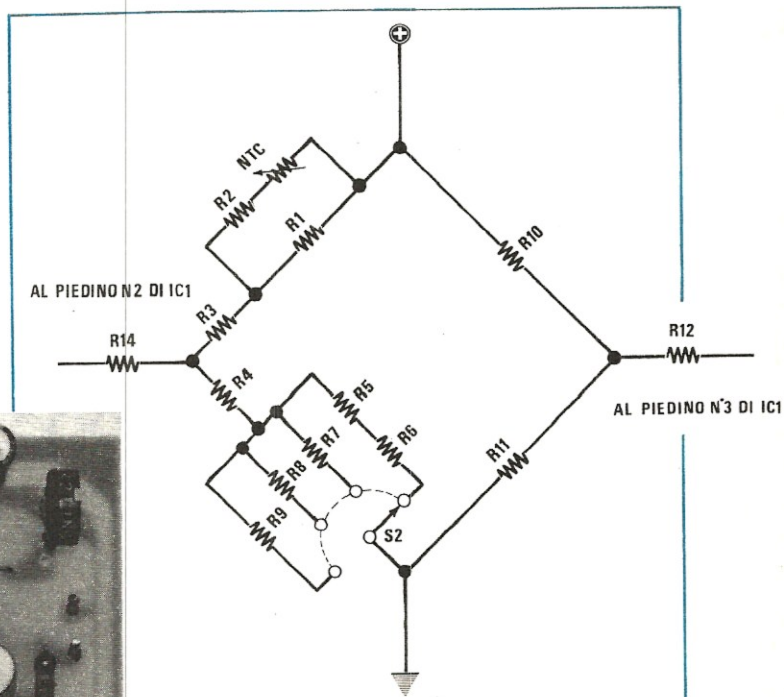
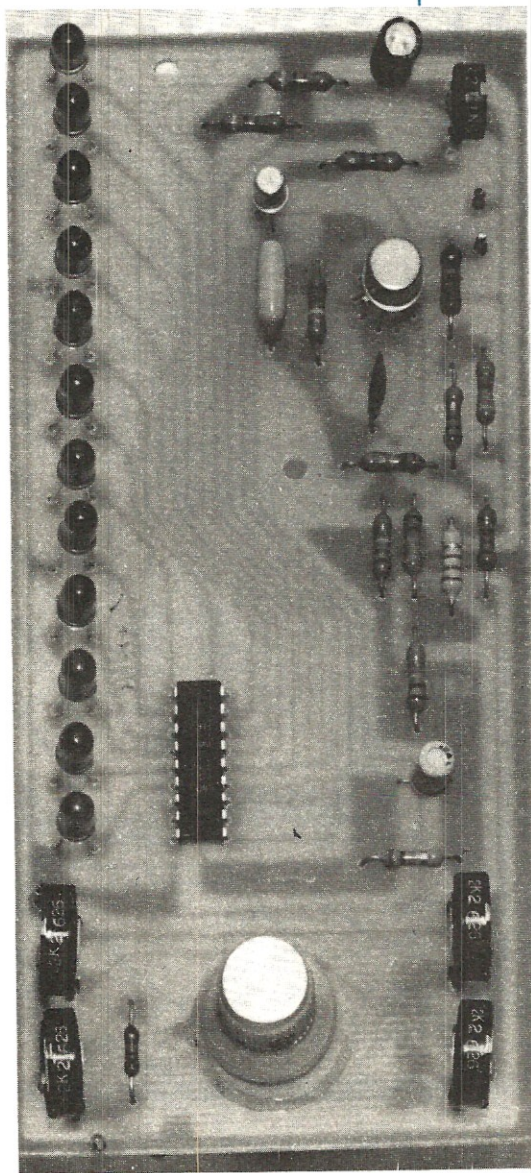


Fig. 4 Il circuito d'ingresso del nostro termometro è costituito in pratica da un ponte di Wheatstone che qui abbiamo ridisegnato in quanto nello schema elettrico di fig. 3 non è facilmente identificabile. Per semplificare il disegno i trimmer R6-R7-R8-R9 sono stati qui disegnati come normali resistenze fisse.

potremo controllare il corretto funzionamento del circuito; non solo, ma qualora volessimo modificare il circuito per adibirlo ad un'altra qualsiasi applicazione, od infine nell'eventualità che volessimo impiegare una sonda NTC di diverse caratteristiche e per adattarla a temperature diverse, al conoscenza di queste tensioni ci faciliterà notevolmente questo compito.

A questo punto è ovvio e facilmente comprensibile che è possibile sostituire la sonda NTC pure con una fotosensibilità ed ottenere, anziché un termometro, un indicatore di luminosità.

(Nota: le tensioni riportate in fig. 3 si riferiscono al caso in cui sia acceso solo il primo led, cioè quando la tensione presente sul piedino 17 di IC2 è di 0,4 Volt).

REALIZZAZIONE PRATICA

Sul circuito stampato LX199, visibile in fig. 5, a grandezza naturale, troveranno posto tutti i componenti, ad esclusione della sonda NTC, come illustrato nello schema pratico di fig. 6.

Inizieremo il nostro montaggio saldando sullo stampato le resistenze i trimmer ed i condensatori, facendo attenzione a rispettare la polarità di quelli elettrolitici C3 e C4; lo stesso dicasi per i dodici led. Allo stesso modo procederemo inserendo negli appositi fori il transistor TR1, l'integrato IC1 e lo zoccolo destinato a ricevere l'integrato IC2.

Per ultimo monteremo sullo stampato il commutatore S2 (a 2 vie - 4 posizioni), e provvederemo a collegarlo ai quattro trimmer di taratura R6, R7, R8, R9 da 1.000 Ohm ciascuno.

Per poter fare questo basterà guardare la fig. 7, facendo attenzione a non scambiare tra loro i vari fili di collegamento che dallo stampato vanno a collegarsi al commutatore.

TARATURA E MESSA A PUNTO

Terminata la realizzazione del progetto ed ancor prima di utilizzarlo è necessario procedere alla taratura dei vari trimmer presenti sul circuito, affinché ogni portata sia idonea ad indicarci la gamma di temperature richiesta. Per effettuare questa taratura, dovremo come prima cosa procurarci un termometro, ed è ovvio che più preciso sarà il termometro impiegato, più precisa risulterà l'indicazione che otterremo dal nostro termometro a led.

Si consiglia, per vari motivi, di procedere alla taratura partendo dalla terza portata, cioè da quella che ci dovrà indicare un minimo di 20° C ed un massimo di 32° C.

Procuratevi quindi una bacinella contenente acqua calda, immergetevi il vostro termometro a mercurio ed aggiungete acqua calda o fredda, fino a quando non leggeremo su questo una temperatura di 21-23 gradi.

Prima di immergere la sonda NTC attendete che la temperatura dell'acqua si sia stabilizzata, ed ancora ricordatevi di tenere alla stessa altezza il bulbo del termometro a mercurio e quello della sonda, in quanto diversamente potremmo ottenere delle differenze anche di qualche grado dovute a strati di acqua più o meno caldi che immancabilmente risultano presenti anche in un mode-

sto recipiente, come potrebbe essere la bacinella da noi utilizzata.

Per questo motivo potremo ottenere degli errori anche elevati se appoggiassimo sul fondo del recipiente, sia esso di vetro o di metallo, il termometro a mercurio e la sonda NTC, in quanto quest'ultima, risultando la sua parte sensibile concentrata in un minuscolo punto posto all'estremità del

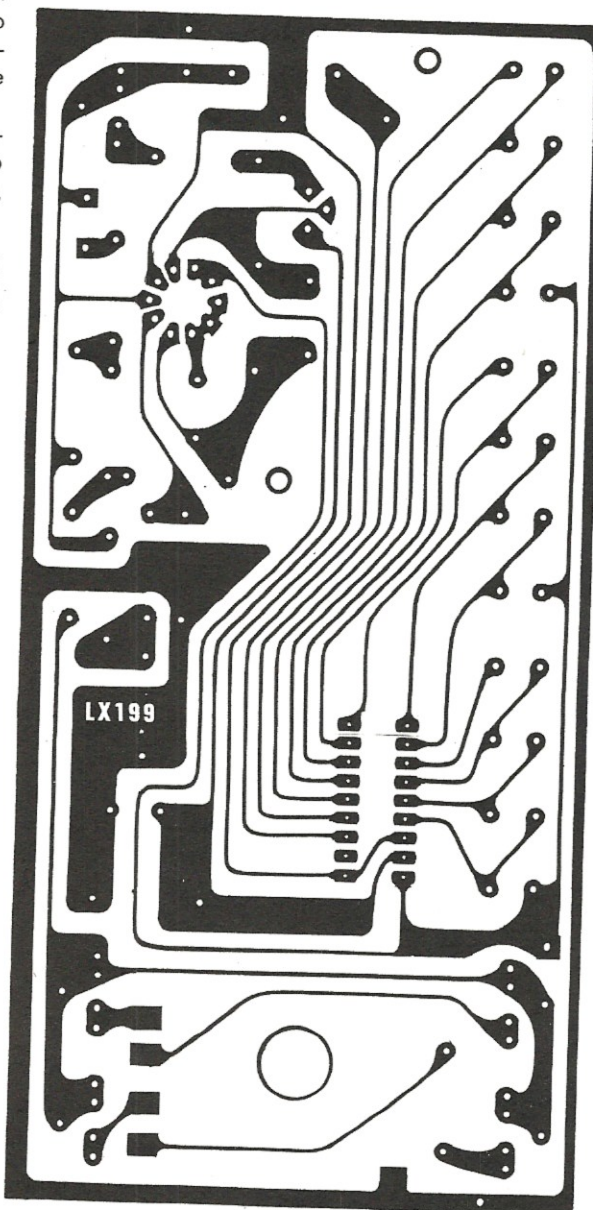


Fig. 5 Circuito stampato a grandezza naturale.

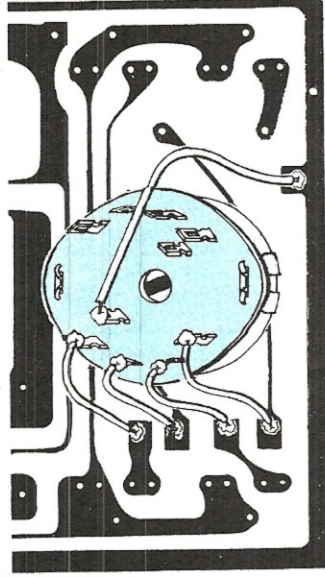


Fig. 6 Schema pratico di montaggio del termometro a diodi led. Sul disegno serigrafico riportato sul circuito stampato sono messe in evidenza le tacche di riferimento dei due integrati IC1 e IC2 e del transistor TR1 affinché il lettore non commetta errori nell'inserirli.

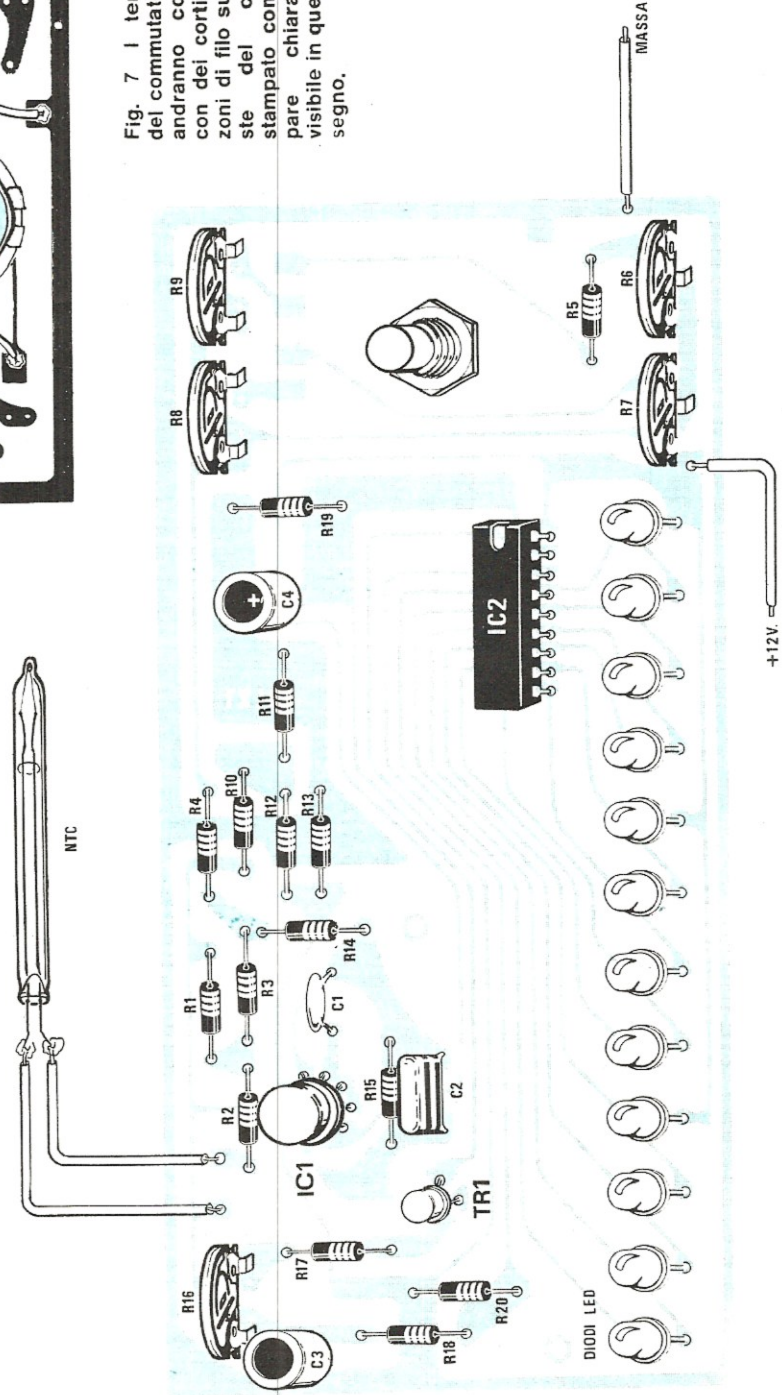


Fig. 7 I terminali del commutatore S2 andranno collegati con dei corti spez-zoni di filo sulle pi-ste del circuito stampato come ap-pare chiaramente visibile in questo di-segno.

vetro, rileverebbe la temperatura presente sul punto di contatto del recipiente e non quella dell'acqua, mentre il bulbo del mercurio, avendo un volume maggiore, ci indicherebbe un valore più prossimo alla temperatura dell'acqua presente sul fondo. Una volta a conoscenza di questi semplici particolari, di cui non sempre ci si ricorda di valutare le probabili ed eventuali conseguenze, potrete procedere alla taratura del nostro termometro a diodi led.

AmMESSO che il termometro a mercurio ci indichi una temperatura di 22 gradi, immergeremo nel liquido la sonda NTC e ruoteremo il trimmer R8 fino ad ottenere l'accensione del secondo led.

Infatti se ogni led ci deve indicare 1 grado di temperatura, e in questa portata il primo led deve accendersi a 21 gradi, è ovvio che il secondo si dovrà accendere a 22 gradi ed il terzo a 23 gradi.

Ottenuto ciò, aggiungete acqua calda nella bacinella in modo da far aumentare la temperatura e portarla all'incirca a 30-31 gradi.

A quest'ultima temperatura dovrebbe accendersi l'11° diodo led; se così non fosse e probabilmente non lo sarà, dovremo agire sul trimmer R16 in modo da ottenere l'accensione dell'undicesimo diodo led.

Rifaremo ora un controllo per vedere se alla temperatura di 21-22 gradi corrisponde ancora l'accensione del 1° o 2° diodo led; se così non fosse ritoccheremo leggermente il trimmer R8.

Chi dispone di un voltmetro elettronico, potrebbe controllare la tensione presente sul terminale 6 dell'integrato IC1, sapendo, come indicato nella tabella precedente, che alla diversa temperatura di 20-21-22 gradi deve in linea di massima risultare presente una tensione di 6,6-6,4 Volt.

Tarata la seconda portata, il trimmer R16 non andrà più « toccato », ma ora dovremo solo ed esclusivamente agire sui rimanenti trimmer R6-R7-R9.

Per la seconda portata, quella che ci indicherà una temperatura compresa tra 10 gradi e 22 gradi, risulterà a questo punto sufficiente raffreddare leggermente l'acqua della bacinella e, constatando che il termometro a mercurio ci indica 10-12 gradi, sarà sufficiente regolare il trimmer R7 fino a quando non si accenderà il secondo diodo led.

Lo stesso dicasi per la portata maggiore, quella compresa tra 30 gradi e 42 gradi; per questa portata il trimmer da regolare sarà quello indicato con la sigla R9.

Per la portata inferiore, quella cioè che va da 0 gradi ad un massimo di 10 gradi, procederemo come sopra, regolando in questo caso il trimmer

R6 ed immergendo nella bacinella dei cubetti di ghiaccio per far abbassare la temperatura dell'acqua.

Se a qualche lettore la sensibilità da noi indicata non risultasse di suo gradimento, possiamo accennare che, modificando la tensione di riferimento presente sul terminale 3 dell'integrato IC1 (uA.723), si ha la possibilità di renderlo più o meno sensibile, cioè ottenere una sensibilità di mezzo grado per ogni diodo led, o di 2 gradi per ogni diodo led.

Nel primo caso sarà sufficiente diminuire il valore di R11, in modo che la tensione di riferimento risulti inferiore a quanto da noi ora prefissato.

Allo stesso modo, per aumentare la tensione su questo piedino ed abbassare la sensibilità del termometro, basterà aumentare R11 (oppure ridurre R10).

Possiamo aggiungere ancora, per coloro a cui interessasse una sola portata, ad esempio da 12 a 23 gradi, come in campo fotografico, che potranno benissimo escludere dal circuito stampato il commutatore S2, collegando direttamente il terminale di massa al trimmer interessato (in questo caso R7).

Anche le portate da noi scelte possono benissimo venire modificate, conformemente alle proprie esigenze; del resto, come avrete senz'altro intuito, la **minima** e la **massima** temperatura la si ottiene agendo sui trimmer del commutatore e su quello presente sull'emettitore di TR1, cioè R16.

Poiché la corrente massima assorbita da questo circuito si aggira all'incirca sui 150 milliampere, potremo utilizzare, per alimentarlo un piccolo alimentatore in grado di erogare 12 Volt; chi volesse potrebbe anche alimentarlo a pile, anche se a nostro avviso potrebbe non risultare sufficientemente economico, in particolar modo se lo si volesse tenere acceso 24 ore su 24.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale occorrente per la realizzazione e cioè: resistenze, trimmer, condensatori, diodi Led, transistor, integrati, commutatore NTC in vetro, manopola e circuito stampato . . . L. 26.500
Il solo circuito stampato tipo LX199 . L. 5.400

ORGANIZZAZIONE



Mostra Mercato Salone HI - FI

ELETRONICA E
RADIANTISTICA

ALTA FEDELTA'
E STRUMENTI
MUSICALI

SEZ. DI VERONA

VERONA - QUARTIERE FIERISTICO - 2-3 APRILE 1977

ore 8.30 - 12.30 - 14.30 - 19.30

Manifestazione patrocinata da :

- E.A. FIERE DI VERONA
- ASSOCIAZIONE RADIOTECNICA ITALIANA



ARI - SEZ. DI VERONA

C. P. 400 - 37100 VERONA - TELEF. 045 - 24569

Conoscere il funzionamento dei flip-flop e comprendere in particolare la differenza che esiste tra tipo «S-R» o «J-K», od ancora tipo «D», non solo è interessante, ma vorremmo aggiungere anche necessario, in particolar modo se si desidera approfondire la propria conoscenza nel campo degli «integrati digitali».

La completa padronanza di questi circuiti ci consentirà di comprendere il funzionamento di un frequenzimetro, di un voltmetro, o di qualsiasi altra strumentazione che faccia uso di integrati digitali.

Spiegare come funziona un flip-flop, può sotto certi punti di vista risultare facile ed allo stesso tempo estremamente difficile.

Sarebbe *facile* se noi ricopiassimo passo per passo, come fanno tutti, i «fogli tecnici» delle «Case costruttrici», riportando integralmente le formule forniteci dall'algebra di Boole.

Dire pertanto che il funzionamento di un flip-flop è semplice solo perché 1×1 ci dà come ri-

Non certo il lettore inesperto il quale si dovrebbe limitare ad accettare quanto scritto, senza alcuna obiezione.

L'esperto, il solo cioè che potrebbe notare «l'errore», non si soffermerebbe certamente a leggere un tale articolo, trattandosi di un argomento di cui ha già una totale competenza.

Difficile può essere invece allorché si desidera spiegare le differenze di funzionamento esistenti tra i vari tipi di flip-flop a chiunque, anche a coloro che non hanno una spiccata simpatia per la matematica e pretendere che tutti possano comprendere perché in molti progetti è necessario impiegare un flip-flop S-R realizzato con porte NAND, od in altre applicazioni con porte NOR, oppure perché si è utilizzato un flip-flop tipo J-K e non tipo D.

Oltre a ciò, poiché molti lettori non si accontenteranno di conoscerne solo il funzionamento, ma prima o poi tenteranno di utilizzarli per qualche montaggio di loro ideazione, dobbiamo an-

In molti progetti digitali capita spesso di leggere: «flip-flop tipo S-R», «flip-flop tipo J-K», «flip-flop tipo D», ma cosa significano queste sigle? Che differenza di funzionamento esiste tra un tipo e l'altro?

Con questo articolo cercheremo di spiegarvi queste differenze, in modo che i flip-flop non rappresentino più per voi un segreto.

PER CAPIRE i FLIP-FLOP


sultato 1, mentre -1×-1 dà 0, quindi, come è facile intuire, se $-Q$ è 1 è logico che Q sia 0, noi avremmo in tal caso risolto il problema senza nel contempo preoccuparci se in pratica questa spiegazione sarebbe stata compresa da chiunque. (Nota: per motivi tipografici, il segno

negativo riportato sopra ai simboli $\bar{1}$ e \bar{Q} , che vanno letti in questo caso come 1 negato e Q negato, viene invece riportato davanti ai simboli stessi, cioè troveremo scritto -1 e $-Q$). Non solo, ma seguendo questo metodo, se i fogli tecnici sono redatti in lingua inglese o tedesca ed il traduttore sbagliasse a tradurlo o il tipografo invertisse per incompetenza un'equazione, chi potrebbe accorgersene?

che prevedere quali inconvenienti si presenteranno loro all'atto pratico.

Quest'ultima considerazione è forse la più importante, in quanto pochissime persone conoscono quei «piccoli ma necessari accorgimenti», mai menzionati nei «data-applications» e senza i quali difficilmente il vostro montaggio potrebbe funzionare (d'altronde solo chi li impiega giornalmente sa quanto essi siano importanti e come la loro mancata conoscenza può a volte pregiudicare il funzionamento di un circuito).

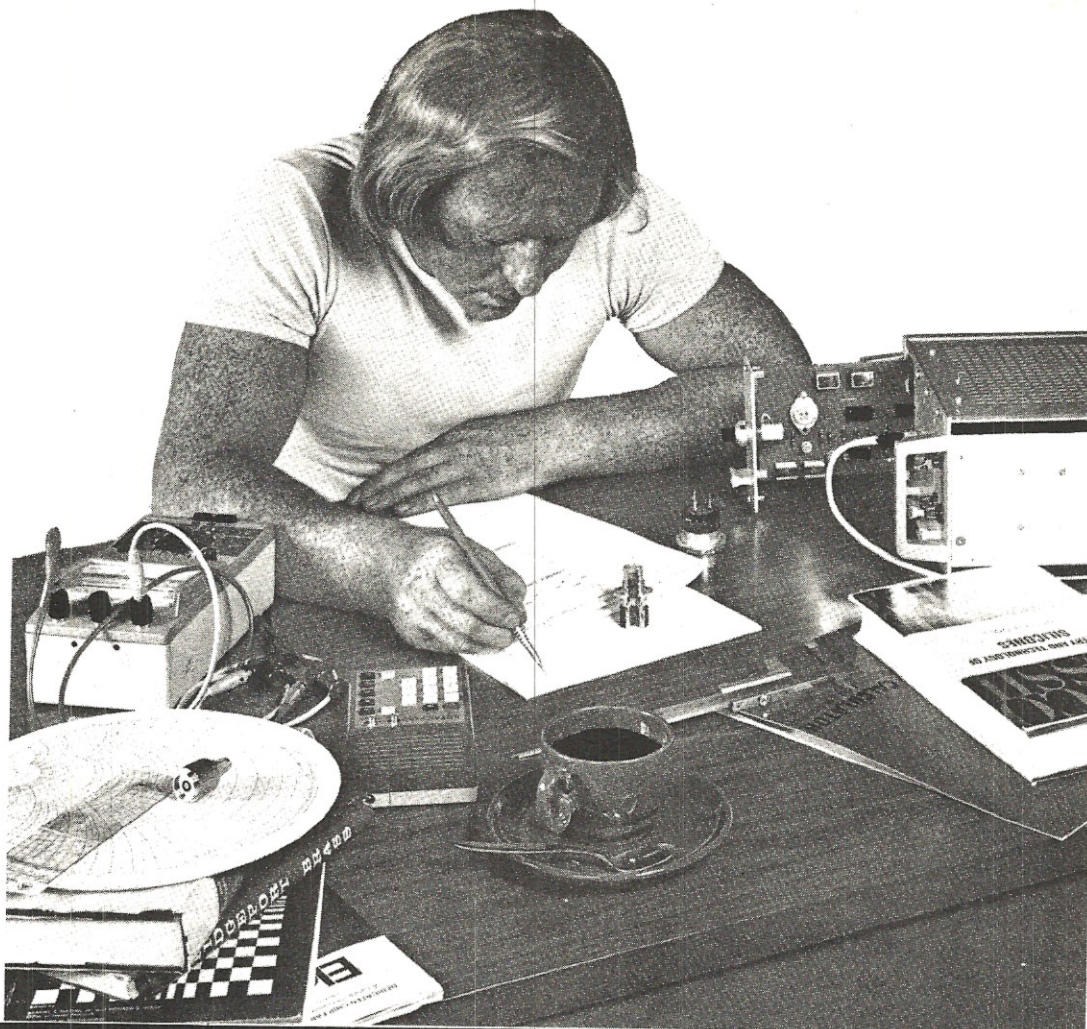Ad esempio, in nessun manuale è riportato che, in caso di instabilità di funzionamento, è tassativo applicare tra il «piedino positivo» d'alimentazione dell'integrato e la massa, un condensatore, il cui valore può essere compreso tra



i flip-flop tipo Set-Reset

47.000 pF e 100.000 pF, oppure che bisogna controllare che la tensione sotto carico, non scenda sotto ai 4,6 Volt minimi necessari per far funzionare correttamente gli integrati TTL.

Quanti di voi ad esempio, provando un integrato singolo e constatandone il perfetto funzionamento, avranno notato che, collegandolo ad un secondo integrato (anche quest'ultimo, preso e provato singolarmente, assolveva perfettamente le sue funzioni), il circuito non funzionava più?

Sulla base di quanto detto, è quindi nostro compito svelare questi insignificanti ma indispensabili accorgimenti sempre trascurati dai manuali e che è invece necessario conoscere, se si desidera che tutti i circuiti funzionino nel migliore dei modi.

Prima di passare alla descrizione del funzionamento dei vari tipi di flip-flop, riteniamo sia utile ricordare quanto segue.

QUELLO CHE OCCORRE RICORDARE

Occorre innanzitutto tener presente, parlando degli integrati digitali della serie TTL, che le frasi «condizione logica 0» e «condizione logica 1» equivalgono in pratica ad indicare:

0 = **tensione nulla**, o terminale in pratica cortocircuito a massa (normalmente, in condizione logica 0, la tensione rispetto a massa può aggirarsi intorno al valore di 0,2-0,4 Volt). A volte, al posto del numero 0, si preferisce uti-

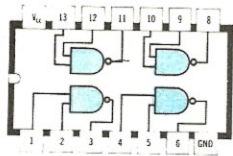


Fig. 1 Nello interno dello integrato SN7400 sono presenti quattro nand a due ingressi. La numerazione dei terminali dell'integrato, a differenza di quelli dei transistor, si intende sempre vista da sopra.

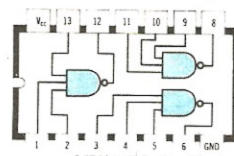


Fig. 2 Se c'interessano, per le nostre esperienze, tre nand a tre ingressi, l'integrato che dobbiamo utilizzare è un SN7410. Nella figura, come risultano disposti i vari terminali di questo integrato.

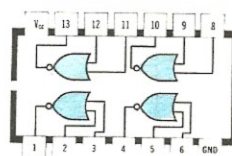


Fig. 3 Poiché nelle nostre esperienze abbiamo presentato dei circuiti che impiegano dei nor, anziché dei nand, vi diremo che nell'interno dello integrato SN7402 sono presenti quattro nor a due ingressi.

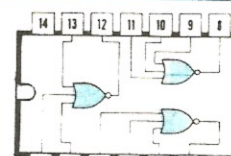


Fig. 4 Se, infine, desideriamo che i nor dispongano di tre ingressi anziché due, allora dovremo utilizzare l'integrato SN7427. In questo integrato infatti troveremo tre nor a tre ingressi.

lizzare la lettera L, che sta ad indicare « Low », cioè livello basso.

1 = **tensione positiva**; in pratica, quando si precisa che un integrato ha un terminale a livello logico 1, significa che su tale terminale è presente, rispetto alla massa, una tensione positiva il cui valore può aggirarsi intorno ai 3,2-4 Volt. A volte, anziché impiegare il numero 1, si preferisce utilizzare la lettera H, che equivale a « high », cioè livello alto.

Nei manuali troveremo inoltre abbastanza spesso delle indicazioni del tipo:

1, —1, 0, —0, Q, —Q (il trattino posta sopra i numeri 1 e 0, oppure sopra alla lettera Q, sta ad indicare una negazione, cioè leggeremo —1 = 1 negato, ecc.).

Tali indicazioni equivalgono alle condizioni logiche seguenti:

1 = condizione logica 1, cioè presenza di tensione positiva;

0 = condizione logica 0, cioè terminale a massa;

—1 = condizione logica inversa a 1, cioè terminale a massa;

—0 = condizione logica inversa a 0, cioè tensione positiva.

I termini Q e —Q (Q negato), che riscontriamo spesso sulle uscite dei flip-flop, stanno invece ad indicare che su tali uscite esistono, ed esisteranno sempre, due condizioni opposte. Ad esempio, se sull'uscita Q abbiamo un 1, su quella —Q avremo in tal caso uno 0, mentre sulla Q avremo uno 0 se sulla uscita —Q abbiamo un 1. Questo è un particolare che dovremo spesso tener presente, in quanto i flip-flop dispongono di due uscite contrassegnate sempre con Q e —Q.

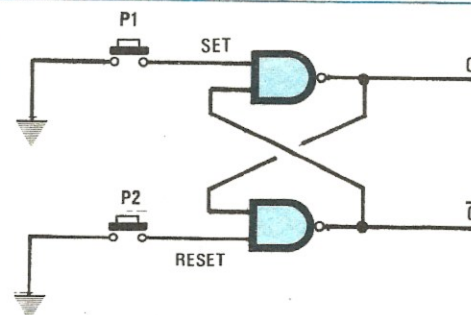


Fig. 5 Collegando i terminali di due nand a due ingressi, come vedesi in questo disegno, avremo già realizzato un flip-flop tipo SR. Per eccitare questo flip-flop è necessario porre a massa (condizione logica 0) l'uno o l'altro dei due terminali

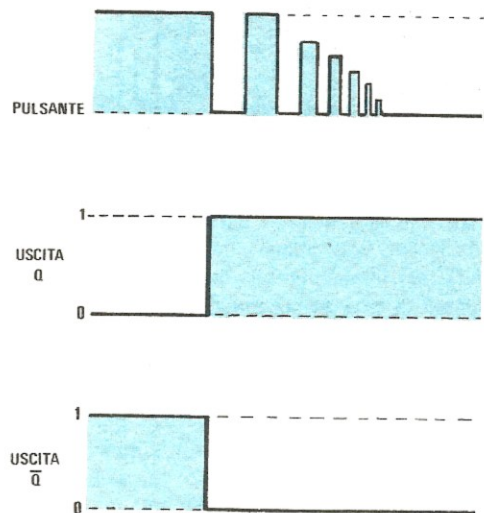


Fig. 6 Il vantaggio di un flip-flop è quello di risultare insensibile agli impulsi di rimbalzo sempre presenti nei contatti meccanici.

Esaurita questa breve premessa, ricordiamo ai lettori che sui numeri precedenti della rivista abbiamo trattato argomenti relativi agli integrati digitali, ad esempio:

le **porte logiche** NAND-NOR-OR-NAND INVERTER-NOR ESCLUSIVO sono state trattate sui numeri 17 e 29 della rivista;

le **decodifiche** sono state trattate sul numero 30;

le **decadi di conteggio** asincrone sono state trattate sul numero 31.

FLIP-FLOP SET E RESET

Il flip-flop set-reset, o più semplicemente S-R è in pratica un dispositivo che si presta a risolvere non pochi problemi nel campo dell'elettronica, in quanto si tratta di un circuito a scatto che può assumere sulle sue due uscite solo i due valori 1 e 0, oppure 0 e 1.

Un flip-flop set-reset lo si può facilmente realizzare utilizzando due porte NAND, collegandole come vedesi in fig. 5. Si lascerà cioè libero un terminale d'entrata di ciascuno dei due NAND (terminale di comando), mentre collegheremo il secondo terminale all'uscita del NAND opposto. Le due uscite le indicheremo con le lettere Q e \bar{Q} , il che significa che se un'uscita (non importa quale delle due) è in condizione logica 1, la seconda uscita sarà necessariamente in condizione 0, o viceversa.

I due terminali liberi di comando sono indicati rispettivamente con il termine «set» (che potremmo tradurre come **iniziare**, **partire**, cioè portare il flip-flop in condizione di commutare le uscite) e «reset» (è cioè l'inverso, che potremmo tradurre nel senso di **riportare** le uscite del flip-flop nella condizione opposta alla precedente).

Dobbiamo a questo punto far notare che se le entrate di un NAND, o di un NOR, sono lasciate libere (cioè non collegate), esse risultano sempre in **condizione logica 1**, cioè si comportano in pratica come se fossero collegate ad una tensione positiva. Per portare quindi una delle due entrate in condizione 0, sarà necessario collegare questo terminale a massa.

Se ora prendiamo la tavola della verità (cioè quella tavola in cui sono rappresentate le varie possibili combinazioni d'ingresso e le rispettive combinazioni d'uscita) di un flip-flop set-reset realizzato con due NAND a 2 ingressi, potremo constatare come sulle sue uscite si abbiano le seguenti condizioni:

Set (P1)	Reset (P2)	Uscita Q	Uscita \bar{Q}
0	1	1	0
1	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
0	0	non ammessa	

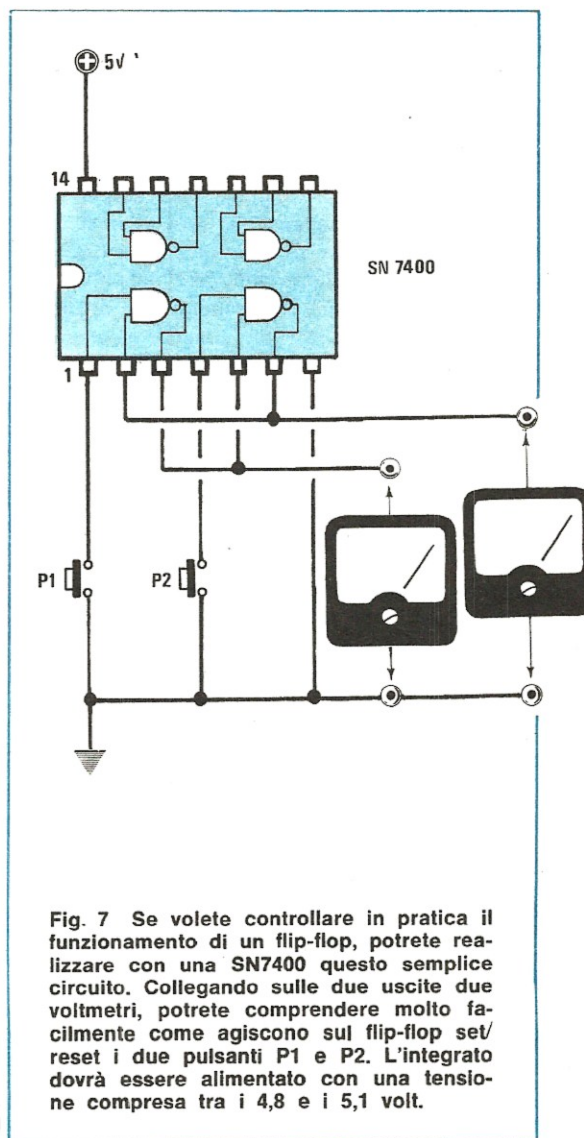


Fig. 7 Se volete controllare in pratica il funzionamento di un flip-flop, potrete realizzare con una SN7400 questo semplice circuito. Collegando sulle due uscite due voltmetri, potrete comprendere molto facilmente come agiscono sul flip-flop set/reset i due pulsanti P1 e P2. L'integrato dovrà essere alimentato con una tensione compresa tra i 4,8 e i 5,1 volt.

Da questa tavola possiamo quindi facilmente constatare che **non è ammesso** che le due entrate set e reset si trovino contemporaneamente in **condizione logica 0** (altrimenti le due uscite fornirebbero entrambe un 1) mentre è ammesso che le due entrate S-D si possano entrambe trovare in condizione logica 1.

Quando le due entrate si trovano in condizione 1, il flip-flop non cambia stato, cioè le sue uscite restano nelle stesse condizioni logiche in cui si trovavano in precedenza.

Quest'ultimo particolare, a prima vista insignificante, riveste invece una enorme importanza, in quanto ci permette di comandare dei circuiti digitali mediante dei pulsanti o degli interruttori meccanici senza preoccuparci eccessivamente degli impulsi di rimbalzo.

Pigiando infatti un pulsante, oppure chiudendo un interruttore meccanico, sono sempre presenti degli impulsi di rimbalzo (vedi fig. 6) che possono essere « letti », cioè rivelati e contati da qualsiasi contatore digitale (allo stesso modo di una palla che, cadendo a terra, non si ferma immediatamente, ma compie alcuni rimbalzi prima di stabilizzarsi nella posizione definitiva).

Quindi, se abbiamo ad esempio la necessità, pigiando un pulsante, di contare esattamente quante volte esso sia stato premuto, siamo costretti ad utilizzare a tal fine un flip-flop poiché, a causa dei rimbalzi sopradetti, un contatore « leggerebbe » un numero ben maggiore di quello reale (leggerebbe cioè quanti rimbalzi effettuano i contatti prima di stabilizzarsi).

Se ora realizziamo il circuito di fig. 5 ed ammettiamo che pigiando il pulsante P1 (quello del set) questo provochi quattro impulsi di rimbalzo, al terminale d'entrata del set sarebbero presenti dopo il primo contatto successivamente le condizioni 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 (dovute cioè ai quattro rimbalzi) come indica questa tavola della verità:

Condizione	Set (P1)	Reset (P2)	Uscita Q	Uscita -Q
Partenza	1	1	0	1
Pigiato	0	1	1	0
Lasciato P1	1	1	1	0
1° Rimbalzo	0	1	1	0
1° Rimbalzo	1	1	1	0
2° Rimbalzo	0	1	1	0
2° Rimbalzo	1	1	1	0
3° Rimbalzo	0	1	1	0
3° Rimbalzo	1	1	1	0
4° Rimbalzo	0	1	1	0
4° Rimbalzo	1	1	1	0

Da quest'ultima tavola è facile constatare come, non appena il terminale di set viene collegato a massa (condizione 0), le uscite del flip-flop si commutino immediatamente Q da 0 in 1 e -Q da 1 in 0 ed in seguito rimangano stabili in tali condizioni. In pratica quindi, una volta che è stato pigiato il pulsante di SET P1, le uscite del flip-flop non subiscono più alcuna variazione, anche se si hanno impulsi di rimbalzo.

Per ottenere, in uscita dal flip-flop, una inversione di stato logico, è necessario pigiare il secondo pulsante P2 del reset e anche per questo gli impulsi di rimbalzo non influenzano in alcun modo il nostro flip-flop.

Nel caso volessimo controllare quanto detto, potremmo acquistare un integrato SN7400 (dei quattro NAND a 2 ingressi di cui questo è composto, ne utilizzeremo solo due) e realizzare il circuito riportato in fig. 7.

Applicando un voltmetro (minimo 5 Volt fondo scala), o un tester, sulle prese Q e -Q, constateremo come su tali uscite sia presente in partenza, all'atto dell'accensione, una condizione logica casuale (potremo cioè rilevare un 1 sull'uscita Q ed uno 0 sull'uscita -Q, o viceversa).

Se ora confrontiamo la tavola della verità, ammesso che vi sia uno 0 sull'uscita Q, per poter invertire questa condizione logica, dovremo pigiare solo ed esclusivamente il pulsante P1 del set (constateremo in tal caso come, una volta pigiato il pulsante del set, otterremo un 1 sull'uscita Q e ripigiando il pulsante stesso infinite volte, l'uscita non varierà; per poterla variare dovremo pigiare ora il pulsante P2 del reset, in seguito nuovamente quello del set, e così via).

Rifacciamo a questo punto presente che, in questa specifica realizzazione del flip-flop ottenuta con quattro NAND, l'unica avvertenza da non dimenticare è che **non è mai ammesso** che le due entrate set e reset si trovino contemporaneamente nella condizione logica 0-0 (cioè non è mai ammesso di pigiare contemporaneamente i due pulsanti P1 e P2).

FLIP-FLOP CON NAND A TRE INGRESSI

Realizzando il circuito a flip-flop con NAND a due ingressi, ogniqualvolta si fornisce tensione al flip-flop, l'uscita Q (logicamente la seconda uscita -Q si troverà sempre in condizione logica opposta alla Q) può portarsi indifferentemente e casualmente in condizione logica 1, oppure 0. Tanto per fare un esempio, alimentando il flip-flop una prima volta, potremo constatare

che l'uscita Q è in condizione logica 1; la seconda volta potrebbe essere 0, oppure nuovamente 1, cioè senza una precisa regola. Può invece accadere per molte applicazioni che, ogniqualvolta si alimenta il flip-flop, si abbia **tassativamente** necessità che sia presente uno 0 sull'uscita Q e non una condizione casuale. Per ottenere tale condizione, dovremo realizzare un flip-flop che si avvalga di due NAND a tre ingressi.

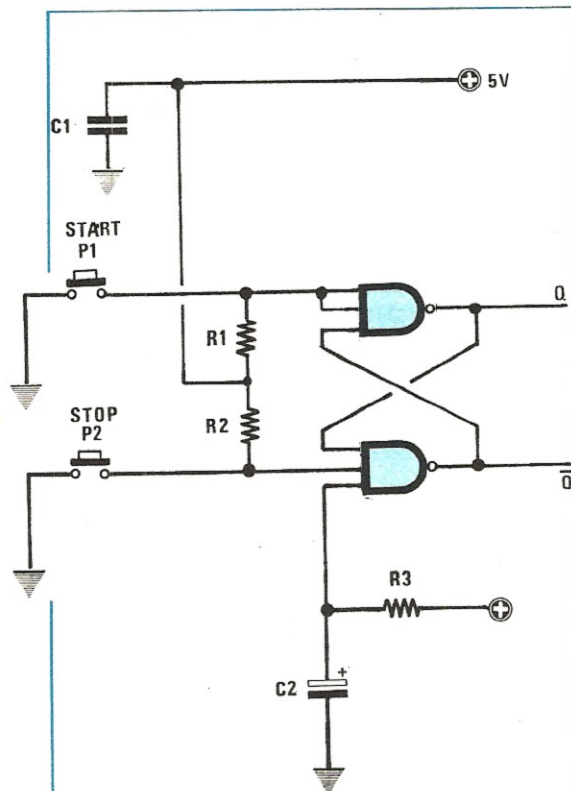


Fig. 8 Se alimentiamo un flip-flop realizzato con nand a due ingressi, sulle uscite Q e -Q potremo trovare una condizione logica iniziale del tutto casuale, cioè un 1 o uno 0 indifferentemente. Se ci necessita eliminare questo inconveniente dovremo utilizzare dei nand a tre ingressi collegandoli come indicato in disegno (la resistenza R3 va collegata ai 5 volt positivi).

VALORE DEI COMPONENTI

R1 = 1.000 ohm
 R2 = 1.000 ohm
 R3 = 2.200 ohm
 C1 = 47.000 pF a disco
 C2 = 220 mF elettr. 15 volt
 integrato SN 7410

gressi, (l'integrato SN7410, come vedesi in fig. 2 ne contiene tre) anziché di due NAND a due ingressi.

Nel circuito di fig. 8 la terza entrata di uno dei due NAND è collegata ad un condensatore da 220 mF, alimentato a 5 Volt tramite una resistenza da 2.200 Ohm, mentre due terminali del secondo NAND sono collegati insieme.

In queste condizioni, all'atto dell'accensione del flip-flop, il piedino del NAND collegato al condensatore C2, viene a trovarsi momentaneamente collegato a massa, cioè in condizione 0 e questo è sufficiente perché sull'uscita Q si abbia una condizione logica 0, come richiesto.

Il condensatore da 220 mF in seguito, lentamente, comincerà a caricarsi, fino a che il terzo piedino si troverà in condizione 1 ed a questo punto non influenzerà più il funzionamento del flip-flop; infatti, quando pigieremo P1 si otterrà la commutazione sulle uscite Q e -Q come in un normale flip-flop realizzato con NAND a due ingressi.

Possiamo a questo punto confrontare quanto abbiamo detto con la seguente tavola della verità:

Condensatore C2	Set (P1)	Reset (P2)	Uscita Q	Uscita -Q
Scarico	1	1	0	1
Carico	1	1	0	1
Carico	0	1	1	0
Carico	1	1	1	0
Carico	1	0	0	1
Carico	1	1	0	1

FLIP-FLOT SET-RESET CON PORTE NOR

Un flip-flop è realizzabile, oltre che per mezzo di porte NAND, anche avvalendosi di porte NOR, come è visibile in fig. 9 (utilizzando in questi casi un integrato SN7402 che contiene al suo interno 4 NOR a 2 ingressi) vedi fig. 3.

Confrontando i due schemi, si potrà notare che in quello realizzato con le porte NAND i due pulsanti P1 e P2 cortocircuitavano a massa i due terminali di comando (cioè portavano tali terminali dalla condizione logica 1 alla condizione logica 0), mentre ora, utilizzando delle porte NOR, i terminali di entrata vengono forzati a mantenersi in **condizione logica 0** tramite le due resi-

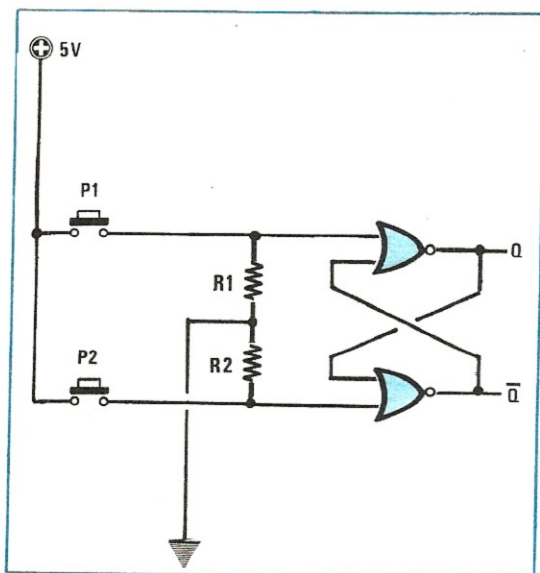


Fig. 9 Se volessimo realizzare dei flip-flop utilizzando dei NOR anziché dei Nand dovremo necessariamente collegare le due resistenze R1-R2 sui terminali d'entrata per mantenerli in condizione 0 e fornire tramite i due pulsanti la condizione logica 1.

R1 = 220 ohm
R2 = 220 ohm
integrato SN7402

stENZE R1 e R2 ed i pulsanti P1 e P2 sono disposti in modo che, pigiandoli, forniscano una tensione positiva agli ingressi cioè una condizione logica 1; in pratica i NOR funzionano in senso inverso ai NAND.

Se per i NAND non era assolutamente concesso che entrambe le entrate si trovassero nella condizione logica 0, per i NOR non è invece ammesso che entrambi gli ingressi si trovino nella condizione logica 1.

La tavola della verità, relativa ad un flip-flop con porte NOR, ci conferma questa condizione:

Set (P1)	Reset (P2)	Uscita Q	Uscita Q̄
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	1
1	0	0	1
1	1	non ammessa	

Per assicurarci che le due entrate non abbiano mai la possibilità di trovarsi nella condizione 1,1; queste vengono forzatamente mantenute a livello 0,0; come già detto precedentemente, applicando tra tali terminali e la massa due resistenze di basso valore.

In pratica quindi l'unica differenza che esiste tra i due tipi di flip-flop, realizzati con delle porte NAND, o con delle porte NOR, consiste nel fatto che mentre nei primi è necessario portare a 0 uno dei due ingressi per ottenere la commutazione, con i NOR è altresì necessario portare uno di questi ingressi in condizione logica 1 (cioè fornire loro tensione).

È ovvio che a seconda del tipo di impiego a cui destineremo l'uso di questi dispositivi, può risultare necessario molte volte disporre di un flip-flop che possa venir comandato con impulsi positivi ed altri con impulsi negativi.

Analogamente a quanto visto con flip-flop realizzati con porte NAND a 2 ingressi, anche i flip-flop realizzati con porte NOR a 2 ingressi presentano, all'atto dell'accensione, delle condizioni di uscita che sono casuali.

FLIP-FLOP CON NOR A TRE INGRESSI

In tutte quelle applicazioni in cui, alimentando il flip-flop, si abbia la necessità che sia presente un 1 sull'uscita Q, e non una condizione casuale, dovremo anche in questo caso, come già visto sopra con i NAND, realizzare un flip-flop che si avvalga di due NOR a tre ingressi, anziché di due NOR a due ingressi.

In questo circuito, inversamente a quello visto precedentemente e realizzato con porte NAND, la terza entrata di uno dei due NOR è collegata a massa tramite una resistenza da 220 Ohm, e il condensatore da 220 mF collegato con il terminale + alla tensione di 5 Volt positivi e con il terminale negativo alla resistenza, come vedesi in fig. 10.

La differenza più evidente tra questo flip-flop e quello realizzato con porte NAND a tre ingressi, consiste nel fatto che questo resetta a 1, mentre il circuito precedente resettava a 0, cioè mentre nel caso precedente, all'atto dell'accensione del flip-flop, sull'uscita Q era sempre presente uno 0, in quest'ultimo caso l'uscita Q, all'atto dell'accensione dell'apparecchio, sarà sempre a 1.

Osservando la fig. 10 in cui è appunto riportato un flip-flop realizzato con porte NOR a tre ingressi, potremo agevolmente verificare la seguente tavola della verità.

Condensat. C1	Set (P1)	Reset (P2)	Uscita Q	Uscita \bar{Q}
Scarico	0	0	1	0
Carico	1	0	0	1
Carico	1	0	0	1
Carico	0	1	1	0
Carico	0	0	1	0
Carico	1	0	0	1

QUALCHE ESEMPIO DI UTILIZZAZIONE

È nostra intenzione, oltre a spiegare il funzionamento dei flip-flop, presentare qualche semplice circuito applicativo, anche per dimostrare come vengono utilizzati in pratica. Per queste esperienze è sufficiente un alimentatore stabilizzato che ci possa fornire una tensione compresa tra i 4,8 ed i 5,1 Volt ed una piastra da circuito

stampato sperimentale, sulla quale dovranno trovar posto gli zoccoli per gli integrati.


COMANDO PER RELÈ


Ammettiamo, come prima esperienza, di dover realizzare un « comando di relé », cioè un dispositivo il cui compito sia appunto quello di eccitare un relé pigiando un pulsante P1 e di diseccitarlo pigiando un pulsante P2 o viceversa.

A tal fine potremo utilizzare un flip-flop che si avvalga di due NAND a tre ingressi, che, come abbiamo visto in precedenza è appunto in grado di soddisfare queste richieste, collegandogli in uscita un transistor di media potenza, come vedesi in fig. 11.

La base del transistor necessario per eccitare il relé, potrà essere collegata sull'uscita Q nel caso desiderassimo che il relé stesso si ecciti allorché pigiamo il pulsante P1 e si disecciti allorché pigiamo il pulsante P2; oppure collegarla all'uscita \bar{Q} se desideriamo invece che il relé si ecciti allorché pigiamo il pulsante P2 e si disecciti allorché pigiamo il pulsante P1.

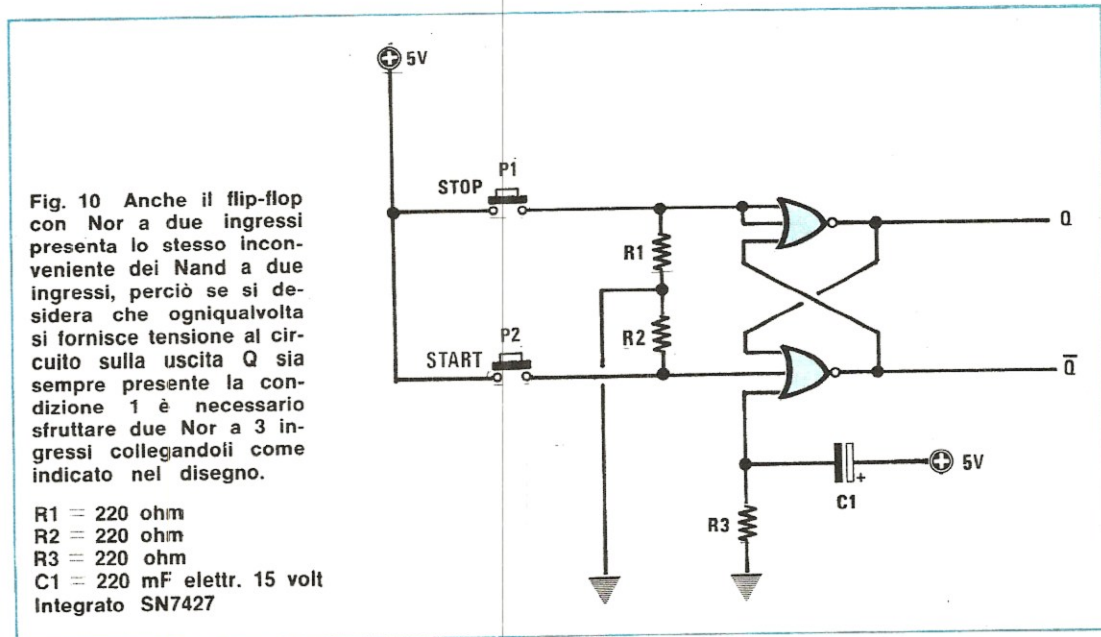Per rendere più stabili i terminali di set e di reset sulla condizione logica 1, è sempre consigliabile applicare su questi terminali, come si può facilmente vedere in fig. 8 due resistenze da 1.000 Ohm ciascuna.



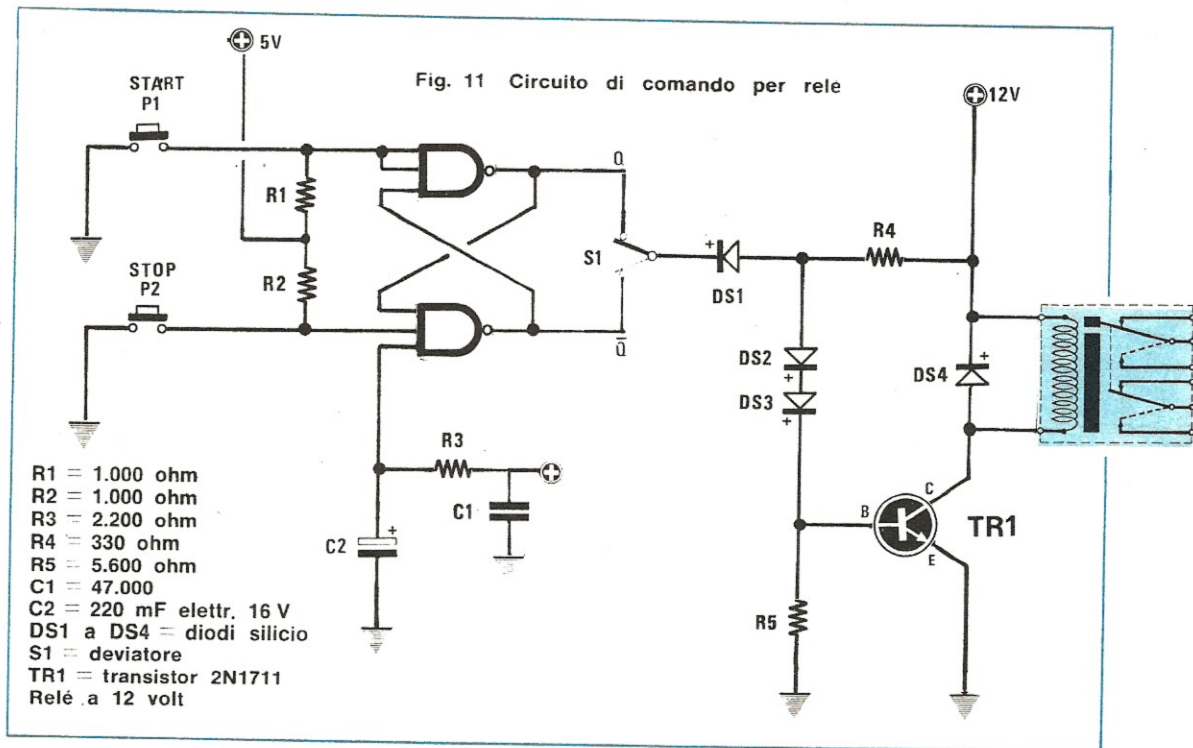

INTERRUTTORE AUTOMATICO DIGITALE

Ammettiamo di dover realizzare un semplice cronometro digitale e quindi di avere la necessità di disporre di due pulsanti uno dei quali deve esplicare la funzione di Start e l'altro quella di Stop. Per ottenere questo è necessario realizzare uno schema del tipo rappresentato in fig. 12; da questo potremo constatare come la frequenza di 100 Hz, necessaria a far avanzare il conteggio sulle nixie (o display), venga applicata ad un terminale di un NAND, anziché entrare direttamente nel contatore divisore; l'altro terminale di questo NAND farà invece capo all'uscita Q del flip-flop.

Ne consegue che, quando sul terminale Q abbiamo una condizione logica 1, il segnale avente la frequenza di 100 Hz può attraversare il NAND e quindi raggiungere la decade di conteggio, mentre, in condizione opposta, cioè quando sul terminale Q abbiamo una condizione logica 0, il NAND stesso si comporta come un interruttore aperto, poiché la sua uscita rimane bloccata in condizione 1) cioè non permette il passaggio del segnale a 100 Hz.

A questo punto è facile comprendere, conoscendo il funzionamento del flip-flop, che, ogni-

qualvolta pigieremo il pulsante P1, il cronometro inizierà il conteggio; inversamente il conteggio si fermerà allorché pigieremo il pulsante P2.

DEVIATORE AUTOMATICO PER DUE FREQUENZE

Possono verificarsi dei casi in cui si abbia la necessità di utilizzare un contatore, e dover modificare la base dei tempi cioè applicare ad una decade di conteggio due frequenze diverse (ad esempio una di 100 Hz e l'altra di 1.000 Hz).

Realizzando il circuito visibile in fig. 13, che impiega un flip-flop seguito da tre NAND; otterremo questa condizione con estrema facilità.

Su un terminale di un primo NAND (contrassegnato dalla lettera A) applicheremo il segnale avente la frequenza di 100 Hz e su un terminale di un secondo NAND (contrassegnato dalla lettera B) la frequenza di 1.000 Hz. I due terminali rimasti liberi di questi due NAND andranno a loro volta a collegarsi alle uscite Q e \bar{Q} del flip-flop.

È semplice quindi intuire che, pigiando ad esempio il pulsante P1, potremo ottenere in usci-


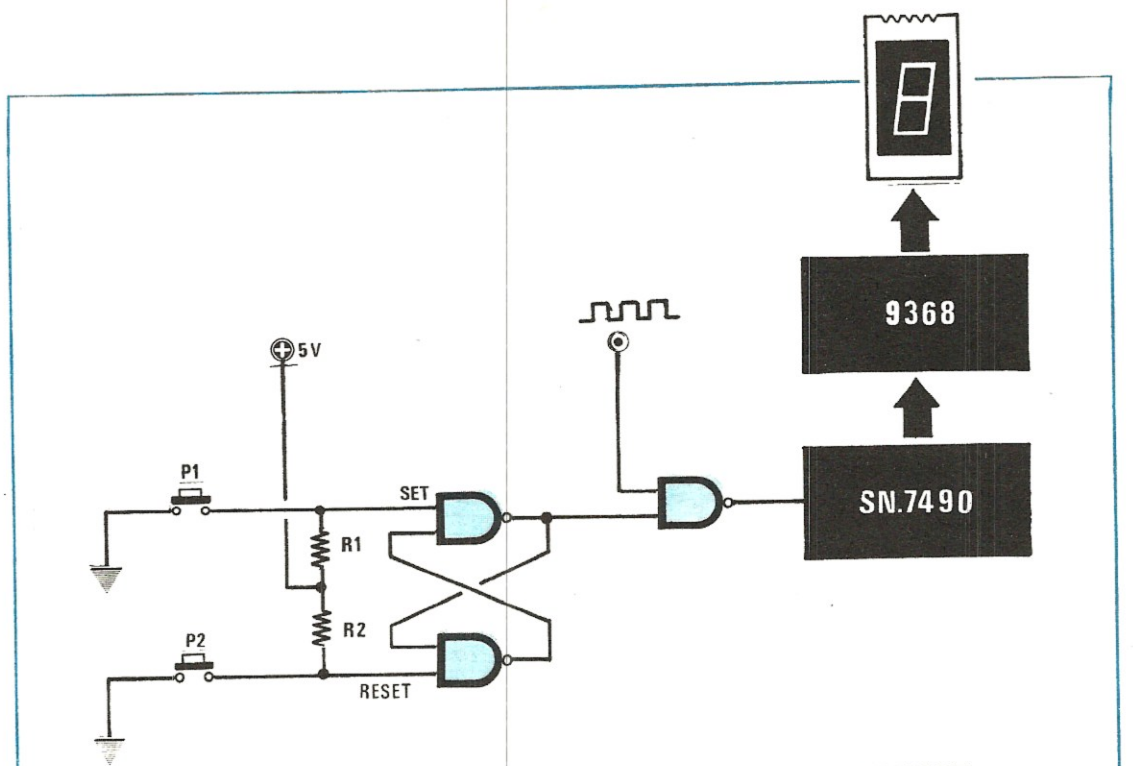


Fig. 12 Schema di principio di come si può sfruttare un flip-flop per realizzare un semplice cronometro digitale. Pigiando il pulsante P1, sull'uscita Q abbiamo una condizione logica 1 e in tal modo la frequenza dei 100 Hz può passare attraverso al terzo nand e raggiungere i contatori SN7490. Pigiando il pulsante P2 invertiremo la condizione logica sull'uscita Q ed il terzo nand funzionerà così da interruttore aperto bloccando il conteggio.

COMPONENTI

- R1 = 1.000 ohm
- R2 = 1.000 ohm
- Integrato SN.7400

Fig. 13 Se volessimo con un flip-flop realizzare un deviatore automatico per modificare la base dei tempi in un frequenzimetro, cronometro o in un qualsiasi altro contatore, dovremo utilizzare, come vedesi in questa figura, altri tre nand a due ingressi, oltre ai due necessari per il flip-flop. Pigiando P1, in uscita avremo una frequenza di 100 Hz, pigiando P2 otterremo invece in uscita quella dei 1.000 Hz.

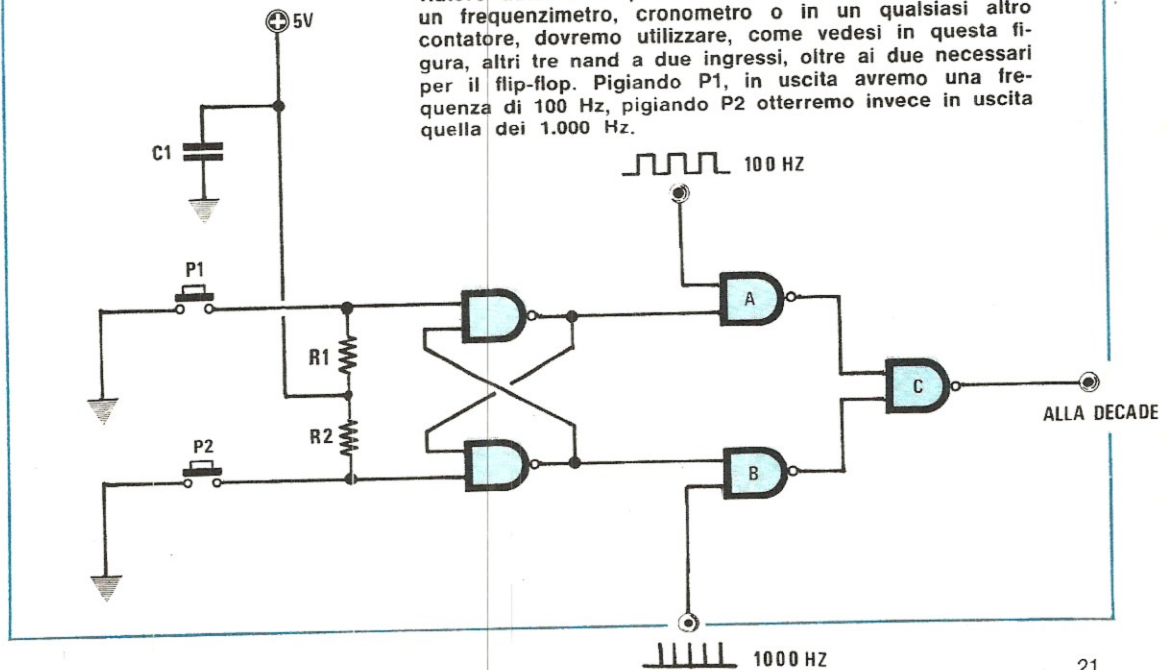

ta dal primo NAND la frequenza di 100 Hz, la quale, raggiungendo il terminale del terzo NAND (indicato in figura con la lettera C), ci permetterà di prelevare sull'uscita la stessa frequenza di 100 Hz presente sull'ingresso.

Pigiando invece il pulsante P2, bloccheremo sullo stato logico 1 l'uscita del NAND (A), mentre risulterà in funzione il NAND (B), cioè quello che ha su un suo terminale d'ingresso la frequenza di 1.000 Hz: quest'ultima frequenza, raggiungendo il NAND (C), ci permetterà di prelevare sull'uscita la frequenza di 1.000 Hz applicata in ingresso.

RESET AUTOMATICO DI UN CONTATORE

Lo schema che appare in fig. 14 è un perfezionamento di quello rappresentato in fig. 12; quest'ultimo circuito, come abbiamo visto sopra, era stato predisposto per comandare lo Start e

lo Stop di un contatore, ma lasciava insoluto il seguente problema: ammettendo per ipotesi che il contatore, pigiando il pulsante relativo allo stop, avesse indicato il numero 4, ripigiando in un secondo tempo il pulsante relativo allo start del contatore medesimo, questo ripartirebbe dal numero 4, cioè dal numero contato in precedenza, ottenendo in tali condizioni una somma di tempi.

Se a noi invece necessitasse che il conteggio riparta sempre da 0 ogniqualvolta ripigiamo il pulsante dello start, è necessario un «reset» che cancelli sul contatore SN7490 il tempo precedentemente visualizzato.


Tramite il flip-flop, durante la commutazione è possibile prelevare da questo un impulso positivo necessario per resettare (rimettere a zero) il contatore stesso (in un integrato divisore tipo SN7490, l'azzeramento lo si ottiene inviando un impulso positivo ai terminali 2 e 3 dell'integrato).


Infatti, pigiando il pulsante P1, quando l'uscita Q del flip-flop passerà dalla condizione logica 0 alla condizione logica 1, i 100 Hz potranno rag-

Fig. 14 Lo schema di fig. 12 consigliato per un cronometro, presentava l'inconveniente di aggiungere, passando dallo start allo stop i tempi già visualizzati, se ci necessita invece un «reset» automatico che cancelli pigiando lo start i tempi già visualizzati dovranno collegare al terminale di reset del SN7490 il semplice circuito composto da C1-R3-RS1.

COMPONENTI

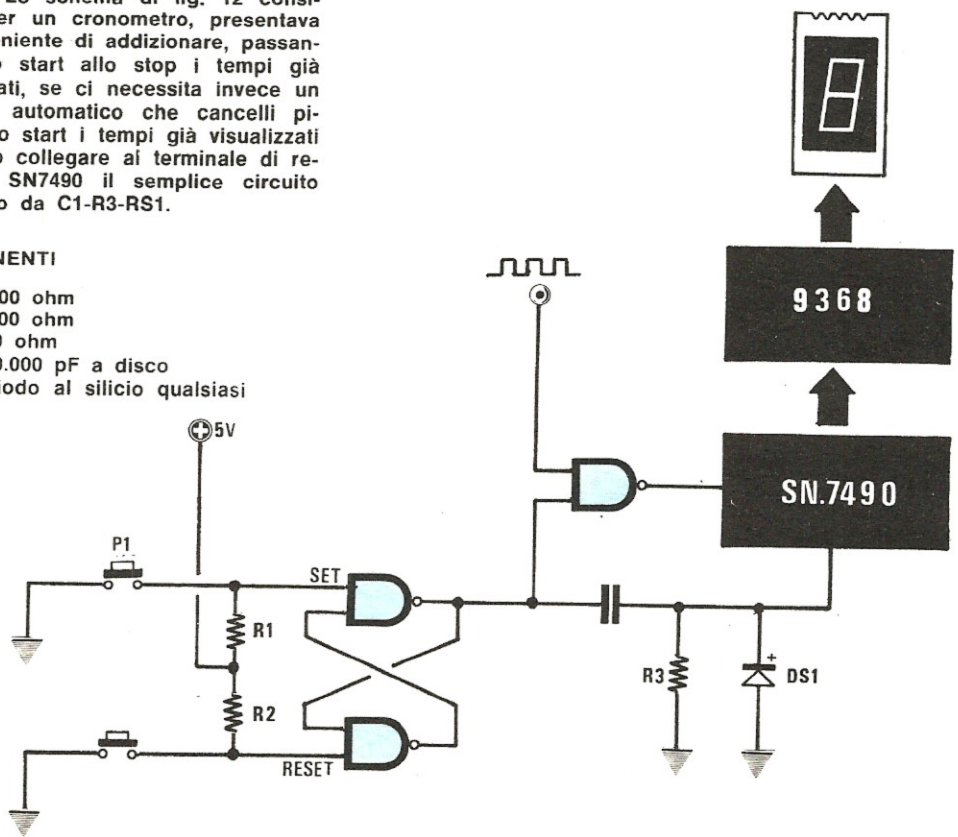R1 = 1.000 ohm
 R2 = 1.000 ohm
 R3 = 220 ohm
 C1 = 100.000 pF a disco
 DS1 = diodo al silicio qualsiasi



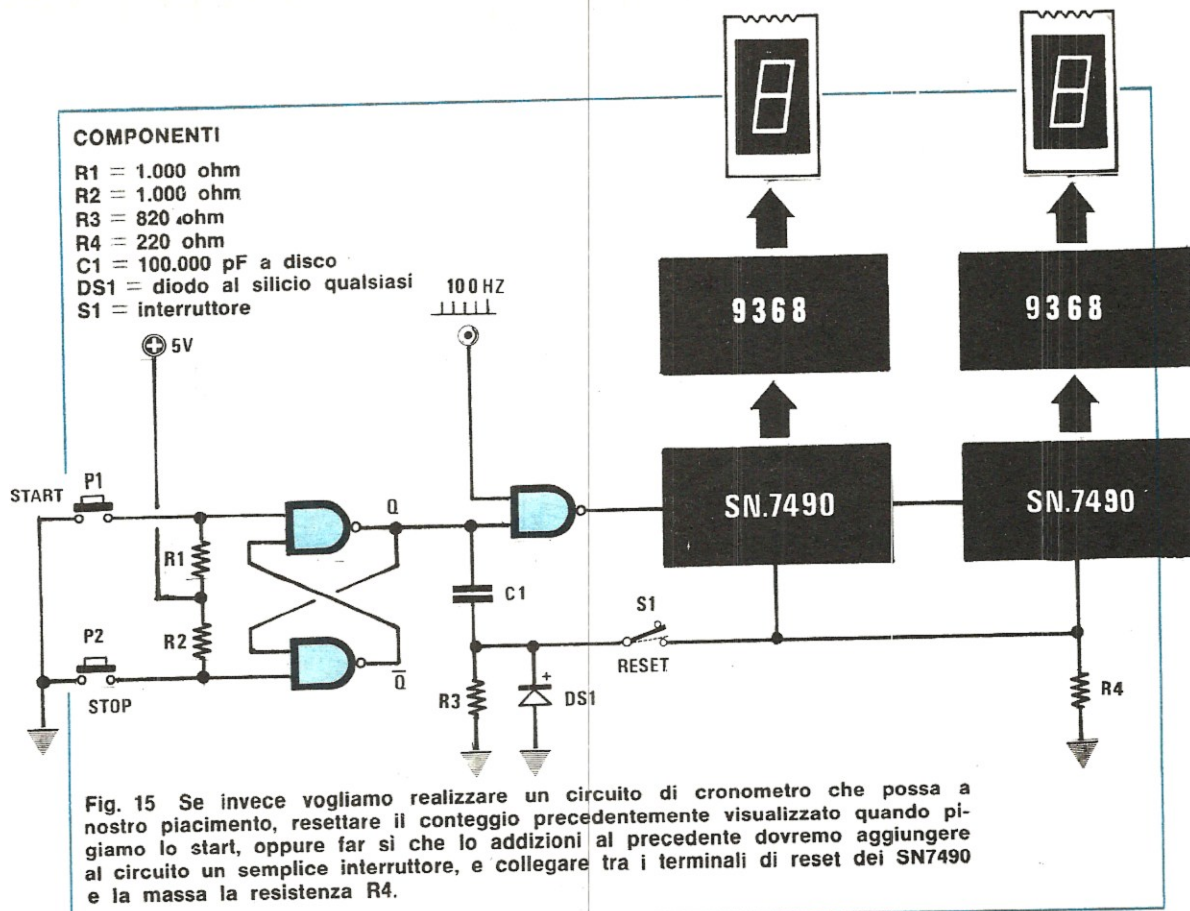

giungere il contatore e contemporaneamente, tramite il condensatore C1, si otterrà un impulso positivo che verrà applicato ai terminali 2 e 3 dell'SN7490, azzerrandolo. Perciò, ogniqualvolta pigieremo P1, il conteggio, come si comprenderà, ripartirà sempre e solo da zero.

Pigiando il pulsante P2, il conteggio invece si bloccherà, ma non agirà sul reset e l'uscita Q passerà dalla condizione logica 1 a quella 0; il condensatore C1 invierà in questo secondo caso un impulso negativo al terminale dell'integrato, ma un impulso negativo sui terminali 2 e 3 non potrà resettare l'integrato stesso in quanto, come già precedentemente accennato, per ottenere tale condizione a questi piedini deve giungere solo un impulso positivo (NOTA: la presenza del deviatore S1 [reset] in fig. 15 ci permette, ogniqualvolta il conteggio viene bloccato pigiando il pulsante P2, di ripartire da zero se, inserendolo, resetteremo l'SN7490, mentre potremo far ripartire il conteggio dal numero a cui avevamo fermato il conteggio stesso se lo disinseriamo ed impediamo in tal modo che qualsiasi impulso positivo, necessario per resettare l'SN7490, giunga all'SN7490 stesso).

UNO STOP AUTOMATICO


Possono talvolta verificarsi delle condizioni in cui si abbia la necessità di dover bloccare il conteggio, non appena questo abbia raggiunto un numero prefissato.

Ammettendo ad esempio di dover programmare una macchina in modo che pigiando un pulsante P1 si ecciti un relé (per mettere in moto un motore) e, non appena questa abbia contato 35 impulsi (ad esempio siano passati su un nastro trasportatore 35 oggetti che potremo contare mediante una fotosensibilità), la macchina stessa si fermi e non riparta fino a che non ripigieremo il pulsante di start.

Per ottenere tale funzione dovremo semplicemente realizzare lo schema visibile in fig. 16.

Troviamo anche qui il solito flip-flop, che comanda il NAND d'entrata e contemporaneamente effettua il reset tramite il condensatore C1.

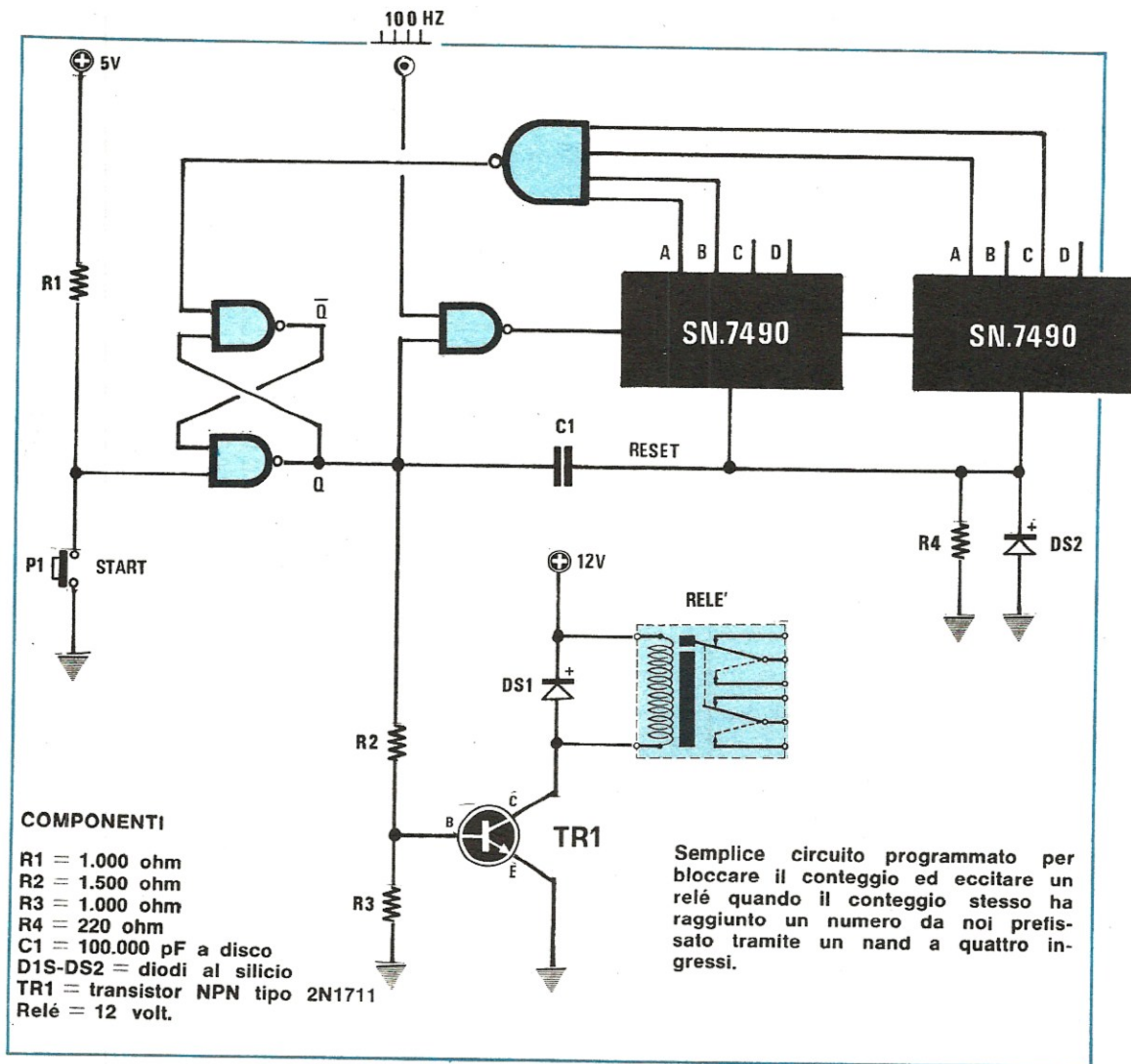L'uscita Q del flip-flop è collegata ad un circuito transistorizzato, in modo che quando su tale uscita è presente la condizione logica 1, il relé si eccita, mentre si diseccita allorché il contatore arriva a contare 10 impulsi.



Pigiando P1 inizia il conteggio e contemporaneamente si eccita il relé (l'uscita Q si porta in condizione 1). Collegando sull'uscita del primo e secondo divisore un NAND a 4 ingressi, in modo che questo rilevi il numero che ci interessa (a tale scopo rimandiamo il lettore alle pag. 463 e 472 del n. 47 della rivista, in cui si spiega come prelevare sulle quattro uscite A-B-C-D di un divisore SN7490, un numero, tramite un NAND), quando sui due divisori compare il numero da noi predisposto (nell'esempio riportato in fig. 16, il circuito è stato predisposto per il numero 35) sull'uscita del NAND a 4 ingressi si presenterà la condizione logica 0.

Applicando questa tensione all'ingresso di reset del flip-flop, otterremo sull'uscita \bar{Q} una condizione logica 1 e sull'uscita Q una condizione

logica 0, la quale provvederà a diseccitare il relé tramite il circuito a transistor.

CONCLUSIONE


Riteniamo che questa nostra descrizione del flip-flop tipo S-R sia risultata comprensibile, come era nostra premessa, e quindi a questo punto avremo tutti compreso come agiscono e quali funzioni esplicano; se inavvertitamente avessimo trascurato qualcosa, vi preghiamo di farcelo sapere, in modo che nei prossimi articoli dove spiegheremo le funzioni esplicate dai flip-flop tipo D e J-K, si possa, seguendo i vostri consigli, presentare l'articolo in maniera ancora più semplice e tecnicamente più approfondita, secondo i vostri desideri.

Costruzioni Elettroniche



ORIAGO (VE) ITALY
tel. 041-42.94.29

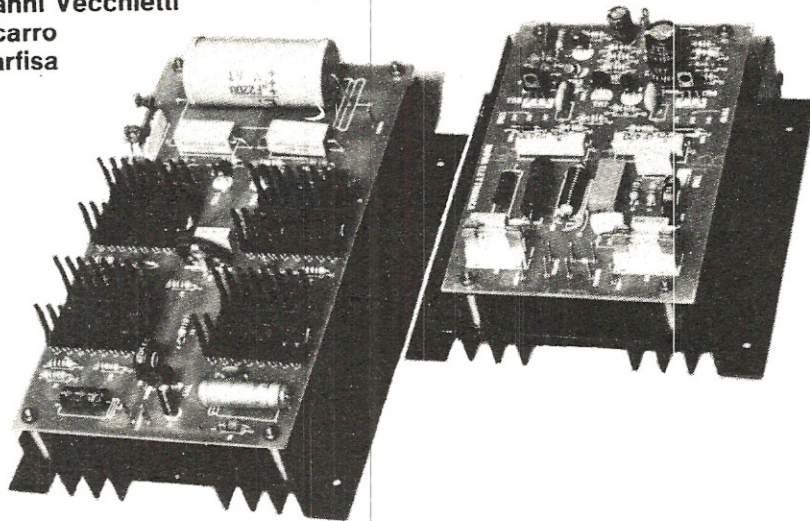Concessionaria e distributrice di: Nuova Elettronica
S.T.E. - Gianni Vecchietti
Miro - Fracarro
Bestar - Farfisa
Meazzi




Abbiamo allestito uno speciale reparto dove vengono montate e collaudate la maggior parte delle scatole di montaggio di Nuova Elettronica; ecco alcuni esempi e prezzi:

Amplificatore 20WLX110						L. 14.000
Amplificatore 40WLX114	montato	su radiatore	anodizzato	12x13	cm (vedi foto)	L. 18.500
Amplificatore 60WLX139	montato	su radiatore	anodizzato	14x13	cm (vedi foto)	L. 26.500
Amplificatore 80WLX174	montato	su radiatore	anodizzato	19x13	cm (vedi foto)	L. 36.500

ECCEZIONALE

Kit radiatore 12x13 cm anodizzato e forato con colonnine viti miche passanti per amplificatore LX114						L. 5.500
Kit radiatore 14x13 cm stessa descrizione						L. 6.500
Kit radiatore 19x13 cm stessa descrizione						L. 7.500
Sintonizzatore LX193 montato collaudato tarato						L. 27.900
Level Meter LX153 montato collaudato tarato						L. 11.900
Frequenzimetro LX1000 con telaio FF1022 su contenitore de luxe tarato						L. 240.000
Contenitori speciali in legno con frontale in alluminio satinato						L. 8.800
				BS1 mm	34x90x220	L. 9.000
				BS2 mm	410x105x220	L. 11.000
				BS3 mm	456x20x220	L. 9.000

Pasta dissipante: sostituisce vantaggiosamente il silicone sui transistors di potenza in speciale comoda confezione a siringa						L. 1.500
Stagno speciale Ø 1 mm o 1,5 mm in confezioni da						L. 500
Antenne per radioamatori Fracarro						
Mod. 5 RA 5 elementi 144 MHz	L. 6.750	Mod. 10 RA 10 elementi 432 MHz				L. 3.250
Mod. 11 RA 11 elementi 144 MHz	L. 17.250	Mod. 20 RA 20 elementi 432 MHz				L. 6.750

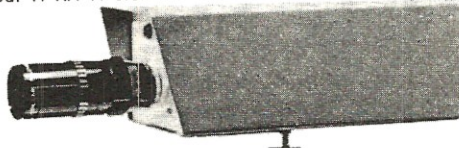

Telecamere, segnaliamo in particolare il tipo Y1: Vidikon 2'3" obiettivo 16 mm F1 alimentazione 220 V. C.A. o 12V. C.C. segnale video, 1,5 V. p.p. segnale RF 30 mV. su 75 Ohm frequenza riga 15.625 frequenza quadro 50 Hz controllo automatico di luminosità L. 222.000

Chiedere prezzi per altri modelli obiettivi, monitors.

Costruiamo trasmettitori completi per radio private FM nostro sistema modulare, rapida consegna. Ecco i prezzi di due tipi:

		mod 10 w RF OUT	L. 500.000
		mod 50 w RF OUT	L. 850.000

Chiedete preventivi ed illustrazioni per altre potenze ed accessori.

ATTENZIONE: TUTTI I PREZZI SONO COMPRESIVI DI IVA

Per gli ordini con pagamento anticipato la merce viene spedita con maggior sollecitudine. Non si accettano ordini per cifre inferiori a L. 5.000. Le richieste di illustrazioni e preventivi devono essere accompagnate da L. 1.000 (anche in francobolli). Si prega di scrivere l'indirizzo in stampatello, compreso il C.A.P. Le rimesse possono essere effettuate anche a mezzo nostro c.c.p. 9/16907. In ogni caso tutta la corrispondenza deve essere inviata al seguente e preciso indirizzo: Costruzioni elettroniche LORENZON - Via Venezia 115 - 30030 Oriago (VE) - Tel. (041) 429429.

La nuova testina TENOREL punta di diamante elettrica, separazione max di 25 dB e 1.000 Hz. T2001 ED L. 19.900!!!

Gruppi Generatori Honda 4 tempi 12 V.CC. opp. 220 V.CA 300W.
4 tempi 6-12-24 V.CC. 250W

Chiedere prezzi e illustrazioni.

Un triac lo possiamo sfruttare per variare una tensione alternata, ma per variarne una continua, come e quale circuito scegliere per non usare il solito reostato con i suoi conosciuti inconvenienti?

REGOLATORE a COMMUTAZIONE

Molto spesso vi sarete senz'altro trovati nella necessità di dover variare entro certi limiti una tensione continua, per alimentare un motorino, un trenino elettrico, per variare la velocità di un ventilatore in c.c., o per una pompa, od infine per variare la luminosità di una lampadina.

Disponendo di un alimentatore stabilizzato il problema può essere agevolmente risolto, semplicemente ruotando la manopola di regolazione, ma nel caso si disponga di una tensione fissa, sulla quale non si abbia la possibilità di agire o se tale tensione viene prelevata da una batteria, come potremo fare?

A questo punto probabilmente molti ci consiglierebbero di impiegare un reostato, cioè una resistenza variabile in grado di assorbire la potenza in eccesso, causando di conseguenza una caduta di tensione.

Se tale soluzione potrebbe apparire ad una prima sommaria analisi la più semplice, in pratica non lo è affatto, innanzitutto perché non è assolutamente facile reperire un reostato in grado di dissipare una ben determinata potenza ed in secondo luogo perché lo stesso reostato deve dissipare in calore la potenza dovuta alla caduta di tensione su di esso.

La conseguenza più grave di ciò consiste nel fatto che molto spesso la potenza dissipata in calore è molto superiore a quella assorbita dal carico.

Ad esempio se noi avessimo una batteria da 12 Volt e ci necessitasse una tensione di 3 Volt ed una corrente di 3 Ampère, ben 18 Watt andrebbero dispersi in calore $([12 - 3] \times 3 = 18)$, mentre solo 6 Watt $(3 \times 2 = 6)$ verrebbero in tal caso sfruttati dal carico.

Una dispersione così elevata, dell'ordine del 75% della potenza totale, può essere tollerata solo quando si disponga di una sorgente di alimentazione abbondante e sovradimensionata, quale potrebbe risultare ad esempio un accumulatore, ma anche in questo caso sarà senz'altro poco

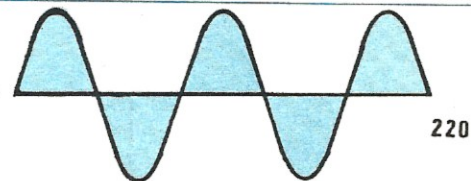


Fig. 1 Per poter ridurre il valore efficace di una tensione alternata da 220 volt, si può utilizzare un Triac il quale agisce come vedesi qui sotto.

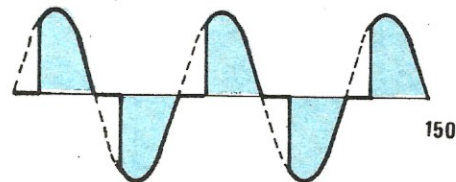


Fig. 2 Se il triac quando la sinusoide passa sullo 0 viene mantenuto interdetto per circa 1/4 del periodo, la tensione che otterremo in uscita non sarà più di 220 volt, bensì di 150 volt.

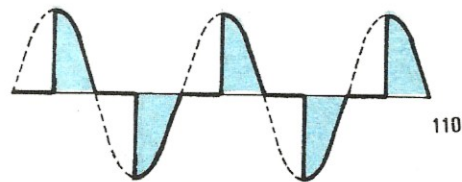


Fig. 3 Se tale tempo viene maggiorato a metà periodo, in uscita rileveremo metà tensione, cioè 110 volt anziché 220 volt, in quando sfrutteremo metà della semionda.


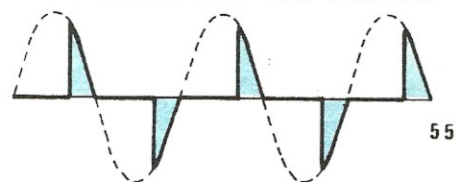


Fig. 4 È quindi logico che se il triac rimane interdetto per circa 3/4 del periodo, in uscita otterremo una tensione più bassa della metà, cioè circa 55 volt.

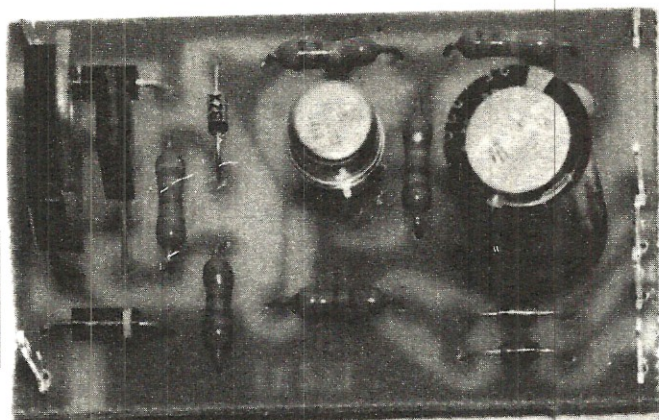

per CC.

conveniente scaricare una batteria solo per dissipare calore.

Esiste comunque una soluzione che ci permette di prelevare da una sorgente di alimentazione in continua, la potenza che ci è strettamente necessaria, senza dissipare in calore quella eccedente alle nostre richieste ed ottenendo nel contempo un rendimento molto prossimo al 100%.

Il circuito che è in grado di svolgere questa funzione è il « regolatore a commutazione »: questo, come si può già comprendere, è in grado di sostituire in tutto e per tutto il reostato, quindi lo si può utilizzare sia per alimentare dei motori elettrici, sia delle lampade ad incandescenza, con un notevole risparmio di potenza.

Tanto per fare un esempio potremmo dire che un circuito regolatore a commutazione per corrente continua si comporta in pratica come un variatore di tensione alternata a Triac.

Come già saprete infatti per poter ridurre una tensione di rete da 220 a 110 oppure 50 volt, è sufficiente, interrompere la conduzione del Triac, ogni volta che la tensione passa per lo zero (cioè ogni volta che la tensione da negativa diventa positiva o viceversa) per un periodo ben determinato.

Ad esempio, per ottenere 110 volt (vedi fig. 3), cioè la metà dei 220 volt iniziali, è necessario che il triac rimanga interdetto esattamente per metà della durata di ogni semionda.

Per ottenere invece 55 volt, cioè una tensione più bassa di 110 volt, il triac (vedi fig. 4) deve rimanere interdetto per un periodo superiore al precedente, mentre per ottenere ad esempio 150 volt, (vedi fig. 2) il triac deve rimanere interdetto per un periodo inferiore.

Quanto sopra indicato lo si può sfruttare anche

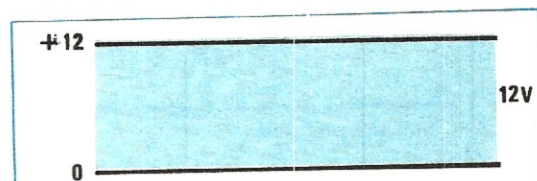


Fig. 5 Per poter ridurre una tensione continua possiamo sfruttare lo stesso principio applicato alla tensione alternata, utilizzando in sostituzione del triac un commutatore elettronico.

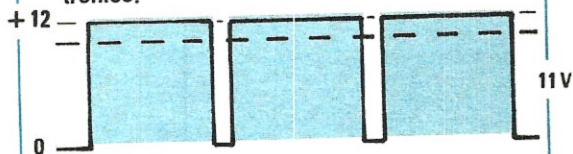


Fig. 6 Se noi interrompiamo ad intervalli regolari l'erogazione di tale tensione in modo che il tempo di pausa risulti minimo, l'effetto che otterremo sul carico sarà simile a quello fornito da una tensione continua di 11 volt.

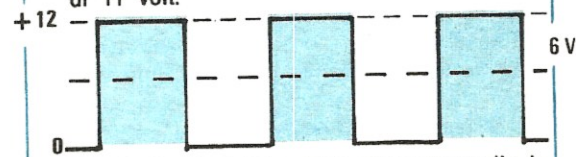


Fig. 7 Se la durata della pausa eguaglia la durata della erogazione, la luminosità della lampadina o la velocità del motore collegato in uscita si ridurrà alla metà, proprio come se li alimentassimo con soli 6 volt.

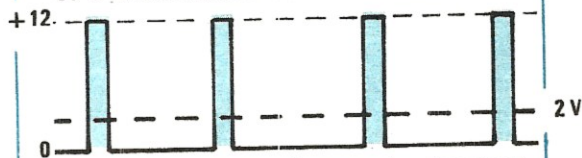


Fig. 8 Se il tempo di pausa è notevolmente maggiore rispetto a quello di erogazione la tensione efficace di utilizzo può passare da 12 volt a soli 2 volt come indicato in disegno.

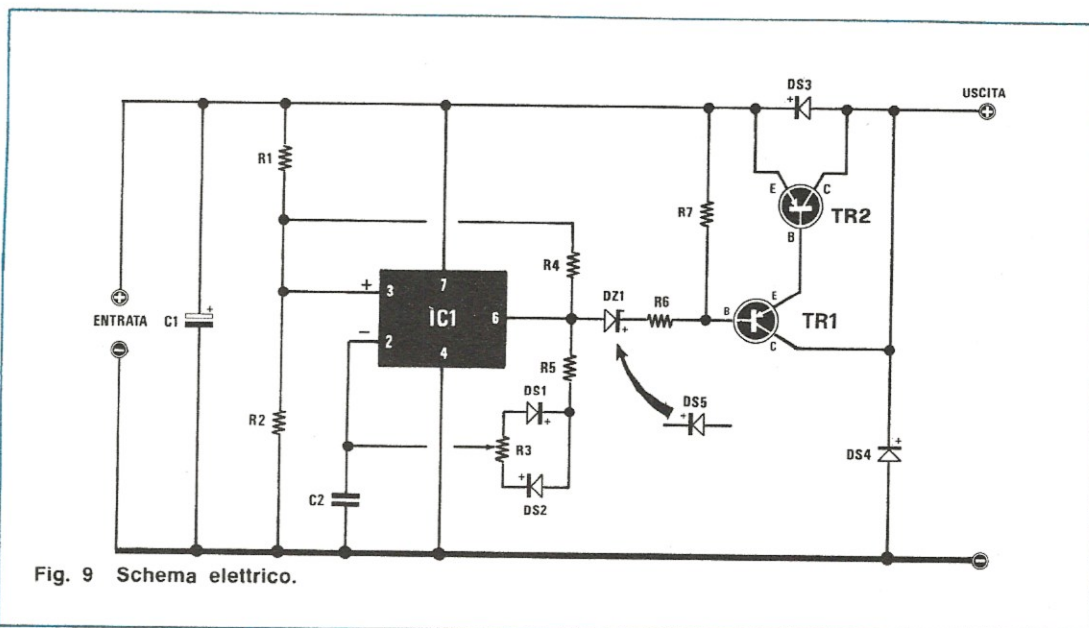


Fig. 9 Schema elettrico.

LISTA COMPONENTI

R1 = 22.000 Ohm 1/4 Watt
 R2 = 22.000 Ohm 1/4 Watt
 R3 = 100.000 Ohm potenziometro lineare
 R4 = 22.000 Ohm 1/4 Watt
 R5 = 2.200 Ohm 1/4 Watt
 R6 = 3.300 Ohm 1/4 Watt
 R7 = 2.200 Ohm 1/4 Watt
 C1 = 220 mF elettr. 50 Volt

C2 = 10.000 pF poliestere
 DS1 = diodo al silicio 1N4148
 DS2 = diodo al silicio 1N4148
 DS3 = diodo al silicio 1N4007 o EM513
 DS4 = diodo al silicio 1N4007 o EM513
 DS5 = diodo al silicio 1N4148
 DZ1 = diodo zener 4,3 Volt 1/4 Watt
 TR1 = transistor PNP BD136
 TR2 = transistor PNP TIP34A
 IC1 = integrato tipo A741

per variare il valore di una tensione continua, soltanto che in questo caso, anziché utilizzare un triac (anche perché non sarebbe possibile dato che si lavora in continua e non in alternata), noi dovremo sfruttare un transistor in commutazione. In altre parole, supponendo di avere a disposizione una tensione ad esempio di 12 volt e di dover alimentare con questa una lampada o un motorino ad esempio a 6 volt, anziché ridurre tale tensione tramite un reostato (metodo questo di cui abbiamo già enunciato le pecche), possiamo ottenere lo stesso risultato applicando in serie fra il generatore ed il carico un'interruttore elettronico pilotato da un oscillatore, il quale lascia passare la corrente ad esempio per 10 millisecondi, poi la blocca per altri 10 millisecondi, poi la lascia passare di nuovo per altri 10 millisecondi, poi la torna a bloccare e così via, come vedesi in fig. 7.

Naturalmente il segreto per la riuscita di que-

sto metodo è che la frequenza dell'oscillatore che pilota l'interruttore sia sufficientemente elevata da « mascherare » l'artificio a cui si ricorre.

Nel caso della lampadina infatti, se il nostro occhio fosse sufficientemente rapido nel seguire l'immagine, noi la vedremmo accendersi e spegnersi tante volte in un secondo quanti sono gli impulsi di corrente che l'attraversano.

Grazie al fenomeno detto « persistenza ottica » noi possiamo invece vedere la lampadina sempre accesa anche se la sua intensità luminosa risulta in pratica dimezzata. Se poi regolassimo il circuito in modo che la corrente possa passare per 10 millesecodi e che rimanga bloccata per 5 millesecodi in ogni ciclo, constateremmo che l'intensità luminosa della lampadina risulta pari a circa 3/4 di quella ottenibile con i 12 volt applicati in continuazione.

Un discorso analogo vale per i motorini, solo che questa volta non si può più parlare di persi-

stenza ottica bensì bisogna tirare in ballo l'inerzia propria di un qualsiasi corpo in movimento.

In teoria infatti un motorino sottoposto ad una tensione del tipo di quella che si ottiene in uscita dal nostro regolatore dovrebbe girare per tutto il tempo in cui passa corrente, fermarsi quando questa si interrompe, riprendere a girare quando torna a passare corrente, poi fermarsi di nuovo.

In pratica invece quando viene a mancare la corrente perché l'interruttore si apre, il motorino non si ferma di colpo, bensì continua la sua corsa rallentando progressivamente (proprio come quando in bicicletta smettete di pedalare e la bicicletta avanza ancora per un certo tratto prima di fermarsi) e quando starebbe per fermarsi arriva di nuovo l'impulso di corrente che lo fa accelerare.

L'osservatore tuttavia (sempre a causa della persistenza ottica) non riesce a percepire questi rallentamenti e accelerazioni successive (dato che in un secondo se ne avranno come minimo un centinaio) e globalmente ne trae l'impressione che il motorino giri regolarmente anche se a velocità più ridotta.

A questo punto però bisogna fare una piccola precisazione e cioè che mentre nel caso di una lampadina si può variare il rapporto acceso-spento pressoché a piacimento, nel caso di un motorino il campo di regolazione è limitato a quel « minimo » di tensione a cui il motorino stesso riesce ancora a girare (infatti sarebbe assurdo pretendere che un motorino da 12 volt potesse funzionare ad esempio con un solo volt).

Per quanto riguarda la dissipazione del regolatore a commutazione, questa risulta minima: basta infatti considerare che ogniqualvolta il transistor di commutazione viene portato in conduzione (cioè ogni volta che si chiude l'interruttore elettronico), l'unica potenza dissipata inutilmente è quella relativa al transistor stesso e poiché la tensione collettore-emettitore di quest'ultimo quando conduce risulta di circa 1 volt, è ovvio che si avrà in ogni caso una dissipazione modesta, anche considerando che nei periodi in cui il transistor è interdetto la dissipazione è nulla. Basti pensare che se il carico alimentato a 12 volt globali assorbe 3 ampère, sul transistor si dissipano solo 3 watt (1 volt x 3 ampère = 3 watt) contro i 36 complessivi che vengono erogati.

Questo progetto ci permetterà quindi non solo di sostituire egregiamente un reostato per comandare dei motori elettrici od alimentare delle lampade, ma soprattutto ci consentirà di eliminare i fortissimi sprechi di energia propri di un reostato e di regolare con estrema semplicità anche forti carichi.

SCHEMA ELETTRICO

In fig. 9 è visibile lo schema elettrico del nostro regolatore a commutazione, schema che come noterete risulta estremamente semplice e di immediata comprensione.

La tensione da regolare, prelevata da un qualsiasi accumulatore o alimentatore in continua deve essere applicata alle bocche « Entrata » con la sola avvertenza di rispettare la polarità di queste ultime e ricordando che il circuito può funzionare solo con tensioni comprese fra un minimo di circa 10 volt ed un massimo di 35-36 volt. Tale tensione viene sfruttata per alimentare l'intero circuito, cioè l'integrato IC1 che costituisce l'oscillatore a frequenza variabile e i due transistor TR1 e TR2 che nel loro complesso costituiscono l'interruttore elettronico.

La lampada di cui vogliamo variare l'intensità luminosa o il motorino di cui vogliamo regolare la velocità, vanno ovviamente collegati alle bocche « uscita » tenendo presente che mentre per la lampada non ha nessuna importanza il verso in cui la colleghiamo, per quanto riguarda il motorino esso girerà in un senso oppure nell'altro a seconda di come effettueremo questo collegamento.

Il cuore di tutto il dispositivo è costituito dall'integrato IC1 (un μ A741) collegato in modo da erogare in uscita sul piedino 6 un segnale ad onda quadra alla frequenza di circa 1.000 Hz in cui è possibile variare, tramite il potenziometro R3, il

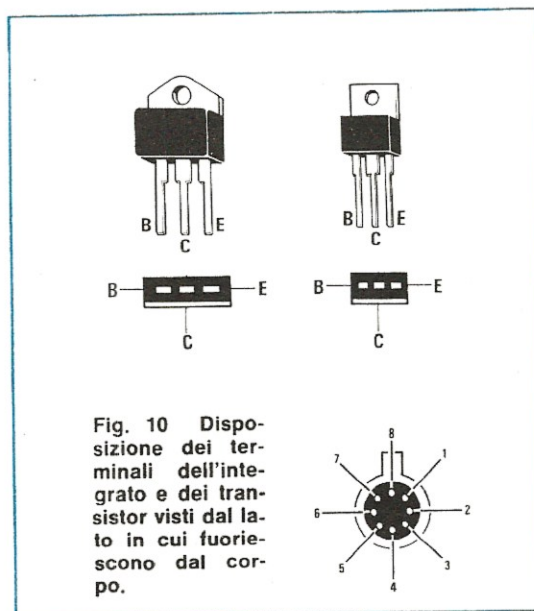


Fig. 10 Disposizione dei terminali dell'integrato e dei transistor visti dal lato in cui fuoriescono dal corpo.

6 è presente una tensione a livello alto, attraverso questo ramo non passa corrente, quindi trovandosi la base di TR1 e l'emettitore di TR2 allo stesso potenziale, entrambi i transistor risultano interdetti e la corrente non può raggiungere il carico.

Quando invece sul piedino 6 è presente una tensione nulla (o quasi), su R7-R6 e DZ1 scorrerà una certa corrente e di conseguenza la tensione sulla base di TR1 si polarizzerà negativamente di quel tanto che basta a consentire al transistor TR2 di portarsi in conduzioni, quindi di erogare tensione al carico.

In altre parole, ogni volta che sul piedino 6 dell'integrato è presente un livello basso di tensione, avremo presenza di corrente in uscita, mentre ogni volta che sul piedino 6 c'è tensione positiva, avremo assenza di corrente in uscita.

Se ci interessa che sia più lungo il periodo in cui c'è corrente rispetto a quello in cui la corrente non c'è, cioè se ci interessa ottenere in uscita una tensione superiore alla metà di quella disponibile in ingresso, dovremo ruotare il cursore di R3 tutto verso DS2.

Se invece ci interessa il contrario, dovremo ruotare tale cursore tutto verso DS1.

Da notare che a causa della presenza del diodo zener DZ1 il circuito può funzionare solo con tensioni d'ingresso superiori ai 10 volt (ma inferiori a 35 volt); qualora si desiderasse invece lavorare con tensioni comprese fra i 6 e i 15 volt si dovrà sostituire tale zener con un diodo al silicio (vedi DS5), orientato come vedesi nello schema.

I diodi DS3 e DS4 servono infine a permettere il corretto funzionamento del circuito anche su carichi prettamente induttivi e precisamente DS4 consente il ricircolo sul carico degli impulsi transistori negativi mentre DS3 ricarica sulla batteria di alimentazione gli impulsi transistori positivi. Prima di concludere la descrizione riteniamo utile fornirvi alcuni consigli che potrebbero rivelarsi preziosi durante l'utilizzazione di questo regolatore. Innanzitutto vogliamo ricordare (anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno) ai più inesperti, che il circuito normalmente non può essere utilizzato per alimentare circuiti elettronici proprio a causa della tensione impulsiva che fornisce in uscita: esso è adatto solo ed esclusivamente per alimentare lampade o motorini.

Secondariamente il dispositivo, se alimentato con tensioni di 12 o più volt, può erogare correnti superiori ai 3 ampère tenendo però presente che se si richiedono dallo stesso e con continuità correnti superiori ad 1 ampère, sarà bene dotare il transistor TR1 di un'aletta di raffreddamento.

e' in edicola

SUONO

LA PIU' AUTOREVOLE RIVISTA AUDIO - Qualità abbonamento postale - Gruppo III - 70% - Anno VII n. 57 - L. 1400

COGRUZIONI E IRON
TUNER FM STEREO
COMPLETO
DA 50000 LIRE

COMPLETO DI DIFFUSORI SOTTO LE 100000
ZANTERNA ALTEC SPEAKERS-CELESTION DITTONI
CORALCK3-DEJED DE-40-GRUNDIG AUDIOWMA 5000
W/HARFEDILE LINTON 3XP

IRONE: sintonizzatori LENC0 T-30 e REVOK N.76
finale di potenza MC INTOSH MC-2205
diffusori B&W DM4-PHILIPS SUPERMFB RH545

MB REPORT
sintonizzatori
ELECTRONA
AR-4000 C
8
ROTEL RX-402
diffusori
CELESTION DITTONI II
6
NUDIONICS TL90



SUL N° 57 DI FEBBRAIO
LA REALIZZAZIONE
PRATICA COMPLETA
E LA IRONA TECNICA A CURA
DELL'ISTITUTO ALTA FEDELTA'
DEL SINTONIZZATORE
FM STEREO LX-193
di
NUOVA ELETTRONICA

SUONO

la piu autorevole rivista audio

REALIZZAZIONE PRATICA

Esaurita la spiegazione dello schema elettrico, potremo ora procedere alla sua realizzazione pratica.

Per far questo, sul circuito stampato LX213, illustrato in fig. 11 a grandezza naturale, andranno montati tutti i componenti, ad esclusione del potenziometro R3, come d'altronde è facilmente intuibile osservando lo schema pratico riportato in fig. 12.

A tal fine salderemo innanzitutto sullo stampato tutte le resistenze ed il condensatore C2, poi i diodi ed il condensatore C1, facendo attenzione a non invertirne la polarità.

A questo punto provvederemo a saldare i due transistor TR1 e TR2 ed infine l'integrato IC1, aiutandoci per i piedini di quest'ultimo, con la fig. 10 in cui gli stessi sono visti dal di sotto.

Poiché sullo schema pratico di fig. 12 non risulta evidente la tacca di riferimento di codesto integrato, assicuriamo il lettore che sulla serigrafia dello stampato questa tacca è invece ben visibile.

Per completare il circuito non resta infine che collegare, mediante tre fili di lunghezza opportuna, i terminali del potenziometro R3 allo stampato; nel caso voleste impiegare il circuito per regolare

tensione comprese esclusivamente fra i 6 e i 15 volt, vi ricordiamo ancora una volta che al posto del diodo zener DZ1 dovrete montare sullo stampato il diodo DS5, tenendo però presente che questo diodo va collegato con polarità opposta rispetto allo zener, come appare chiaramente sullo schema elettrico di fig. 9.

A titolo precauzionale, onde evitare eventuali inneschi, ricordatevi di collegare alla massa dello stampato, mediante un apposito filo, la carcassa metallica del potenziometro.

Infine, se userete questo regolatore per alimentare circuiti con forti correnti (dell'ordine dei 2-3 ampère), è consigliabile fissare il transistor TR2 su un'aletta di raffreddamento collegandone i terminali E-B-C al circuito stampato mediante degli spezzi di filo di diametro sufficiente a sopportare la corrente richiesta.


COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale indispensabile per la realizzazione e cioè: resistenze, potenziometri, diodi al silicio, raddrizzatori, zener, transistor, integrati e circuito

stampato	L. 7.500
Il solo circuito stampato	L. 900

Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale cinematografica specializzata

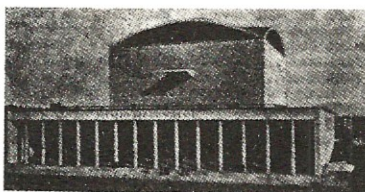ROMA, 23 MARZO-3 APRILE 77 - PALAZZO dei CONGRESSI (EUR)



In occasione della prossima **Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale cinematografica specializzata** che si terrà a Roma dal 23 marzo al 3 aprile 1977, il **CENTRO ELETTRONICO BISCOSSI** invita i lettori a tale Rassegna con possibilità di riduzione del biglietto del 50%, ritirandolo presso i nostri negozi, e cartoline per ordinazioni con sconto « speciale ».

Il **CEB** sarà presente a tale Rassegna stand 42 ed è lieto di annunciarVi una serie di prototipi e rielaborazioni che verranno presentate direttamente dai nostri giovanissimi tecnici.

- 1) OSCILLATORE PROGRAMMABILE A TASTIERA IN DUE MODELLI A.F. e B.F.
- 2) SINTETIZZATORE ELETTRONICO (Moog)
- 3) ELABORATORE DI SINTONIA
- 4) PRESELEZIONE DIGITALE DI 99 STAZIONI
- 5) PREAMPLIFICATORE QUADRIFONICO
- 6) FINALI DI POTENZA 4x100 W
- 7) VISUALIZZATORE DI FREQUENZA A 4 DIGIT



**centro
elettronico
bircorri**

*via della
giulliana 107*

roma

tel. 319-493

**Se siete un lettore
di NUOVA ELETTRONICA
veniteci a farci visita,
per noi, voi sarete
un cliente preferenziale**

Serie di KIT e prodotti vari per la preparazione di circuiti stampati sia con il sistema tradizionale o della fotoincisione oppure in serigrafia, il tutto corredato di istruzioni per il corretto uso - Per maggiori chiarimenti basta inviare lire 200 in bolli e ricevere ampie illustrazioni per il KIT interessato e listino prezzi di componenti da noi trattati.

KIT EB 20	L. 5.500	KIT EB 66	L. 16.500	FOTORESIST POSITIVI	
4 basette per c.s.		1 flacone fotoresist P.		EB 710 flacone 150 cc.	L. 13.500
48 trasferibili c.i.		1 flacone developer di f/t		EB 711 flacone 500 cc.	L. 37.500
1 penna per c.s.				EB 712 flacone 1000 cc.	L. 68.500
190 piazzole terminali		KIT EB 77	L. 3.000	EB 713 spray 450 gr.	L. 19.800
1 busta di sali per 1 lt.		4 basette per c.s.		FOTORESIST NEGATIVI	
		1 inchiostro		EB 701 flacone 150 cc.	L. 8.300
KIT EEB 55	L. 29.500	1/2 lt. acido		EB 702 flacone 500 c.	L. 25.150
1 quadro stampa		1 penna completa		EB 703 flacone 1000 cc.	L. 46.900
1 spremitore da 16 cm.				EB 704 flac. spr. 450 cc.	L. 22.200
100 cc. sgrassante		KIT EB 99	L. 21.500	SVILUPPI POSITIVI	
50 cc. polvere abrasiva		1 foglio poliestere con emulsione U.V. (color Key negativo)		EB 714 flacone 200 cc.	L. 2.800
100 cc. sigillante		200 cc. developer neg.		EB 715 flacone 1 lt.	L. 12.250
250 gr. inchiostro		1 foglio carta nera		SVILUPPI NEGATIVI	
1000 cc. diluente-solvente		150 cc. fotoresist neg.		EB 705 flacone 1000 cc.	L. 4.050
1 pellicola sensibilizzata		1000 cc. developer		EB 706 flacone 5 lt.	L. 18.200
1 nastro adesivo doppio				DILUENTI POSITIVI	
INCHIOSTRI		VERNICE AUTOSALDANTE		EB716 flacone 1 lt.	L. 10.500
EB 30 flacone 10 cc.	L. 550	EB 34 flacone 100 cc.	L. 800	EB 717 flacone 5 lt.	L. 45.500
EB 31 flacone 10 cc.	L. 950	EB 35 flacone 1 lt.	L. 5.500	DILUENTI NEGATIVI	
ACIDO CONCENTRATO		EB 97 flacone spray	L. 5.000	EB 707 flacone 1 lt.	L. 11.500
EB 40 flacone 1/2 lt.	L. 700	PENNA PER C.S.		EB 708 flacone 5 lt.	L. 49.500
EB 41 flacone 1 lt.	L. 1.050	EB 999	L. 3.000	SGRASSANTE E DISSODDANTE	
EB 42 flacone 5 lt.	L. 4.900	TRECCIA DISSALDANTE		EB 49 flacone 1 lt.	L. 5.500
VERNICE PELABILE		EB 951	L. 1.900	EB 67 flacone 5 lt.	L. 23.500
EB 29 flacone 500 cc.	L. 3.800	Trapano 12 V 18 W	L. 24.000	Grasso silicone 100 gr.	L. 4.800
EB 39 flacone 1000 cc.	L. 7.000	Trapano Cyanolit V	L. 1.800		

Inoltre sono disponibili: Trasferibili della Mecanorma (catalogo gratis) - Piastre ramate per montaggi sperimentali e piastre presensibilizzate - Fibre ottiche ed accessori vari - Preventivi a richiesta per artigiani industrie e scuole professionali.

NUOVA SERIE AMPLIFICATORI DA PALO MODELLO « AF »

Trattasi di una nuova serie di amplificatori a banda larga, da palo, progettata e realizzata per migliorare la ricezione dei segnali dell'intera banda quinta, che consentono di amplificare contemporaneamente più canali. Ogni discesa, eventuali canali VHF e UHF, già miscelati, ai canali della banda V, con eventuale passaggio della cc. per alimentare amplificatori prima della miscelazione. Sono altresì muniti di un filtro sul miscelatore atto a bloccare il passaggio di frequenza sui canali della I, III e IV banda.

DATI TECNICI

Art. EB/01 assorbimento 10 mA. mix UHF-VHF canali 38/69	L. 12.800	12 dB
Art. EB/02 assorbimento 20 mA. mix UHF-VHF canali 38/72	L. 14.000	24 dB
Art. EB/03 assorbimento 28 mA. mix UHF-VHF canali 38/72	L. 16.500	30 dB
Art. EB/04 assorbimento 36 mA. mix UHF-VHF canali 38/72	L. 18.500	42 dB
Art. EB/05 amplificatore interno compl. alim. da 40-800 MHz	L. 10.000	

PREVENTIVI A RICHIESTA PER AMPLIFICATORI O CONVERTITORI CON CARATTERISTICHE DIVERSE.

ATTENZIONE: LE OFFERTE DI MATERIALI SONO I.V.A. ESCLUSA, I VS/ ORDINI SARANNO EVASI NEL GIRO DELLE 24 ORE, CON PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO.

Se i 25 microvolt di sensibilità del nostro sintonizzatore in FM vi sembrano pochi, eccovi un preamplificatore AF a mosfet in grado di raggiungere i 2,5 - 3 microvolt, cioè una sensibilità tale da fare di questo ricevitore il più « sensibile » attualmente in commercio.

PIÙ SENSIBILITÀ SULLA "FM"

Possiamo affermare che gli elogi ricevuti da coloro che hanno realizzato il nostro sintonizzatore FM con decoder stereo apparso sul n. 48 hanno raggiunto un livello davvero ragguardevole tuttavia, al contrario della famosa frase « dulcis in fundo » (che, a nostro avviso, fu esclamata da un tale che dopo essersi sorbito un caffè, a fine tazzina, si sorbiva lo zucchero depositato) in ogni vostra lettera, all'inizio sorbivamo il dolce ed in fondo l'amaro.


Un amaro comunque non sgradevole, in quan-


to si trattava sempre non di rimproveri ma di consigli, consigli che possiamo qui condensare in quanto tutti ci hanno richiesto più o meno le stesse identiche cose.

1) Perché non offrite un mobile adatto a contenere questo sintonizzatore?

2) Perché non fate una scala parlante (e qui centinaia di consigli circa la scala e la demoltiplica da utilizzare).

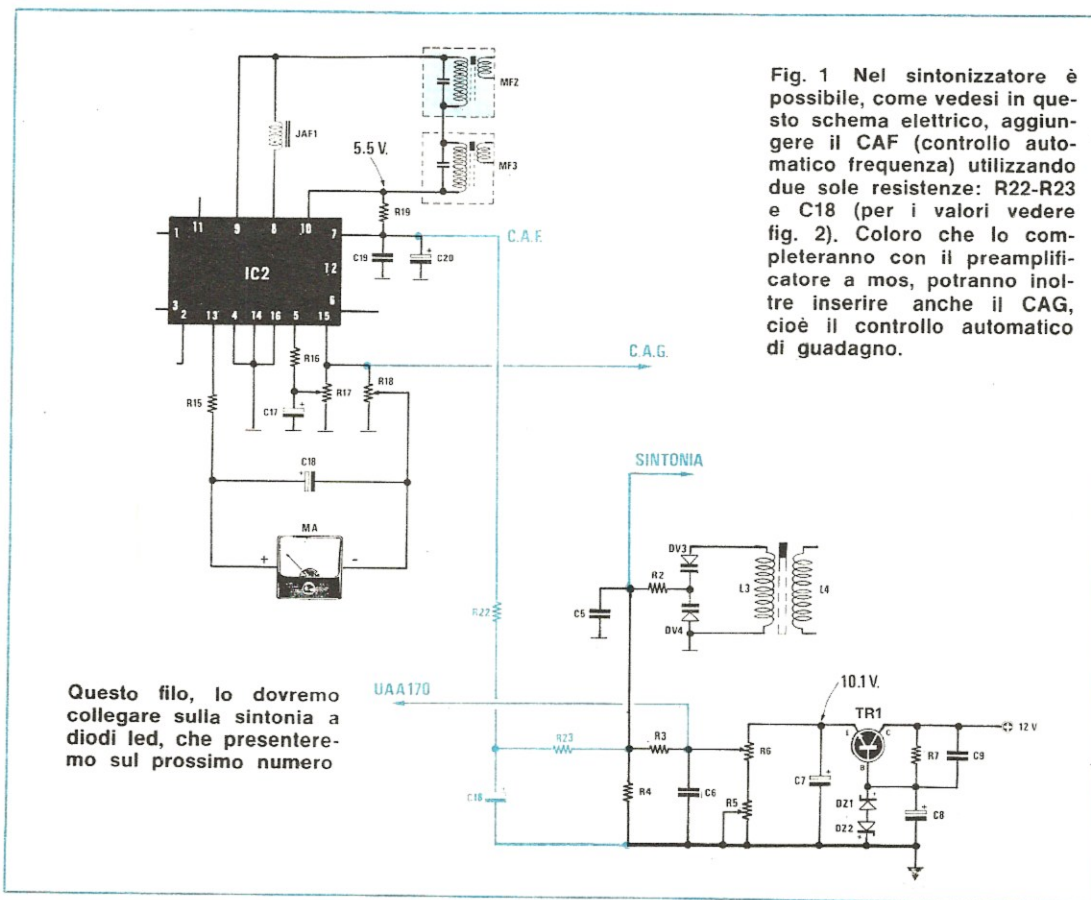3) (Chi ancora non l'ha costruito quindi non ha avuto modo di provarlo) vi siete sbagliati nel



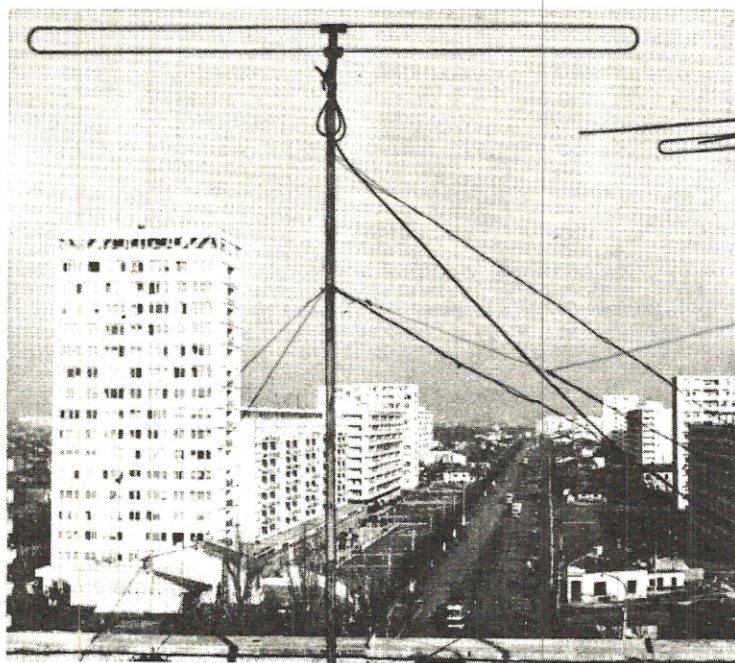

con un **MOSFET**

riportare la sensibilità oppure questa risulta proprio di 25 microvolt come sta scritto nella rivista?

4) Perché non avete sfruttato il controllo automatico di frequenza?

5) Vorrei aggiungere un preamplificatore in ingresso; quale schema mi consigliate?

6) È possibile utilizzare il level-meter del n. 42/43 come indicatore di sintonia?

7) Perché non progettate un circuito con tre display in grado di indicare la frequenza di sintonia?

È ovvio che se volessimo rispondere privatamente a ciascuna delle migliaia di lettere finora pervenuteci e a quelle che ancora perverranno, impiegheremmo perlomeno qualche mese, naturalmente tralasciando di occuparci di qualsiasi altra attività, ragion per cui preferiamo dare una risposta unica a tutti con questo articolo, certi che avremo in ogni caso la vostra comprensione anche se questo modo di procedere esula un po' dal filo conduttore cui finora ci siamo attenuti.

1) Un mobile per questo sintonizzatore è già in preparazione, solo che per approntare gli stampi per le presse, fare i pannelli incisi ecc. occorre un lasso di tempo considerevole, quindi appena saremo pronti per consegnarlo lo comunicheremo sulla rivista.

2) e 6) La scala parlante è anch'essa allo studio e sul prossimo numero ne presenteremo lo schema: essa si compone in pratica di 30 led che si accendono ognuno in corrispondenza ad

una diversa frequenza di ricezione. Realizzare come tanti ci chiedono un circuito a lettura diretta su dei display a sette segmenti è invece piuttosto laborioso e soprattutto costoso in quanto si tratta in pratica di realizzare, anche se in forma economica, un vero e proprio frequenzimetro.


4) Per quanto riguarda il controllo automatico di frequenza, risultando il nostro circuito sufficientemente stabile anche al variare della tensione di alimentazione (per merito dell'integrato SO42P) abbiamo ritenuto superfluo aggiungerlo. Troverete comunque qui di seguito la semplice modifica per inserirlo e lo stesso dicasi anche per il CAG.

3) Infine affrontiamo l'argomento più discusso nelle vostre lettere, cioè la **sensibilità**.

Precisiamo ancora una volta che questo argomento è stato toccato solo ed esclusivamente da coloro **che ancora non hanno realizzato** il sintonizzatore e che prima di accingersi all'opera, hanno voluto una conferma di questi famosi **25 microvolt**.

Le frasi usate di volta in volta erano più o meno le stesse e suonavano all'incirca così:

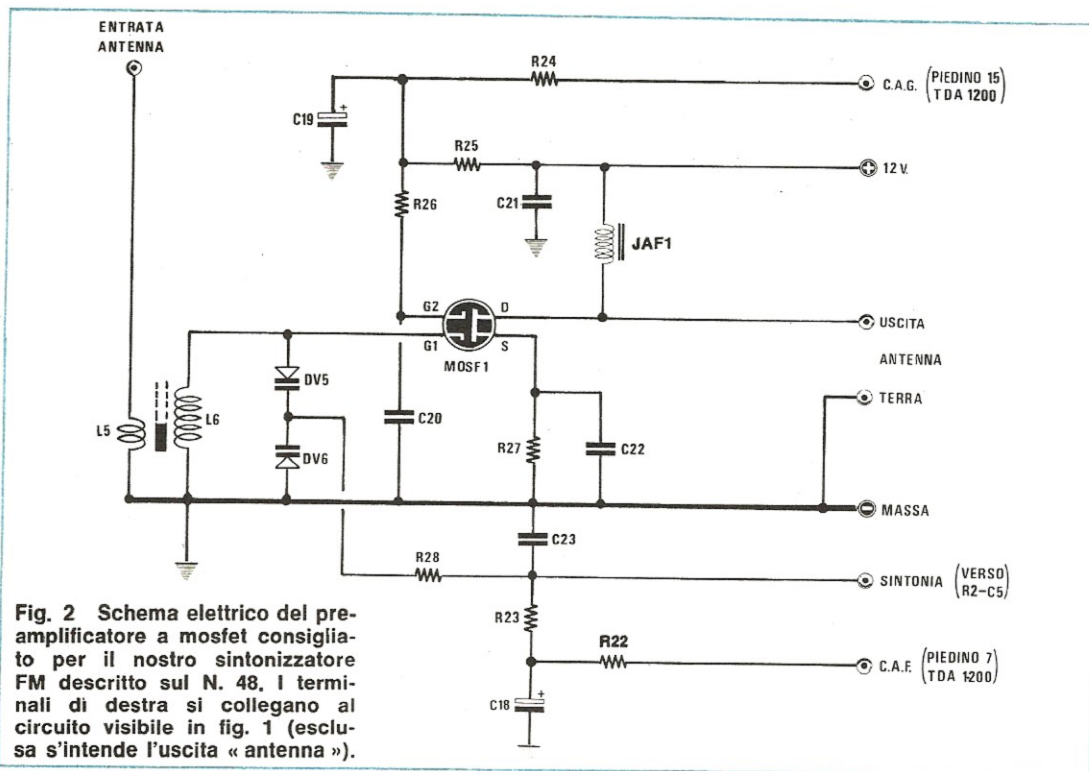— dispongo di un sintonizzatore FM della marca **pincopallino** (non possiamo per correttezza commerciale indicare i modelli o il nome della casa costruttrice) con 7 microvolt di sensibilità, ma questi è « sordo » al punto che per ricevere qualche stazione debbo utilizzare un'antenna esterna installata sul tetto del palazzo; se quindi voi



affermate che il vostro sintonizzatore è in grado di ricevere quasi tutte le stazioni usando come antenna un filo lungo al massimo 1 metro, è ovvio che la sensibilità dell'apparecchio sarà di 2,5 microvolt e non 25 come indicato sulla rivista.

Se è così lo realizzo subito; se invece è 25 microvolt l'apparecchio non fa al caso mio dato che sono sicuro di non riuscire a ricevere nulla. E qui il ragionamento del lettore non fa assolutamente una grinza, infatti se con una sensibilità di 7 microvolt si riescono a mala pena a captare le stazioni RAI più robuste, è ovvio che con 25 microvolt la situazione peggiorerà ancora.


Dove il lettore sbaglia è invece quando egli asserisce che l'apparecchio in sua dotazione ha una sensibilità di 7 microvolt, fidandosi esclusivamente di quanto sta scritto sulle caratteristiche del suo sintonizzatore.

Noi possiamo infatti affermare con cognizione di causa, per averli controllati in laboratorio e confrontati con il nostro, che proprio i modelli che i lettori ci indicano non dispongono della sensibilità dichiarata. **Scrivere 7 microvolt** invece di 40 o 50 è molto facile ed anche noi avremmo potuto scrivere 1,5 microvolt invece di 25 con la certezza che ben pochi lettori se ne sarebbero accorti poiché confrontando il nostro sintonizza-

COMPONENTI

R22 = 10.000 ohm 1/4 watt
R23 = 680.000 ohm 1/4 watt
R24 = 33.000 ohm 1/4 watt
R25 = 33.000 ohm 1/4 watt
R26 = 1.000 ohm 1/4 watt
R27 = 220 ohm 1/4 watt
R28 = 82.000 ohm 1/4 watt
C18 = 4,7 mF elettr. 16 volt
C19 = 10 mF elettr. 16 volt
C20 = 47.000 pF ceramico a disco
C22 = 22.000 pF ceramico a disco
C23 = 47.000 pF ceramico a disco
DV5/DV6 = diodo varicap BB104
JAF1 = impedenza AF 100 microhenry
JAF2 = impedenza AF 25 microhenry
L5/L6 = bobina (vedi articolo)
MOSFET1 = mosfet tipo MEM680

Fig. 3 Disposizione dei termini S D G1 G2 relativi al mosfet impiegato nel progetto, visti dal lato in cui fuoriescono dal corpo.

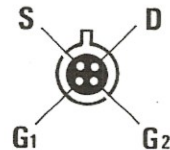

tore con gran parte di quelli che dicono di avere una sensibilità di 7 microvolt la differenza è così evidente da non lasciare alcun dubbio.

A questo punto occorre far presente un piccolo particolare e cioè che la massima sensibilità che in genere i costruttori dichiarano per un sintonizzatore, in pratica ha un valore molto relativo.

Prendiamo ad esempio il sintonizzatore che il lettore dichiara essergli stato venduto con una sensibilità di 7 microvolt: questo significa solo che il ricevitore può captare un segnale in antenna dai 7 microvolt in su, però non specifica che con 7 microvolt in ingresso il rapporto segnale rumore è tanto basso che l'altoparlante emette più fruscio che suono.

In pratica infatti per poter ricevere in altoparlante un suono esente da fruscio con questo ricevitore, è necessario applicare in ingresso segnali di ampiezza più elevata, cioè superare, come abbiamo noi stessi constatato, i 40-50 microvolt.

Nel nostro caso quindi sarebbe stato scorretto promettere una sensibilità di 1,5 microvolt solo perché questo segnale può essere ricevuto in qualche modo dal circuito mentre sappiamo benissimo che solo quando in antenna sarà presente un segnale di 20-25 microvolt otterremo un rapporto segnale-rumore di entità sufficiente (circa 60 dB) a riprodurre in uscita un suono perfetto del tutto esente da fruscio.

Un segnale in FM, proprio perché risulta ad alta fedeltà, deve essere ricevuto in altoparlante, e in cuffia senza rumore.

Occorre inoltre tener presente che un «sintonizzatore in FM» non è un ricevitore radiantistico realizzato per poter captare emittenti estere o intercontinentali di potenza limitata, come utilizzano i radioamatori, bensì emittenti che sfornano dei kilowatt, sempre dislocate in un raggio massimo di 50-60 km, quindi una eccessiva sensibilità può essere in certi casi controproducente.

A questo punto avremo subito chi contesterà tale nostra affermazione facendoci notare che attualmente esistono molte emittenti private che irradiano programmi con potenze limitate di 5-10 watt massimi ed è proprio qui che dobbiamo soffermarci per assicurarvi che il nostro sintonizzatore è perfettamente idoneo per ricevere anche queste stazioni.

Solo chi abita in zone collinari o in campagna, notevolmente distanti dalla città, potrebbe aver bisogno di aumentarne la sensibilità, ma ripetiamo solo in questi casi, poiché chi abita in città potrebbe ricavarne più svantaggi che vantaggi.

Anche noi, nei nostri primi prototipi, avevamo incluso un preamplificatore AF ad elevato guadagno, poi in seguito ai risultati non proprio convincenti, abbiamo ritenuto più vantaggioso escluderlo.

Il motivo principale di questa nostra decisione è molto semplice, ed è da ricercarsi nella eccessiva sregolatezza con cui avvengono attualmente le trasmissioni delle cosiddette «radio libere».

Se sulla gamma FM operassero solo ed esclusivamente le stazioni della RAI, il problema non esisterebbe, infatti non solo il segnale è in questi casi abbastanza forte da poter essere ricevuto da chiunque, ma le frequenze di trasmissione vengono scelte in modo che le diverse stazioni non abbiano alcuna possibilità di interferire l'una con l'altra (ad esempio di due stazioni che trasmettono sulla stessa frequenza, una può trovarsi a Milano ed una ad Ancona).

Le innumerevoli emittenti private che sono sorte in questi ultimi tempi invece non seguono questa prassi e trasmettono ognuna sulla frequenza preferita, cosicché a seconda del «quarzo» che risulta più reperibile in una zona, non è difficile trovare due o tre emittenti che trasmettono sulla stessa identica frequenza.


Se la sensibilità del ricevitore non è troppo spinta, le emittenti più distanti vengono automaticamente soppresse, quindi la «locale» viene ricevuta in modo perfetto.

Se invece si aumenta troppo la sensibilità, ecco che la nostra «alta fedeltà» (che è la caratteristica saliente del nostro ricevitore) viene a mancare e l'emittente locale viene ricevuta mista a dei sottofondi non graditi, dovuti alle interferenze di stazioni che trasmettono sulla stessa frequenza.

Proprio per questo un aumento della sensibilità può essere consigliato solo quando si abbia la certezza che tali inconvenienti non possono verificarsi ed in tal caso vi consigliamo di inserire sul vostro sintonizzatore il preamplificatore a mosfet da noi già collaudato sui primi prototipi il quale vi consentirà di poter ottenere un rapporto segnale/rumore di 60 dB con soli 2,5 microvolt, cioè una sensibilità superiore a qualsiasi altro apparecchio commerciale.

Per chi volesse infine aggiungere il «controllo automatico di frequenza», diremo che il circuito adatto allo scopo è molto semplice (vedi fig. 1).

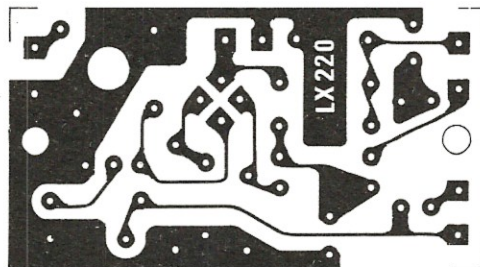In pratica si dovrà prelevare dal piedino 7 dell'integrato IC2 (cioè il TDA1200) la tensione presente, quindi applicarla tramite due resistenze (R22 ed R23) al partitore che alimenta i diodi varicap, costituito dalle resistenze R3 ed R4.



Circuito stampato a grandezza naturale.

Fig. 5 Disegno della realizzazione pratica. Nota. Se non si utilizza un cavetto coassiale per collegare «l'uscita antenna» all'entrata del sintonizzatore, è necessario un filo supplementare che colleghi la massa di questo circuito a quello del sintonizzatore.

Precisiamo che i valori di R22 ed R23 sono alquanto critici, quindi consigliamo di non modificarli notevolmente.


A nostro avviso con R22 da 10.000 ohm e R23 da 680.000 ohm si ottengono i migliori risultati comunque vi possiamo anticipare che aumentando la R22 e diminuendo la R23 il campo di deviazione aumenta, cioè il ricevitore è in grado di tenere agganciata la frequenza anche se si ha un ampio spostamento di frequenza dell'oscillatore locale (condizione questa che in pratica poi non si verifica), però avremo l'inconveniente di rendere più difficoltosa la sintonia, poiché il C.A.F. tenderà sempre a tenere agganciata l'ultima stazione sintonizzata.

Al contrario diminuendo la R22 e aumentando la R23 si ottiene l'effetto opposto. Precisiamo infine, per evitare ulteriori consulenze, che non è consigliabile inserire un deviatore per includere o escludere a piacimento il C.A.F. poiché si avrà in ogni caso una variazione di frequenza nell'effettuare queste due operazioni, quindi è preferibile, una volta inserito il C.A.F., lasciarlo sempre collegato.

SCHEMA ELETTRICO DEL PREAMPLIFICATORE

In fig. 2 vi presentiamo lo schema del preamplificatore AF, completo del controllo automatico di frequenza: è quindi logico che collegando al sintonizzatore FM il preamplificatore AF, automaticamente collegheremo a tutto il circuito di sintonia il C.A.F. che abbiamo presentato in fig. 1.

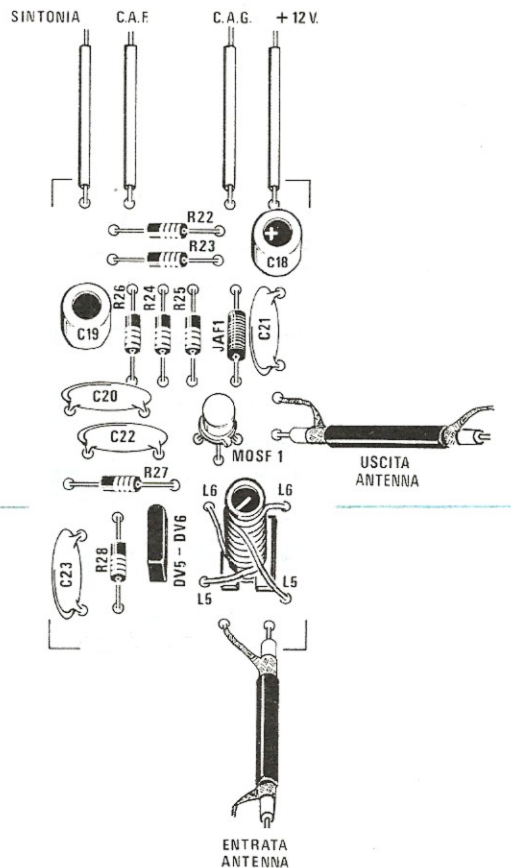Il segnale captato dall'antenna giungerà alla



bobina L5 e da questa, per induzione, verrà trasferito ai capi di L6, da cui potrà raggiungere il gate 1 del mosfet per essere amplificato.

In parallelo alla bobina L6 troviamo il solito doppio diodo varicap BB104 (nel disegno questi due diodi sono rappresentati singolarmente con le sigle DV5 e DV6) necessario per la sintonizzazione.

Il gate 2 del mosfet risulta polarizzato positivamente tramite la resistenza R25, mentre la resistenza R24, collegata con un estremo alla R26, dovrà risultare collegata con l'estremo opposto al piedino 15 dell'integrato TDA1200, per poter ottenere un **controllo automatico di guadagno**.

Quando sul gate 2 avremo la massima tensione positiva, il mosfet fornirà la massima amplificazione.

Quando invece il segnale in ingresso avrà una ampiezza sufficiente da far saturare il preamplificatore, l'integrato TDA1200, tramite il piedino 15, abbasserà la tensione positiva sul gate 2, riducendo di conseguenza l'amplificazione del mosfet.

Il segnale amplificato presente sul drain del mosfet, verrà direttamente applicato sulla presa « antenna-terra » del sintonizzatore.

A questo proposito ricordiamo che se qualche lettore volesse utilizzare questo preamplificatore per un qualsiasi altro sintonizzatore, dovrà necessariamente inserire tra il drain del mosfet e la presa « antenna » del suo sintonizzatore, un condensatore da 47 pF (condensatore C1 già incluso nel nostro apparecchio) onde evitare di cortocircuitare a massa la tensione positiva del drain.

L'impedenza JAF2 presente sul drain non è eccessivamente critica: in pratica è sufficiente che risulti compresa fra 50 e i 100 microhenry, e che sia avvolta su un piccolissimo nucleo in ferroxcube.

È ovvio che inserendo impedenze di valore diverso e non avvolte su nucleo in ferroxcube, parte dell'AF presente sul drain riuscirà ad attraversarle, ottenendo in pratica una minor amplificazione.

Sul circuito noteremo infine la presenza delle due resistenze R22 ed R23 inerenti al controllo automatico di frequenza (C.A.F.) che potremo anche non utilizzare.

L'uscita del C.A.F. verrà prelevata, come vedesi nel disegno, dal piedino 7 dell'integrato TDA1200.

Tutto il circuito verrà alimentato a 12 volt, cioè con la stessa identica tensione con cui già alimentiamo il sintonizzatore, quindi è ovvio che la potremo prelevare dallo stesso alimentatore.

Come mosfet consigliamo di utilizzare i tipi MEM564 o MEM680 poiché risultano autoprotetti internamente, quindi non richiedono precauzioni particolari durante il montaggio.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il montaggio di questo preamplificatore non è assolutamente né difficile né critico. Come prima operazione dovremo realizzare la bobina L5/L6 attenendoci alle seguenti istruzioni: su un supporto del diametro di mm 5 provvisto di nucleo avvolgeremo per L6 n. 4 spire di filo argentato da 1 mm tenendo le spire stesse distanziate fra di loro di circa 1 mm. Per la bobina L5 dovremo invece intercalare a queste n. 3 spire di filo smaltato da 0,50 mm, in modo da ottenere un accoppiamento induttivo molto stretto.

Realizzata la bobina, la inseriremo sul circuito stampato LX220 (visibile a grandezza naturale in fig. 4) saldandone i quattro terminali come richiesto dallo schema.

Potremo quindi inserire le resistenze e i con-

densatori, lasciando come ultimo componente il mosfet.

Per collegare quest'ultimo dovremo per prima cosa individuarne i quattro terminali G1-G2-D-S ricordando che il disegno di fig. 3 mostra tale componente dalla parte in cui i terminali stessi fuoriescono dal corpo, cioè dal di sotto, quindi visti da sopra questi risultano rovesciati.

Terminato il montaggio dovremo collegare:

= l'uscita + 12 al positivo di alimentazione,
= l'uscita C.A.G. al piedino 15 dell'integrato TDA-1200,

= l'uscita C.A.F. al piedino 7 dello stesso integrato,

= l'uscita « sintonia » al punto comune a R1-R2-R3-R4-R5 e le uscite « Antenna-Terra » ai corrispondenti terminali « Antenna » e « Terra » del sintonizzatore.

Il terminale « Terra » ci permetterà pure di prelevare dal sintonizzatore il negativo dei 12 volt di alimentazione.

Effettuati tutti questi collegamenti dovremo procedere ad una semplice ma necessaria taratura.

Dopo aver collegato alla presa « Antenna » di ingresso del preamplificatore un corto spezzone di filo di lunghezza sufficiente affinché la stazione che captiamo ci permetta di mandare la lancetta dello strumento S-meter fino a circa metà scala, ruoteremo prima il nucleo della bobina L5-L6, poi quello della bobina L1-L2 presente sul sintonizzatore fino a far deviare verso il massimo la lancetta dello S-meter.

Raggiunto questo risultato, il nostro preamplificatore sarà già pronto per funzionare.

Dobbiamo però precisare che se la taratura verrà effettuata su una frequenza che si trova ad uno dei due limiti estremi della gamma FM, cioè ad esempio sugli 88 o sui 108 MHz, potrà accadere che al limite opposto della gamma si ottenga una sensibilità più bassa.

Chi vuole ottenere una maggior linearità di amplificazione in tutta la gamma dovrà pertanto cercare di tarare le due bobine al centro gamma cioè sui 96-98 MHz, oppure tarare per la massima sensibilità la bobina L5/L6 sulla frequenza di circa 90 MHz e la bobina L1/L2 sulla frequenza di 100 MHz.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale occorrente per la realizzazione del progetto e cioè; resistenze, condensatori, impedenza, bobina, mos fet e circuito stampato L. 6.800
Il solo circuito stampato tipo LX220 . L. 950

**ELCO ELETTRONICA**via Manin 26/B - 31015 CONEGLIANO
Tel. (0438) 34692

S.n.c.

ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI

Dimens.	Pot. W	Rison. Hz	Freq. Hz	Prezzo
200	15	90	80/7000	L. 6.300
250	30	65	60/8000	L. 10.800
320	30	65	60/7000	L. 22.500
250	60	100	80/4000	L. 23.400
320	40	65	60/6000	L. 37.800

**ALTOPARLANTI PER STRUMENTI MUSICALI
DOPPIO CONO**

Dimens.	Pot. W	Rison. Hz	Freq. Hz	Prezzo
200	6	70	60/15000	L. 4.900
250	15	65	60/14000	L. 11.700
320	25	50	40/16000	L. 31.500
320	40	60	50/18000	L. 39.500

**ALTOPARLANTI PER ALTA FEDELTA
SOSPENSIONE PNEUMATICA****Tweeters**

Dimens.	Pot. W	Rison. Hz	Freq. Hz	Prezzo
88x88	10		2000/18000	L. 4.500
88x88	15		2000/18000	L. 5.400
88x88	40		2000/20000	L. 9.500
∅ 110	50		2000/20000	L. 10.800

Middle range

Dimens.	Pot. W	Rison. Hz	Freq. Hz	Prezzo
130	25	400	800/10000	L. 9.000
130	40	300	600/9000	L. 11.700

Woofers

Dimens.	Pot. W	Rison. Hz	Freq. Hz	Prezzo
200	20	28	40/3000	L. 15.300
200	30	26	40/2000	L. 18.900
250	35	24	40/2000	L. 22.500
250	40	22	35/1500	L. 32.500
320	50	20	35/1000	L. 44.200

VALVOLE SPECIALI

OB2	L. 2.500	812/A	L. 16.000
OA2	L. 2.130	813	L. 22.500
QQE03/12	L. 6.750	2050	L. 3.350
QQE03/20	L. 41.200	6011	L. 22.700
2D21	L. 2.350	6146A	L. 6.900
807	L. 2.710	6146B	L. 7.900
811/A	L. 8.150		

AMPLIFICATORI DI POTENZA PER BF - HI FI

A12 - Protetto contro i cortocircuiti, a simmetria quasi complementare con alimentazione propria non stabilizzata 35V. Potenza d'uscita al clipping 30W su 4 Ohm - 22W su 8 Ohm. Sensibilità per la max potenza 0,6V eff per carico 4 Ohm - 0,7V eff. per carico 8 Ohm. Impedenza di ingresso 80 KOhm - Banda passante 15÷19 KHz - 1dB - Distorsione a 1 KHz a 15W ≤ 0,15%. Trasformatore escluso L. 18.500

A16 - A simmetria complementare protetto contro i cortocircuiti - 11 transistor - Potenza uscita 80W RMS su 8 Ohm - Alimentazione 45+45V Banda passante da 10÷20000 Hz ± 3db L. 23.500

A21 - Protetto contro i cortocircuiti - potenza uscita 120W RMS su 4 Ohm - Distorsione < 0,2% - alimentazione 45+45V - Banda passante da 10÷20000 Hz ± 1dB L. 32.000

FILTRI CROSSOVER

2 VIE - Freq. incrocio 3500 Hz 25W	L. 7.500
2 VIE - Freq. incrocio 3500 Hz 36W	L. 8.400
(solo 4 Ohm)	
2 VIE - Freq. incrocio 700 Hz 25W	L. 10.000
2 VIE - Freq. incrocio 700 Hz 36W	L. 10.500
2 VIE - Freq. incrocio 700 Hz 50W	L. 13.900
2 VIE - Freq. incrocio 700 Hz 80W	L. 14.900
2 VIE - Freq. incrocio 700 Hz 110W	L. 16.900
3 VIE - Freq. incrocio 700/4000 Hz 36W	L. 12.500
3 VIE - Freq. incrocio 700/4000 Hz 50W	L. 13.500
3 VIE - Freq. incrocio 700/400 Hz 80W	L. 15.900
3 VIE - Freq. incrocio 700/4000 Hz 110W	L. 20.900
3 VIE - Freq. incrocio 700/4000 Hz 150W	L. 24.900
4 VIE - Freq. incrocio 450/1500/8000 Hz 50W	L. 23.900
4 VIE - Freq. incrocio 450/1500/8000 Hz 80W	L. 25.900
4 VIE - Freq. incrocio 450/1500/8000 Hz 110W	L. 30.900
4 VIE - Freq. incrocio 450/1500/8000 Hz 150W	L. 34.000

Fornibili su richiesta anche con controllo dei toni con aumento del 10%. **N.B.** Negli ordini si raccomanda di specificare l'impedenza.

ATTENZIONE: al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di indirizzare a CONEGLIANO e di scrivere in stampatello nome e indirizzo del committente: Città e CAP in calce all'ordine.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Contrassegno con le spese incluse nell'ordine. Non si accettano ordini inferiori all'importo di L. 5.000.

N.B. I prezzi possono subire delle variazioni dovute all'andamento del mercato.

LETTERATURA TECNICA NATIONAL



CPM Studio

13 volumi — circa 5000 pagine — descrizione di oltre 6000 dispositivi a stato solido: dispositivi che spaziano sull'intera gamma dei semiconduttori, dai più semplici transistori ai microprocessori — informazioni di progettazione e di applicazione... progettisti, tutto ciò che vi occorre lo troverete in questa meravigliosa serie di volumi della National.

CARTOLINA DI ORDINAZIONE

Con la presente cartolina ordino i seguenti volumi

- Audio handbook
- Linear data book
- Linear applications vol. 1
- Linear applications vol. 2
- Voltage regulator handbook
- Special function data book
- Transducers

- Transistors
- Interface integrated circuits
- TTL data book
- CMOS integrated circuits
- Memory data book
- Pace technical description
- SC/MP technical description

NE

L'importo di lire
Verrà pagato contrassegno

E' allegato

Data

Firma

LETTERATURA TECNICA NATIONAL

Audio handbook	Lire 4.500
Linear data book	3.000
Linear applications vol. 1	5.800
Linear applications vol. 2	5.800
Voltage regulator handbook	2.000
Special function data book	2.200
Transducers	2.500
Transistors	2.000
Interface integrated circuits	3.000
TTL data book	3.500
CMOS integrated circuits	2.000
Memory data book	3.500
Pace technical description	3.000
Pace TTL designers guide	5.000
Pace user's manual	15.000
SC/MP programming assembler manual	10.000
SC/MP technical description	3.000

Potete ordinare questi volumi presso
LA RETE DI VENDITA DELLA NATIONAL
sono disponibili anche presso i negozi della **GBC**

RETE DI VENDITA NATIONAL SEMICONDUCTOR



20149 milano
via alberto mario 26
tel. (02) 46 92 431-46 92 864
telex 38540

agente



Inter.rep

20159 milano
via valassina 24
tel. (02) 68 81 783-68 84 617
telex 36540
dal 1-177
via alberto mario 26
tel. (02) 49 85 274-49 85 932

10135 torino
largo turati 49
tel. (011) 50 50 94

00141 roma
via val pellice-friulana A/8
tel. (06) 81 24 894

distributore



Adelsy

20149 milano
via domenichino 12
tel. (02) 49 85 051/52
753/54/55
telex ADELSY 39423

16121 genova
piazza della vittoria 15
tel. (010) 58 96 74

33100 udine
via marangoni 45/48
tel. (0432) 26 996

10121 torino
corso matteotti 32
tel. (011) 539141-543175

40012 bologna (I.C.C.)
calderara di reno loc. lippo
via crocetta 38
tel. (051) 726186

00196 roma
piazzele flaminio 19
tel. (06) 36 05 580-36 05 769

Mittente:

Nome

Cognome

Indirizzo

.....

.....

..... cap

Spett.le

.....

.....

.....



FANTINI

ELETTRONICA

SEDE: Via Fossolo, 38/ne - 40138 BOLOGNA
 conto corr. postale n. 8/2289 - Tel. 341494
 FILIALE: Via R. Fauro, 63 - 00197 ROMA - Tel. 806017

MATERIALE NUOVO

TRANSISTOR

2N1711	L. 300	BC107	L. 200	BC309	L. 180
2N2905	L. 350	BC108	L. 200	BF194	L. 230
2N3055A	L. 800	BC109	L. 200	BF195	L. 230
2N3055RCA	L. 950	BC207	L. 130	BSX26	L. 240
5603-8W	L. 700	BC208	L. 120	BSX81	L. 200
AC141	L. 230	BC209	L. 150	BFY64	L. 350
AC142	L. 230	BC307	L. 150	TIP33	L. 950
AF106	L. 200	BC308	L. 160	TIP34	L. 950

AC187-AC188 in coppia sel.	L. 550
BD137-BD138-BD139-BD140 cad.	L. 550
Diodi varicap BB105 per VHF	L. 500
Diodi varicap BA163	L. 450
MOSFET 3N201-3N211-3N225A	L. 1.100
MOSFET 40673	L. 1.300

FET

2N3819-2N5248-BF245-2N4391	L. 650
----------------------------	--------

UNIGIUNZIONE

2N2646-2N4891-2N4893	L. 700
----------------------	--------

PONTI RADDRIZZATORI E DIODI

B30C300	L. 200	OA95	L. 70	1N4148	L. 50
B100C600	L. 350	1N4001	L. 60	1N5404	L. 280
B80C3000	L. 800	1N4003	L. 80	EM513	L. 200
B40C5000	L. 1.500	1N4005	L. 90	1N1199	L. 500
B80C500	L. 1.800	1N4007	L. 110	1,2KV-2,5A	L. 250

DIODI MET. a vite IR da 6A / 100-400-600-1000V:

-6F10	L. 500	-6F60	L. 600
-6F40	L. 550	6F100	L. 700

DIODI LUMINESCENTI (LED)

MV54	L. 500	verdi, arancio gialli	L. 350
rossi	L. 220	GHIERE \varnothing 5 mm.	L. 100
LED ARRAY in striscette da 8 led rossi	L. 1.000		
PORTALAMPADE SPIA 12V	L. 480		
PORTALAMPADE SPIA neon 220V	L. 400		
Nixie tipo 5870	L. 2.500		

DISPLAY

TIL312 (11 x 20)	L. 1.400	LIT-33 (3 cifre)	L. 5.000
MAN 7 verdi	L. 2.000		
FND503 (dim. mm. 7x12)	L. 2.300		

INTEGRATI LINEARI

TAA320	L. 1.200	TBA570	L. 2.200
TBA120SA	L. 1.400	76003	L. 1.500

QUARZI MINIATURA MISTRAL 27,120 MHz L. 800

SN7400	L. 300	SN7490	L. 850	uA741	L. 750
SN74H00	L. 750	SN7492	L. 950	uA748	L. 950
SN7402	L. 330	SN74121	L. 800	TAA611B	L. 900
SN7404	L. 400	SN74141	L. 1000	TAA611C	L. 1.100
SN7410	L. 300	SN76131	L. 1250	TBA810	L. 1.800
SN7413	L. 750	NE555	L. 700	SG78XX	L. 2.000
SN7447	L. 1200	MC852	L. 250	piast	L. 2.000
SN7448	L. 1600	uA700	L. 700	1CL8038	L. 4800
SN7475	L. 850	uA723	L. 930	9368	L. 2.400

PHASE LOCKED LOOP NE565 e NE566 L. 3.100

INTEGRATI C/MOS

CD4000	L. 380	CD4023	L. 380	CD4046	L. 2.500
CD4001	L. 380	CD4026	L. 2.500	CD4047	L. 2.500
CD4006	L. 2.050	CD4027	L. 750	CD4050	L. 800
CD4011	L. 500	CD4033	L. 1.750	CD4055	L. 1.470
CD4016	L. 750	CD4042	L. 1.300	CD4056	L. 1.470

MC1420 - doppio comparatore - ft=2 MHz	L. 1.300
MC1468 regolatore + 15V	L. 1.800
ZOCCOLI per integrati per AF Texas, 14-16 piedini	L. 230

DIODI CONTROLLATI AL SILICIO

400V-6A	L. 1.200	300V 8A	L. 950	60V-0,8A	L. 470
200V 8A	L. 850	200V 3A	L. 650	400V-3A	L. 760

TRIAC

400V-3A	L. 1.100	400V-10A	L. 1.500
400V-6,5A	L. 1.300	DIAC GT49	L. 250

ZENER 400mV - 3,3V - 4,7V - 5,1V - 6V - 6,8V - 7,5V - 9V - 12V - 15V - 20V - 23V - 28V - 30V	L. 150
--	--------

ZENER 1w 5% 5,1V - 9V - 12V - 15V - 18V - 20V	L. 280
---	--------

CRISTALLI LIQUIDI per orologi con ghiera e zocc. L. 5.200

CIP per calcolatrici tascabili Texas TMSO952NC L. 3.500

CONTORE CURTIS INDACHRON per schede - 2000 ore L. 4.000

TRASFORMATORE ALIM. Pri. Univ. - Sec. 26V/4A-20V/1A-16+16/0,5A L. 5.500

TRASFORMATORE ALIM. 220-24+24V/4W L. 1.000

TRASFORMATORE ALIM. 125/220 V 25 V/6 A L. 6.500

TRASFORMATORI ALIM. 50W 220V → 15+15V/60W L. 5.600

TRASFORMATORI ALIM. 220V-25V/1A L. 2.400

VARIAC TRG102: In 220V - U 0 - 260V/0,8A L. 13.000

VARIAC TRN110: In. 220V - U.O. - 270V/4A L. 34.000

VARIAC TRN120: In. 220V - U.O. - 270V/7A L. 43.000

ALTOP. PHILIPS bicono \varnothing 150 - 6 W su 8 Ω L. 2.800

ALTOP. ELLITTICO PHILIPS 70 X 155 L. 1.800

SALDATORI A STILO PHILIPS 25-50W L. 7.500

SALDATORE ELEKTROLUME 220V/40W L. 2.400

ANTENNA VERTICALE AVI per 10-15-20 m. L. 20.500

ANTENNA DIREZION. ROTATIVA ADR3 L. 88.500

BALUM SA1 - simmetrizzatore d'antenna L. 9.500

CAVO COASSIALE RG8/U al metro L. 550

CAVO COASSIALE RG11 al metro L. 520

CAVO COASSIALE RG58/U al metro L. 230

CAVETTO SCHERMATO MICROFONICO

- CPU1 a 1 capo al metro L. 130

- M2035 a 2 capi al metro L. 150

- CPU3 a 3 capi al metro L. 180

- CPU a 4 capi al metro L. 210

STAGNO al 60% tre anime resina \varnothing 1,5

- Confezione L. 250 - Rocchetto 0,5 kg. L. 6.000

MICRODEVIATORI 1 via L. 800

MICRODEVIATORI 2 vie L. 1.200

PACCO da 100 resistenze assortite L. 1.000

PACCO da 100 condensatori assortiti L. 1.000

PACCO da 100 ceramici assortiti L. 1.000

PACCO da 40 elettrolitici assortiti L. 1.200

RELAYS FINDER 12V/3A - 3 sc. calotta plasica L. 2.100

RELAYS FINDER 12V/6A - 3 sc. a giorno L. 2.100

RELAYS 220V ca. - 2 sc. 115A L. 900

MOTORINO LESA 220 V a spazzole, per aspira-

polvere con ventola centrifuga in plastica L. 1.000

MOTORE LESA PER LUCIDATRICE 220 V/550 VA

con ventola centrifuga L. 5.000

MOTORINO LESA 160V ca a induzione L. 1.000

SIRENE ATECO

- AD12: 12V/11A - 132W - 12.100 giri/min. - 114 dB L. 13.000

- ESA12 - 12VVcc/30W L. 18.000

- S12D - 12Vcc/10W L. 11.500

CUSTODIE in plastica antiurto per tester L. 300

BIT SWITCH per programmi logici

- 1004 a 4 interruttori L. 2.400

- 1007 a 7 interruttori L. 3.300

- 1010 a 10 interruttori L. 3.900

PULSANTI L.M. per tastiere di C.E. L. 750

CONTATTI REED IN AMPOLLA DI VETRO

- lunghezza mm 20 - \varnothing 2,5 L. 450

- lunghezza mm 32 - \varnothing 4 L. 300

- lunghezza mm 48 - \varnothing 6 L. 250

MAGNETINI per REED L. 250

CONTENITORE 16-15-8 - mm. 160 x 150 x 80 h L. 2.800

STRUMENTI INDICATORI DA PANNELLO

SHINOHARA a b.m., mascherina in plexiglass:

- 50uA-100uA-200uA L. 8.000

- 1mA-10mA-100mA-1A-5A-10A L. 7.800

- 15V-30V-300V L. 7.800

Le spese di spedizione (sulla base delle vigenti tariffe postali) e le spese di imballo, sono a totale carico dell'acquirente.

Le spedizioni vengono fatte solo dalla sede di Bologna. Non disponiamo di catalogo.

Un apparato in grado di segnalarvi una fuga di gas non serve ad impedirvi di pagare una quantità di gas in più di quanto ne abbiate utilizzato, ma vi consentirà di ottenere qualcosa di meglio cioè salvare la vostra vita.

SEGNALATORE di FUGHE

Abbiamo volutamente acquistato per una settimana tutti i quotidiani pubblicati giornalmente in Italia, per verificare quante persone perdono la vita a causa di una fuga di gas.

A questo punto possiamo senz'altro affermare, e questo potreste verificarlo voi stessi, che non passa giorno senza che il gas non mieta almeno una vittima.

Oggi può essere successo in provincia di Bari, ieri si è verificato a Genova, od in una piccola località nei dintorni di Bologna, e così via.

Si tratta purtroppo di notizie che non vengono mai riportate contemporaneamente su tutti i giornali, perché quando il numero delle vittime è limitato ad una sola persona, od al massimo due, non « fanno cronaca » e compaiono tutt'al più in un piccolo trafiletto, sulla cronaca locale del giornale dove si è verificata la disgrazia.

Solo quando si verifica una catastrofe, cioè allorché esplose un appartamento od un intero palazzo, la stampa di tutta la penisola ed anche la TV la portano all'attenzione di tutti.

Sta di fatto che oggi giorno il gas è presente in ogni casa, con tutti i vantaggi e gli inconvenienti che la sua presenza comportano: forse sarà capitato anche a voi, o a vostra moglie che, una volta messo sul fornello il pentolino del latte,

questo, bollendo, sia fuoriuscito spegnendo immediatamente la fiamma del fornello.


Questo inconveniente capita spessissimo in tutte le case; se capita quando ci troviamo in cucina ce ne accorgiamo subito, ma se fossimo in un'altra stanza, o a pulire le scale, cosa accadrebbe?


Il guaio è che non sempre si verifica una fuga di gas a causa del latte; nessuno può infatti confermarci che un rubinetto duri in eterno, anche quelli dell'acqua necessitano ogni tanto di una riparazione, non vediamo pertanto la ragione per cui il rubinetto del gas non possa anch'esso a lungo andare deteriorarsi. Lo stesso dicasi per il tubo di raccordo che collega la presa a muro con il fornello: il tubo di gomma può screpolarsi, o rompersi, od infine addirittura sfilarsi se inavvertitamente, facendo le pulizie, lo urtassimo con una scopa.

Le eventuali cause che portano ad una fuga di gas possono d'altronde essere imputabili, oltre che alla nostra disattenzione od a fattori tecnici, anche ad altri motivi; i bambini infatti, attratti irresistibilmente dalle manopole lucide e colorate del fornello, potrebbero a loro volta provocare prima o poi l'irreparabile.

Per limitare al minimo questi pericoli, le azien-

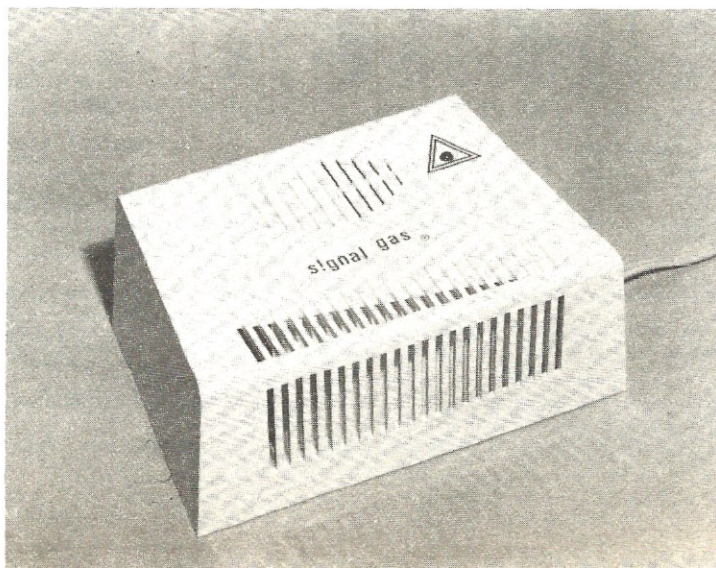A montaggio ultimato, il nostro segnalatore di fughe di gas troverà posto in questo elegante mobile in plastica antiurto, studiato appositamente per non deturpare l'estetica dell'ambiente in cui verrà collocato.



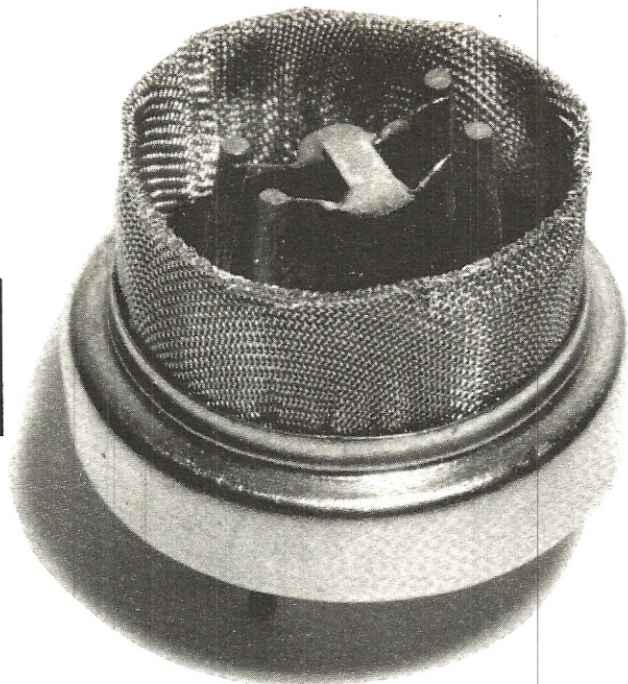

di GAS

Ecco come si presenta internamente la sonda rivelatrice di gas: si noti lo strato di materiale semiconduttore che riveste il filamento.

de erogatrici provvedono a miscelare il gas con una sostanza avente un odore caratteristico, onde darci la possibilità di avvertire, con l'uso dell'olfatto, qualunque perdita che si verificasse nel nostro appartamento; ma se questa stessa perdita si verificasse invece durante le ore notturne, mentre stiamo dormendo, cosa potrebbe accadere?

Non siamo qui per fare delle tragiche previsioni, ma piuttosto per cercare di prevenire tutti gli inconvenienti sopraccitati presentandovi un apparato che, in presenza di una fuga di gas, ci avverta con un segnale acustico del pericolo che incombe su di noi.

Il progetto che vi presentiamo è in grado di segnalare la presenza di qualsiasi tipo di gas o vapori, cioè:

- Idrogeno (gas)
- Alcool (vapori)
- Fumo (qualsiasi genere)
- Etanolo
- Ossido di carbonio (gas)
- Olii volatili (vapori)
- Acetone (vapori)
- Metano (gas)
- Acetilene (gas)
- Benzina (vapori)
- Propano (gas)
- Freon (gas)
- Ammoniaca (vapori)
- Esano (gas)
- Butano (gas)
- Gas di città (gas)
- Trielina (vapori)

A titolo informativo possiamo aggiungere che il nostro «segnalatore di gas» è in grado di rivelare una concentrazione di gas, o vapori di gas, dello 0,4‰, che è al disotto dei valori di sicurezza (sia per quanto riguarda la tossicità, sia per quanto riguarda il limite di esplosività).

Prima di presentarvi lo schema elettrico sarà utile accennarvi su quale principio funziona la «sonda rivelatrice di gas», in quanto è su questo componente che si basa il funzionamento di tutto il circuito.

Questa, come è possibile vedere dalle foto di testa, appare esternamente come un grosso ditale, ricoperto totalmente da una fitta griglia metallica.

Nell'interno della sonda è presente un filamento, rivestito da uno strato di materiale semiconduttore (SnO_2 , cioè biossido di stagno) che costituisce le due placche.

Quando il materiale semiconduttore di cui è rivestito il filamento non è posto in prossimità di alcun gas, tra filamento e placche esiste una resistenza ohmica che generalmente si aggira sui 100.000 Ohm; se un qualunque gas, tra quelli sopraccitati, o del fumo, colpisce il biossido di stagno, questo modifica le sue caratteristiche semiconduttrici e la resistenza ohmica che prima si aggirava intorno a 100.000 Ohm, scende al valore di circa 18.000-20.000 Ohm. Questa caratteristica viene sfruttata dal nostro circuito per segnalare la fuga di gas.

Dal corpo inferiore della sonda ovviamente fuoriescono i quattro terminali di utilizzazione, due dei quali sono contrassegnati dalla lettera H

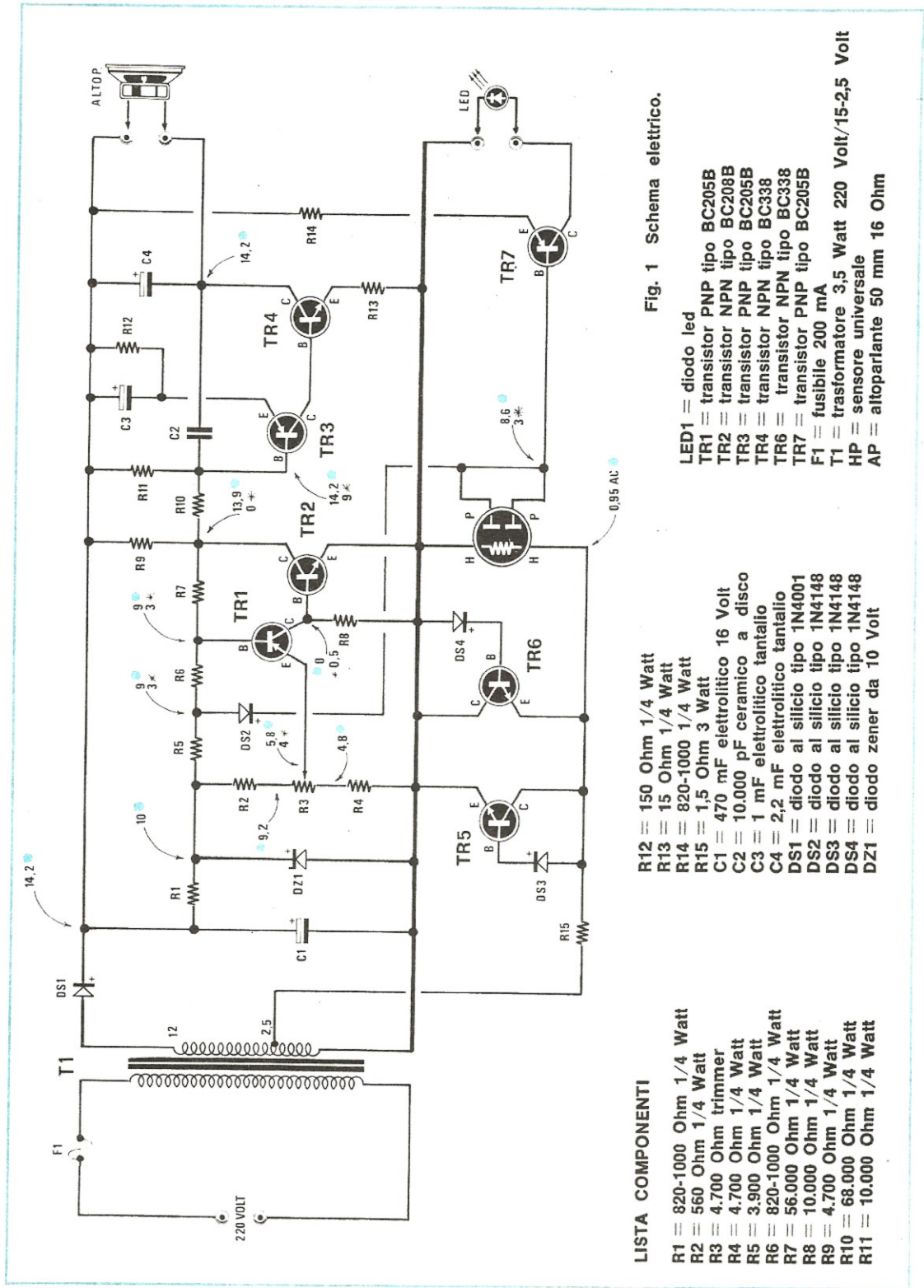


Fig. 1 Schema elettrico.

LISTA COMPONENTI

- R1 = 820-1000 Ohm 1/4 Watt
- R2 = 560 Ohm 1/4 Watt
- R3 = 4.700 Ohm trimmer
- R4 = 4.700 Ohm 1/4 Watt
- R5 = 3.900 Ohm 1/4 Watt
- R6 = 820-1000 Ohm 1/4 Watt
- R7 = 56.000 Ohm 1/4 Watt
- R8 = 10.000 Ohm 1/4 Watt
- R9 = 4.700 Ohm 1/4 Watt
- R10 = 68.000 Ohm 1/4 Watt
- R11 = 10.000 Ohm 1/4 Watt

- R12 = 150 Ohm 1/4 Watt
- R13 = 15 Ohm 1/4 Watt
- R14 = 820-1000 1/4 Watt
- R15 = 1,5 Ohm 3 Watt
- C1 = 470 mF elettrolitico 16 Volt
- C2 = 10.000 pF ceramico a disco
- C3 = 1 mF elettrolitico tantalio
- C4 = 2,2 mF elettrolitico tantalio
- DS1 = diodo al silicio tipo 1N4001
- DS2 = diodo al silicio tipo 1N4148
- DS3 = diodo al silicio tipo 1N4148
- DS4 = diodo al silicio tipo 1N4148
- DZ1 = diodo zener da 10 Volt

- LED1 = diodo led
- TR1 = transistor PNP tipo BC205B
- TR2 = transistor NPN tipo BC208B
- TR3 = transistor PNP tipo BC205B
- TR4 = transistor NPN tipo BC338
- TR6 = transistor NPN tipo BC338
- TR7 = transistor PNP tipo BC205B
- F1 = fusibile 200 mA
- T1 = trasformatore 3,5 Watt 220 Volt/15-2,5 Volt
- HP = sensore universale
- AP = altoparlante 50 mm 16 Ohm

e corrispondono ai collegamenti del filamento, mentre gli altri due, non contrassegnati, si riferiscono invece ai collegamenti delle placche, che debbono risultare collegate in parallelo tra di loro.

SCHEMA ELETTRICO

In fig. 1 è visibile lo schema elettrico completo del « segnalatore di gas ».

Come potrete facilmente constatare da questa figura, il trasformatore T1 è provvisto di un secondario in grado di fornire due tensioni alternate; la prima di queste, avente un valore di 2,5 Volt, verrà stabilizzata tramite il circuito composto dai due transistor TR5 e TR6, ad un valore di circa 0,95 Volt, per alimentare il filamento della sonda.

La seconda, avente un valore di circa 12 Volt, verrà raddrizzata dal diodo DS1 e successivamente filtrata dal condensatore C1, ottenendo così una tensione continua di circa 14,2 Volt, che sfrutteremo per alimentare tutto il circuito.

Più precisamente, utilizzeremo questi 14,2 Volt per alimentare direttamente il « generatore di nota » costituito dai due transistor TR3 e TR4, mentre lo stadio composto dai due transistor TR1 e TR2 verrà alimentato con una tensione inferiore (circa 10 Volt), che otterremo stabilizzandola tramite il diodo zener indicato nello schema dalla sigla DZ1.

I due transistor TR1 e TR2 (un PNP BC205 il primo ed un BC208 il secondo) sono montati in questo circuito in modo da ottenere un sen-

sibilissimo « trigger di Schmitt », cioè un dispositivo in grado di modificare entro ampi valori la tensione in uscita (da 13,9 a 0 Volt) con piccole variazioni di tensione sull'ingresso.

Se noi confrontiamo le tensioni presenti sul circuito a sonda disseccitata, con quelle che si presentano a sonda eccitata, potremo già in linea di massima intuirne il funzionamento. Quando cioè la sonda non rileva la presenza di gas, noteremo come ai capi delle resistenze R5 e R6 (dove esse si congiungono al diodo DS2) è presente una tensione di circa 9 Volt. (**Nota:** Sullo schema le tensioni riportate con asterisco sono quelle relative a sonda eccitata).

La stessa tensione sarà altresì presente sulla base di TR1 ed in tali condizioni, sul collettore di TR2, sarà presente una tensione positiva di circa 13,9 Volt.

Se la sonda rileva una fuga di gas, la sua resistenza interna diminuisce ed essa assorbe dal nodo comune di R5 e R6 (tramite il diodo DS2) una corrente tale da provocare sulla base del transistor TR1 una caduta di tensione tale che dal valore iniziale di 9 Volt, questa scende a valori compresi tra 2,5 e 3,5 Volt.

In tali condizioni il « trigger di Schmitt » **scatta** e sul collettore di TR2, dove prima era presente la tensione di 13,9 Volt, ora avremo una tensione di valore nullo, cioè 0 Volt.

Poiché sul collettore di TR2 è collegata la resistenza R10, in pratica otterremo la stessa condizione che si avrebbe se tale resistenza fosse commutata, tramite un deviatore, tra la resistenza R9 (collettore di TR2) e la massa.

Quando la R10 è collegata a R9, la base del

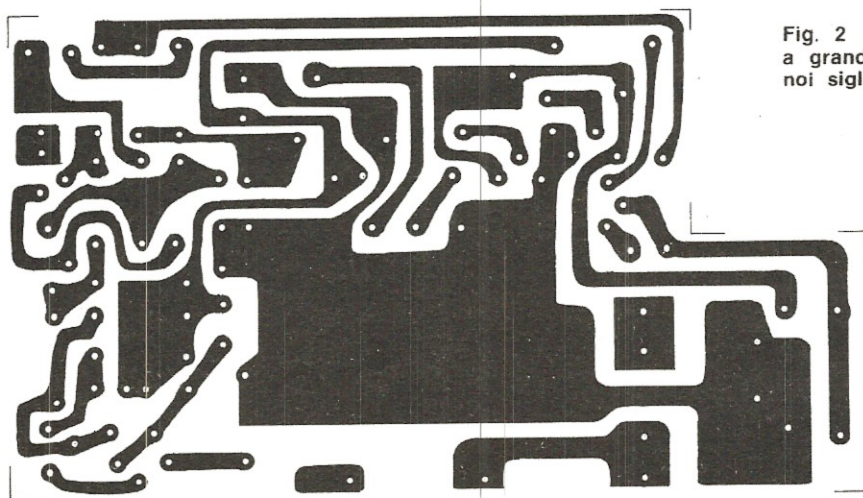


Fig. 2 Circuito stampato a grandezza naturale da noi siglato LX226.

Fig. 3 In questo circuito vengono utilizzati due condensatori al tantalio (C3 e C4) i cui terminali, come tutti saprete, hanno una polarità da rispettare. Per distinguere il terminale positivo dal negativo è sufficiente guardare di fronte il punto colorato presente sull'involucro, ricordando che il + è il terminale di destra e il - quello di sinistra, come vedesi nel disegno.

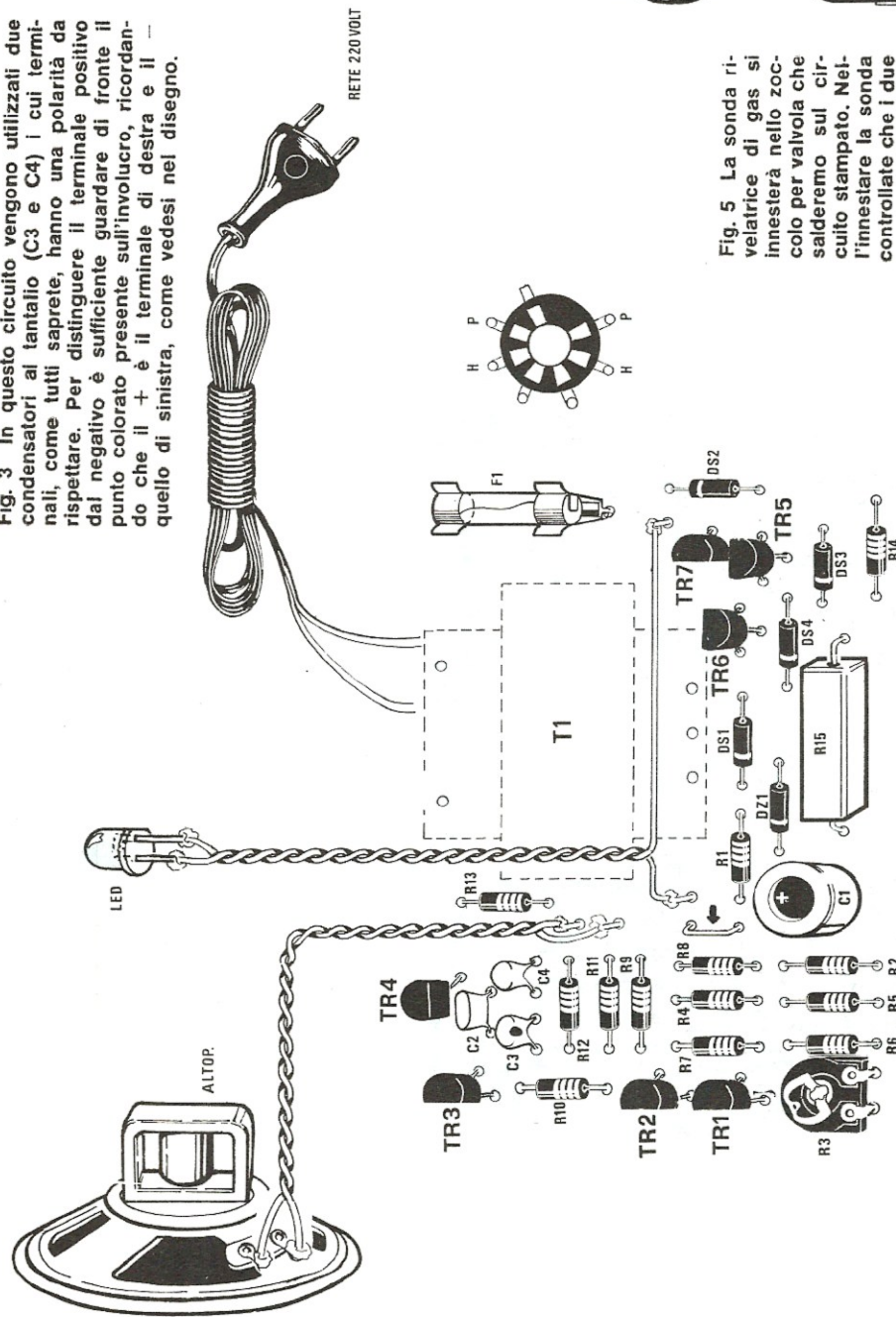


Fig. 4 Schema pratico di montaggio del segnalatore di gas. I due terminali del cordone di alimentazione (220 volt) andranno a collegarsi uno alla pista di rame cui fa capo un terminale del trasformatore T1 e l'altro su quello a cui è collegato il fusibile F1.



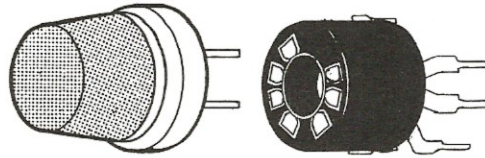
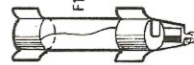


Fig. 5 La sonda rivelatrice di gas si innesterà nello zoccolo per valvola che salderemo sul circuito stampato. Nell'innestare la sonda controllate che i due terminali H-H risultino disposti dalla parte del fusibile F1.

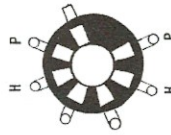

RETE 220 VOLT

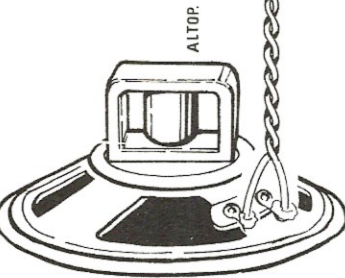

LED

ALTOP.

transistor TR3, essendo questo un PNP, non risulterà polarizzata, mentre quando questa si trova collegata a massa, il transistor TR3 sarà messo in condizioni di funzionare, quindi l'altoparlante emetterà la caratteristica nota di pericolo.

Il transistor TR7, che noi utilizziamo per accendere il diodo led LED1, la cui base come si potrà notare è collegata alle placchette della sonda rivelatrice, assolve ad una duplice funzione.

- 1) Il diodo ci conferma con la sua luminescenza che l'apparecchio è in funzione, cioè ci indica se abbiamo collegato correttamente la spina alla rete a 220 Volt.
- 2) Il transistor TR7, così collegato, ci permette pure di stabilire se la sonda rivelatrice è perfettamente inserita sul suo zoccolo; non solo, ma poiché questa potrebbe dopo lungo tempo esaurirsi od il filamento per una sovratensione bruciarsi, se questo dovesse accadere, anche se l'apparecchio è alimentato, il diodo led si spegnerebbe, confermandoci cioè che la sonda non è più in grado di assolvere le sue funzioni e quindi andrà sostituita.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il circuito stampato necessario a ricevere i componenti del segnalatore di gas è visibile a grandezza naturale in fig. 2. Su questo, come vedesi in fig. 4, troveranno posto tutti i componenti, ad esclusione dell'altoparlante e del diodo LED1 che, come vedremo in seguito, andranno invece montati su un supporto in plastica appositamente sagomato.

Inizieremo il montaggio saldando tutte le resistenze ed il trimmer R3, il condensatore elettrolitico C1 e quello ceramico C2, infine i due condensatori al tantalio C3 e C4. Per quanto concerne questi due ultimi condensatori dovremo fare molta attenzione alla loro polarità; per chi ancora non lo sapesse, sul corpo di questi componenti è presente un punto colorato, che serve appunto per individuare il terminale positivo, che si trova sulla sinistra, da quello negativo che, chiaramente, sarà posto a destra. C3 andrà montato sullo stampato con il « punto » colorato rivolto verso R12, mentre C4 con il punto colorato rivolto verso il transistor TR4, come del resto appare ben visibile sullo schema pratico di fig. 4.

Procederemo poi saldando sullo stampato i diodi, facendo attenzione a non invertire la loro polarità, ed i transistor.

A questo punto eseguiremo l'unico ponticello richiesto, indicato nello schema pratico di fig. 4 da una piccola freccia.

Inseriremo i capicorda ed il portafusibile negli appositi fori presenti sullo stampato; la « sonda rivelatrice » non andrà invece direttamente saldata allo stampato, ma ad uno zoccolo per valvole (a 7 fori), di cui lasceremo fuori dallo stampato un terminale, come raffigurato nello schema pratico.

Non resta ora che montare sullo stampato il trasformatore T1 e, sopra a questo, con una leggera pressione, la sagoma in plastica visibile in fig. 6, destinata a ricevere il diodo LED1 e l'altoparlante; collegheremo poi i terminali del diodo Led, facendo attenzione a non scambiarne la polarità, e dell'altoparlante ai rispettivi capicorda presenti sullo stampato.

A questo punto provvederemo infine a collegare il cordone di alimentazione, saldandone gli estremi **sotto** allo stampato, in modo che uno dei suoi capi vada al primario del trasformatore e l'altro capo al morsetto d'ingresso del portafusibile.

Non resta ora che inserire nel loro alloggiamento, sia il fusibile, sia la « sonda rivelatrice ». Per quanto riguarda quest'ultimo componente, guarderemo da sotto per individuarne i due terminali del filamento, contrassegnati dalla lettera « H » e faremo in modo che questi vadano ad infilarsi nello zoccolo, in modo che quelli contrassegnati dalla lettera « H » siano rivolti verso il trasformatore, occupando i fori 2 e 5 dello zoccolo stesso.

A questo punto non resta che montare il tutto sulla base della scatola in plastica, destinata a racchiudere il nostro « segnalatore di gas » ed infilare nelle apposite sedi, cioè nelle scanalature presenti su questa base, i due schermi anch'essi in plastica, che servono a separare la sonda rivelatrice dalla restante parte del circuito.

In ultimo, per completare il montaggio, racchiuderemo il tutto nel cofanetto in plastica ed a questo punto il nostro segnalatore di gas sarà pronto a funzionare immediatamente.

TARATURA E CONSIGLI UTILI

Una volta terminato il montaggio, occorre innanzitutto procedere alla taratura del nostro dispositivo; il procedimento da seguire, per effettuare questa semplice operazione, è il seguente:

1) Per prima cosa inseriremo la spina nella rete; contemporaneamente vedremo accendersi il diodo Led e sentiremo che l'altoparlante emetterà un suono.

2) A questo punto lasceremo che l'apparecchio funzioni nel modo descritto per circa 3-5 minuti, in quanto tale durata di tempo è necessaria per poter dar modo a tutto il circuito di stabilizzarsi (infatti quando il circuito si sarà stabilizzato, il suono cesserà).

(Nota: anche quando l'apparecchio risulterà tarato, ogni volta che inseriremo la spina nella presa di rete, questo emetterà per circa 1-2 minuti il solito segnale acustico, cioè fino a quando la «sonda rivelatrice» non si sarà stabilizzata. Lo stesso dicasi se per una ragione qualsiasi venisse a mancare la corrente elettrica; in tal caso, l'emissione della nota acustica starà appunto a dimostrare che il dispositivo è in perfette condizioni di funzionamento e attende solo che il filamento della sonda si stabilizzi).

Una volta che l'apparecchio si sia stabilizzato, cioè quando smetterà di suonare, collegheremo tra il cursore del trimmer R3 e la massa un tester sulla portata 5 Volt fondo-scala. (Il trimmer serve, in fase di taratura, per portare la tensione dell'emettitore del transistor TR1 ad un valore di circa 4 Volt) quindi ruoteremo il trimmer R3 fino a leggere sul tester una tensione di circa 4 Volt.

A questo punto voi stessi potrete controllare direttamente l'efficienza del rivelatore, avvicinando alla sonda una sigaretta accesa, in modo che il fumo emesso da quest'ultima possa raggiungere la retina metallica che la protegge.

Non appena il fumo verrà a contatto con la capsula, l'altoparlante emetterà un suono d'allarme (cioè il caratteristico allarme che abbiamo ascoltato all'inserimento della spina nella presa di rete), che perdurerà fino a quando il fumo stesso non si sarà diradato.

Per effettuare la prova descritta, non vi consigliamo di convergere sulla sonda una boccata di fumo, in quanto in tal modo la concentrazione risulterebbe inferiore allo 0,4% (a meno che non siate vicinissimi alla sonda stessa); potrete ugualmente controllare il circuito avvicinando la sonda stessa sopra ad un fornello a gas, aperto **quel tanto che basta** per far uscire una minima quantità di gas.

A questo punto vorremmo anche fornirvi qualche consiglio utile, troppo spesso trascurato ed invece molto importante da conoscere, allorché

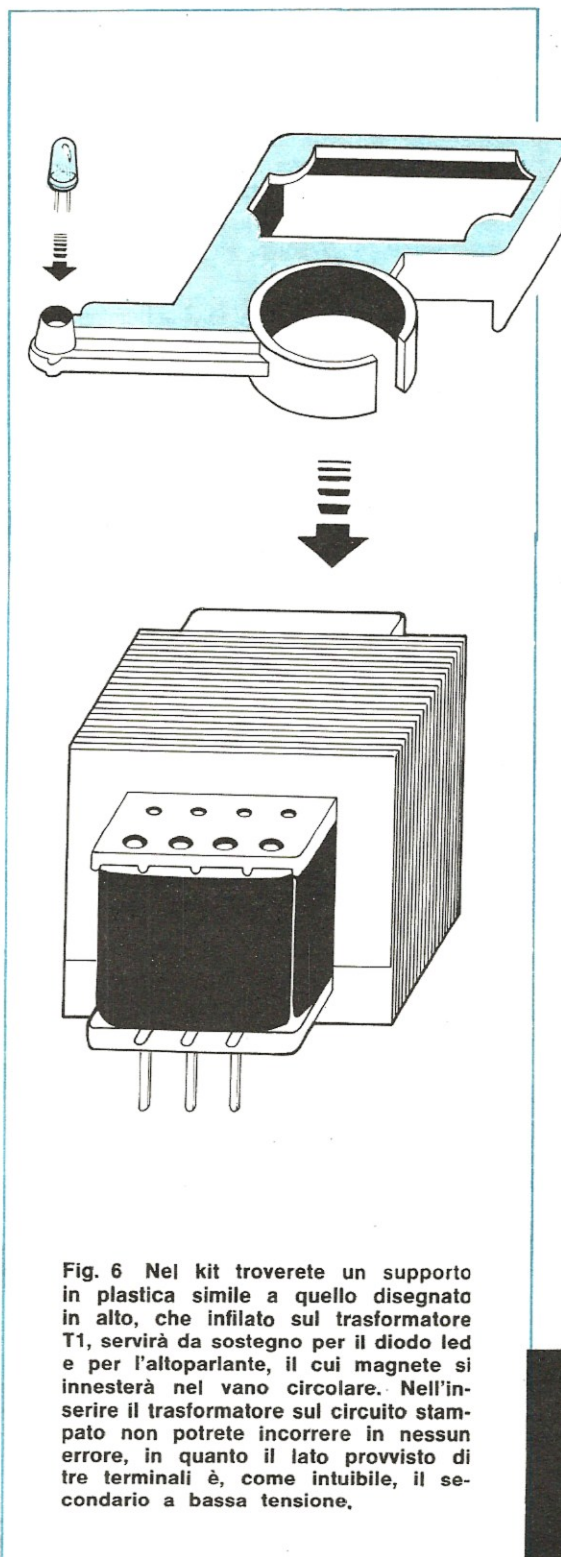


Fig. 6 Nel kit troverete un supporto in plastica simile a quello disegnato in alto, che infilato sul trasformatore T1, servirà da sostegno per il diodo led e per l'altoparlante, il cui magnete si innesterà nel vano circolare. Nell'inserire il trasformatore sul circuito stampato non potrete incorrere in nessun errore, in quanto il lato provvisto di tre terminali è, come intuibile, il secondario a bassa tensione.

si installano in una abitazione dei « segnalatori di gas ».

Se volete ottenere la massima sicurezza, per segnalare eventuali fughe di gas, dovete tenere innanzitutto presente che alcuni gas, sono più leggeri dell'aria, mentre altri gas sono più pesanti dell'aria.

Tra i più leggeri dell'aria possiamo elencare i seguenti gas o vapori:

- Metano
- Fumo
- Benzina
- Freon
- Ammoniaca
- Trielina
- Acetilene

Nei più pesanti dell'aria possiamo elencare i seguenti gas o vapori:

- Propano
- Butano
- Ossido di carbonio

Nel primo caso provvederemo pertanto ad installare il nostro segnalatore di gas ad un'altezza minima di due metri e nelle immediate vicinanze del fornello, mentre nel secondo caso lo installeremo molto vicino a terra, cioè a circa 30 cm dal suolo.

A questo punto, una volta installato l'apparecchio, se sentiste improvvisamente suonare l'allarme del « segnalatore di gas » (**Nota:** a meno che, come già detto in precedenza, non sia ve-

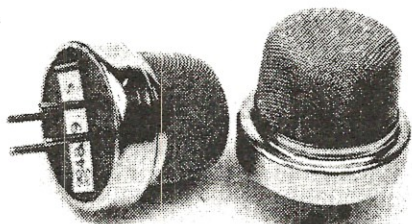


Fig. 7 Le sonde rivelatrici da noi fornite sono universali, cioè sensibili a tutti i gas velenosi o esplosivi, quindi consigliamo di non sostituirle con altre similari anche se meno costose, perché queste ultime hanno una gamma di sensibilità più ristretta.

nuta improvvisamente a mancare la corrente elettrica; in tal caso l'apparecchio suonerà per circa 1-2 minuti per permettere alla sonda di stabilizzarsi), la prima operazione da compiere è la seguente:

Aperte immediatamente porte e finestre, in modo che l'aria possa liberamente circolare ed abbassare la concentrazione di gas presente nei vari ambienti della vostra casa, a partire dalla stanza in cui si trova il fornello.

Non accendete per nessun motivo, né fiamme di alcun genere, né interruttori elettrici, in quanto in tal caso sarebbe sufficiente la minima scintilla per far esplodere tutto l'appartamento; solo quando il « segnalatore » avrà cessato di emettere il suo segnale acustico d'allarme, potrete accendere tranquillamente la luce e controllare da dove si sia sprigionata la fuga, cioè se abbiamo inavvertitamente lasciato aperto il rubinetto del fornello, o rotto un tubo di gomma, od ancora se non sia addirittura la bombola ad essere difettosa (per chi avesse naturalmente la bombola).

Pertanto, anche dopo una prolungata assenza, ritornando dalle ferie o da un Week-end, prima di entrare ed accendere immediatamente la luce, accertatevi innanzitutto di non sentire alcun segnale d'allarme emesso dal « segnalatore di gas ».

Poiché il nostro rivelatore di gas è in grado di segnalare anche la presenza di vapori non certo esplosivi, ma allo stesso modo non meno pericolosi, come l'ossido di carbonio, potrà trovare una utile applicazione nei « garage », per segnalare i velenosi « gas di scarico » provenienti dai tubi di scappamento, o nelle cantine, dove vi sia del mosto d'uva in fermentazione, oppure ancora per prevenire malori a volte mortali, come spesso accade a chi scende in un silos od in una cisterna senza prima controllare che in esse non vi siano dei vapori velenosi.

Come si può facilmente constatare, con una certa dose di previdenza ed una modica spesa, si possono a volte evitare delle catastrofi.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale indispensabile per il montaggio, compreso il sensor, il circuito stampato, il contenitore, il cordone di alimentazione L. 20.000

Il Kit già montato e tarato L. 28.000

È risaputo che al variare delle condizioni meteorologiche ogni individuo reagisce secondo la sua sensibilità: c'è il tipo che diventa nevrotico, chi subisce degli stress, chi denota scarsa concentrazione. Il circuito che vi presentiamo servirà a ristabilire quell'equilibrio bioelettrico di cui il nostro organismo ha bisogno.

BIOSTIMOLATORE a IONI

Da tempo si sa che le varie situazioni climatiche sono in grado di influenzare l'uomo, e da anni gli scienziati si sono dedicati a studiare quale fattore, o fattori, risultino i principali responsabili di quei meccanismi in base ai quali il nostro corpo risulta fortemente sensibile alle variazioni del clima.

Per variazioni del clima non si intendono quelle per cui, quando piove o fa freddo, si prende inevitabilmente un raffreddore, oppure che in estate si suda mentre d'inverno si sente freddo, ma piuttosto quelle variazioni apparentemente invisibili ed inspiegabili per cui un essere umano, senza alcuna ragione evidente, è ora più eccitabile o depresso del solito, od accusa infine altri disturbi che il giorno dopo scompaiono senza alcun motivo, così come erano apparsi.

Questi fenomeni, chiamati « metereopatia », li subiamo un po' tutti, anche se non sappiamo quasi mai a cosa attribuirne la causa.

Chi di noi non si sente più eccitato del solito in una giornata di vento? Chi non sfrutta il suo « callo » per pronosticare, meglio di Bernacca, una probabile variazione del tempo?

Ebbene, la conclusione di tutti gli studi svolti su questo problema, ha portato ad interessanti scoperte; tutte quelle forme negative di cui il nostro organismo risente e che sfociano in manifestazioni diverse a seconda dell'individuo, con irritabilità, stress, depressione fisica, scarsa concentrazione, mancanza di memoria, svogliatezza, inappetenza, ecc. sono causate unicamente dall'aumento di un ormone chiamato « serotonina », che gli scienziati hanno addebitato ad un accumulo eccessivo di ioni positivi nel nostro corpo.


Non vogliamo ora certamente riscrivere al completo le relazioni medico-scientifiche in materia e provenienti dai centri di ricerca più disparati, ma possiamo condensare questo argomento con un linguaggio più comprensibile a tutti, onde porre chiunque nella condizione di poterne evitare gli effetti negativi.


Diciamo subito che il fenomeno di cui ora trattiamo è causato dal campo elettrico terrestre e più precisamente dalla variazione di concentrazione di ioni negativi nell'atmosfera. Quando gli ioni negativi sono abbondanti, il nostro organismo subisce dei complessi stimoli bioelettrici che ne

LISTA COMPONENTI

R1 = 10 megaOhm 1 Watt
C1 = 33.000 PF poliestere 1.000 Volt
C2 = 68.000 pF poliestere 1.000 Volt

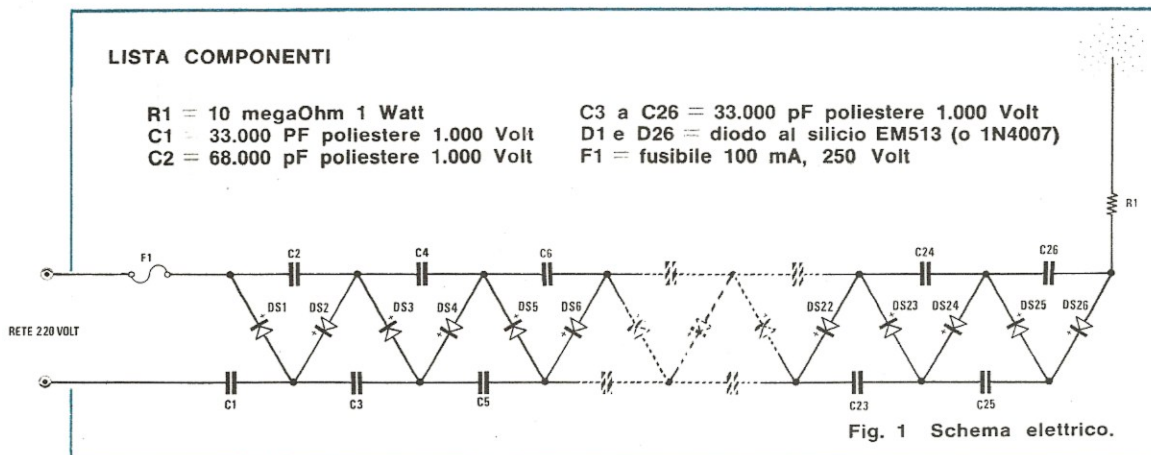C3 a C26 = 33.000 pF poliestere 1.000 Volt
D1 e D26 = diodo al silicio EM513 (o 1N4007)
F1 = fusibile 100 mA, 250 Volt



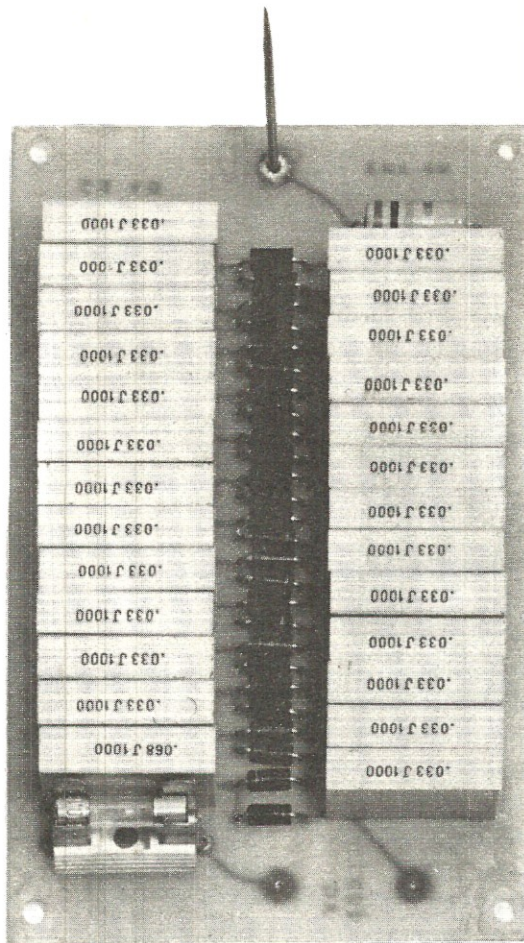

Come si presenta a costruzione ultimata il biostimolatore a ioni negativi descritto in questo articolo. I condensatori utilizzati debbono necessariamente risultare da 1.000 volt lavoro.

NEGATIVI

stema nervoso funziona tramite impulsi elettrici, anzi che « tutto il corpo » funziona perfettamente solo se il campo elettrico che lo circonda è quello che più si confà al nostro sistema neuro-vegetativo; diversamente, anche una piccola variazione dello stesso campo elettrico esterno si ripercuote immediatamente sul nostro organismo, provocando disturbi che troppo spesso addebitiamo a cause apparentemente sconosciute.

È quindi stato dimostrato scientificamente che la carenza di ioni **negativi** è patologicamente nociva per il nostro organismo, mentre un eccesso di tali cariche non porta ad alcun inconveniente.

Dopo aver quindi letto e studiato a fondo le relazioni dei « luminari della scienza », siamo rimasti sufficientemente influenzati dai probabili effetti derivanti dagli **ioni negativi** che, contrariamente a quanto il loro nome potrebbe far supporre, apportano in realtà al nostro organismo dei notevoli e tangibili effetti positivi (nel senso più ampio del termine e non solo in senso elettrico): ancor maggiormente ci siamo convinti della serietà della cosa, dopo aver letto che la « NASA » installa nelle capsule spaziali dei generatori di ioni negativi, al fine di non creare degli scompensi biologici agli astronauti.

A questo punto, non potevamo che pensare di realizzare a nostra volta questo dispositivo, al fine di presentarlo sulle pagine della rivista e permettere a moltissime persone di fruirne i benefici effetti.

Una volta realizzato il generatore di ioni negativi, chi notasse un benessere fisico non potrà che affermare che quanto da noi riferito corrisponde alla pura e semplice verità; certo che con questo apparecchio non potremo pretendere l'impossibile e nemmeno sperare che, giungendoci un avviso di cambiale che non possiamo pagare, mettendosi vicino al generatore ed aspirando un po' di ioni negativi, si salti dalla gioia esclamando che oggi è una giornata stupenda.

sollecitano l'intelligenza, ne eliminano la depressione fisica, lo rendono meno irritabile, lo eccitano con una carica di buonumore che si ripercuote su tutto l'organismo.

Se vi è invece una carenza di ioni negativi, o peggio, una eccedenza di ioni positivi, il nostro organismo reagisce negativamente.

La natura stessa cerca di ristabilire nel limite delle sue possibilità questo equilibrio, inserendo nell'atmosfera delle molecole ricche di ioni negativi e povere di ioni positivi, tramite i raggi ultravioletti del sole. Tutto ciò non è tuttavia sufficiente; la pressione atmosferica, l'altezza del suolo, le condizioni meteorologiche, possono infatti impedire che al nostro corpo giunga la necessaria « carica » di ioni negativi: non solo, ma poiché la terra stessa è a potenziale negativo rispetto all'atmosfera, questa agisce come un'enorme calamita, attirando verso il suolo le cariche positive e lasciando ad alta quota le cariche negative.

Avviene quindi che il nostro corpo, al contrario di quanto dovrebbe altresì risultare, si carichi a volte troppo positivamente ed accusi dei disturbi organici di svariata natura.

Del resto è da tempo risaputo che il nostro si-

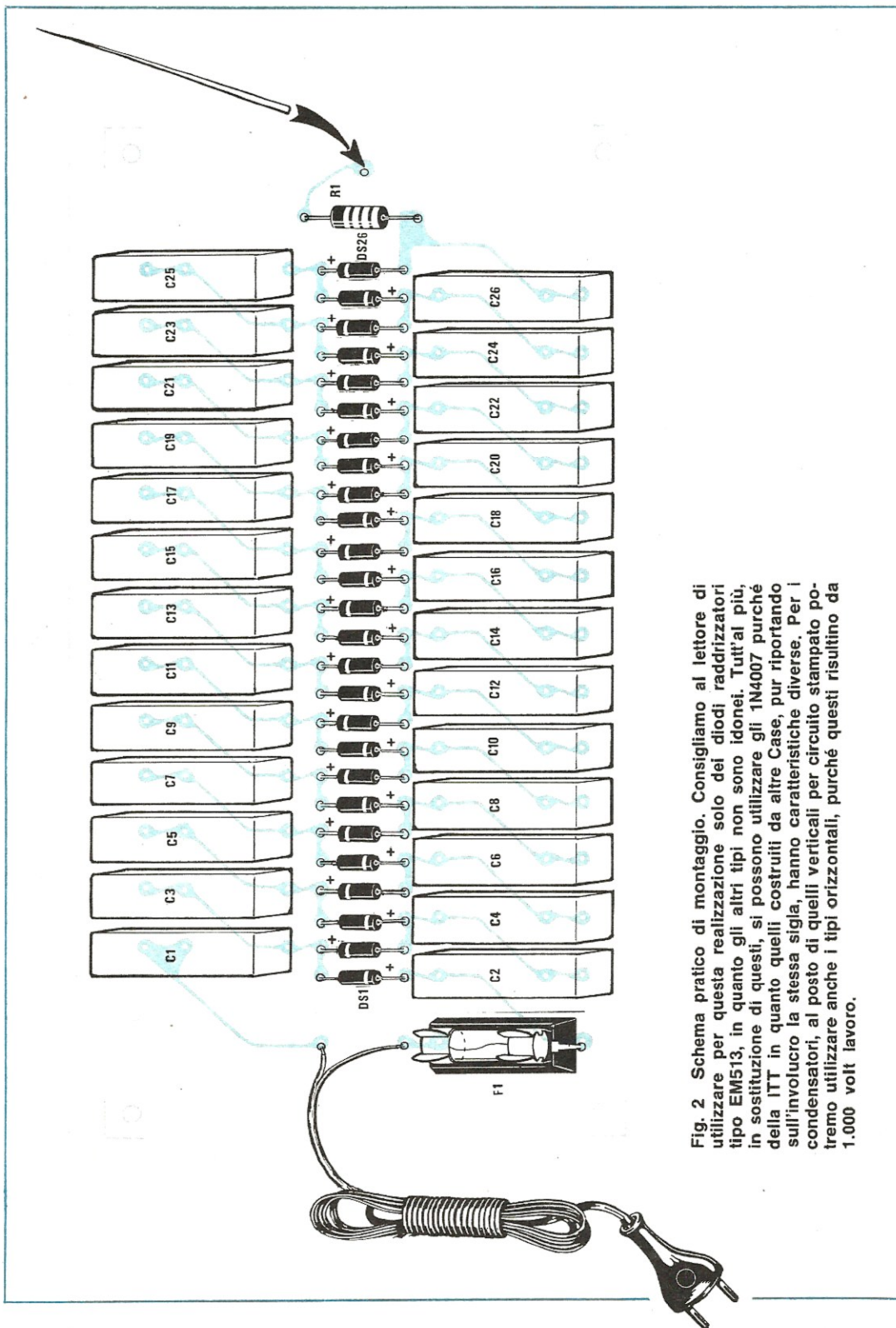


Fig. 2 Schema pratico di montaggio. Consigliamo al lettore di utilizzare per questa realizzazione solo dei diodi raddrizzatori tipo EM513, in quanto gli altri tipi non sono idonei. Tutt'al più, in sostituzione di questi, si possono utilizzare gli 1N4007 purché della ITT in quanto quelli costruiti da altre Case, pur riportando sull'involucro la stessa sigla, hanno caratteristiche diverse. Per i condensatori, al posto di quelli verticali per circuito stampato potremo utilizzare anche i tipi orizzontali, purché questi risultino da 1.000 volt lavoro.

SCHEMA ELETTRICO

Il sistema più semplice per ottenere degli ioni negativi consisterebbe nell'utilizzare un trasformatore-elevatore di tensione, in grado di erogare sul proprio secondario circa 6.000 Volt, quindi nel raddrizzare tale tensione in modo da ottenere una tensione negativa (rispetto alla terra) di circa 8.000 Volt.

Questo sistema tuttavia, anche se è il più semplice, può risultare in pratica il più difficile da realizzare, per l'impossibilità di reperire in commercio un trasformatore avente le caratteristiche descritte e che sarebbe oltremodo assurdo ed anche notevolmente costoso farsi avvolgere appositamente.

Tenendo quindi in considerazione questi problemi, abbiamo deciso di realizzare un circuito che non richieda alcun trasformatore, sfruttando solo ed unicamente la tensione di rete a 220 Volt.

Come è illustrato in fig. 1, per ottenere questo si è sfruttato il principio dei duplicatori di tensione e così facendo sono risultati sufficienti 26 diodi tipo EM513 (o 1N4007), onde ricavare, al termine di tale catena di diodi, gli 8.000 Volt necessari per far funzionare il nostro progetto.

Guardando lo schema elettrico riportato in fig. 1, è intuitivo che non ci siamo preoccupati di disegnare tutti i 26 diodi, e quindi altrettanti condensatori da 33.000 pF/ 1.000 Volt, in quanto non solo ogni stadio è perfettamente analogo al precedente, ma anche perché lo schema pratico di fig. 2 già ci permetterebbe da solo di ricavare il circuito completo.

Sull'ultimo diodo, come del resto appare visibile in fig. 1, risulta collegata una resistenza da 10 megaOhm, la cui estremità farà capo all'ago emettitore di ioni negativi.

A questo punto possiamo tranquillizzare i lettori, che potranno impunemente toccare l'ago, anche con le mani bagnate, senza avvertire la minima «scossa elettrica», pur essendo questo

Fig. 3 Questo biostimolatore, oltre che per gli usi descritti, può essere impiegato anche per impedire che entro ai solchi di un disco si depositi della polvere, infatti, passando vicino alla superficie del disco la punta emettitrice, questa si caricherà negativamente, ottenendo così l'effetto desiderato.

dispositivo alimentato direttamente con la tensione di rete a 220 Volt.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il generatore di ioni negativi troverà posto sul circuito stampato LX218.

Lo schema di fig. 2 ci mostra chiaramente la disposizione dei vari componenti sullo stampato e per questo non riteniamo necessario alcun ulteriore commento.

Riteniamo tuttavia utile a questo punto fare notare ai lettori due importanti particolari; innanzitutto quello dei condensatori in poliestere utilizzati in questo montaggio, che debbono necessariamente risultare da 1.000 Volt di lavoro, in quanto tra i capi di tali condensatori è presente una differenza di potenziale di circa 650 Volt e quindi condensatori aventi una tensione di lavoro di 640 Volt risulterebbero insufficienti allo scopo.

In secondo luogo dovremo fare attenzione ad inserire correttamente i diodi raddrizzatori, rispettando la loro polarità e soprattutto non tentando di impiegare diodi diversi dagli 1N4007 o EM513, a meno che non risultino da 1.000-1.200 Volt di lavoro.

La punta emettitrice di ioni negativi, che andrà saldata direttamente sul circuito stampato, potrà essere costituita da un filo di acciaio, da un ago da lana, o, più semplicemente, da un filo di rame da 1 mm.; la lunghezza di tale ago non è critica, comunque consigliamo di non scendere sotto ad una lunghezza di 5 cm.

A costruzione ultimata, tutto il montaggio andrà racchiuso in una scatola di legno o di plastica, lasciando la punta emettitrice all'esterno.

A QUESTO PUNTO

Giunti a questo punto siamo certi che tutti voi, collegando il vostro circuito, appena montato, alla rete a 220 Volt, vi attenderete di vedere qualcoso



sa; purtroppo gli « ioni » non si vedono e a voi rimarrà il seguente dubbio:

Tale apparecchio genera questi ioni oppure no?

State certi che l'apparecchio funzionerà perfettamente e per accertarci di questo basterà che avvicinate alla punta emettitrice la vostra mano.

Tenendo infatti il palmo della mano a pochi centimetri dalla punta, sentirete chiaramente un « soffio d'aria », come se esistesse un minuscolo ventilatore sotto alla punta; questo vento è causato dagli ioni negativi che vengono sparati, se così si può dire, dalla punta emettitrice nell'ambiente e che si allontanano dall'ago ad una certa velocità.

A titolo puramente indicativo, possiamo affermare che questo generatore di ioni è in grado di erogare circa duecentomila ioni per centimetro cubo e questo significa che una molecola su cinque/sei miliardi viene ionizzata; valore quest'ultimo più che sufficiente per ripristinare il giusto equilibrio di ioni negativi nell'ambiente che ci circonda.

Come già accennato, un eccesso di ioni negativi non è affatto nocivo per l'organismo, se non altro in considerazione del fatto che, in qualsiasi ambiente, parte di questi ioni negativi verranno automaticamente neutralizzati quando incontrano degli ioni positivi; oltre a ciò, una parte di questi viene attirata dal suolo, dai batteri, o da altre particelle sospese nell'aria, normalmente a carica neutra, e trascinati in seguito al suolo.

Leggiamo e riportiamo che il campo d'azione di questo dispositivo avente un'intensità terapeutica valida, si estende circolarmente entro


un raggio massimo di circa 2 metri dalla punta emettitrice; è quindi ovvio che tale punta dovrà necessariamente essere posta in posizione alquanto rialzata e non troppo vicina ad oggetti o pareti, in quanto queste potrebbero attirare totalmente gli ioni negativi e la ionizzazione risulterebbe in tal caso decisamente inferiore al richiesto.

Ora che vi abbiamo spiegato l'importanza che gli ioni negativi rivestono sugli esseri umani e vi abbiamo insegnato come ottenerli, sta a voi decidere se questo progetto è degno o meno della vostra attenzione; purtroppo, quando si entra in certi argomenti ancora quasi sconosciuti della biomedicina non si ha contemporaneamente la possibilità di vederne subito gli effetti, al contrario di quanto si verifica se realizziamo un amplificatore od un ricevitore. A questo punto nonostante i tecnici della NASA abbiamo ritenuto necessario installare questo dispositivo sulle capsule spaziali, con uno scopo ben preciso e sicuramente provato, possiamo solo convalidare il giudizio degli scienziati oppure la nostra difficile perplessità.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale indispensabile per la realizzazione del progetto e cioè, resistenza, condensatori ad elevato voltaggio, raddrizzatori, fusibile portafusibile e circuito stampato L. 18.700
Il solo circuito stampato tipo LX218 . . . L. 6.300

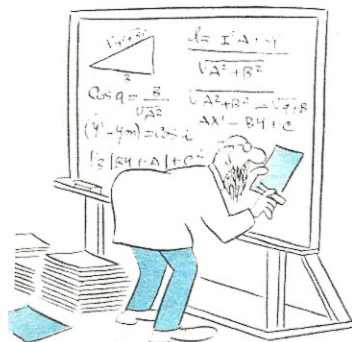CHIAMATE 051-46.11.09 PER CONSULENZA TELEFONICA



Questo servizio che la rivista mette a disposizione di ogni lettore può essere utilizzato solo ed esclusivamente nei seguenti giorni: ogni Lunedì dalle ore 9 alle 12,30; dalle 14,30 alle 19. Ogni Sabato dalle ore 9 alle ore 12,30.

Solo in questi due giorni della settimana (escluso i festivi o in casi particolari) i tecnici sono a disposizione per poter risolvere nel limite del possibile le vostre richieste. Non telefonate in giorni diversi perché essi sono in laboratorio e non possono rispondervi.

IMPORTANTISSIMO - Siate sempre brevi e concisi, non tenete i tecnici troppo al telefono, ricordatevi che altri lettori attendono che la linea risulti libera per poter esporre i loro quesiti.





**AMPLIFICATORI
COMPONENTI
ELETTRONICI
INTEGRATI S.p.A.**

MILANO - v.le Bacchiglione 6 - tel. 02/5696241 - 5696242

MILANO - via Avezzana 1 - tel. 02/560797 - 5390335

NAPOLI - Ditta CEL - via Strettola S. Anna delle Pa-
ludi 126 - tel. 266325

**CONDENSATORI TANTALIO
A GOCCIA**

TIPO	LIRE
0,1 mF 25 V	150
0,22 mF 25 V	150
0,47 mF 25 V	150
1 mF 16 V	150
1 mF 35 V	170
1,5 mF 16 V	150
1,5 mF 25 V	170
2,2 mF 25 V	170
3,3 mF 16 V	150
3,3 mF 25 V	170
4,7 mF 10 V	150
4,7 mF 25 V	170
6,8 mF 16 V	150
10 mF 10 V	150
10 mF 20 V	170
22 mF 6,3 V	150
22 mF 12 V	170
33 mF 12 V	170
33 mF 16 V	190
47 mF 6,3 V	180
47 mF 12 V	200

CONDENSATORI ELETTROLITICI

TIPO	LIRE
1 mF 12 V	70
1 mF 25 V	80
1 mF 50 V	100
2 mF 100 V	100
2,2 mF 16 V	80
2,2 mF 25 V	80
4,7 mF 12 V	80
4,7 mF 25 V	80
4,7 mF 50 V	100
5 mF 350 V	160
8 mF 350 V	200
10 mF 12 V	200
10 mF 25 V	80
10 mF 63 V	100
22 mF 16 V	70
22 mF 25 V	100
32 mF 16 V	80
32 mF 50 V	110
32 mF 350 V	400
32 + 32 mF 350 V	600
50 mF 12 V	80
50 mF 25 V	120
50 mF 50 V	190
50 mF 350 V	440
50 + 50 mF 350 V	800
100 mF 16 V	100
100 mF 25 V	140
100 mF 50 V	200
100 mF 350 V	700
100 - 100 mF 350 V	1000
200 mF 12 V	120
200 mF 25 V	200
200 mF 50 V	250
220 mF 12 V	120
220 mF 25 V	200
250 mF 12 V	250
250 mF 25 V	200
250 mF 50 V	300
300 mF 16 V	140
320 mF 16 V	150
400 mF 25 V	250
470 mF 16 V	180
500 mF 12 V	180
500 mF 25 V	250
500 mF 50 V	350
640 mF 25 V	220
1000 mF 16 V	300
1000 mF 25 V	400
1000 mF 50 V	650
1000 mF 100 V	1000
2000 mF 16 V	350
2000 mF 25 V	500

Compact cassette C/60	L. 600
Compact cassette C/90	L. 900
Alimentatori stabilizzati da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V	L. 4.500
— da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V	L. 5.200
Alimentatori con protezione elettronica anticircuito regolabili da 6 a 30 V e da 500 mA a 2 A	L. 9.000
da 6 a 30 V e da 500 mA a 4,5 A	L. 11.000
Alimentatori a 4 tensioni 6-7,5-9-12 V per mangianastri, mangiadischi, registratori, ecc.	L. 2.900
Testine di cancellazione e registrazione Lesa, Geloso, Castelli, Europhon la coppia	L. 2.800
Testine K7 la coppia	L. 3.600
Microfoni K7 e vari	L. 2.600
Potenzimetri perno lungo 4 o 6 cm. e vari	L. 250
Potenzimetri con interruttore	L. 280
Potenzimetri micron senza interruttore	L. 300
Potenzimetri micron con interruttore radio	L. 350
Potenzimetri micromignon con interruttore	L. 220
Trasformatori d'alimentazione	
600 mA primario 220 V secondario 6 V o 7,5 o 9 V o 12 V	L. 1.600
1 A primario 220 V secondario 9 e 13 V	L. 2.300
1 A primario 220 V secondario 12 V o 16 V o 23 V	L. 2.300
800 mA primario 220 V secondario 7,5 + 7,5 V	L. 1.500
2 A primario 220 V secondario 30 V o 36 V	L. 3.500
3 A primario 220 V secondario 12 V o 18 V o 24 V	L. 3.500
3 A primario 220 V secondario 12 + 12 V o 15 - 15 V	L. 3.200
4 A primario 220 V secondario 15 + 15 V o 24 - 24 V o 24 L.	6.800

OFFERTE RESISTENZE, TRIMMER, STAGNO, CONDENSATORI

Busta 100 resistenze miste	L. 500
Busta 10 trimmer misti	L. 600
Busta 50 condensatori elettrolitici	L. 1.400
Busta 100 condensatori elettrolitici	L. 2.500
Busta 100 condensatori pF	L. 1.500
Busta 5 condensatori elettrolitici a vitone, baionetta 2 o 3 capacità	L. 1.200
Busta 30 potenziometri doppi e semplici e con interruttore	L. 2.200
Busta 30 gr stagno	L. 260
Rocchetto stagno 1 kg a 63 %	L. 8.200
Cuffie stereo 8 Ω 500 mW	L. 6.000
Micro relais Siemens e Iskra a 2 scambi	L. 2.100
Micro relais Siemens e Iskra a 4 scambi	L. 2.300
Zoccoli per micro relais a 2 scambi e a 4 scambi	L. 280
Molla per micro relais per i due tipi	L. 40
Zoccoli per integrati a 14 e 16 piedini Dual-in-line	L. 280

PIASTRA ALIMENTATORI STABILIZZATI

Da 2,5 A 12 V o 15 V o 18 V	L. 4.200
Da 2,5 A 24 V o 27 V o 38 V o 47 V	L. 5.000

AMPLIFICATORI

Da 1,2 W 9 V con tegrato SN7601	L. 1.600
Da 2 W 9 V con integrato TAA611B testina magnetica	L. 2.000
Da 4 W 12 V con integrato TAA611C testina magnetica	L. 2.600
Da 5 + 5 W 24 + 24 V completo di alimentatore escluso trasformatore	L. 15.000
Da 6 W con preamplificatore	L. 5.500
Da 6 W senza preamplificatore	L. 4.500
Da 10 + 10 W 24 + 24 V completo di alimentatore escluso trasformatore	L. 19.000
Da 30 W 30/35 V	L. 15.000
Da 25 + 25 36/40 V SENZA preamplificatore	L. 21.000
Da 25 + 25 36/40 V CON preamplificatore	L. 34.000
Alimentatore per amplificatore 30 + 30 W stabiliz. a 12 e 36 V	L. 13.000
5 V con preamplificatore con TBA641	L. 2.800

CONTRAVES

decimali	L. 2.000
binari	L. 2.000

RADDRIZZATORI

TIPO	PREZZO
B30 C250	250
B30 C300	350
B30 C400	400
B30 C750	450
B30 C1200	500
B40 C1000	500
B80 C1000	550

SPALLETTE

ASTE filettate con dadi	L. 300
	L. 150
B40 C2200/3200	850
B80 C7500	1.600
B80 C2200/3200	900
B100 A30	3.500
B200 A30	
Valanga controllata	
B120 C2200	1.100
B80 C6500	1.800
B80 C7000/9000	2.000
B120 C7000	1.200
B200 C2200	1.500
B400 C1500	900
B400 C2200	1.500
B600 C2200	1.800
B100 C5000	1.500
B200 C5000	1.500
B100 C10000	2.800
B200 C20000	3.000
B280 C4500	1.800

FET

TIPO	LIRE
SE5246	700
SE5247	700
BC264	700
BF244	700
BF245	700
BFW10	1.700
BFW11	1.700
MPF102	700
2N3819	650
2N3820	1.000
2N3822	1.800
2N3823	1.800
2N5248	700
2N5457	700
2N5458	700
MEM564C	1.800
MEM571C	1.500
40673	1.800
3N128	1.500
3N140	1.800
3N187	2.000
3N202	1.500

DARLINGTON

TIPO	LIRE
BD701	2.200
BD702	2.200
BD699	2.200
BD700	2.200
BDX33	2.200
BDX34	2.200
TIP120	1.600
TIP121	1.700
TIP122	1.600
TIP125	1.600
TIP126	1.600
TIP127	2.200
TIP140	2.200
TIP141	2.200
TIP142	2.000
TIP145	2.200
TIP6007	2.000
MJ2500	3.000
MJ2502	3.000
MJ3000	3.000
MJ3001	3.100

**REGOLATORI E
STABILIZZATORI
1,5 A**

TIPO	LIRE
LM340K4	2.600
LM340K5	2.600
LM340K12	2.600
LM340K15	2.600
LM340K18	2.600

DISPLAY e LED

TIPO	LIRE
LED bianco	700
LED rosso	300
LED verdi	600
LED gialli	600
FND70	2.000
FND500	3.500
DL707	2.400
(con schema)	
μ7805	2.000
μ7809	2.000
μ7812	2.000
μ7815	2.000
μ7824	2.000

I prezzi indicati sono esclusi dell'IVA (12%)

ACEI

S.p.A.

MILANO - v.le Bacchiglione 6 - tel. 02/5696241 - 5696242

MILANO - via Avezzana 1 - tel. 02/560797 - 5390335

NAPOLI - Ditta CEL - via Strettola S. Anna delle Paludi 126 - tel. 266325

SEMICONDUKTORI

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
EL80F	2.500	AF135	250	BC140	400	BC341	400	BD249	3.600	BF233	300	BU208	3.500
EC8010	2.500	AF136	250	BC141	350	BC347	250	BD250	3.600	BF234	300	BU209	4.000
EC8100	2.500	AF137	300	BC142	350	BC348	250	BD273	800	BF235	250	BU210	3.000
E288CC	3.000	AF138	250	BC143	350	BC349	250	BD274	800	BF236	250	BU211	3.000
AC116K	300	AF139	500	BC144	450	BC360	400	BD281	700	BF237	250	BU212	3.000
AC117K	300	AF147	300	BC145	450	BC361	400	BD282	700	BF238	250	BU310	2.200
AC121	230	AF148	350	BC147	200	BC384	300	BD301	900	BF241	300	BU311	2.200
AC122	220	AF149	350	BC148	220	BC395	300	BD302	900	BF242	250	BU312	2.000
AC125	250	AF150	300	BC149	220	BC396	300	BD303	900	BF251	450	BUY13	4.000
AC126	250	AF164	250	BC153	220	BC413	250	BD304	900	BF254	300	BUY14	1.200
AC127	250	AF166	250	BC154	220	BC414	250	BD305	700	BF257	450	BUY43	900
AC127K	330	AF169	350	BC157	220	BC429	600	BD378	700	BF258	500	OC44	400
AC128	250	AF170	350	BC158	220	BC430	600	BD432	700	BF259	500	OC45	400
AC128K	330	AF171	250	BC159	220	BC440	450	BD433	800	BF261	500	OC70	220
AC132	250	AF172	250	BC160	400	BC441	450	BD434	800	BF271	400	OC71	220
AC135	250	AF178	600	BC161	450	BC460	500	BD436	500	BF272	700	OC72	220
AC136	250	AF181	650	BC167	220	BC461	500	BD437	600	BF273	350	OC74	240
AC138	250	AF185	700	BC168	220	BC512	250	BD438	700	BF274	350	OC75	220
AC138K	330	AF186	700	BC169	220	BC516	250	BD439	700	BF302	400	OC76	220
AC139	250	AF200	250	BC171	220	BC527	250	BD461	700	BF303	400	OC169	350
AC141	250	AF201	300	BC172	220	BC528	250	BD462	700	BF304	400	OC170	350
AC141K	330	AF202	300	BC173	220	BC537	250	BD507	600	BF305	500	OC171	350
AC142	250	AF239	600	BC177	300	BC538	250	BD508	600	BF311	300	SFT206	350
AC142K	330	AF240	600	BC178	300	BC547	250	BD515	600	BF332	320	SFT214	1.000
AC151	250	AF267	1.200	BC179	300	BC548	250	BD516	600	BF333	300	SFT307	220
AC152	250	AF279	1.200	BC180	240	BC549	250	BD585	900	BF344	350	SFT308	220
AC153	250	AF280	1.200	BC181	220	BC595	300	BD586	1000	BF345	400	SFT316	220
AC153K	350	AF367	1.200	BC182	220	BCY56	320	BD587	1000	BF394	350	SFT320	220
AC160	220	AL102	1.200	BC183	220	BCY58	320	BD588	1.000	BF395	350	SFT322	220
AC162	220	AL103	1.200	BC184	220	BCY59	320	BD589	1.000	BF456	500	SFT323	220
AC175K	300	AL112	1.000	BC187	450	BCY71	320	BD590	1.000	BF457	500	SFT325	220
AC178K	300	AL113	1.000	BC201	700	BCY72	320	BD663	1000	BF458	600	SFT337	240
AC179K	300	ASY26	400	BC202	700	BCY77	320	BD664	1000	BF459	700	SFT351	220
AC180	250	ASY27	450	BC203	700	BCY78	320	BDY19	1.000	BFY46	500	SFT352	220
AC180K	300	ASY28	450	BC204	220	BCY79	320	BDY20	1.000	BFY50	500	SFT353	220
AC181	250	ASY29	450	BC205	220	BD106	1.300	BDY38	1.300	BFY51	500	SFT367	300
AC181K	300	ASY37	400	BC206	220	BD107	1.300	BF110	400	BFY52	500	SFT373	250
AC183	220	ASY46	400	BC207	220	BD109	1.400	BF115	400	BFY56	500	SFT377	250
AC184	220	ASY48	500	BC208	220	BD111	1.050	BF117	400	BFY51	500	2N174	2.200
AC184K	300	ASY75	400	BC209	220	BD112	1.050	BF118	400	BFY64	500	2N270	330
AC185	220	ASY77	500	BC210	400	BD113	1.050	BF119	400	BFY74	500	2N301	800
AC185K	300	ASY80	500	BC211	400	BD115	700	BF120	400	BFY90	1.200	2N371	350
AC187	240	ASY81	500	BC212	250	BD116	1.050	BF123	300	BFW16	2.000	2N395	300
AC187K	300	ASZ15	1.100	BC213	250	BD117	1.050	BF139	450	BFW30	1.600	2N396	300
AC188	240	ASZ16	1.100	BC214	250	BD118	1.150	BF152	300	BFX17	1.200	2N398	330
AC188K	300	ASZ17	1.100	BC225	220	BD124	1.500	BF154	300	BSX34	800	2N407	330
AC190	220	ASZ18	1.100	BC231	350	BD131	1.200	BF155	500	BSX38	600	2N409	400
AC191	220	AU106	2.200	BC232	350	BD132	1.200	BF156	500	BSX39	600	2N411	900
AC192	220	AU107	1.500	BC237	220	BD135	500	BF157	500	BSX40	600	2N456	900
AC193	240	AU108	1.700	BC238	220	BD136	500	BF158	320	BSX41	600	2N482	250
AC193K	300	AU110	2.000	BC239	220	BD137	600	BF159	320	BSX84	800	2N483	230
AC194	240	AU111	2.000	BC250	220	BD138	600	BF160	300	BSX89	1.100	2N526	300
AC194K	300	AU112	2.100	BC251	220	BD139	600	BF161	400	BSX24	300	2N554	800
AD130	800	AU113	2.000	BC258	220	BD140	600	BF162	300	BSX26	300	2N696	400
AD139	800	AU206	2.200	BC259	250	BD142	900	BF163	300	BSX45	600	2N697	400
AD142	800	AU210	2.200	BC267	250	BD157	800	BF164	300	BSX46	600	2N699	500
AD143	800	AU213	2.200	BC268	250	BD158	800	BF166	500	BSX50	600	2N706	300
AD145	850	AUY21	1.600	BC269	250	BD159	650	BF167	400	BSX51	300	2N707	450
AD148	700	AUY22	1.600	BC270	250	BD160	2.000	BF169	400	BU100	1.500	2N708	350
AD149	800	AUY27	1.000	BC286	400	BD162	650	BF173	400	BU102	2.000	2N709	700
AD150	800	AUY34	1.200	BC287	400	BD163	700	BF174	500	BU104	2.000	2N711	600
AD156	700	AUY37	1.200	BC288	600	BD175	600	BF176	300	BU105	4.000	2N914	300
AD157	700	BC107	220	BC297	270	BD176	600	BF177	400	BU106	2.000	2N918	400
AD161	650	BC108	220	BC300	400	BD177	700	BF178	400	BU107	2.000	2N929	350
AD162	800	BC109	220	BC301	440	BD178	600	BF179	500	BU108	4.000	2N930	350
AD262	850	BC113	220	BC302	440	BD179	600	BF180	600	BU109	2.000	2N1038	800
AD263	700	BC114	200	BC303	440	BD180	600	BF181	600	BU111	1.800	2N1100	5.000
AF102	500	BC115	240	BC304	400	BD215	1.000	BF182	700	BU112	2.000	2N1226	350
AF105	500	BC116	240	BC307	220	BD216	1.100	BF184	400	BU113	2.000	2N1304	400
AF106	400	BC117	350	BC308	220	BD221	600	BF185	400	BU114	1.800	2N1305	400
AF109	400	BC118	220	BC309	220	BD224	700	BF186	400	BU120	2.000	2N1307	450
AF114	300	BC119	360	BC315	290	BD232	600	BF194	250	BU122	1.800	2N1308	450
AF115	300	BC120	360	BC317	220	BD233	600	BF195	250	BU125	1.500	2N1338	1.200
AF116	350	BC121	600	BC318	220	BD234	600	BF196	220	BU126	2.200	2N1565	400
AF117	300	BC125	300	BC319	220	BD235	600	BF197	230	BU127	2.200	2N1566	450
AF118	550	BC126	300	BC320	220	BD236	700	BF198	250	BU128	2.200	2N1613	300
AF121	350	BC134	220	BC321	220	BD237	600	BF199	250	BU133	2.200	2N1711	400
AF124	300	BC135	220	BC322	220	BD238	600	BF200	500	BU134	2.000	2N1890	500
AF125	350	BC136	400	BC327	250	BD239	800	BF207	400	BU204	3.500	2N1893	500
AF126	300	BC137	350	BC328	250	BD240	800	BF208	400	BU205	3.500	2N1924	500
AF127	300	BC138	350	BC337	230	BD241	800	BF222	400	BU206	3.500	2N1925	450
AF134	250	BC139	350	BC340	400	BD242	800	BF232	500	BU207	3.500	2N1983	450

I prezzi indicati sono esclusi dell'IVA (12%)



MILANO - v.le Bacchiglione 6 - tel. 02/5696241-5696242
 MILANO - via Avezzana 1 - tel. 02/560797-5390335
 S.P.A. NAPOLI - Ditta CEL - via Strettola S. Anna delle Paludi - tel. 266325

SN74195	1.200	TB625B	1.600
SN74196	2.200	TB625C	1.600
SN74197	2.400	TBA120	1.200
SN74198	2.400	TBA221	1.200
SN74544	2.100	TBA231	1.800
SN76001	1.800	TBA240	2.200
SN76003	2.000	TBA261	2.000
SN76005	2.200	TBA271	600
SN76013	2.000	TBA311	2.500
SN76533	2.000	TBA400	2.500
SN76544	2.200	TBA440	2.500
SN76660	1.200	TBA460	2.500
SN16848	2.000	TBA490	2.500
SN16861	2.000	TBA500	2.300
SN16862	2.000	TBA520	2.200
SN74H00	600	TBA530	2.200
SN74H01	650	TBA540	2.200
SN74H02	650	TBA550	2.200
SN74H03	650	TBA560	2.000
SN74H04	650	TBA570	2.300
SN74H05	650	TBA641	2.000
SN74H10	650	TBA716	2.300
SN74H20	650	TBA720	2.300
SN74H21	650	TBA730	2.000
SN74H30	650	TBA750	2.300
SN74H40	650	TBA760	2.300
SN74H50	650	TBA780	1.600
SN74H51	5.000	TBA790	1.800
SN74H60	650	TBA800	1.800
SN74H87	3.800	TBA810	2.000
SN74L00	750	TBA810S	2.000
SN74L24	750	TBA820	1.700
SN74LS2	700	TBA900	2.200
SN74LS3	700	TBA920	2.400
SN74LS10	700	TBA950	2.200
TAA121	2.000	TBA970	2.400
TAA300	3.200	TCA240	2.500
TAA310	2.400	TCA440	2.400
TAA320	1.400	TCA511	2.200
TAA350	3.000	TCA610	900
TAA435	4.000	TCA830	1.600
TAA450	4.000	TCA910	950
TAA550	700	TCA920	2.200
TAA570	8.200	TCA940	2.200
TAA611	1.000	TDA440	2.400
TAA611b	1.200	9368	3.000
TAA611c	1.600	SAS560	2.400
TAA621	1.600	SAS570	2.400
TAA630	2.000	SAJ110	1.800
TAA640	2.000	SAJ220	2.000
TAA661a	2.000	SAJ310	1.800
TAA661b	1.600	UCL8038	4.500
TAA710	2.200	UCL95H90	15.000
TAA761	1.800	SN29848	2.600
TAA861	2.000	SN29861	2.600
TB625A	1.600	SN29862	2.600
		TAA775	2.200
		TBA900	2.200
		TBA920	2.200
		TBA760	2.000
		BD585	800
		BD587	800
		BD589	700

SEMICONDUTTORI			TRIAC		INTEGRATI		SCR		
TIPO	LIRE	TIPO	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	
2N1986	450	2N4429	8.000	1 A 400 V	900	CA3018	1.800	SN7440	500
2N1987	450	2N4441	1.200	4,5 A 400 V	1.600	CA3028	2.000	SN7441	900
2N2048	500	2N4443	1.800	6,5 A 400 V	1.600	CA3043	2.000	SN7442	1.000
2N2160	2.000	2N4444	2.200	6 A 600 V	2.000	CA3045	2.000	SN7443	1.400
2N2188	500	2N4904	1.300	10 A 400 V	1.600	CA3046	2.000	SN7444	1.500
2N2218	500	2N4912	1.000	10 A 500 V	2.000	CA3048	4.000	SN7445	2.000
2N2219	500	2N4924	1.300	10 A 600 V	1.800	CA3052	4.000	SN76544	2.200
2N2222	400	2N5016	16.000	15 A 400 V	3.300	CA3065	1.820	SN76660	1.500
2N2284	380	2N5131	330	25 A 400 V	14.000	CA3080	2.100	SN16848	2.000
2N2904	320	2N5132	330	25 A 600 V	15.500	CA3085	3.200	SN16861	2.000
2N2905	360	2N5177	14.000	40 A 400 V	34.000	CA3089	2.000	SN16862	2.000
2N2906	250	2N5320	650	100 A 600 V	60.000	CA3090	3.000	SN74H00	600
2N2907	300	2N5321	650	100 A 800 V	70.000	L036	2.600	SN74H01	650
2N2955	1.500	2N5322	650	100A 1000 V	80.000	L120	3.000	SN74H02	650
2N3019	500	2N5323	700			L121	3.000	SN74H03	650
2N3020	650	2N5589	13.000			L129	1.600	SN74H04	650
2N3053	600	2N5590	13.000			L130	1.600	SN74H05	650
2N3054	900	2N5649	9.000			L131	1.600	SN74H10	650
2N3055	900	2N5703	16.000			LA702	1.500	SN74H20	650
2N3061	500	2N5764	15.000			LA703	1.000	SN74H21	650
2N3232	1.000	2N5858	350			LA709	950	SN74H30	650
2N3300	600	2N6122	700			LA710	1.600	SN74H40	650
2N3375	5.800	MJ340	700			LA711	1.400	SN74H50	650
2N3391	220	MJE3030	2.000			LA723	950	SN74H51	5.000
2N3442	2.000	MJE3055	1.000			LA741	900	SN74H60	650
2N3502	600	TIP3055	1.000			LA747	2.000	SN74H87	3.800
2N3702	300	TIP31	800			LA748	900	SN74L00	750
2N3703	300	TIP32	800			LA733	2.600	SN74L24	750
2N3705	300	TIP33	1.000			SG555	2.200	SN74LS2	700
2N3713	2.200	TIP34	1.000			SN7430	400	SN74LS3	700
2N3731	2.000	TIP44	900			SN7401	400	SN74LS10	700
2N3741	600	TIP45	900			SN7402	400	TAA121	2.000
2N3771	2.800	TIP47	1.200			SN7403	500	TAA300	3.200
2N3772	2.800	TIP48	1.600			SN7404	400	TAA310	2.400
2N3773	4.000	40260	1.000			SN7405	500	TAA320	1.400
2N3790	4.000	40261	1.000			SN7406	700	TAA350	3.000
2N3792	4.000	40262	1.000			SN7407	650	TAA435	4.000
2N3855	300	40290	3.000			SN7408	450	TAA450	4.000
2N3866	1.300	PT1017	1.000			SN7410	350	TAA550	700
2N3925	5.100	PT2014	1.100			SN7411	350	TAA570	8.200
2N4001	500	PT4544	11.000			SN7412	400	TAA611	1.000
2N4031	500	PT5649	16.000			SN7413	800	TAA611b	1.200
2N4033	600	PT8710	16.000			SN7414	450	TAA611c	1.600
2N4134	450	PT8720	13.000			SN7415	450	TAA621	1.600
2N4231	800	B12/12	9.000			SN7416	650	TAA630	2.000
2N4241	700	B25/12	16.000			SN7417	650	TAA640	2.000
2N4347	3.000	B40/12	23.000			SN7418	1.150	TAA661a	2.000
2N4348	3.200	B50/12	28.000			SN7419	1.300	TAA661b	1.600
2N4404	600	C3/12	7.000			SN7420	350	TAA710	2.200
2N4427	1.300	C12/12	14.000			SN7425	450	TAA761	1.800
2N4428	3.800	C25/12	21.000			SN7430	300	TAA861	2.000
						SN7432	800	TB625A	1.600
						SN7437	800		

VALVOLE									
TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
DY87	900	ECH84	1.000	EM81	1.200	PCF802	950	PY82	800
DY802	900	ECL80	1.000	EM84	1.200	PCF805	950	PY83	800
EABC80	900	ECL82	900	EM87	1.200	PCH200	950	PY88	850
EC86	1.000	ECL84	980	EY81	750	PCL82	950	PY500	3.000
EC88	1.000	ECL85	1.050	EY83	750	PCL84	900	UBC81	900
EC900	950	ECL86	1.050	EY86	750	PCL86	950	UCH81	900
ECC81	900	EF80	800	EY87	800	PCL805	1.000	UBF89	900
ECC82	900	EF83	900	EY88	800	PFL200	500	UCC85	900
ECC83	900	EF85	800	PC86	1.050	PL36	1.900	UCL82	1.200
ECC84	1.000	EF89	800	PC88	1.050	PL81	1.300	UL41	1.300
ECC85	850	EF183	700	PC92	700	PL82	1.300	UL84	950
ECC8R	1.000	EF184	700	PC900	1.000	PL83	1.300	UY85	950
ECC189	1.000	EL34	3.000	PCC88	1.000	PL84	950	1B3	1.100
ECC808	1.000	EL36	2.000	PCC189	1.000	PL85	1.000	1X2B	1.000
ECF80	950	EL84	900	PCF80	950	PL504	1.900	5U4	1.200
ECF82	950	EL90	1.000	PCF82	950	PL802	1.100	5X4	1.200
ECF801	1.000	EL95	1.000	PCF200	1.200	PL508	2.500	5Y3	1.200
ECH81	900	EL503	4.000	PCF201	1.200	PL509	4.000	6AX4	1.100
ECH83	1.000	EL504	2.000	PCF801	1.000	PY81	800	6AF4	1.400

ATTENZIONE
 Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente città e C.A.P., in calce all'ordine.
 Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione.
 Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pubblicazione.
PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
 a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
 b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.
I prezzi indicati sono esclusi dell'IVA (12%)

Molte auto posseggono un contagiri di forma circolare con indicatore a lancetta, ma nessuna, nemmeno le più costose, sono dotate di un contagiri luminoso rettilineo. La vostra auto sarà quindi la prima e non pochi tra i vostri amici rimarranno sbalorditi nel vedere accendersi sul vostro cruscotto una lunga fila di led, pigiando sull'acceleratore.

CONTAGIRI a DIODI LED con

Possedere un cruscotto con una miriade di strumenti è un po' il sogno di ogni automobilista se non altro perché, anche se non lo confessiamo, in noi resta sempre vivo, in forma più o meno latente, il senso del fantastico e dell'immaginazione.

Chi può infatti negare di non aver mai sognato ad occhi aperti davanti ad un cruscotto, seppure per un attimo, di trovarsi ad un tratto ad Indianapolis, o chi, più modesto, all'autodromo di Monza, o ad Imola: chi non ha mai paragonato la propria auto, anche solo una volta, ad un jet supersonico, anche se in pratica, a tutto gas, probabilmente non riuscirà mai a superare i 100 km/ora: chi infine, accanito appassionato di fantascienza, non ha mai immaginato per qualche istante di trovarsi a bordo di un'astronave, attento a schivare le meteore che si presentano sul suo cammino e che, più realisticamente, non sono altro che pedoni intenti ad attraversare la strada.

Tutto questo, detto così freddamente, potrebbe a prima vista forse farci sorridere, ma è estremamente normale che ogni tanto si coltivino certi sogni e certe immaginazioni, come è normale che questi sogni assumano dei contorni sempre più realistici se gli strumenti presenti a bordo della nostra auto eccitano la nostra fantasia ed il piacere di possedere qualcosa di veramente nuovo e funzionale.

Applicando quindi tra gli strumenti già presenti sul cruscotto una lunga fila di diodi led, adatteremo la nostra auto alle più moderne tecnologie, in cui l'elettronica non solo sconfina con la fantascienza, ma ci permette di viverla quotidianamente.

Di qui la ragione per cui, venuti in possesso dell'integrato UAA180, abbiamo pensato che realizzare un contagiri decisamente diverso da quelli normalmente installati a bordo di tutte le auto, sarebbe potuto risultare gradito a molti lettori, an-

che perché oggi e forse mai si penserà di dotare nessuna auto, anche le più costose, di un così semplice e rivoluzionario circuito.

SCHEMA ELETTRICO

In fig. 1 è visibile lo schema elettrico del « contagiri a diodi led ».


Il « cuore » di tutto il dispositivo, se così si può dire, è costituito dall'integrato IC1 (è un SN76810P), cioè un integrato che può essere adattato ad un vasto campo di applicazioni e che si è rivelato il più idoneo ed economico per ottenere delle successioni di impulsi « squadrati », il cui valor medio di tensione fosse proporzionale alla frequenza degli impulsi prelevati dalle « puntine » di un'auto.

Questo è infatti uno dei pochi integrati che può essere utilizzato a questo scopo ma è l'unico, fra i tanti provati, che ci ha permesso di utilizzare pochi elementi aggiuntivi e quindi di rendere il circuito estremamente compatto; non solo, ma tutto questo con ottimi risultati.

Trattandosi di un componente nuovo e non molto conosciuto alla maggioranza dei lettori, riteniamo opportuno descrivere brevemente quali funzioni esso sia in grado di svolgere ed a questo scopo abbiamo riportato il suo schema a blocchi, cioè lo schema dei vari « stadi » di cui è composto.

In pratica, all'interno di questo integrato sono presenti:

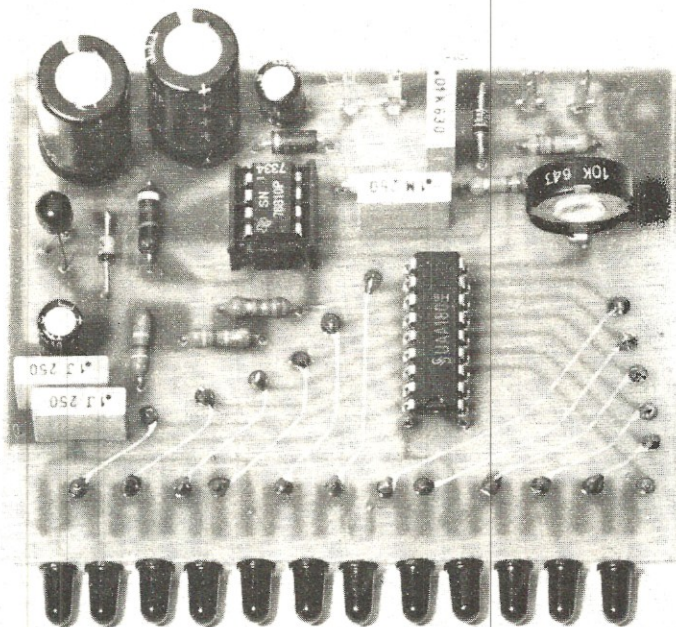- 1) **Regolatore di alimentazione:** è in pratica uno stabilizzatore di tensione (piedini 7 e 8).
- 2) **Trigger di Schmitt:** è in pratica lo stadio d'ingresso dell'integrato; la sua funzione è quella di trasformare treni di impulsi, anche con molte spurie, in impulsi « squadrati » e ripuliti, necessari per pilotare un oscillatore monostabile.



I'UAA 180

Foto del montaggio del contagiri a diodi led.

3) **Oscillatore monostabile:** è un oscillatore la cui frequenza può essere modificata variando i valori di un condensatore e di una resistenza posti ovviamente al di fuori dell'integrato (piedini 3 e 4).

4) **Amplificatore di uscita:** è uno stadio in grado di pilotare qualsiasi tipo di carico fino ad un assorbimento massimo di circa 60 milliAmpère. Questo è inoltre in grado di funzionare sia come generatore di corrente, sia come generatore di tensione, a seconda dell'utilizzazione a cui è stato destinato.


Pertanto, come è facile intuire, collegando il terminale « ENTRATA » dell'integrato SN76810P alle « puntine » della nostra auto, questi impulsi di tensione, la cui frequenza è proporzionale al numero di giri dell'albero motore, piloteranno il primo stadio di IC1, cioè il trigger di Schmitt, che li converte in un treno di onde quadre necessarie a pilotare il monostabile.

Quest'ultimo, ogni volta che si presenta un impulso al suo ingresso, « emette » a sua volta un impulso la cui durata è vincolata al valore di C4.

La frequenza con cui tali impulsi si ripetono, cioè in pratica la frequenza di questo treno di onde quadre, è proporzionale alla frequenza con cui le « puntine » si aprono e si chiudono e quindi proporzionale al numero di giri dell'albero motore.

All'uscita del circuito « integratore » composto da R6, C6 e R8, C7 (Nota: i due condensatori C6 e C7 devono essere tassativamente da 100.000 pF ciascuno, diversamente il circuito non funzionerà correttamente), cioè in pratica al piedino 17 d'ingresso di IC2, sarà disponibile una tensione continua il cui valore è uguale al valor medio di tensione della successione di impulsi uscente da IC1 (il valor medio della tensione di un segnale composto da una successione di impulsi è proporzionale alla frequenza con cui questi impulsi si presentano e quindi aumenterà all'aumentare della loro frequenza); è facile a questo punto comprendere come, aumentando il numero di giri del motore, aumenterà anche la tensione presente all'ingresso dell'UAA180 e di conseguenza, come già sappiamo per averlo descritto nell'articolo « un termometro a diodi luminosi », aumenterà il numero di diodi led accesi.

In fig. 3 riportiamo la foto di questo treno di onde quadre che escono da IC1, così come appaiono sullo schermo dell'oscilloscopio, riferito ad una velocità dell'albero motore di 500 giri al minuto e ad un motore a 4 cilindri; la fig. 4 si riferisce invece ad una velocità di 1.000 giri al minuto e la fig. 5 a 1.500 giri al minuto. Come si noterà, maggiore è il numero di giri dell'albero motore, maggiori sono gli impulsi presenti sull'uscita di IC1 e di conseguenza la tensione continua ap-

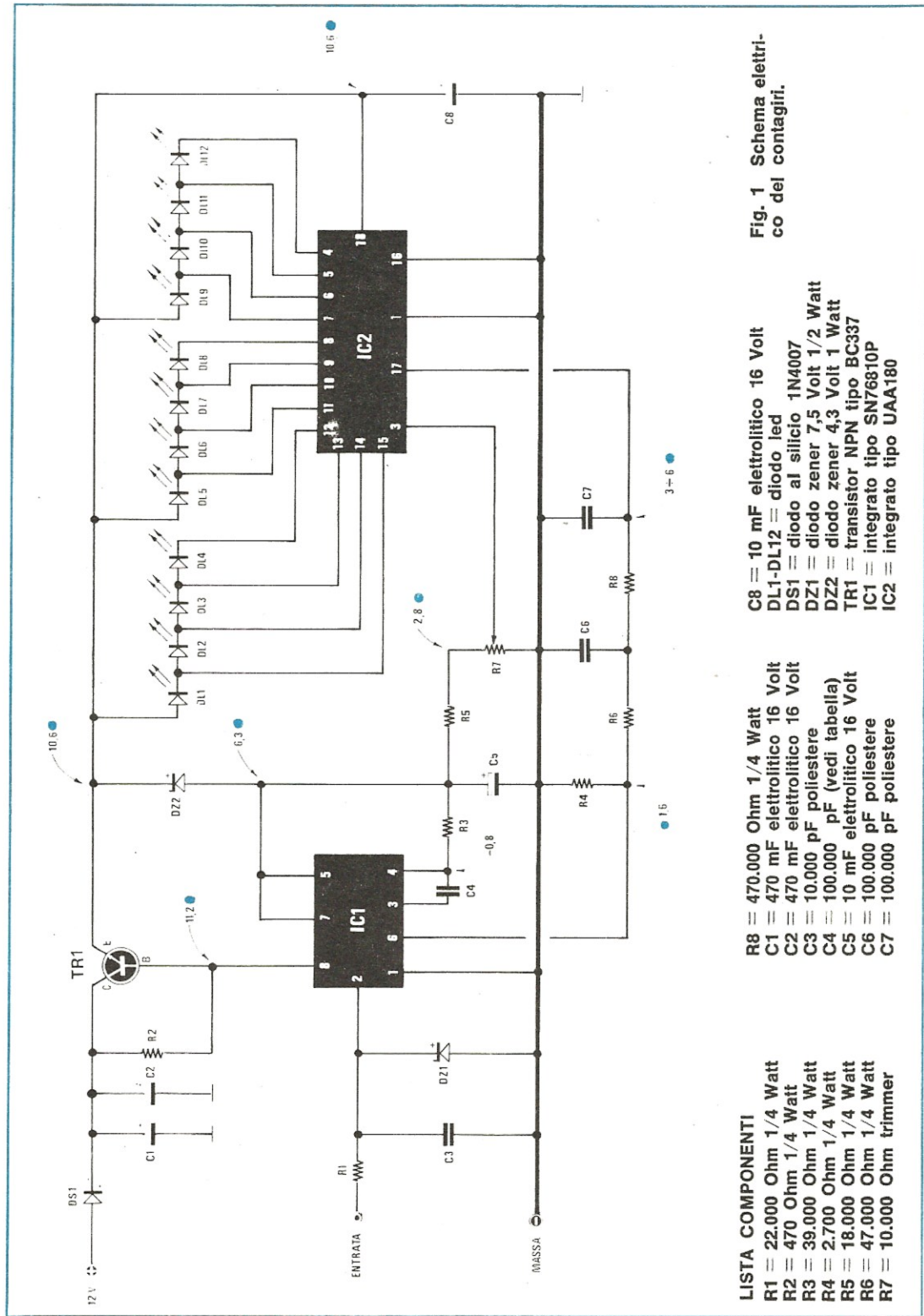

LISTA COMPONENTI

- R1 = 22.000 Ohm 1/4 Watt
 R2 = 470 Ohm 1/4 Watt
 R3 = 39.000 Ohm 1/4 Watt
 R4 = 2.700 Ohm 1/4 Watt
 R5 = 18.000 Ohm 1/4 Watt
 R6 = 47.000 Ohm 1/4 Watt
 R7 = 10.000 Ohm trimmer


- R8 = 470.000 Ohm 1/4 Watt
 C1 = 470 mF elettrolitico 16 Volt
 C2 = 470 mF elettrolitico 16 Volt
 C3 = 39.000 pF poliestere
 C4 = 100.000 pF (vedi tabella)
 C5 = 10 mF elettrolitico 16 Volt
 C6 = 100.000 pF poliestere
 C7 = 100.000 pF poliestere

- R8 = 470.000 Ohm 1/4 Watt
 C1 = 470 mF elettrolitico 16 Volt
 C2 = 470 mF elettrolitico 16 Volt
 C3 = 39.000 pF poliestere
 C4 = 100.000 pF (vedi tabella)
 C5 = 10 mF elettrolitico 16 Volt
 C6 = 100.000 pF poliestere
 C7 = 100.000 pF poliestere

- C8 = 10 mF elettrolitico 16 Volt
 DL1-DL12 = diodo led
 DS1 = diodo al silicio 1N4007
 DZ1 = diodo zener 7,5 Volt 1/2 Watt
 DZ2 = diodo zener 4,3 Volt 1 Watt
 TR1 = transistor NPN tipo BC337
 IC1 = integrato tipo SN76810P
 IC2 = integrato tipo UAA180

Fig. 1 Schema elettrico del contagiri.

Fig. 2 L'integrato SN.76810 racchiude nel suo interno un Trigger di Schmitt, un Oscillatore monostabile, uno stadio finale e uno stabilizzatore di tensione, come qui raffigurato. Solo sfruttando le caratteristiche del SN76810 è possibile realizzare degli ottimi contagiri digitali o analogici, in quanto esso è stato costruito appositamente per svolgere tale funzione.

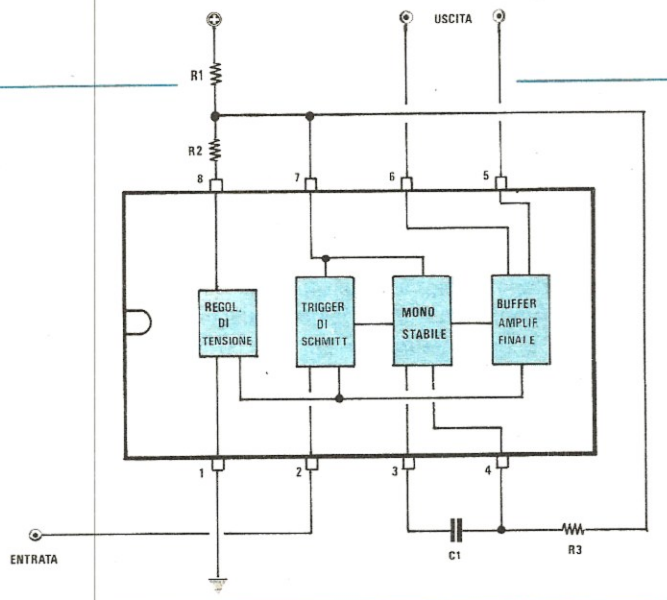

plicata all'integrato IC2 avrà, per i tre esempi riportati, i seguenti valori:

500 giri al minuto = 0,12 Volt

1.000 giri al minuto = 0,25 Volt

1.500 giri al minuto = 0,32 Volt

(Nota: per ottenere queste forme d'onda, l'oscilloscopio è stato posto su 1 Volt/cm e 0,3 millisecondi/divisione, prelevando il segnale tra il piedino 6 e la massa).

Come è intuibile da queste figure e per meglio chiarire quanto detto, l'ampiezza di ogni singolo impulso che esce da IC1 è chiaramente costante; ciò che varia, al variare della velocità con cui le puntine si aprono e si chiudono ritmicamente, è solo la frequenza con cui questi impulsi si presentano all'uscita di IC1.

Il gruppo composto da R1, C3 e DZ1, applicato tra il terminale di entrata e il piedino 2 dell'integrato SN76810P, serve a limitare l'ampiezza degli impulsi inviati dalle puntine, cioè in pratica a proteggere l'integrato da sovratensioni d'ingresso.

Per rendere stabile il funzionamento di questo integrato, ben sapendo che la tensione della batteria non è costante al variare della velocità del motore, questo viene alimentato da un circuito stabilizzatore.

Si noterà infatti che il piedino 8 dell'integrato è collegato al circuito di alimentazione tramite la resistenza R2; su tale piedino troviamo inoltre collegata la base del transistor TR1 (un NPN BC337). Dall'emettitore dello stesso transistor si preleva la tensione necessaria per pilotare l'integrato IC2; allo stesso modo, dallo zener DZ2, collegato in modo da sottrarre alla tensione di alimentazione

quella di zener ($10,6 - 4,3 = 6,3$) preleveremo la tensione di 6,3 Volt con cui alimenteremo l'integrato tramite i piedini 5 e 7 (Nota: le tensioni riportate sullo schema elettrico di fig. 1 sono state rilevate senza inviare alcun segnale all'entrata del contagiri).

Ne consegue che se nella batteria si avesse un repentino aumento di tensione, l'integrato IC1 assorbirebbe, tramite il piedino 8, una corrente maggiore.

Questo maggiore assorbimento di corrente farebbe tuttavia diminuire la tensione presente sulla base di TR1 e quindi anche la tensione presente sul suo emettitore (naturalmente, se anziché un aumento di tensione, si avesse un'improvvisa diminuzione di tensione, si otterrebbe l'effetto opposto).

Il trimmer R7 presente nello schema, il cui cursore è collegato al piedino 3 di IC2, cioè all'integrato UAA180, è quello che ci permette, regolandolo, di stabilire a quale numero di **giri massimi** si deve accendere l'ultimo diodo led. È ovvio a questo punto che agendo sul trimmer R7, noi possiamo adattare questo contagiri a qualsiasi vettura, sia a quelle aventi un numero massimo di giri di 5.000, sia di 8.000, sia di 10.000.

Tutto il circuito, come è intuitivo, viene alimentato dalla batteria dell'auto; sullo schema elettrico è riportato un valore di tensione di alimentazione di 12 Volt, in quanto la maggior parte delle autovetture usa appunto batterie eroganti 12 Volt.

Sullo schema, noteremo come sul positivo di alimentazione sia posto un diodo (DS1), la cui funzione potrebbe ad una prima sommaria analisi apparire superflua ma che è invece importantissimo, tanto che chi tentasse di toglierlo dal circuito ot-

terrebbe come risultato la messa fuori uso dei due integrati e dei diodi led.

Il motivo per cui è necessario applicare questo diodo consiste nel fatto che, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, sulla tensione continua erogata dalla batteria si sovrappongono delle elevate sovratensioni aventi polarità opposta, generate dalla bobina ad alta tensione e da altri accessori elettrici, che sono estremamente pericolose per i due integrati e per i diodi led.

Se controllassimo con un oscilloscopio la tensione di una batteria, mentre la vettura è in moto, potremo vedere degli impulsi, come poc'anzi accennato, di brevissima durata, sia **positivi** che **negativi**.

Gli impulsi positivi vengono smorzati dagli elettrolitici C1 e C2, mentre quelli negativi, se non fosse presente il diodo DS1, alimenterebbero con polarità opposta gli integrati, bruciandoli immediatamente.

Vi abbiamo accennato all'inizio che il condensatore C4 ci permette di modificare la frequenza degli impulsi uscenti da IC1 e di conseguenza di ottenere la tensione per pilotare l'integrato UAA180. Poiché il circuito da noi presentato è stato calcolato per motori a 4 cilindri, chi proverà a installarlo su motori a 2 o 6 cilindri constaterà, pur ruotando il trimmer R7, di non riuscire a tarare per il fondo-scala il contagiri.

Infatti, poiché al variare del numero dei cilindri viene contemporaneamente a variare la frequenza degli impulsi sulle puntine, è necessario modificare il valore del condensatore C4 per poter riportare il circuito in condizioni di funzionare correttamente.

Poiché sappiamo che il numero delle scintille di un motore, o la relativa frequenza, è proporzionale al numero di giri del motore stesso, secondo la formula:

$$F = (Gm : 60) \times (Nc : 2);$$

dove:

F = frequenza segnale ingresso;

Gm = numero giri al minuto;

Nc = numero cilindri.

È ovvio che più cilindri sono presenti, maggiore sarà il numero di scintille, cioè di impulsi inviati dalle puntine all'ENTRATA del contagiri.

Per poter quindi adattare il circuito ad essere utilizzato o con motori a 2 cilindri, o solo con motori a 4 cilindri, od infine con motori a 6 o 8 cilindri, sarà sufficiente modificare, come già accennato più volte, il valore del condensatore C4.

Nella tabella qui sotto riportiamo i valori più

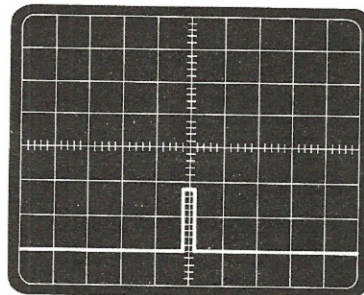


Fig. 3 Sul piedino 6 dell'integrato SN.76810 è presente un certo numero di impulsi proporzionale al numero di giri del motore. A 500 giri, apparirà sull'oscilloscopio, come vedesi in figura, un solo impulso.

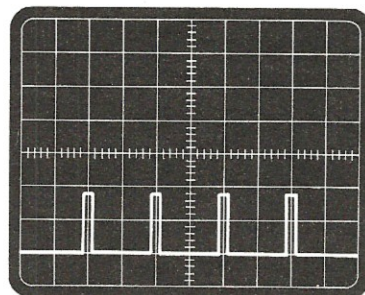


Fig. 4 Aumentando il numero di giri del motore a circa 1.000 giri sullo schermo dell'oscilloscopio appariranno ben 4 impulsi. Si noti come la distanza fra i vari impulsi risulta costante, così come risulta costante la loro ampiezza.

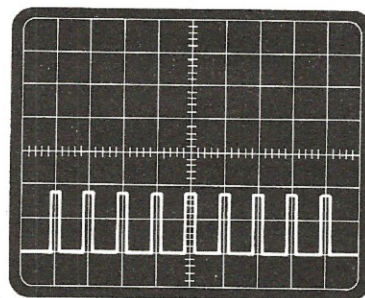


Fig. 5 A 1.500 giri sullo schermo dell'oscilloscopio appariranno ben 9 impulsi tutti perfettamente simmetrici. Le misure sono state effettuate ponendo i comandi dell'oscilloscopio nelle seguenti posizioni:
Amplif. verticale = 1 volt X cm
Base dei tempi = 0,3 milli/sec. X cm.

idonei per i diversi casi; non solo, ma abbiamo anche ritenuto opportuno riportare le frequenze massime che l'integrato è in grado di raggiungere, a seconda della capacità C5 utilizzata.

Condensatore C4	Frequenza massima	Numero cilindri motore
220.000 pF	160 Hz	2
100.000 pF	340 Hz	4
68.000 pF	500 Hz	6
56.000 pF	650 Hz	8


Prima di passare alla realizzazione pratica, sarà bene precisare che questo contagiri può essere installato su qualsiasi autovettura; potremo cioè utilizzarlo sia nel caso che la nostra auto disponga di un'accensione tradizionale, sia nel caso che su essa sia applicata un'accensione elettronica, ottenendo in entrambi i casi lo stesso ottimo funzionamento del contagiri.

REALIZZAZIONE PRATICA

Esaurita la spiegazione dello schema elettrico del «contagiri a diodi led», potremo a questo punto passare alla sua realizzazione pratica.

Sul circuito stampato LX214, riportato in fig. 6 a grandezza naturale, andranno montati tutti i componenti, come del resto è intuibile osservando lo schema pratico di fig. 7.

Fig. 6 Disegno del circuito stampato riportato a grandezza naturale. Tale circuito è a doppia faccia e, come sempre, su di esso risulta riportata la serigrafia dei componenti per facilitarne il montaggio.

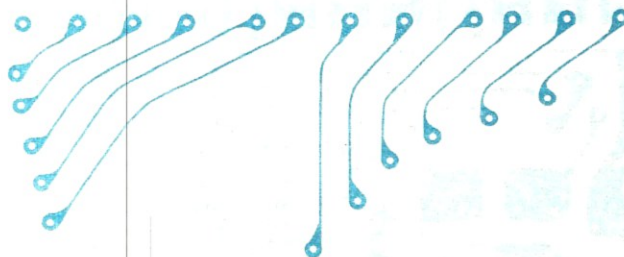

Salderemo innanzitutto sullo stampato le resistenze ed i condensatori, facendo attenzione a non invertire la polarità degli elettrolitici, del diodo al silicio DS1 e dei due zener.

Salderemo infine i due zoccoli destinati a ricevere gli integrati; per questi ultimi, quando li innesteremo sullo zoccolo, dovremo controllare su quale loro lato del corpo è presente la tacca ed il punto di riferimento, che dovremo collocare come indicato nello schema pratico.

Come è facilmente intuibile, i dodici diodi led verranno direttamente saldati sul circuito stampato. Tale soluzione è stata adottata per ottenere un montaggio unico e compatto e per darvi la possibilità di poter poi applicare il tutto entro un piccolo contenitore, che in seguito fisseremo nella posizione più idonea all'interno della nostra vettura.

I terminali dei diodi led, prima di saldarli sul circuito stampato, andranno accorciati; nel saldarli dovremo fare attenzione a rispettare la loro polarità, ricordandoci che il loro terminale negativo è quello posto verso il lato dove il fondello circolare di plastica è smussato.

Anziché utilizzare dodici diodi led rossi, come da noi consigliato, è possibile, nel caso si voglia visualizzare il «fuorigiri» del motore, impiegare dieci led di colore verde per le portate relative al normale funzionamento del motore stesso e due diodi led rossi per visualizzare il fuorigiri.

Per alimentare il contagiri, ricordatevi sempre di prelevare i 12 Volt dall'auto in un filo (oppure dalla scatola dei fusibili) in cui, togliendo la chiave d'avviamento, venga a mancare tensione (eviteremo di collegarlo direttamente alla batteria), e

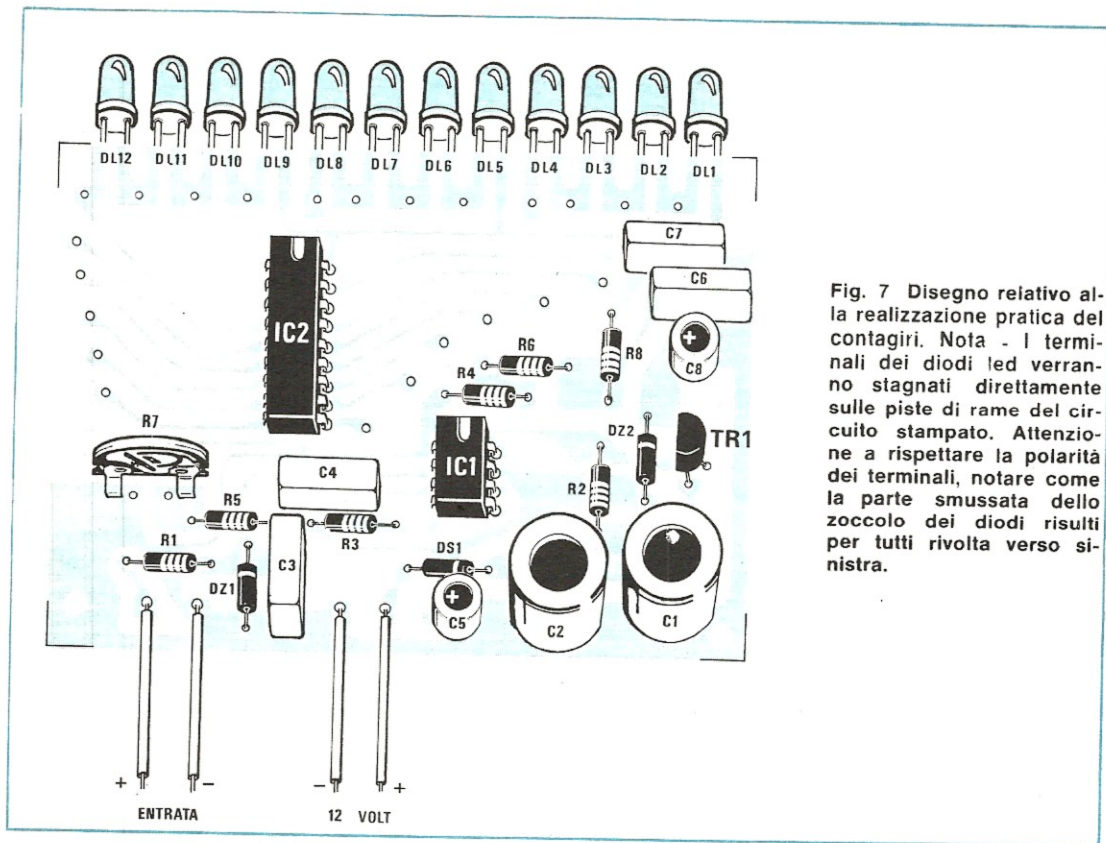


Fig. 7 Disegno relativo alla realizzazione pratica del contagiri. Nota - I terminali dei diodi led verranno stagnati direttamente sulle piste di rame del circuito stampato. Attenzione a rispettare la polarità dei terminali, notare come la parte smussata dello zoccolo dei diodi risulti per tutti rivolta verso sinistra.

questo per evitare che il contagiri resti alimentato anche quando il motore non è acceso.

TARATURA A MESSA A PUNTO

Una volta terminata la realizzazione pratica del contagiri a diodi led, non ci resta che tarare il trimmer R7, dopodiché potremo affermare che il nostro contagiri è già pronto per essere installato sull'auto. Per effettuare quest'operazione esistono tre sistemi: il primo, empirico, consiste nel mettere il motore al massimo e ruotare R7 fino ad accendere l'ultimo led; per il secondo, più preciso, è necessario procurarsi un trasformatore che, alimentato con la tensione di rete a 220 Volt, eroghi sul suo secondario una tensione compresa tra 6 e 25 Volt. Tale tensione verrà applicata direttamente sui morsetti « d'ingresso » del contagiri, che come sappiamo dovrà invece essere alimentato con una tensione continua di 12 Volt, che potremo prelevare dalla batteria dell'auto, oppure da un alimentatore stabilizzato.

Inviando all'ingresso del contagiri una frequenza di 50 Hz (la frequenza di rete, come sapete, è ap-

punto di 50 Hz), potremo conoscere, dalla tabella qui riportata, a quale NUMERO DI GIRI corrisponderà questa frequenza per motori a 2, 4, 6, e 8 cilindri.

	Motori a 2 cilindri	Motori a 4 cilindri	Motori a 6 cilindri	Motori a 8 cilindri
Frequenza d'ingresso	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Numero giri al minuto	3.000	1.500	1.000	750

La terza soluzione la possono adottare tutti coloro che dispongono di un generatore di onde quadre; con questo è possibile tarare il contagiri esattamente a fondo-scala (cioè sull'ultimo diodo led), per un ben determinato numero di giri del motore della nostra auto, adottando la seguente formula:

$$\text{Giri al minuto} = (F \times 60) : (Nc : 2);$$

dove:

F = frequenza in Hertz applicata all'ingresso dei contagiri; Nc = numero di cilindri presenti nel motore.

Se ad esempio la nostra auto dispone di un motore a 4 cilindri ed il suo regime medesimo di funzionamento è a 7.500 giri al minuto, dalle formule riportate ricaveremo immediatamente la frequenza da inviare, tramite il generatore ad onde quadre, all'ingresso dei contagiri:

$$F = (7.500 : 60) \times (4 : 2) = 250 \text{ Hz};$$

a questo punto sarà sufficiente ruotare il trimmer R7 fino ad accendere tutti i dodici diodi led ed il nostro dispositivo sarà perfettamente tarato (se il nostro motore disponesse di un numero di cilindri diverso da 4, basterà semplicemente tenerne

conto nella formula e riportarlo a seconda del caso che ci interessa).

A questo punto l'operazione di taratura può dirsi conclusa e potremo immediatamente installare il contagiri sulla nostra auto, constatandone il perfetto funzionamento, l'utilità ed estrema facilità di lettura.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale necessario per la realizzazione cioè, condensatori, resistenze, diodi Led, transistor, integrati, zener e circuito stampato L. 17.700
il solo circuito stampato tipo LX.214 L. 4.200

Il nostro Concessionario **ABBATE ANTONIO (Via S. Anna alle Paludi n. 30, Napoli - tel. 333552 prefisso 081)** rende noto che è in grado di fornire, a quanti ne faranno richiesta, apparecchiature già montate e collaudate di quasi tutti i progetti presentati sulla rivista Nuova Elettronica. Sono già disponibili i seguenti Kit montati:

EL 4 Microtrasmettente FM a 4 transistor (riv. 12)	L. 10.000	LX 58 Indicatore di livello logico	L. 10.000
EL 65 Amplificatore HI/FI da 30 Watt (riv. 20)	L. 15.000	Voltohmometro digitale	L. 140.000
EL 93 Antifurto per auto riv. 22	L. 16.000	LX 111 Alimentatore da 0 a 25 volt	L. 23.000
LX 5 Lampade ruotanti riv. 25	L. 30.000	LX 137 Controllo automatico per caricabatterie	L. 12.500
LX 24 Oscillatore a quarzo 1 M.hz	L. 33.000	LX 139 Amplificatore HI/FI da 60 W completo di raffreddamento finali	L. 25.000
Frequenzimetro digitale in contenitore Ganzlerli	L. 240.000	LX 130 Un perfetto tracciaturve	L. 70.000
Frequenzimetro come sopra ma con sei FND500 invece delle nixie	L. 270.000	LX 143 Un VFO con un fet + 2 tr.	L. 8.500
LX 7 bis Microtrasmettitore FM	L. 9.000	LX 144 Sirena elettronica con SN 7404	L. 5.000
LX 17 Lotto digitale	L. 25.000	LX 146 Un generatore di forme d'onda	L. 85.000
LX 71 Variligh con diodo triac	L. 5.500	LX 153 Un level meter a diodi led	L. 12.000
LX 64 Antifurto per auto	L. 18.000	LX 161 Una sirena all'italiana	L. 7.000
LX 79 Caricabatteria superautomatica (riv 32) da due ampere	L. 28.000	LX 163 Una roulette digitale	L. 38.000
Idem da 4 ampere	L. 32.000	LX 148 Interruttore crepuscolare riv 44	L. 12.000
LX 44 Timer fotografico con NE 555 riv 34	L. 17.500	LX 162 Luci psichedeliche riv. 44	L. 43.000
LX 83 Amplificatore con TBA 810	L. 5.500	LX 169 Antifurto per auto con C. MOS	L. 9.000
LX 96 Alimentatore con Darlington	L. 17.000	LX 183 Protezione per casse acustiche	L. 8.500

Le suddette apparecchiature s'intendono montate e perfettamente collaudate senza contenitore, come da scatola di montaggio. I Frequenzimetri, Voltometri, Generatore di forma d'onda e Tracciaturve sono invece completi di mobili.

TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
BC144	400	BC430	600	BD516	600	BF311	320	2N3300	600
BC145	400	BC440	450	BD575	900	BF332	320	2N3442	2700
BC147	220	BC441	450	BD576	900	BF333	320	2N3702	250
BC148	220	BC441	450	BD578	1000	BF344	400	2N3703	250
BC149	220	BC460	500	BD579	1000	BF345	400	2N3705	250
BC153	220	BC461	500	BD580	1000	BF394	350	2N3713	2200
BC154	220	BC512	250	BD586	900	BF395	350	2N4441	1200
BC157	220	BC516	250	BD587	900	BF456	500	2N4443	1600
BC158	220	BC527	250	BD588	1000	BF457	500	2N4444	2200
BC159	220	BC528	250	BD589	1000	BF458	500	MJE3055	900
BC160	400	BC537	250	BD590	1000	BF459	600	MJE2955	1300
BC161	400	BC538	250	BD595	1000	BFY46	500	TIP3055	1000
BC167	220	BC547	250	BD596	1000	BFY50	500	TIP31	800
BC168	220	BC548	250	BD597	1000	BFY51	500	TIP32	800
BC169	220	BC542	250	BD598	1000	BFY52	500	TIP33	1000
BC171	220	BC595	300	BD600	1200	BFY56	500	TIP34	1000
BC172	220	BCY58	320	BD605	1200	BFY57	500	TIP44	900
BC173	220	BCY59	320	BD606	1200	BFY64	500	TIP45	900
BC177	300	BCY77	320	BD607	1200	BFY74	500	TIP47	1200
BC178	300	BCY78	320	BD608	1200	BFY90	1200	TIP48	1600
BC179	300	BCY79	320	BD610	1600	BFW16	1500	40260	1000
BC180	240	BD106	1300	BD663	850	BFW30	1600	40261	1000
BC181	220	BD107	1300	BD664	850	BFX17	1200	40262	1000
BC182	220	BD109	1400	BD677	1200	BFX34	800	40290	3000
BC183	220	BD111	1150	BF110	400	BFX38	600		
BC184	220	BD112	1150	BF115	400	BFX39	600		
BC187	250	BD113	1150	BF117	400	BFX40	600		
BC201	700	BD115	700	BF116	400	BFX41	600		
BC202	700	BD116	1150	BF119	400	BFX84	800		
BC203	700	BD117	1150	BF120	400	BFX89	1100		
BC204	220	BD118	1150	BF123	300	BSX24	300		
BC205	220	BD124	1500	BF139	450	BSX26	300		
BC206	220	BD131	1000	BF152	300	BSX45	600		
BC207	220	BD132	1000	BF154	300	BSX46	600		
BC208	220	BD135	500	BF155	500	BSX50	600		
BC209	200	BD136	500	BF156	500	BSX51	300		
BC210	400	BD137	600	BF157	500	BU100	1500		
BC210	400	BD138	600	BF158	320	BU102	2000		
BC211	400	BD139	600	BF159	320	BU104	2000		
BC212	250	BD140	600	BF160	300	BU105	4000		
BC213	250	BD142	900	BF161	400	BU106	2000		
BC214	250	BD157	700	BF162	300	BU107	2000		
BC225	220	BD158	700	BF163	300	BU108	4000		
BC231	350	BD159	700	BF164	300	BU109	2000		
BC232	350	BD160	1800	BF166	500	BU111	1800		
BC237	220	BD162	650	BF167	400	BU112	2000		
BC238	220	BD163	700	BF169	400	BU113	2000		
BC239	220	BD175	700	BF173	400	BU120	2000		
BC250	220	BD176	700	BF174	500	BU122	1800		
BC251	220	BD177	700	BF176	300	BU125	1200		
BC258	220	BD178	700	BF177	450	BU126	2200		
BC259	250	BD179	700	BF178	450	BU127	2200		
BC267	250	BD180	700	BF179	500	BU128	2200		
BC268	250	BD215	1000	BF180	600	BU133	2200		
BC269	250	BD216	1100	BF181	600	BU134	2000		
BC270	250	BD221	700	BF182	700	BU204	3500		
BC286	400	BD224	700	BF184	400	BU205	3500		
BC287	400	BD232	700	BF186	400	BU206	3500		
BC288	600	BD233	700	BF185	400	BU207	3500		
BC297	270	BD234	700	BF194	250	BU208	4000		
BC300	440	BD235	700	BF195	250	BU209	4000		
BC301	440	BD236	700	BF196	250	BU210	3000		
BC302	440	BD237	700	BF197	250	BU211	3000		
BC303	440	BD238	700	BF198	250	BU212	3000		
BC304	440	BD239	800	BF199	250	BU310	2200		
BC307	220	BD240	800	BF200	500	BU311	2200		
BC308	220	BD241	800	BF207	400	BU311	2200		
BC309	220	BD242	800	BF208	400	BU312	2000		
BC315	280	BD249	3600	BF222	400	2N696	400		
BC317	220	BD250	3600	BF232	500	2N697	400		
BC318	220	BD273	800	BF233	300	2N699	500		
BC319	220	BD274	800	BF234	300	2N706	280		
BC320	220	BD281	700	BF235	300	2N707	400		
BC321	220	BD282	700	BF236	300	2N708	300		
BC322	220	BD301	900	BF237	300	2N709	500		
BC327	350	BD302	900	BF238	300	2N914	280		
BC328	250	BD303	900	BF241	300	2N918	350		
BC337	250	BD304	900	BF242	300	2N1613	300		
BC338	250	BD375	700	BF251	450	2N1711	320		
BC340	400	BD378	700	BF254	300	2N1890	500		
BC341	400	BD432	700	BF257	450	2N1983	450		
BC347	250	BD433	800	BF258	500	2N2218	400		
BC348	250	BD434	800	BF259	500	2N2219	400		
BC349	250	BD436	700	BF261	500	2N2222	300		
BC360	400	BD437	600	BF271	400	2N2904	320		
BC361	400	BD438	700	BF272	500	2N2905	360		
BC384	300	BD439	700	BF273	350	2N2906	250		
BC395	300	BD461	700	BF274	350	2N2907	300		
BC396	300	BD462	700	BF302	400	2N2955	1500		
BC413	250	BD507	600	BF303	400	2N3053	600		
BC414	250	BD508	600	BF304	400	2N3054	900		
BC429	600	BD515	600	BF305	500	2N3055	900		

L.E.M.

Via Digione, 3
20144 MILANO
tel. (02)

4984866

**NON SI ACCETTANO
ORDINI INFERIORI A
LIRE 5.000 - PAGA-
MENTO CONTRASSE-
GNO + SPESE PO-
STALI**

ECCEZIONALE OFFERTA n. 1

100 condensatori pin-up
200 resistenze 1/4 - 1/2 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7W
3 potenziometri normali
3 potenziometri con interruttore
3 potenziometri doppi
3 potenziometri a filo
10 condensatori elettrolitici
5 autodiodi 12A 100V
5 diodi 40A 100 V
5 diodi 6A 100V
5 ponti B49/C2500

**TUTTO QUESTO MATERIALE
NUOVO E GARANTITO
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI
LIT 5.000 + s/s**

ECCEZIONALE OFFERTA n. 2

1 variabile mica 20 x 20
1 BD111
1 2N3055
1 BD142
2 2N1711
1 BU100
2 autodiodi 12A 100V polarità revers
2 autodiodi 12A 100V polarità revers
2 diodi 40A 100V polarità normale
2 diodi 40A 100V polarità revers
5 zener 1,5W tensioni varie
100 condensatori pin-up
100 resistenze

**TUTTO QUESTO MATERIALE
NUOVO E GARANTITO
ALL'ECCEZIONALE PREZZO DI
LIT 6.500 + s/s**

ECCEZIONALE OFFERTA n. 3

1 pacco materiale surplus vario
2 kg. L. 3.000 + s/s

ELETTRONICI			RADDRIZZATORI		INTEGRATI DIGITALI COSMOS		CIRCUITI INTEGRATI		TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
TIPO		LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE				LIRE
1	mF 12 V	60	B30-C750	350					SN74H21	650	AC142	250
1	mF 25 V	70	B30-C1200	450					SN74H30	650	AC142	250
1	mF 50 V	190	B40-C1000	400	4000	330	A709	850	SN74H40	650	AC141K	330
2,2	mF 16 V	80	B-40-C2200/3200	800	4001	330	A710	1100	SN74H50	650	AC142K	330
2,2	mF 25 V	70	B80-C7500	1600	4002	330	A723	850	TAA436	2300	AC180	250
4,7	mF 12 V	60	B80-C1000	450	4006	2800	A741	800	TAA450	2300	AC180K	330
4,7	mF 50 V	100	B80-C2200/3200	900	4007	300	A747	2000	TAA550	700	AC181	250
8	mF 350 V	170	B120-C2200	1000	4008	1850	L120	3000	TAA570	2000	AC183	220
5	mF 350 V	160	B80-C6500	1500	4009	1200	L121	3000	TAA611	1000	AC184K	330
4,7	mF 25 V	80	B80-C7000/9000	1800	4010	1200	L129	1600	TAA611B	1200	AC184	250
10	mF 25 V	80	B120-C7000	2000	4011	320	L130	1600	TAA611C	1600	AC181K	330
10	mF 12 V	60	B200 A 30 valanga		4012	320	L131	1600	TAA621	1600	AC185K	330
22	mF 16 V	70	B200-C5000	1500	4013	800	SG555	1500	TAA630	2000	AC185	250
22	mF 25 V	100	controllata	6000	4014	2400	SG556	2200	TAA640	2000	AC187	250
32	mF 16 V	70	B200-C2200	1400	4015	2400	SN16848	2000	TAA661A	1600	AC188	250
32	mF 50 V	100	B400-C1500	650	4016	800	SN16861	2000	TAA661B	1600	AC187K	330
32	mF 350 V	330	B400-C2200	1500	4017	2600	SN16862	2000	TAA710	2000	AC188K	330
32 + 32	mF 350 V	500	B600-C2200	1800	4018	2300	SN7400	300	TAA761	1800	AC190	250
50	mF 12 V	100	B100-C5000	1500	4019	1300	SN7401	400	TAA861	2000	AC191	250
50	mF 25 V	100	B100-C5000	1500	4020	2700	SN7402	300	TB625A	1600	AC191	250
50	mF 350 V	340	B100-C10000	2800	4021	2400	SN7403	400	TB625B	1600	AC193	250
50	mF 50 V	150			4022	2000	SN7404	400	TB625C	1600	AC194	250
50 + 50	mF 350 V	700	REGOLATORI		4023	320	SN7405	400	TBA120	1200	AC193K	330
100	mF 16 V	100	E STABILIZZATORI		4024	1250	SN7406	600	TBA221	1200	AC194K	330
100	mF 25 V	120	1,5 A		4025	320	SN7407	600	TBA321	1800	AD142	700
100	mF 350 V	700	TIPO	LIRE	4026	3600	SN7408	400	TBA240	2000	AD143	700
100	mF 50 V	160	LM340k5	2600	4027	1000	SN7410	300	EA261	1700	AD149	700
100 + 100	mF 350 V	950	LM340K12	2600	4028	2000	SN7411	800	TBA271	600	AD161	600
200	mF 12 V	120	LM340K15	2600	4029	2600	SN7413	800	TBA311	2000	AD162	660
200	mF 25 V	160	LM340K18	2600	4030	1000	SN7415	400	TBA400	2400	AD282	700
200	mF 50 V	220	LM340K4	2600	4033	4100	SN7416	600	TBA440	2400	AD283	700
220	mF 12 V	120	7805	22000	4035	2400	SN7417	600	TBA460	1800	AF102	500
220	mF 25 V	160	7809	2200	4040	2300	SN7425	300	TBA490	2200	AF106	400
250	mF 12 V	130	7812	2200	4042	1300	SN7432	700	TBA500	2200	AF109	400
250	mF 25 V	160	7815	2200	4043	1800	SN7437	800	TBA510	2200	AF114	350
250	mF 25 V	160	7818	2200	4045	800	SN7440	400	TBA520	2000	AF115	350
250	mF 50 V	220	7824	2200	4049	800	SN7441	900	TBA530	2000	AF116	350
300	mF 16 V	140	DISPLAY E LED		4050	800	SN7441	900	TBA540	2000	AF117	350
320	mF 16 V	150	TIPO	LIRE	4051	1600	SN7442	1000	TBA550	2200	AF118	550
400	mF 25 V	200	Led rossi	400	4052	1600	SN7443	1400	TBA560	2000	AF121	350
470	mF 16 V	150	Led verdi	800	4053	1600	SN7444	1500	TBA570	2200	AF126	350
500	mF 12 V	150	Led bianchi	800	4055	1600	SN7445	2000	TBA641	2000	AF127	350
500	mF 25 V	200	Led gialli	800	4066	1300	SN7446	1800	TBA716	2200	AF138	300
500	mF 50 V	300	FND70	2000	4072	400	SN7447	1500	TBA720	2200	AF170	350
640	mF 25 V	220	FND357	2200	4075	400	SN7448	1500	TBA730	2200	AF172	350
1000	mF 16 V	250	FND500	3500	4082	400	SN7450	400	TBA750	2200	AF200 2 2	2300
1000	mF 25 V	400	DL147	3800			SN7451	400	TBA760	2200	AF201	300
1000	mF 50 V	550	DL707 (con schema)	2400			SN7453	400	TBA780	1600	AF239	600
1000	mF 100 V	900					SN7454	400	TBA790	1800	AF240	600
2000	mF 16 V	350	DIODI				SN7460	400	TBA800	2000	AF279	1200
2000	mF 25 V	500	TIPO	LIRE	BC264	700	SN7473	800	TBA810S	2000	AF280	1200
2000	mF 50 V	900	AY102	1000	BF244	700	SN7474	600	TBA820	1700	AF367	1200
2000	mF 100 V	1500	AY103K	600	BF245	700	SN7475	900	TBA900	2400	AL100	1400
2200	mF 63 V	1000	AY104K	600	5F-246	650	SN7476	800	TBA920	2400	AL102	1200
3000	mF 16 V	400	AY105K	700	BF247	650	SN7481	1800	TBA940	2500	AL103	1200
3000	mF 25 V	500	AY106	1000	MPF102	700	SN7483	1800	TBA950	2000	AL112	1000
3000	mF 50 V	900	BA100	140	2N3822	1800	SN7483	1800	TBA1440	2500	AL113	1000
3000	mF 100 V	1800	BA102	300	2N3819	650	SN7484	1800	TCA240	2400	ASY75	400
4000	mF 25 V	800	BA128	100	2N3820	1000	SN7484	1400	TCA440	2400	AU106	2200
4000	mF 50 V	1300	BA129	140	2N3823	1800	SN7485	1800	TCA511	2200	AU107	1500
4700	mF 35 V	900	BB105	350	2N5248	700	SN7486	5000	TCA600	900	AU108	1500
4700	mF 63 V	1400	BB106	350	2N5457	700	SN7489	1000	TCA610	900	AU110	2000
5000	mF 40 V	950	BY127	240	2N5458	700	SN7490	900	TCA830	1600	AU111	2000
5000	mF 50 V	1300	TV11	550	3N128	1500	SN7492	1000	TCA900	900	AU112	2100
200 + 100 + 50 + 25	mF 300 V	1300	TV18	700			SN7493	1000	TCA930	900	AU113	2000
			TV20	750			SN7495	900	TCA990	950	AU113	2000
			1N914	100	DIAC		SN7496	1600	TCA920	2000	AU206	2200
			1N4002	150	TIPO	LIRE	SN74144	3000	TCA940	2000	AU210	2200
			1N4003	160	Da 400 V	400	SN74154	2700	TDA440	2000	AU213	2200
			1N4004	170	Da 500 V	500	SN74165	1600	9370	2800	BC107	220
			1N4005	180	DARLINGTON		SN74181	2500	95H90	15000	BC108	220
			1N4006	200	TIPO	LIRE	SN74191	2200	SASS560	2400	BC109	220
			1N4007	220	BD701	2000	SN74192	2200	SASS570	2400	BC113	220
			OA90	80	BD702	2000	SN74193	2400	SASS580	2200	BC114	220
			OA95	80	BD699	1800	SN74196	2200	SAS590	2200	BC115	240
			AA116	80	BD700	1800	SN74197	2400	SN29848	2600	BC116	240
			AA117	80	TIP120	1600	SN74198	2400	SN29861	2600	BC117	350
			AA118	80	TIP121	1600	SN74544	2100	SN29862	2600	BC118	280
			AA119	80	TIP122	1600	SN74150	2800	TBA810AS	2000	BC119	320
			UNIGIUNZIONI		TIP123	1600	SN76001	1800			BC120	360
			2N1671	3000	TIP124	1600	SN76013	2200	Semiconduttori			
			2N2160	1600	TIP125	1600	SN76533	2000	AC125	250	BC125	300
			2N2646	700	TIP126	1600	SN76544	2200	AC126	250	BC126	300
			2N2647	900	TIP127	1600	SN76660	1200	AC127	250	BC135	220
			MPU131	800	TIP140	2000	SN74H00	600	AC127K	330	BC136	400
			ZENER		TIP141	2000	SN74H01	650	AC128	250	BC137	400
			Da 400 mW	220	TIP142	2000	SN74H02	650	AC128K	330	BC138	400
			Da 1 W	300	TIP145	2200	SN74H03	650	AC132	250	BC139	400
			Da 4 W	750	MJ3000	3000	SN74H04	650	AC138	250	BC140	400
			Da 10 W	1200	MJ3001	3100	SN74H05	650	AC138K	330	BC141	400
							SN74H10	650	AC139	250	BC142	400
							SN74H20	650	AC141	250	BC143	400

Lo strumento che presentiamo non è solo in grado di riprodurre sullo schermo di un televisore le solite barre verticali e orizzontali, bensì di presentarci altre figure egualmente interessanti dal punto di vista pratico, quali il reticolo, la scacchiera e la punteggiatura, necessari per controllare la linearità nei TV in bianco e nero e la convergenza in quelli a colore.

UN GENERATORE di BARRE per TV

Presentare degli strumenti da laboratorio, come voi ci chiedete, non è per noi un problema, almeno dal punto di vista della progettazione, mentre può esserlo per voi il realizzarlo.

Il primo scoglio che dobbiamo superare in questi frangenti è infatti rappresentato dalla domanda che noi sempre ci poniamo:

— come e con quali mezzi il lettore tarerà lo strumento?

— come potrà riuscirci se non dispone di una attrezzatura sufficiente?

Quindi anche nel progettare questo generatore di barre per TV il primo obiettivo che ci siamo prefissi è stato quello di presentare uno schema facile che tutti abbiano la possibilità di montare e realizzare anche se nel proprio laboratorio dispongono solo di un saldatore e di un tester. Per raggiungere questo risultato il cammino non è stato dei più agevoli: basti pensare che sui primi prototipi avevamo tentato di inserire un oscillatore UHF da noi progettato disegnando sullo stampato le due piste parallele per l'accordo; tuttavia, all'atto pratico, quando abbiamo sottoposto il montaggio alla prova delle «cavie», ecco che si sono scoperte le pecche.

I tecnici esperti di AF infatti non hanno avuto alcuna difficoltà a far oscillare questo gruppo esattamente sulla gamma di frequenze desiderate, cioè da 450 MHz a 750 MHz, anche se qualche transistor faceva un po' le bizze e «voleva» autooscillare, ma poiché fra le «cavie» da noi prescelte per la prova vi erano anche studenti di elettronica pieni di entusiasmo ma con poca pratica e qualche giovane radioriparatore con strumentazione limitata, come lo è in pratica la maggioranza dei radioriparatori, abbiamo dovuto riscontrare che per questa categoria di persone il «neo» più grosso era proprio rappresentato dagli stadi di AF.

Molti taravano l'oscillatore sulle armoniche, an-

ziché sulla fondamentale, quindi il segnale in uscita risultava tanto debole che solo qualche TV molto sensibile riusciva a captarlo.

In altri montaggi invece la frequenza di oscillazione risultava instabile e si aveva una deriva tale che risultava necessario correggere continuamente la sintonia del televisore se non si voleva veder scomparire l'immagine dallo schermo in pochi secondi.


Quindi ci siamo ben presto resi conto che pubblicare un progetto di questo genere significava dare la possibilità a ben pochi di realizzarlo con successo, cioè deludere la maggioranza dei lettori.

È ovvio che se in una situazione di questo genere qualche lettore ci avesse scritto accusandoci di un insuccesso, con giusta ragione avremmo potuto rispondergli che l'alta frequenza e in particolar modo le UHF non era pane per i suoi denti, quindi consigliarlo di intraprendere solo progetti più confacenti alle sue capacità.

Ma il nostro obiettivo non è questo e se anche in passato qualche progetto critico è apparso sulla rivista, l'esperienza ci ha insegnato che se è possibile è meglio evitarlo.

Perciò, visti i risultati delle prove condotte, abbiamo rifatto il progetto togliendo dal circuito lo stadio che si era rivelato più denso di insidie, ed abbiamo risolto il problema inserendo sul nostro generatore di barre, come oscillatore UHF, un **gruppo premontato** (oltretutto completamente schermato), già tarato e collaudato. In tal modo abbiamo eliminato elegantemente tutta la parte critica, al punto che, come constaterete, appena terminato il montaggio, il generatore vi funzionerà immediatamente.

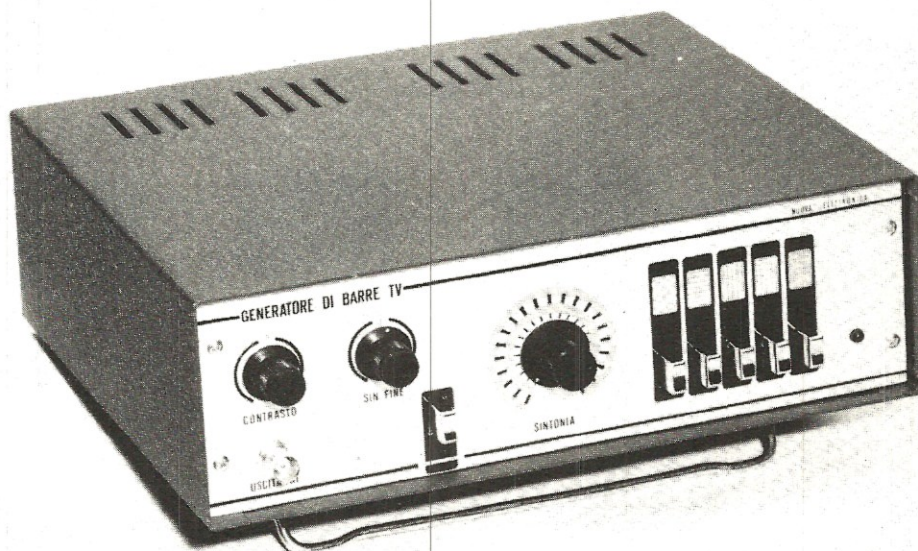È ovvio che anche così facendo ci sarà sempre quell'uno per mille che ci scriverà dicendo che il suo montaggio non gli funziona ma è anche altrettanto ovvio che quando controlleremo



questo montaggio scopriremo come sempre che il lettore si è dimenticato di eseguire un ponticello, oppure ci accorgeremo che toccando con un dito quel componente che lui ritiene saldato, questo si muove come il battacchio di una campana.

In questo un per mille comprendiamo anche coloro che inserito un integrato alla rovescia ed accortisi dell'errore solo dopo aver alimentato il circuito per una buona mezz'ora, lo rimontano in senso giusto e a questo punto, con un integrato «bruciato» e con il circuito che giustamente non funziona, si lamentano con noi dell'insuccesso. Questi errori che a prima vista sembrerebbero assurdi, li riscontriamo invece proprio sui montaggi che ci vengono spediti da riparare perché non funzionano ed è proprio per limitarli in futuro che abbiamo preferito inserire nel nostro progetto un gruppo premontato commerciale anche se questa non era la soluzione più economica in assoluto.

Qualcuno ancora obietterà che si è usato un gruppo UHF e non VHF ed anche in questo caso possiamo rispondere che la scelta è stata fatta di proposito per agevolarvi nella realizzazione pratica.

Non bisogna infatti dimenticare che la maggioranza dei gruppi VHF disponibili in commercio a basso prezzo sono a tamburo, quindi occupano

uno spazio maggiore. Non solo ma questi richiedono in ogni caso una manomissione sullo stadio oscillatore, in quanto generano una frequenza ben diversa dal canale su cui è sintonizzato il televisore.

D'altra parte modificare le spire della bobina oscillatrice non è sempre facile, quindi la soluzione è stata scartata a priori.

I gruppi UHF invece hanno il pregio di possedere in primo luogo la sintonia a diodi varicap, quindi non richiedono taratura né c'è bisogno di realizzare bobine, sono di dimensioni più ridotte e presentano infine l'indubbio vantaggio di potersi sempre sintonizzare col televisore, su qualsiasi canale esso risulti commutato.

Quindi se abbiamo scelto un gruppo UHF anziché VHF è perché abbiamo constatato che questo comporta per voi dei vantaggi e tanti da semplificare al massimo la realizzazione del generatore di barre, generatore che come avrete appreso dal titolo, non solo fa apparire sullo schermo delle righe orizzontali o verticali, ma pure il reticolo, la scacchiera e la punteggiatura.

Lo strumento è per il momento idoneo solo per i televisori in bianco e nero (o meglio le figure compaiono anche su un televisore a colori, però naturalmente in bianco e nero) e poiché sappiamo già che ci chiederete se è allo studio anche un generatore per il colore, vi possiamo antici-


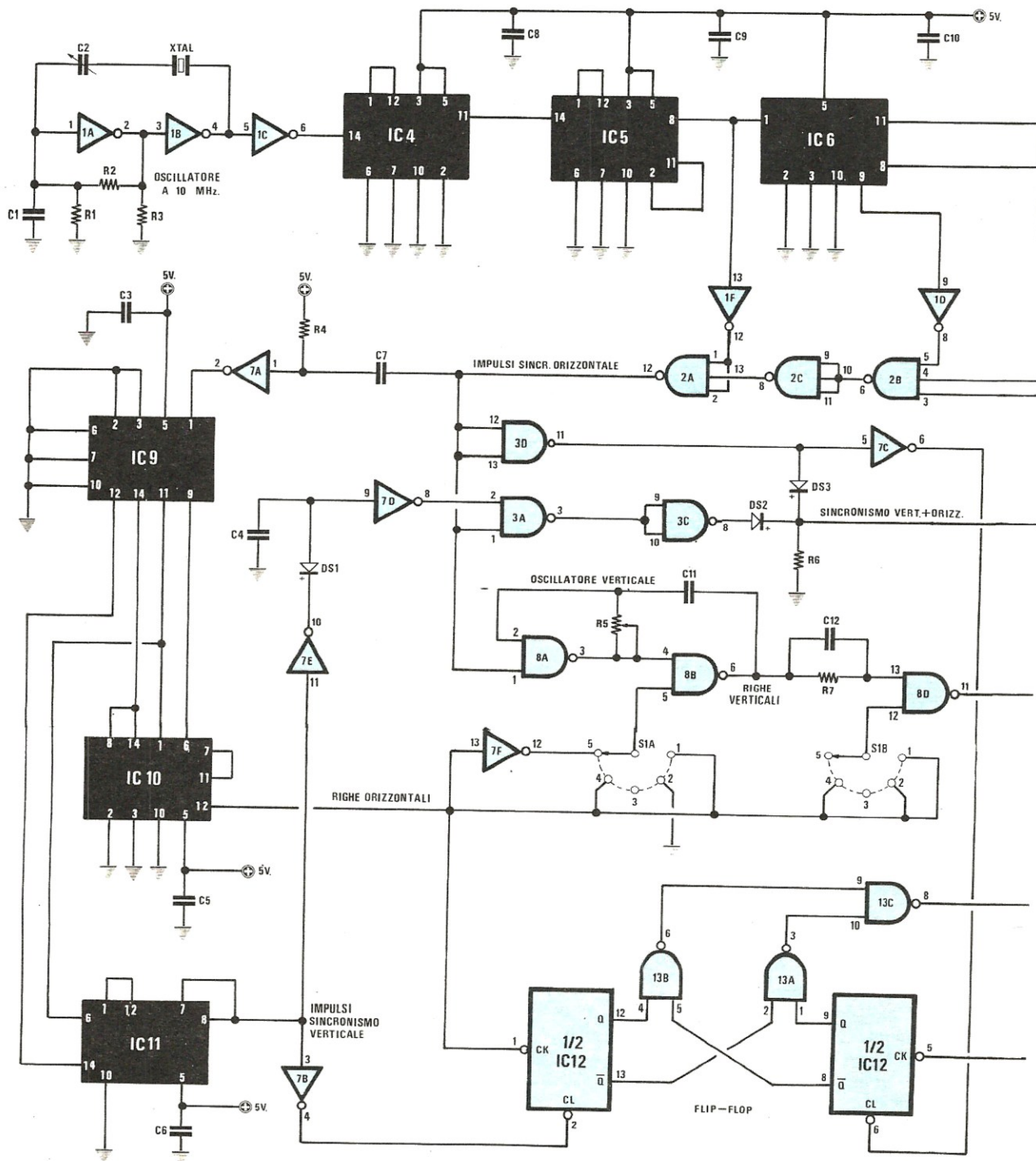


Fig. 1 Schema elettrico completo del generatore di barre TV. La lista dei componenti è riportata nella pagina seguente.

NOTA. Come si noter  nello schema pratico, i commutatore S1A-B-C da noi impiegati sono del tipo a tastiera per rendere pi  agevole il montaggio e per evitare errori nelle connessioni al lettore.

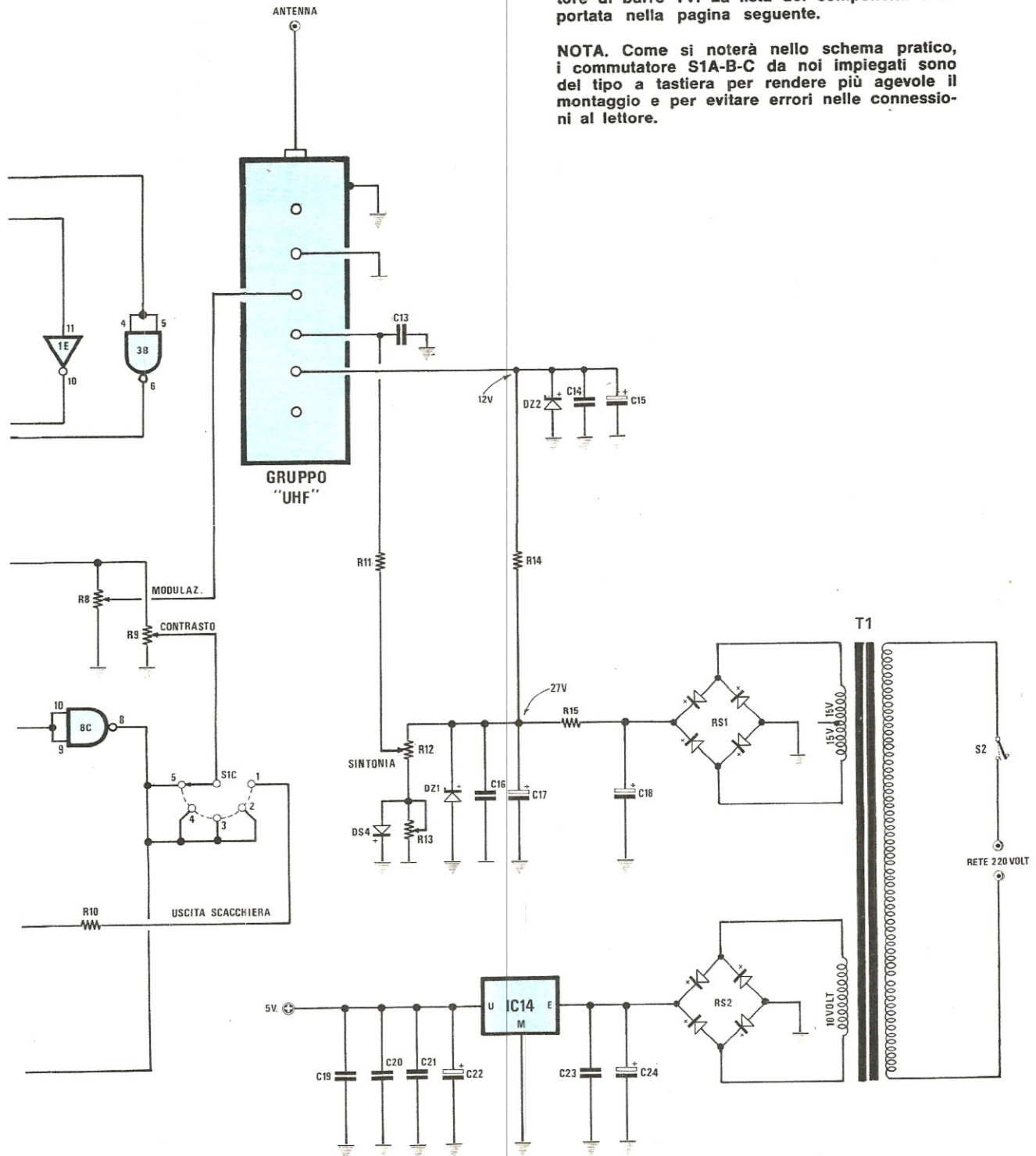

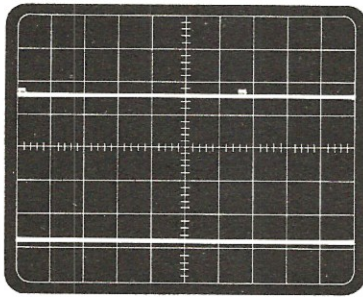


Fig. 2 Chi dispone di un oscilloscopio potrà rilevare le diverse forme d'onda che risultano presenti nei vari punti del circuito. Per ogni misura indicheremo su quale posizione dovranno risultare commutati l'amplificatore verticale e la manopola della base dei tempi (cioè lo sweep-time) dell'oscilloscopio.

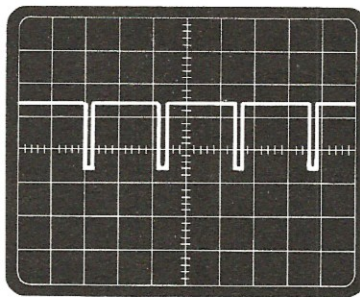


Fig. 3 Forma d'onda del sincronismo orizzontale che rileverete sul piedino 12 dell'integrato IC2 nand 2A

Amplif. vert. = 2 volt × cm
Time-base = 30 micros × cm

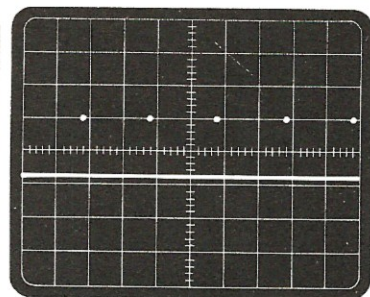


Fig. 4 Forma del sincronismo verticale che rileverete sul piedino 8 dell'integrato IC11 cioè l'SN7492.

Amplif. vert. = 2 volt × cm
Time-base = 10 millis. × cm.

pare che quando avremo risolto il problema dei quarzi e logicamente anche altri problemi tecnici che ora sarebbe inutile elencare, vedrete senz'altro apparire il progetto sulla rivista.

Anticipiamo inoltre che tale progetto non sarà, come non lo è questo, uno strumento da « principianti », bensì un vero e proprio strumento da laboratorio. Il nostro segnale infatti è completo degli impulsi di sincronismo perfettamente in linea con lo standard europeo che prevede una frequenza di riga di 15.625 Hz e così dicasi pure per la frequenza « verticale ».

Inoltre la stabilità del segnale AF è eccellente e nel generatore è previsto pure un comando di « contrasto », cioè abbiamo realizzato un perfetto strumento che voi ancora non potevate acquistare per l'elevato costo commerciale.

SCHEMA ELETTRICO

Per realizzare un generatore di barre per TV occorre innanzitutto disporre di un oscillatore UHF modulato in grado di generare un segnale adatto ad essere captato dall'antenna di un qualsiasi televisore.

Per ottenere questo noi potevamo scegliere due strade diverse, e cioè:

- a) progettare direttamente tale oscillatore,
- b) sfruttare un gruppo UHF già costituito e presente in qualsiasi televisore bianco-nero.

Come vi abbiamo già anticipato, dopo aver analizzato il problema e aver valutato tutti i pro

e i contro, siamo giunti alla conclusione che la strada più giusta da seguire era proprio la seconda.

Bisogna infatti tener presente che la costruzione di un oscillatore UHF richiede in genere una strumentazione e un'esperienza che non tutti i nostri lettori ovviamente possiedono e poiché è nostro desiderio che ogni progetto che pubblichiamo possa essere realizzato con eguali probabilità di successo sia dai più esperti che dal principiante, è ovvio che non potevamo decidere altrimenti.

Premesso questo, passiamo velocemente ad analizzare lo schema elettrico del generatore visibile in fig. 1. In questo schema notiamo immediatamente, sulla destra in alto, il gruppo UHF di cui abbiamo appena parlato, il quale viene alimentato dal primo secondario del trasformatore T1.

Su tale secondario sono presenti circa 30 volt che raddrizzati dal ponte RS1, vengono poi livellati e stabilizzati da C14-C15-DZ2 sul valore di 12 volt, per alimentare appunto l'oscillatore.

La frequenza del segnale generato da quest'ultimo può essere variata a piacimento entro la gamma compresa tra 450 e 750 MHz circa, variando la tensione presente sul piedino a cui è collegato il condensatore C13, che in pratica corrisponde al piedino di alimentazione dei diodi varicap della sintonia. I due potenziometri R12-R13 presenti nel circuito servono entrambi per perseguire questo scopo (cioè per sintonizzarci esattamente sulla frequenza di ricezione del televisore): il primo (R12) serve per effettuare una regolazione approssimata della frequenza in uscita, mentre il

R1 = 2.200 ohm 1/4 watt
R2 = 470 ohm 1/2 watt
R3 = 2.200 ohm 1/4 watt
R4 = 10.000 ohm 1/4 watt
R5 = 500 ohm trimmer
R6 = 100 ohm 1/4 watt
R7 = 4.700 ohm 1/4 watt
R8 = 10.000 ohm trimmer
R9 = 470 ohm potenziometro lin.
R10 = 100 ohm 1/4 watt
R11 = 22.000 ohm 1/4 watt
R12 = 10.000 ohm potenz. lin.
R13 = 1.000 ohm potenz. lin.
R14 = 1.200 ohm 1/4 watt
R15 = 680 ohm 1/4 watt
C1 = 27 pF ceramico a disco
C2 = 10/60 pF compensatore ceramico
C3 = 47.000 pF ceramico a disco
C4 = 150.000 pF poliestere 250 volt
C5 = 47.000 pF ceramico a disco
C6 = 47.000 pF ceramico a disco
C7 = 560 pF ceramico a disco
C8 = 47.000 pF ceramico a disco
C9 = 47.000 pF ceramico a disco
C10 = 47.000 pF ceramico a disco
C11 = 4.700 pF ceramico a disco
C12 = 100 pF ceramico a disco
C13 = 330.000 pF poliestere 250 volt
C14 = 47.000 pF ceramico a disco
C15 = 100 mF elettrolitico 16 volt
C16 = 47.000 pF ceramico a disco
C17 = 100 mF elettrolitico 50 volt
C18 = 1.000 mF elettrolitico 50 volt
C19 = 47.000 pF ceramico a disco
C20 = 47.000 pF ceramico a disco
C21 = 47.000 pF ceramico a disco
C22 = 22 mF 16 volt elettr. tantalio
C23 = 47.000 pF ceramico a disco
C24 = 1.000 mF elettrolitico 16 volt
DS1 = diodo al silicio tipo 1N4148
DS2 = diodo al silicio tipo 1N4148
DS3 = diodo al silicio tipo 1N4148
DS4 = diodo al silicio tipo 1N4148
DZ1 = diodo zener 27 volt 1 watt
DZ2 = diodo zener 12 volt 1 watt
RS1 = ponte raddrizzatore tipo B80C1000
RS2 = ponte raddrizzatore tipo B80C1000
IC1 = integrato tipo SN7404
IC2 = integrato tipo SN7410
IC3 = integrato tipo SN7400
IC4 = integrato tipo SN7490
IC5 = integrato tipo SN7490
IC6 = integrato tipo SN7493
IC7 = integrato tipo SN7404
IC8 = integrato tipo SN7400
IC9 = integrato tipo SN7490
IC10 = integrato tipo SN7490
IC11 = integrato tipo SN7492
IC12 = integrato tipo SN7473
IC13 = integrato tipo SN7400
IC14 = integrato tipo uA7805
S1A-S1B-S1C = commutatore a pulsante
S2 = interruttore di rete
T1 = trasformatore n. 27 da 20 watt
 primario: 220 volt
 secondario: 15+15 volt 0,3 ampère
 10 volt 0,6 ampère
XTAL = quarzo da 10 MHz
Un gruppo UHF premontato e tarato

secondo (R13) serve ovviamente per una regolazione fine. Il segnale generato internamente dal gruppo UHF non è modulato, quindi per ottenere la figura richiesta è necessario un segnale di modulazione che preleveremo dal cursore centrale del trimmer R8. È proprio in questo punto che giungerà il segnale di volta in volta generato dalla restante parte del circuito segnale che a seconda della posizione assunta dal commutatore S1A-S1B-S1C farà comparire sul video del nostro televisore le seguenti figure geometriche:

POSIZIONE 1 = Scacchiera

POSIZIONE 2 = Linee orizzontali

POSIZIONE 3 = Linee verticali

POSIZIONE 4 = Reticolo

POSIZIONE 5 = Puntini bianchi sugli incroci del reticolo.

Prima però di vedere passo per passo come viene generato e come si presenta questo segnale in corrispondenza ad ogni figura, ci sentiamo in dovere di fare un breve riepilogo riguardo le caratteristiche essenziali di un segnale televisivo qualsiasi.

Come tutti saprete infatti l'immagine su uno schermo televisivo viene ottenuta grazie ad un fascio di elettroni che esplora tutta la superficie dello schermo percorrendo 625 righe orizzontali.

Questo percorso in pratica avviene in due riprese, cioè la prima volta il fascio di elettroni fa comparire sullo schermo una riga sì ed una no e la seconda volta completa la scansione facendo comparire le righe precedentemente trascurate. In altre parole in una prima passata il fascio percorre tutte le righe dispari e la seconda volta tutte le righe pari in modo che alla fine di ogni scansione si ottiene una immagine e di queste immagini, nello standard europeo, ne abbiamo 25 al secondo.

Per ottenere un'immagine questo fascio durante il suo cammino necessita di un segnale di sincronismo costituito da un impulso positivo (vedi impulso più grosso a sinistra sulla fig. 2) indispensabile per far ripartire il fascio luminoso dall'angolo in alto a sinistra dello schermo, poi una serie di impulsi positivi ma di durata più breve necessari per riportarlo all'inizio della riga successiva quando giunge alla fine di ogni riga, poi ancora un impulso simile a quello iniziale sempre per ritornare nell'angolo in alto a sinistra e così via.

Come noterete, a pilotare il ritorno è sempre una tensione positiva e poiché durante il ritorno

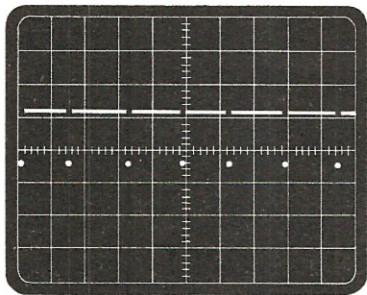


Fig. 5 Impulsi negativi necessari per ottenere le righe bianche orizzontali che potremo rilevare sul piedino 12 dell'integrato IC10.

Amplif. vert. = 2 volt × cm
Time-base = 1 millis. cm

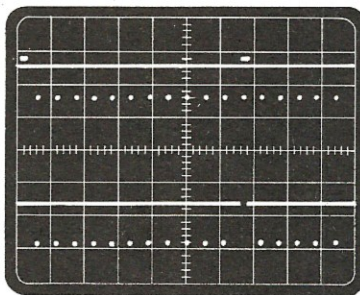


Fig. 6 Pigiando il pulsante « righe orizzontali » sul cursore di R8 dovremo rilevare la forma d'onda riportata in questa foto.

Amplif. vert. = 0,3 volt × cm
Time-base = 3 millis. × cm.

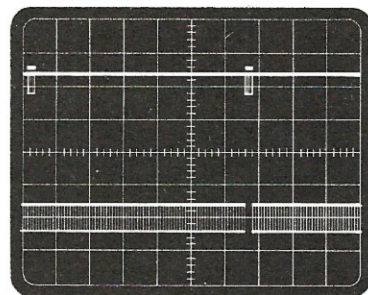


Fig. 7 Pigiando il pulsante « righe verticali » sul cursore di R8 otterremo invece la figura che qui presentiamo.

Amplif. vert. = 0,3 volt × cm
Time-base = 3 millis. × cm.

stesso la traccia deve rimanere spenta altrimenti falserebbe l'immagine, ne discende che con un segnale d'ingresso a « livello alto » si avrà un puntino nero sullo schermo, mentre con un segnale a « livello basso » si otterrà un puntino bianco.

Tra un impulso di ritorno di riga e il successivo è ovvio che troverà posto il segnale analogico che pilota la luminosità del fascetto in movimento dando luogo complessivamente all'immagine sullo schermo.

In altre parole un segnale televisivo è un misto analogico-logico: la parte logica serve, come abbiamo visto, per i sincronismi, mentre la parte analogica contiene l'informazione dell'immagine.

Per quanto affermato in precedenza, è altresì ovvio che se noi tra un impulso di ritorno e il successivo abbiamo tensione nulla, sullo schermo comparirà una riga bianca, ed al contrario se abbiamo una tensione positiva tale riga diventerà grigia oppure nera a seconda del livello di questa tensione.

Nel nostro caso, poiché ci proponiamo di far apparire sullo schermo delle figure geometriche, anche il segnale cosiddetto « analogico » sarà in pratica un segnale « logico », cioè un segnale costituito da tanti stati logici « 0 » e da tanti stati logici « 1 » o se preferite da tanti « livelli bassi di tensione » e da tanti « livelli alti ». Tale segnale viene ottenuto, come vedremo, dividendo ed elaborando in modo opportuno il segnale ad onda quadra alla frequenza di 10 MHz generato dall'oscillatore costituito dagli inverter 1A-1B-1C, tutti contenuti nell'integrato IC1 (un SN7404).

Il segnale alla frequenza di 10 MHz viene applicato all'ingresso (piedino n. 14) dell'integrato IC4 (un SN7490 impiegato come divisore per dieci), ottenendo pertanto sull'uscita (piedino 11) un segnale ad onda quadra alla frequenza di:

$$10 : 10 = 1 \text{ MHz pari cioè a } 1.000.000 \text{ di Hz.}$$

Questo segnale viene mandato a pilotare l'integrato IC5 (un altro SN7490) il quale però questa volta viene impiegato come divisore X 8 (collegando l'uscita D, piedino 11, all'ingresso di reset, piedino 2, tale integrato funziona da divisore X 8) quindi sulla sua uscita (piedino 8) ritroveremo un'onda quadra alla frequenza di:

$$1.000.000 : 8 = 125.000 \text{ Hz.}$$

Questa frequenza viene a sua volta nuovamente divisa X 8 dall'integrato IC6 (un SN7493) ottenendo pertanto in uscita un segnale alla frequenza di:

$$125.000 : 8 = 15.625 \text{ Hz}$$

cioè la frequenza di riga dello standard europeo. Infatti, se vi ricordate, abbiamo detto che sullo schermo debbono apparire 625 righe e che queste 625 righe si ripetono per ben 25 volte in un secondo, quindi moltiplicando 625 x 25 otterremo appunto in totale 15.625 righe al secondo.

Il segnale disponibile sul piedino 11 di IC6 tuttavia, pur avendo una frequenza di 15.625 KHz come richiesto dal sincronismo TV, non soddisfa le nostre esigenze in quanto a formato, infatti si tratta di un'onda quadra perfettamente simmetrica, con uno stato logico « 1 » che dura 32

microsecondi ed uno stato logico «0» che dura altrettanto.

Noi invece abbiamo bisogno sì di un segnale a questa frequenza, però tale segnale deve essere formato da impulsi positivi aventi una durata di circa 4 microsecondi e questo lo si ottiene con la rete costituita dagli inverter 1D-1E-1F inclusi nell'integrato IC1 (di tipo SN7404), e dai nand 2A-2B-2C inclusi nell'integrato IC2 (di tipo SN7410) e 3B incluso nell'integrato IC3 (di tipo SN7400).

In particolare sull'uscita n. 12 del nand 2A noi avremo uno stato logico «0» (cioè un livello basso di tensione) solo ed esclusivamente quando sull'uscita 8 di IC5 e sulle uscite 8-9-11 di IC6 è presente uno stato logico «0» e questa condizione si verifica una volta ogni 64 microsecondi (corrispondente appunto ad una frequenza di 15.625 Hz) e per una durata di 4 microsecondi (vedi forme d'onda, in fig. 3).

Questo segnale, che come abbiamo detto rappresenta il sincronismo di riga (o orizzontale) verrà poi invertito dal nand 3D (incluso nell'integrato IC3) ed applicato, tramite il diodo DS3 (che insieme a DS2 costituisce una porta OR), agli estremi del «trimmer di modulazione» R8.

Lo stesso segnale presente sull'uscita 12 del nand 2A viene inoltre applicato all'ingresso 1 dell'inverter 7A (incluso nell'integrato IC7) e dall'uscita 2 di quest'ultimo va a comandare la catena di divisori costituita da IC9-IC10-IC11, i due primi di tipo SN7490 e l'ultimo un SN7492. In tal modo sull'uscita 8 di IC11 noi avremo disponibile il segnale di sincronismo verticale, costituito da

un impulso positivo ogni 19 millisecondi pari ad una frequenza di circa 50 Hz (vedi fig. 4). Tale frequenza non è critica come si potrebbe supporre in quanto ogni apparecchio TV è in grado di accettare tolleranze anche superiori al 5%.

Sul piedino 12 di IC10 ritroviamo invece un segnale del tipo di quello visibile in fig. 5, cioè una serie di impulsi chiamiamoli negativi anche se in realtà in corrispondenza ad essi si ha tensione quasi nulla, alla frequenza di 625 Hz (cioè un impulso ogni 1,6 millisecondi). Questo segnale verrà sfruttato, come vedremo in seguito, per costruire le varie figure sullo schermo.

Per ora occupiamoci invece del sincronismo verticale e vediamo come esso si combina con quello orizzontale.

Come noterete il segnale disponibile sul piedino 8 di IC11, viene applicato all'ingresso 11 dell'inverter 7E contenuto nell'integrato IC7 il quale insieme a DS1, a C4 e all'inverter 7D (sempre contenuto in IC7), serve per allungare la durata degli impulsi. Infatti sull'uscita n. 8 dell'inverter 7D ritroviamo ancora la nostra serie di impulsi positivi a 50 Hz, però questi impulsi sono molto più larghi che non sul piedino 8 di IC11 (da notare, a titolo puramente informativo, che la durata di uno di questi impulsi, contiene in pratica 6 impulsi di riga, cioè nell'intervallo di tempo in cui la tensione sul piedino 8 dell'inverter 5 si mantiene ad un livello alto, si hanno sul piedino 12 del nand 2A sei impulsi di riga).

Questi ultimi due segnali (cioè quello verticale e quello orizzontale) vengono applicati, come no-

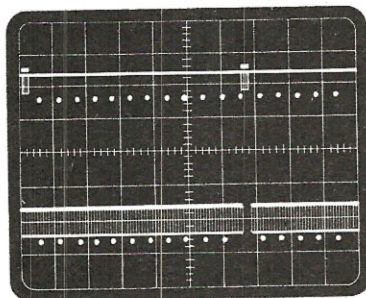


Fig. 8 Pigiando il pulsante del «reticolo» sul cursore di R8 rileveremo sovrapposte le fig. 6 e la fig. 7.

Amplif. vert. 0,3 volt × cm
Time-base = 3 millis. × cm

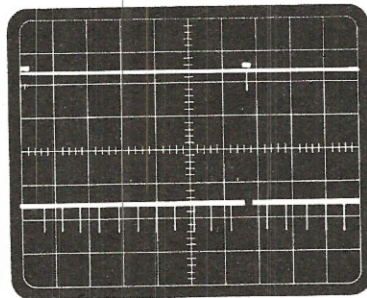


Fig. 9 Pigiando invece il pulsante dei «punti» sempre sul cursore del potenziometro R8, rileveremo questa figura.

Amplif. vert. = 0,3 volt × cm
Time-base = 3 millis. × cm.

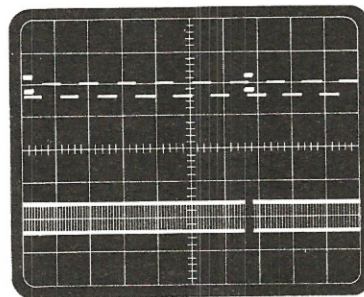


Fig. 10 Pigiando il pulsante della «scacchiera» la figura che rileveremo su R8 sarà simile a questa foto.

Amplif. vert. = 0,3 volt × cm
Time-base = 3 millis. × cm

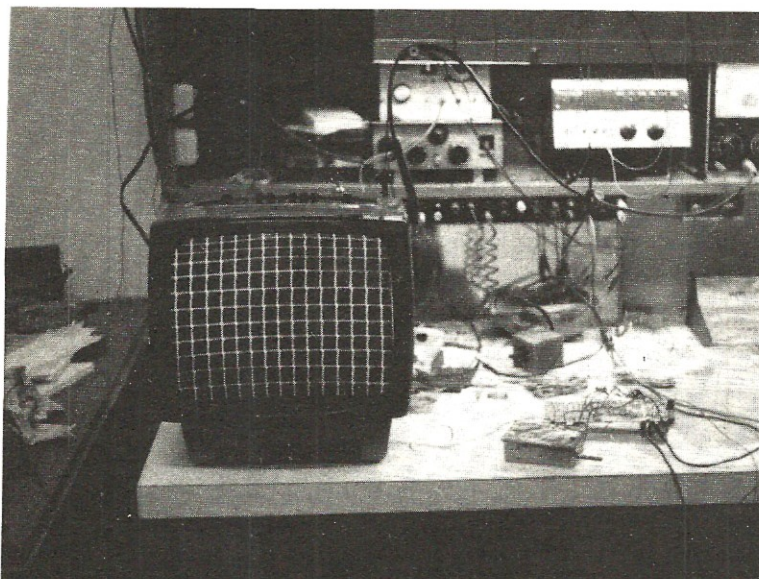


Fig. 11 Per controllare la convergenza di un TV a colore si consiglia di impiegare il « reticolo ». Se la convergenza è regolare, le righe del reticolo si vedranno bianche, diversamente parte del reticolo assumerà un « colore » che dovremo eliminare agendo sui controlli blu-verde-rosso di « taratura convergenza ».

terete, agli ingressi 1 e 2 dei nand n. 3A il quale provvederà a combinarli opportunamente in modo da ottenere, sul catodo di DS2-DS3, il segnale di sincronismo completo visibile in fig. 2.

Questo segnale, anche se in figura non si riesce a vedere a causa della frequenza troppo elevata, si compone in pratica di un impulso di sincronismo verticale seguito da circa 300 impulsi più brevi di sincronismo orizzontale, poi ancora un impulso di sincronismo verticale, poi altri 300 impulsi orizzontali e così via.

Una volta che ci sia chiaro il meccanismo di questi impulsi, scoprire come vengono costruite le varie figure sullo schermo diventa semplicissimo.

Cominciamo ad esempio con le righe orizzontali che è forse la figura più semplice e che si ottiene spostando il commutatore S1 sulla posizione 2.

In questa situazione, come noterete, l'oscillatore costituito dai nand 8A e 8B entrambi contenuti in IC8 rimane bloccato in quanto l'ingresso 5 del nand 8B è collegato a massa, quindi sul piedino 6 dello stesso nand ritroveremo una tensione positiva.

La stessa tensione positiva sarà pure presente sull'ingresso del nand 8D (sempre contenuto in IC8) quindi il segnale proveniente dal piedino 12 di IC10 (vedi fig. 5) potrà attraversare questo nand e il successivo nand 8C per raggiungere, attraverso il contatto 2 di S1C, il cursore centrale del trimmer R9, ed andare quindi a sovrapporsi al segnale di sincronismo.

Poiché la frequenza di questo segnale è esattamente $1/25$ della frequenza del sincronismo orizzontale, è ovvio che ogni 25 impulsi di riga, ci ritroveremo uno degli impulsi dovuti al segnale stesso (vedi fig. 6) e questo impulso, risultando un impulso in discesa, determinerà come abbiamo precisato all'inizio, una riga bianca orizzontale sull'oschermo. Le 24 righe precedenti e le 24 righe successive invece risulteranno nere in quanto in quel frangente il segnale che noi inietteremo sul trimmer sarà ad un livello alto (Livello del nero).

A questo punto possiamo farci un rapido calcolo per vedere quante righe bianche orizzontali compariranno sullo schermo.

Per far questo ricordiamo che tra un impulso di sincronismo verticale ed il successivo ci sono circa 300 righe orizzontali e poiché ogni 25 di queste righe ce n'è una bianca, in totale queste ultime dovrebbero essere:

$$300 : 25 = 12$$

In pratica tuttavia saranno visibili solo 11 righe bianche in quanto l'ultima verrà assorbita dall'impulso di sincronismo verticale.

Analizzato il meccanismo di formazione delle righe orizzontali, passiamo ora ad occuparci di quelle verticali che si ottengono commutando S1 in posizione 3.

Così facendo il segnale proveniente dal piedino 12 di IC10 viene escluso e non ha nessuna influenza sulla figura.

Viene invece sbloccato l'oscillatore costituito

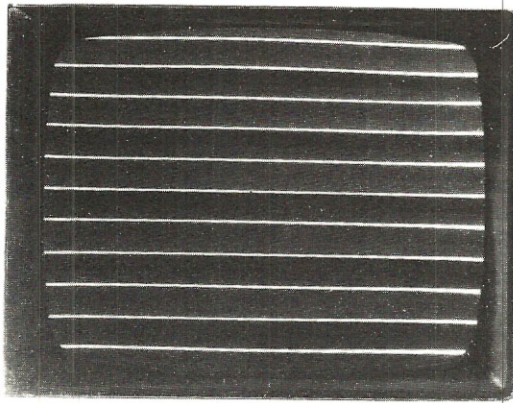


Fig. 12 Sullo schermo del televisore, quando pigieremo il pulsante « righe orizzontali » appariranno le righe orizzontali.

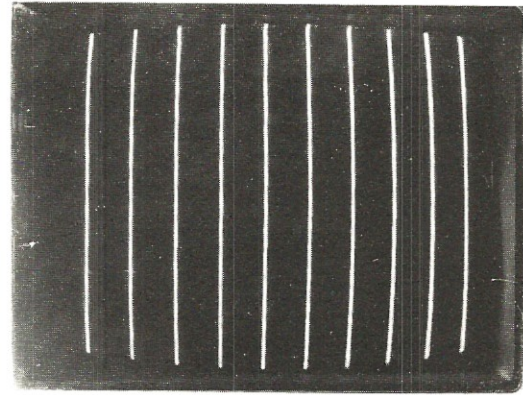


Fig. 13 Pigiando il pulsante « righe verticali » otterremo queste righe che potremo anche modificare di numero agendo su R. 5.

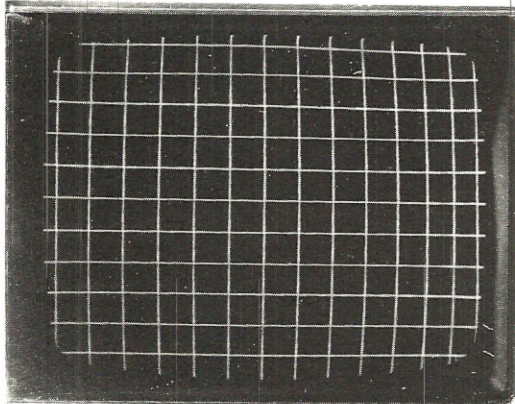


Fig. 14 Il « reticolo » ci permetterà di rilevare, come in questa foto, le eventuali distorsioni di linearità.

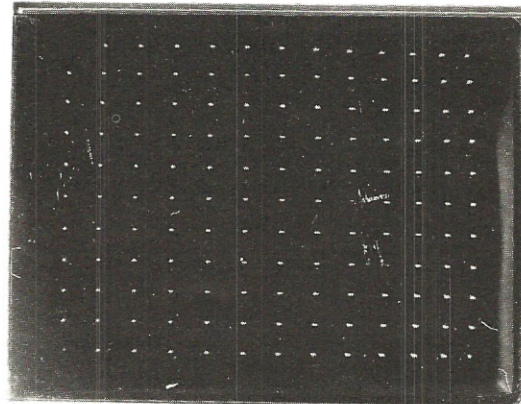


Fig. 15 Il pulsante dei « punti » ci permetterà di riprodurre sullo schermo del televisore questa figura.

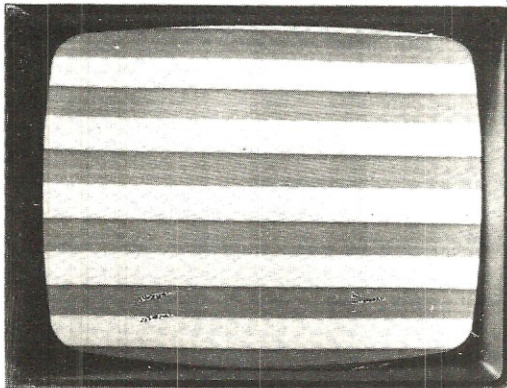


Fig. 16 Pigiando il pulsante « scacchiera » e ruotando il trimmer R5 da un estremo all'altro, si riuscirà ad ottenere anche questa figura.

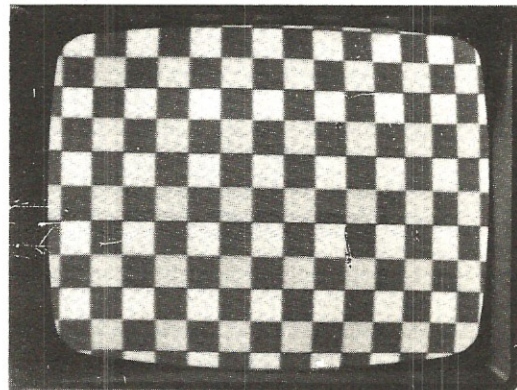


Fig. 17 Si noti come in posizione « scacchiera » si evidenzia (vedi a destra) la irregolare linearità del verticale.

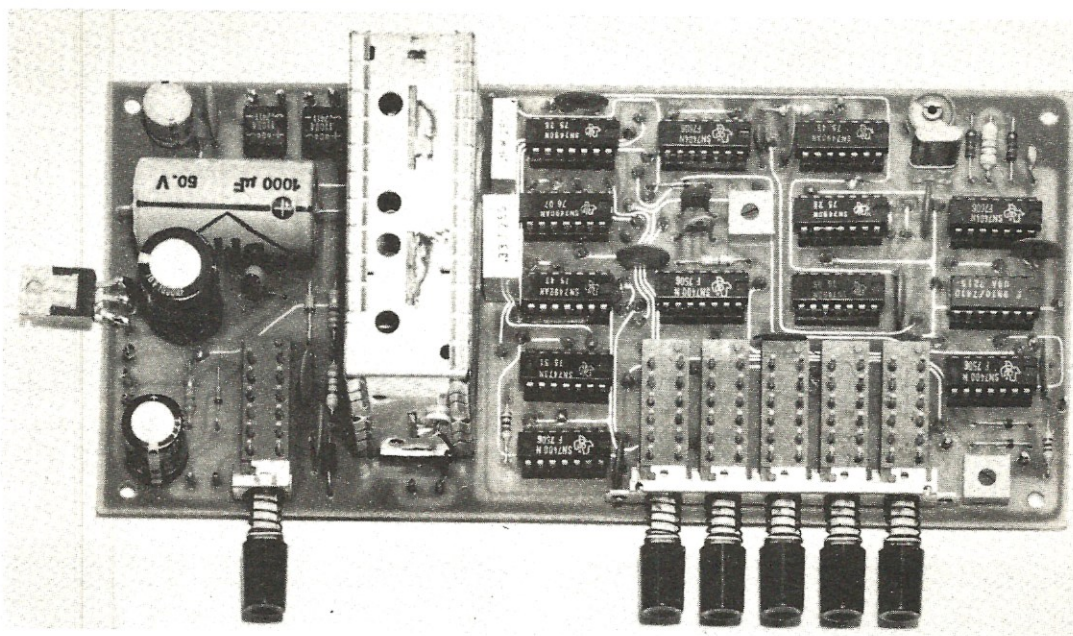


Fig. 18 Come si presenta a costruzione ultimata il nostro generatore di barre. Si noti a sinistra l'integrato stabilizzatore IC14 (uA.7805) che dovremo poi fissare sul piano orizzontale di alluminio del contenitore, in modo che quest'ultimo espliciti la funzione di aletta di raffreddamento.

dai nand 8A e 8B la cui frequenza d'uscita può essere variata a piacimento da un minimo di 150 ad un massimo di 500 KHz ed il segnale da esso generato, passando attraverso i nand 8D e 8C ed il contatto 3 di S1C, va a sovrapporsi al segnale di sincronismo.

Questo oscillatore tuttavia è pilotato dal segnale di sincronismo orizzontale applicato al piedino 1 del nand 8A, in modo che quando arriva un impulso di riga l'oscillatore si blocca.

In questo modo, tra un impulso di riga ed il successivo noi avremo da un minimo di 10 ad un massimo di 30-32 (dipende dalla posizione di R5) impulsi in discesa (o negativi, come preferiamo chiamarli), i quali daranno origine ad altrettanti punti bianchi lungo la riga sullo schermo. Poiché ad ogni riga la situazione si ripete inalterata (cioè i puntini occupano sempre la stessa posizione), è ovvio che l'effetto visivo finale che otterremo sarà un certo numero di righe bianche verticali sullo schermo.

Il numero di queste righe, inutile ripeterlo, sarà determinato dalla frequenza del segnale disponibile sull'uscita 6 del nand 8B e poiché questa può essere variata agendo su R5, ne consegue che anche il numero delle righe può essere variato agendo su R5.

Le altre figure cui abbiamo accennato, sono in pratica una combinazione di queste due figure semplici.

Consideriamo ad esempio il cosiddetto « reticolo » che si ottiene sulla posizione 4 di S1.


In questo caso, come noterete, l'oscillatore centrale è pilotato sia dal segnale di sincronismo orizzontale, sia dal segnale disponibile sul piedino 12 di IC10.

In pratica quindi il segnale che ci ritroveremo sul piedino 8 d'uscita del nand 8C, sarà per 24 righe quello generato dall'oscillatore e che come abbiamo visto dà origine a linee verticali sullo schermo, mentre in corrispondenza della 25.ma riga farà sentire il suo effetto quell'impulso negativo che determina appunto una riga bianca orizzontale sullo schermo.


In tal modo si otterrà il reticolo.

Anche questa volta il numero delle righe verticali, quindi la larghezza delle maglie del reticolo, potrà essere variato agendo sul trimmer R5. Anche i puntini (posizione 5 di S1) si ottengono con una combinazione dei due segnali precedenti e più precisamente con il segnale generato dall'oscillatore centrale pilotato però questa volta dalla negazione del segnale disponibile sul piedino 12 di IC10.


IC1

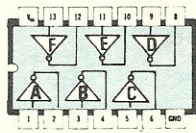


IC2

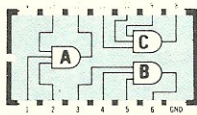


IC3

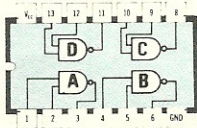

IC7

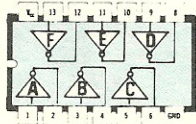

IC8

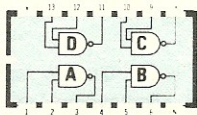

IC13


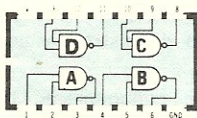


Fig. 19 Disposizione dei vari nand e inverter nell'interno degli integrati.

Fig. 20 a destra - disegno a grandezza naturale stampato.

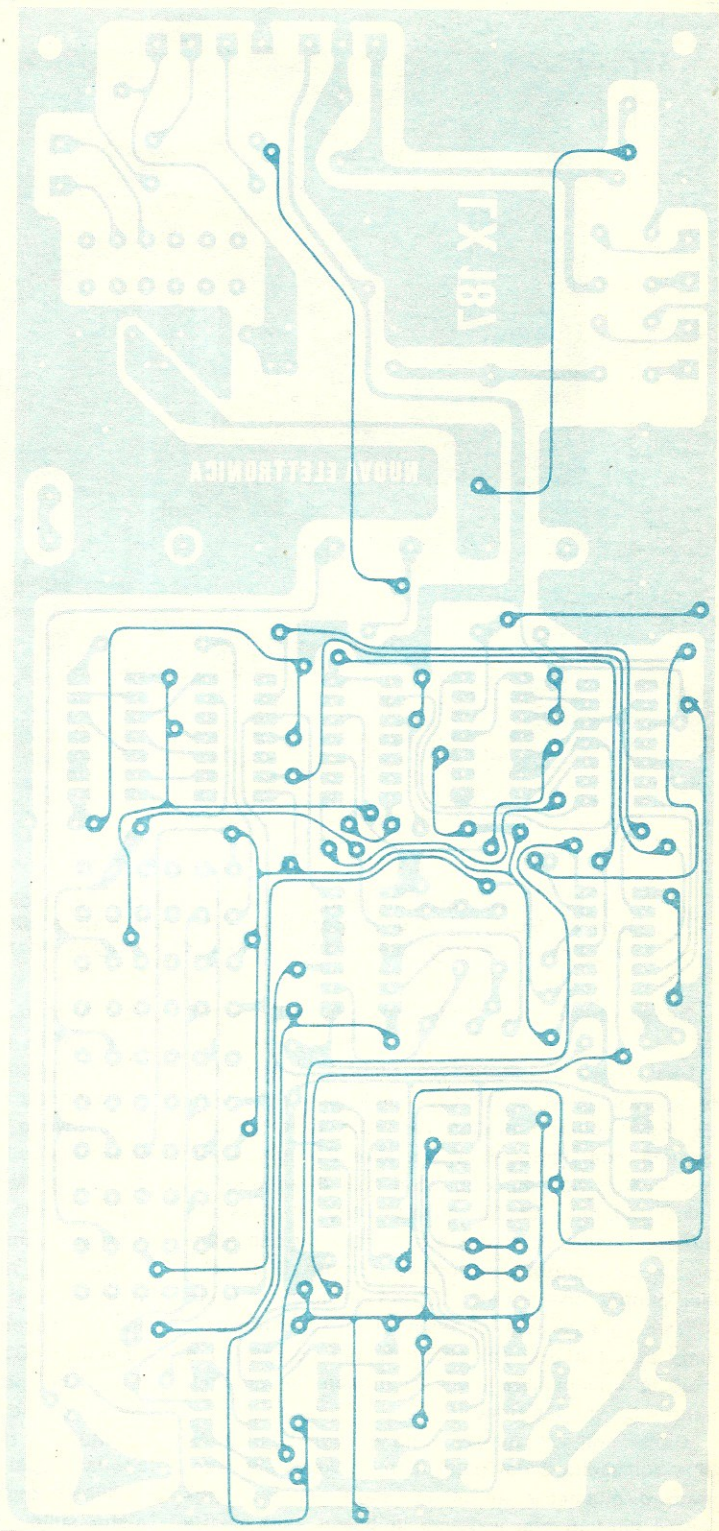

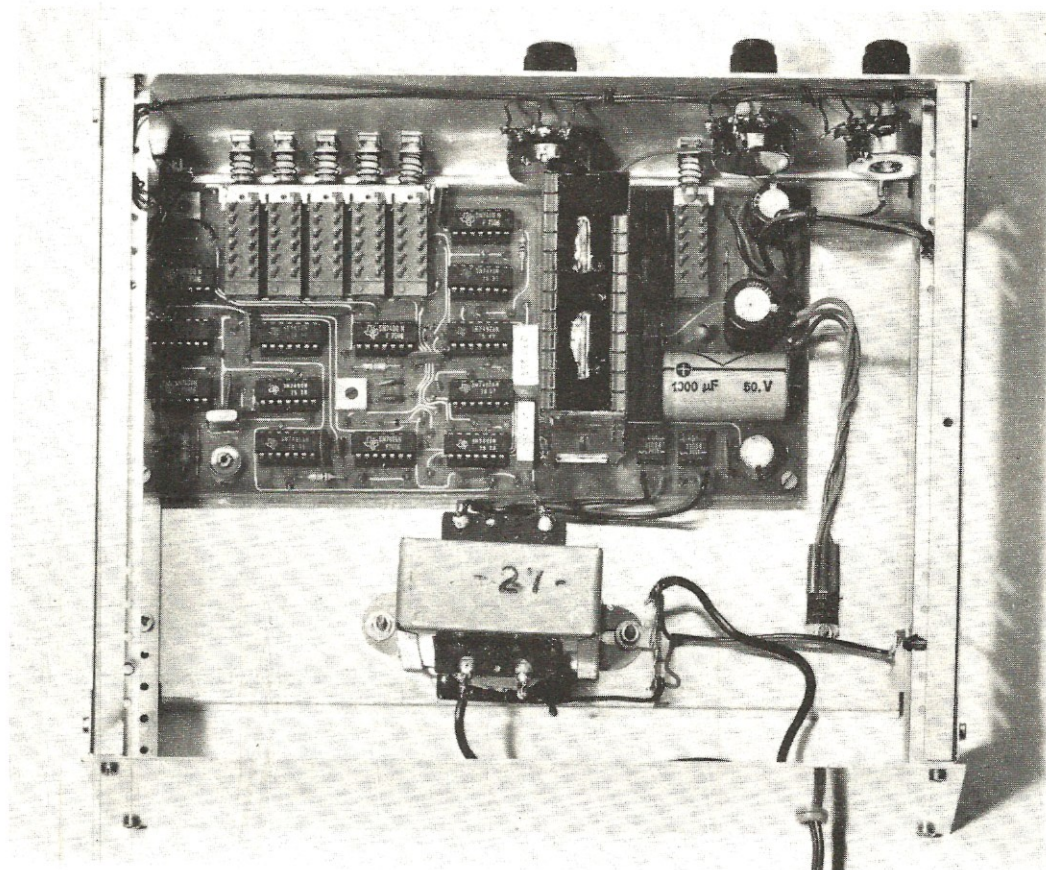


Fig. 21 Come verrà montato nell'interno del mobile, il circuito stampato del generatore di barre. Si noti la posizione del trasformatore di alimentazione e l'integrato uA. 7805 (a destra) fissato sul pannello di sostegno orizzontale.

Questa negazione viene operata dall'inverter 7F.

Così facendo l'oscillatore rimarrà normalmente bloccato e verrà sbloccato solo una volta ogni 25 righe, quindi avremo 24 righe nere seguite da una riga punteggiata, poi altre 24 righe nere, poi un'altra riga punteggiata e così di seguito.

Naturalmente anche questa volta è possibile variare tramite R5 il numero dei puntini che stanno su una stessa orizzontale, mentre il numero dei puntini che stanno su una verticale è fisso.

Detto questo non ci resta che esaminare l'ultima figura che è poi anche la più complessa e cioè la « scacchiera » che si ottiene col commutatore S1 in posizione 1.

Come noterete questa volta il segnale disponibile sull'uscita 8 del nand 8C non viene più mandato direttamente in uscita, ma serve da clock per il flip-flop che vediamo in basso sulla destra

indicato con la sigla 1/2 IC12. Questo segnale è in pratica lo stesso che sfruttavamo per ottenere il reticolo.

Il secondo flip-flop contenuto nell'integrato IC12 viene invece pilotato dal segnale a 625 Hz che determina le righe orizzontali. Inoltre il flip-flop di sinistra viene azzerato dal segnale di sincronismo verticale mentre quello di destra dal segnale di sincronismo orizzontale.

Grazie a questo tipo di collegamenti, tra un impulso di sincronismo orizzontale ed il successivo, sull'uscita 8 del nand 13C (contenuto nell'integrato IC13) otterremo un « treno d'onde quadre » che per 25 righe inizierà con un livello basso, per le successive 25 inizierà con un livello alto, poi riprenderà la prima forma, poi la seconda e così di seguito.

Questo significa che il primo quadretto a sinistra sullo schermo sarà nel primo caso bianco

e nel secondo nero in modo da ottenere complessivamente una scacchiera.

Se il clear (piedino 2) del flip-flop di sinistra, anziché essere collegato all'uscita 4 dell'inverter 7B, risultasse collegato a massa, in uscita dal nand 13C avremmo sempre la forma d'onda visibile in figura, quindi sullo schermo comparirebbero delle fasce verticali alternativamente bianche e nere.

Questo dimostra altresì che con un minimo di ragionamento, modificando in maniera opportuna i vari collegamenti, potremmo ottenere da questo stesso circuito tantissime altre figure che però avrebbero più carattere coreografico che pratico, quindi lasciamo alla fantasia del lettore la possibilità di elaborare lo schema a piacimento per ottenere quanto desiderato.

Chi invece utilizzerà questo circuito per lavoro, è ovvio che ne avrà abbastanza di sfruttare le caratteristiche di cui questo attualmente dispone.

Ricordiamo infine che il trimmer R8 serve per variare l'ampiezza del segnale modulante mentre il trimmer R9, agendo sul livello del « nero », serve per variare il contrasto sullo schermo.

Per quanto riguarda invece l'alimentazione degli integrati notiamo che essa viene fornita dal secondo secondario del trasformatore T1 il quale eroga 8 volt che vengono raddrizzati da RS2 e stabilizzati sul valore di 5 volt dall'integrato IC14, un μ A7805 o equivalenti.

REALIZZAZIONE PRATICA

Il circuito stampato necessario per la realizzazione di questo generatore di barre risulta naturalmente a doppia faccia ed è visibile a grandezza naturale in fig. 20; esso reca la sigla LX187.

Una volta che si disponga di detto circuito, la prima operazione da compiere sarà quella di effettuare tutti i ponticelli di collegamento fra le piste inferiori e superiori seguendo scrupolosamente i consigli che già tante volte vi abbiamo dato su queste pagine.

In altre parole, e non ci stancheremo mai di ripeterlo, non dimenticatevi di controllare, a ponticello ultimato, con un tester che esista effettivamente il contatto elettrico fra le due piste, altrimenti correrete il rischio di introdurre nel circuito una causa di malfunzionamento estremamente difficile da rintracciare.

Eseguiti i ponticelli, dovremo montare innanzitutto sullo stampato le resistenze e i diodi (ricordatevi di rispettarne la polarità), in quanto questi sono i componenti a dimensioni minori e

se non li inserissimo per primi diventerebbe poi problematico farlo in un secondo tempo.

Potremo quindi montare gli zoccoli per integrati ed a questo proposito, trattandosi di uno strumento da laboratorio, vi consigliamo di utilizzare solo ed esclusivamente zoccoli di buona qualità.

Dagli zoccoli per integrati passeremo ai condensatori, ricordando di non cambiare fra di loro i terminali + e — negli elettrolitici e soprattutto nel condensatore al tantalio C22: per maggior sicurezza vi ripetiamo ancora una volta che guardando quest'ultimo dalla parte in cui trovasi il punto di colore, il terminale + si trova sulla destra e il terminale — sulla sinistra, come appare chiaramente nel disegno pratico di fig.

Per quanto riguarda l'integrato stabilizzatore IC14, l'individuazione dei suoi tre terminali Entrata-Massa-Uscita non presenta alcun problema: basta infatti osservare attentamente lo schema pratico per rilevare che la sua parte metallica deve risultare rivolta verso il condensatore C24, cioè verso l'interno della basetta.

Questo integrato durante il funzionamento scaldava leggermente per cui sarà necessario, anziché inserirlo direttamente sullo stampato, applicarlo con una vite di fissaggio al contenitore o ad un'aletta di raffreddamento e collegarne i terminali allo stampato mediante degli spezzoni di filo di rame isolato.

Non è necessario interporre tra il metallo dell'integrato ed il metallo del contenitore la solita mica isolante in quanto il terminale centrale dell'integrato è già collegato a massa.

Nel montare i ponti RS1 ed RS2 dovremo fare attenzione ad inserire i terminali contrassegnati da un + e da un — esattamente nei fori che gli competono, mentre per quanto riguarda il montaggio dei trimmer R5-R8 e del condensatore C2 non esiste alcun problema in quanto i loro piedini sono disposti in maniera da poter essere inseriti in un solo verso.

Un discorso analogo vale per il gruppo UHF in quanto esso pure può venir inserito in un solo verso.

Il terminale d'uscita di AF, che come appare evidente sullo schema pratico, si trova posto frontalmente sul gruppo, dovrà essere collegato con uno spezzoncino di filo ad uno dei due fori presenti in basso sullo stampato al di sotto del medesimo: al secondo foro collegheremo invece un altro spezzoncino per congiungerlo alla boccia d'uscita « antenna » sulla mascherina frontale oppure, se lo si desidera, direttamente all'ingresso « antenna » del televisore. Per quanto riguarda il commutatore S1A-S1B-S1C, che per

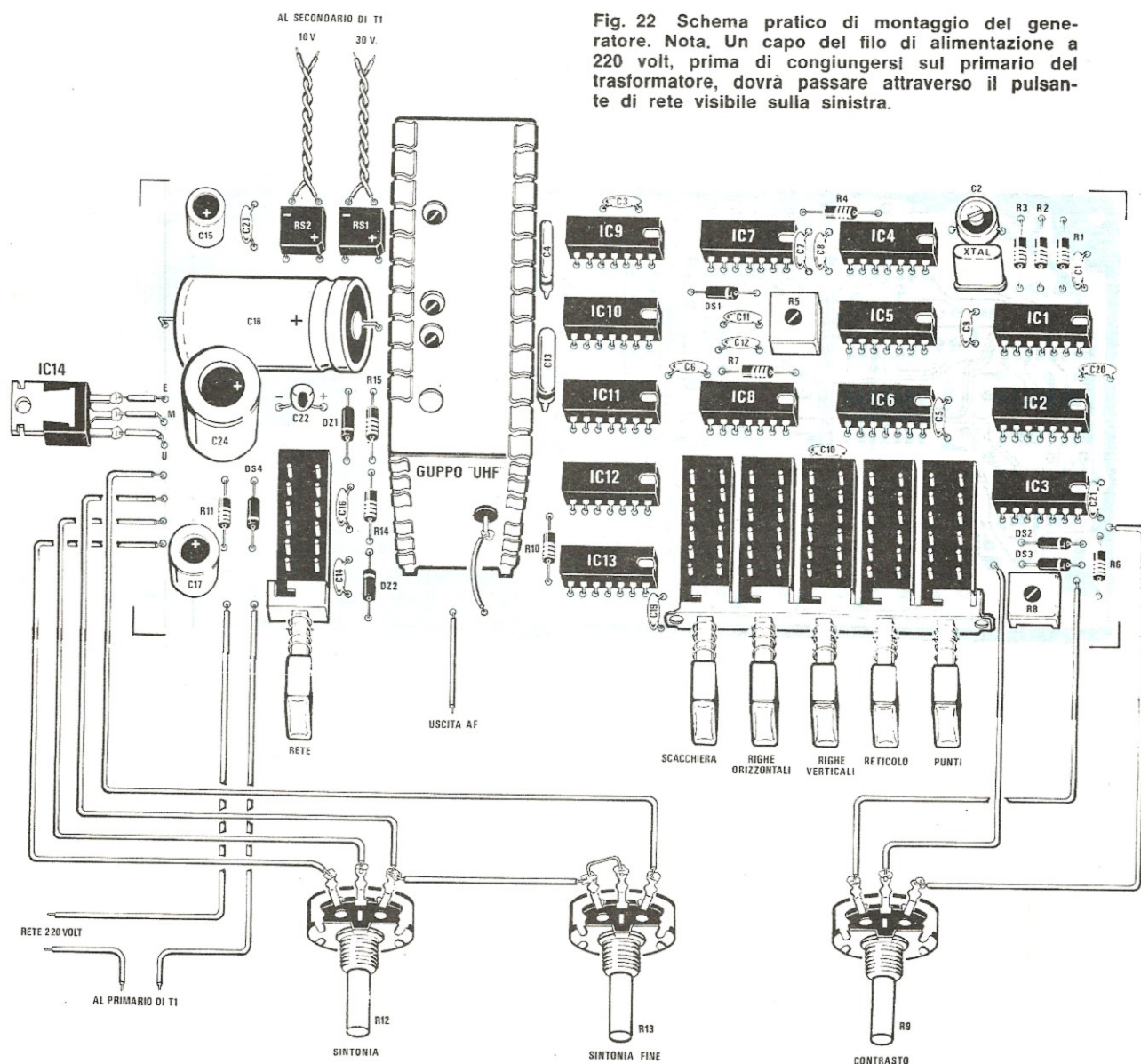


Fig. 22 Schema pratico di montaggio del generatore. Nota. Un capo del filo di alimentazione a 220 volt, prima di congiungersi sul primario del trasformatore, dovrà passare attraverso il pulsante di rete visibile sulla sinistra.

motivi di praticità e di estetica, è stato scelto del tipo a pulsanti, esso troverà alloggio direttamente sullo stampato così come sullo stampato fisseremo il tasto di accensione dello strumento, che vedesi sulla sinistra dello schema pratico.

Per il corretto collegamento di questo « interruttore di rete » ci dovremo attenere esattamente alle indicazioni dello schema pratico, cioè dei due fili collegati alla spina di rete 220 volt, uno lo manderemo direttamente al primario del trasformatore T1, mentre il secondo lo collegheremo

ad uno dei due fori posti accanto all'interruttore.

Collegheremo infine con uno spezzone il foro rimasto libero al secondo terminale di primario di T1.

Dei due secondari di T1, quello che eroga una tensione di 30 volt lo collegheremo al ponte RS1, mentre quello che eroga 10 volt al ponte RS2.

Da notare che nel trasformatore che noi vi forniremo (siglato con il n. 27) il secondario dei 30 volt dispone di presa centrale che ovviamente non dovremo utilizzare, quindi dei 3 terminali

presenti sfrutteremo solo i due estremi, lasciando libero il centrale.

I tre potenziometri R9-R12 ed R13 dovranno essere sistemati sulla mascherina frontale e collegati allo stampato con degli spezzoni di filo come vedesi in fig. 22. Prima però di fissare qualsiasi componente alla mascherina o al mobile vi consigliamo di terminare il montaggio inserendo gli integrati ed il quarzo sugli appositi zoccoli e di eseguire una sommaria prova al banco per avere la certezza di non aver commesso alcun errore.

Procuratevi quindi a questo scopo un qualsiasi televisore, accendetelo e commutate la sintonia sulle UHF. Collegate l'uscita « antenna » del generatore di barre all'antenna del TV ed a questo punto fornite tensione anche al nostro apparecchio, dopo aver pigiato ad esempio il primo pulsante sulla sinistra (che corrisponde alla « scacchiera »). Se così facendo sullo schermo non compare alcuna immagine, agite prima su R12 poi su R13 fintantoché non riuscirete a sintonizzarvi esattamente col televisore. A questo punto agendo prima su R8 poi su R9 dovrete regolare il **contrasto** poiché come constaterete l'immagine potrebbe risultare così sbiadita da vedere i quadretti tutti grigi anziché bianchi e neri come debbono risultare.

Se non basta agire su R9 per ottenere un'immagine perfetta, potrete regolare anche il « contrasto » del televisore stesso agendo sull'apposita manopola mentre se invece dei quadretti vi appaiono dei rettangoli, dovrete agire sul trimmer R5 fino ad ottenere dei quadretti perfetti, alternativamente bianchi e neri proprio come in una scacchiera.

Potrete quindi pigiare il secondo pulsante per ottenere le righe orizzontali ed immediatamente sullo schermo vi compariranno 11 linee bianche parallele ed equidistanti.

Anche in questo caso potrà tuttavia rendersi necessaria una piccola regolazione del contrasto qualora le stesse non risultassero ben luminose.

Pigiando ancora un altro pulsante vedrete comparire le linee verticali, poi il reticolo ed infine i puntini.

In ogni caso comunque, una volta regolati i trimmer R8 ed R5 per la scacchiera, tale regolazione varrà automaticamente per tutte le altre figure, quindi se una di queste non risultasse ben nitida sullo schermo, l'unico componente variabile su cui si dovrà agire sarà il potenziometro R9, nonché i comandi del televisore.

Se poi, pur ruotando i vari trimmer e potenziometri, non riuscite a sintonizzarvi col televisore, innanzitutto dovrete controllare che que-

st'ultimo sia veramente centrato sulle UHF ed ammesso che lo sia, è ovvio che avrete commesso un errore di montaggio oppure che qualche componente se n'è andato fuori uso. Armatevi quindi di un tester e provate a controllare le tensioni presenti sul catodo dei due zener DZ1 e DZ2: sul primo dovrete misurare circa 27 volt, mentre sul secondo 12 volt.

Provate inoltre a controllare se sui piedini di alimentazione dei vari integrati sono presenti i 5 volt positivi erogati dall'integrato IC14.

Infine, se non avrete ancora riscontrato alcuna anomalia e se disponete di un oscilloscopio, provate a controllare le forme d'onda presenti nei punti critici del circuito confrontandole con le figure riportate nel corso dell'articolo per vedere se si equivalgono.


Ultima possibilità di errore è che abbiate utilizzato un gruppo UHF non idoneo: bisogna infatti tener presente che i gruppi UHF che noi forniamo vengono tarati uno per uno da tecnici esperti per oscillare esattamente sulla gamma richiesta, quindi se deciderete di utilizzare un gruppo diverso dal nostro, dovrete essere in grado di effettuare voi stessi questa regolazione indispensabile, altrimenti il circuito non funzionerà a dovere.

Terminate le prove di collaudo, non dovrete far altro che inserire il montaggio all'interno del contenitore e dopo aver fissato l'integrato IC14 ad una parete interna della scatola, applicare sulla parte anteriore di quest'ultima l'apposita mascherina (visibile nella foto accanto al titolo) che vi verrà fornita insieme al kit.

In tal modo avrete realizzato con pochissima spesa uno strumento da laboratorio perfetto e indispensabile per il vostro lavoro di radioriparatori.

COSTO DEI COMPONENTI

Tutto il materiale occorrente per la realizzazione e cioè: resistenze, trimmer di precisione, potenziometri, condensatori ceramici, elettrolitici, tantalio, diodi al silicio, zener, ponti raddrizzatori, tutti gli integrati, commutatori a tastiera complete di tasto cromato, interruttore a tastiera con tasto cromato, trasformatore, gruppo UHF già montato e tarato, manopole, BNC, diodo Led, zoccoli per integrati, cordone di alimentazione, circuito stampato doppia faccia con serigrafia già forato, mobile e mascherina L. 75.000
Il solo circuito stampato doppia faccia con serigrafia, già forato, tipo LX187 . L. 8.000

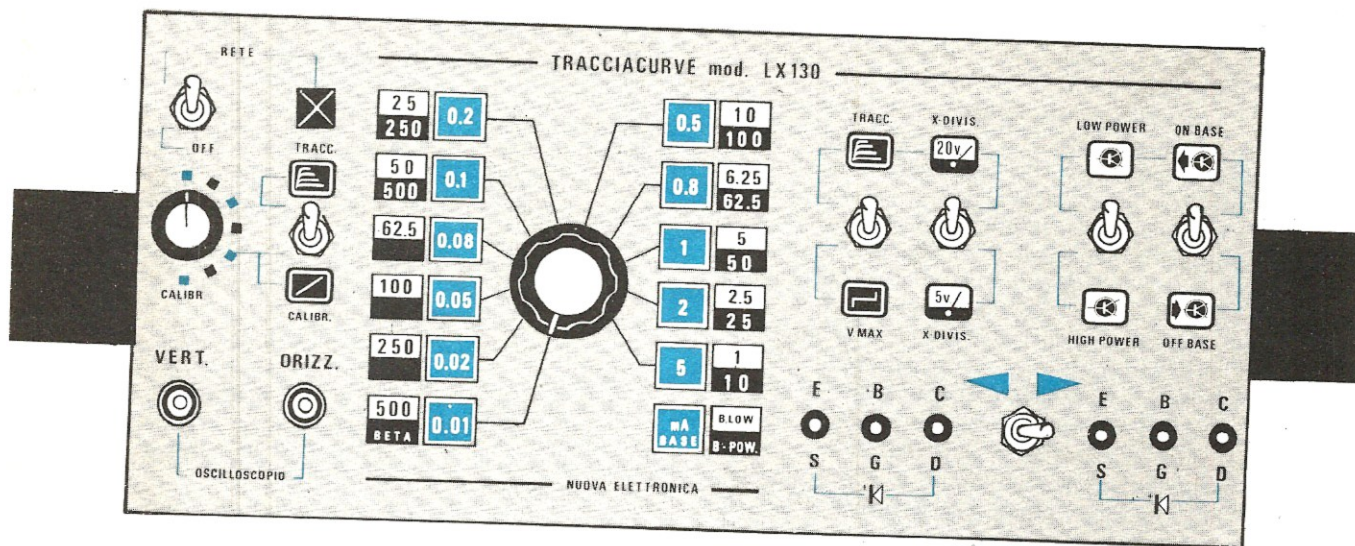

MISURE PRATICHE sui DIODI

Sul numero 40/41 vi abbiamo presentato il progetto di un tracciacurve, di uno strumento cioè in grado di evidenziare sullo schermo di un oscilloscopio ad esso collegato le curve caratteristiche di qualsiasi semiconduttore.

Prendendo spunto da questo progetto abbiamo poi iniziato una serie di articoli teorici aventi il duplice scopo sia di insegnare ad usare il tracciacurve, sia di fornire ai più inesperti alcune indicazioni per interpretare le varie curve che di volta in volta appaiono.

Abbiamo così passato in rassegna prima i transistor (vedi numeri 42/43 e 45/46), poi gli SCR ed infine i TRIAC (vedi n. 48).

Oggi, continuando in questa nostra panoramica, prenderemo invece in considerazione quello che fra tutti i semiconduttori presenta il funzionamento più semplice, cioè il **diodo**.

Siamo infatti certi che ognuno di voi saprà che cosa è un diodo, cioè quel particolare semiconduttore in grado di lasciar passare la corrente in un solo verso (dall'anodo verso il catodo), quindi idoneo per raddrizzare una tensione alternata, per rivelare un segnale di AF e per mille altri impieghi analoghi.

Siamo però altrettanto certi che non tutti di voi sapranno taluni altri particolari riguardo questo componente che sono importantissimi per impiegarlo in modo corretto e che solo analizzandolo al tracciacurve si possono scoprire e comprendere.

Accingiamoci dunque ad eseguire questa prova ricordandoci innanzitutto di collegare il nostro tracciacurve all'oscilloscopio e di tarare gli assi di quest'ultimo, come ampiamente descritto nei numeri precedenti (vedi nn. 40/41 a pag. 301 e nn. 42/43 a pag. 121), in modo che:

- ad ogni quadretto verticale corrispondano 5 milliamperè;
- ad ogni quadretto orizzontale corrisponda 1 volt.

Dovremo poi disporre i diversi comandi del tracciacurve come segue:

- deviatore TRACC./CALIBR. in posizione TRACC.;
- deviatore TRACC./V.MAX. in posizione TRACC.;
- deviatore X-DIVISIONE in posizione 20 volt;
- deviatore LOW POWER/HIGH POWER in posizione LOW
- deviatore ON BASE/OFF BASE in posizione ON

A questo punto potremo collegare i due terminali del nostro diodo rispettivamente alle boccole E-C del tracciacurve, come vedesi in fig. 1. A tale proposito il lettore troverà disegnato sulla mascherina il simbolo del diodo nel verso in cui dovrebbe risultare disposto, ma ammettendo che non si conosca a priori né il catodo né l'anodo, noi potremo inserire il diodo nel verso che ci pare, poichè sarà il tracciacurve stesso ad indicarci quali dei due terminali è il catodo e quale l'anodo. Se infatti sullo schermo compare una curva

In questo articolo vi spieghiamo come usare il nostro tracciacurve per visualizzare sullo schermo di un oscilloscopio le curve caratteristiche dei diodi al silicio e al germanio, degli zener e dei diac.

COME USARE il TRACCIACURVE

simile a quella di fig. 2, cioè una specie di L sdraiata con il lato più corto rivolto verso l'alto e verso destra, il catodo sarà il terminale collegato alla boccola E; se invece compare una L con il lato più corto rivolto verso il basso e verso sinistra (vedi fig. 3) il catodo è il terminale collegato alla boccola C. In altre parole, anche se sull'involucro del diodo si è cancellata l'indicazione della polarità, col nostro strumento possiamo facilmente individuare i due terminali.

COME SCOPRIRE SE UN DIODO È UN GERMANIO O UN SILICIO

L'individuazione dei terminali è però una prova banale che può essere eseguita anche con un normalissimo tester mentre il nostro tracciacurve ha poteri ben più ampi, per esempio può dirci se il diodo che stiamo esaminando è un germanio oppure un silicio.

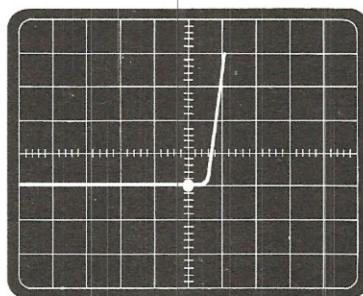
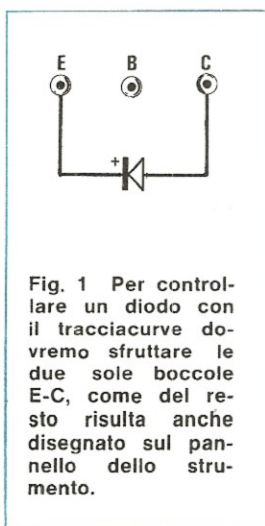


Fig. 2 Collegando il diodo come indicato in fig. 1, sullo schermo dell'oscilloscopio vi apparirà questa figura, cioè una linea orizzontale, la cui estremità di destra salirà verso l'alto. Si noti nella foto il « punto zero », in prossimità della linea verticale.

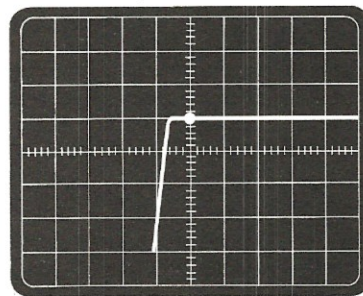


Fig. 3 Se collegheremo il catodo del diodo sul terminale C anziché su E (cioè in senso opposto a quanto indicato nella fig. 1) sullo schermo dell'oscilloscopio apparirà una figura invertita rispetto a quella visibile in fig. 2.

Il metodo per scoprire questo è molto semplice. Supponiamo infatti che il nostro diodo sia un silicio: collegando il catodo alla boccola E e l'anodo alla boccola C, sullo schermo comparirà la curva di fig. 4.

Se adesso osserviamo attentamente questa curva noteremo che subito prima del tratto in salita trovasi un punto più luminoso.

Questo punto, che per intenderci in seguito chiameremo « PUNTO ZERO », non è altro che l'inizio degli assi cartesiani a cui è riferito il nostro diagramma, cioè il punto a tensione e corrente nulla.

A sinistra di questo punto la curva è perfettamente orizzontale e questo è più che logico infatti con tensioni negative (a sinistra del punto zero le tensioni sono negative) la corrente che attraversa il diodo è nulla.

Quello che può stupire è invece che vi sia un tratto (sia pur breve) di curva orizzontale anche a destra del punto zero.

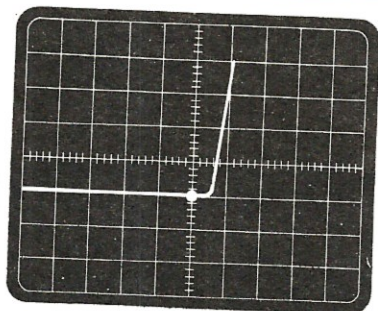


Fig. 4 In un diodo al silicio, come vedesi in questa foto, il tratto verticale parte a circa 0,7 volt dal « punto zero » e sale con una retta molto ripida.

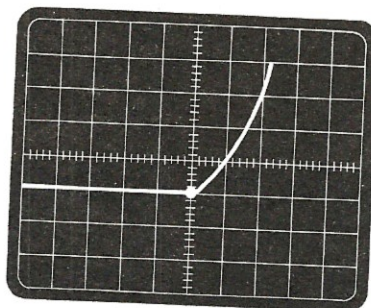


Fig. 5 In un diodo al germanio il tratto verticale sale vicinissimo al « punto zero », però la linea verticale è molto meno ripida rispetto a quella di un diodo al silicio.

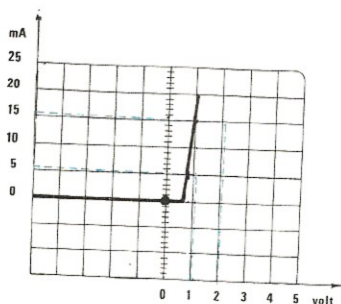


Fig. 6 Poiché ogni quadretto verticale corrisponde a 5 milliamper, se nel diodo al silicio scorrono correnti comprese tra 0 e 5 mA, si ha una caduta di tensione di circa 0,7 volt; con 15 mA si ha invece una caduta di circa 1 volt.

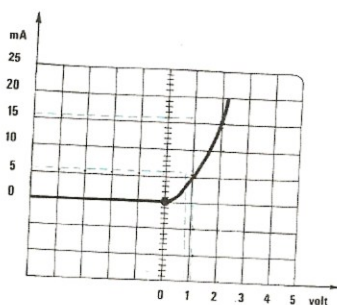


Fig. 7 Per un diodo rivelatore al germanio abbiamo una caduta irrisoria se la corrente che scorre nel diodo risulta inferiore a 1 mA; tale caduta però sale a 1 volt con correnti di circa 5 mA e a 2 volt con 15 mA.

Questo tratto di curva sta ad indicare che anche quando la tensione anodo-catodo è positiva, finché la stessa non supera un certo valore che possiamo facilmente calcolarci, il diodo non conduce, oppure, in altre parole, che un diodo quando è attraversato dalla corrente non si comporta mai come un perfetto cortocircuito bensì introduce una piccola caduta di tensione.

È proprio l'entità di questa caduta di tensione, nonché la pendenza della curva, che ci permette di stabilire, come vedremo, se un diodo è al silicio oppure al germanio.

Se infatti trattasi di un silicio, come nel nostro caso, il tratto di curva orizzontale compreso fra il punto zero e il tratto in salita è lungo circa 3/5 di quadretto (vedi fig. 4) e poiché ad ogni quadretto orizzontale corrisponde una tensione di 1 volt,

possiamo affermare che la caduta di tensione introdotta dal diodo per una corrente inferiore ad 1 milliampère è pari a circa 0,6-0,7 volt.

Se invece andiamo ad esaminare un diodo al germanio, sullo schermo comparirà una curva simile a quella di fig. 5, cioè ancora una L sdraiata con la punta verso l'alto però è immediato notare come in questa curva il tratto in salita sia molto meno verticale e parta molto più vicino al punto zero che non nel caso precedente.

La caduta di tensione introdotta da un diodo al germanio per correnti inferiori a 1 milliampère si mantiene infatti, come potrete rilevare dalla lunghezza del tratto orizzontale a destra del punto zero, sull'ordine di 0,3 volt.

Cosa significa inoltre il fatto che la caratteristica di un diodo al germanio abbia una penden-

za molto più accentuata rispetto a quella di un diodo al silicio?

Significa che la caduta di tensione cui abbiamo appena accennato non è costante per qualsiasi corrente bensì dipende fortemente da quest'ultima.

Riferendoci infatti alla curva di fig. 7, noteremo immediatamente che se la corrente che attraversa il diodo risulta di 5 milliampère, la caduta di tensione risulta pari a circa 1 volt; se invece la corrente risulta di 15 milliampère, tale caduta rasenta i 2 volt.

Al contrario, se il diodo è un silicio (vedi fig. 6), con una corrente di 5 mA si ha una caduta di circa 0,7 volt e con una corrente di 15 mA si ha una caduta di circa 1 volt.

Questo significa che la caduta di tensione introdotta da un diodo al silicio è sì più alta rispetto a quella introdotta da un diodo al germanio quando si tratta di deboli correnti, però questa caduta si mantiene abbastanza costante all'aumentare della corrente, cosa che invece non avviene per un diodo al germanio.

LA TENSIONE MASSIMA DI LAVORO

Un'altra prova molto interessante che si può effettuare su un diodo con il nostro tracciacurve è quella di misurarne la tensione massima di lavoro, cioè la più alta tensione inversa che il diodo può sopportare prima che la giunzione si rompa.

In tal modo noi potremo stabilire se il diodo è un raddrizzatore ed in tal caso dovremo rilevare una tensione superiore ai 150 volt, oppure se è un rivelatore. Ricordiamo tuttavia che non è possibile, col nostro strumento, evidenziare tensioni di rottura superiori ai 220 volt, in quanto la tensione massima alternata disponibile al suo interno è di 160 volt efficaci.

Per effettuare questa prova dovremo innanzitutto collegare il catodo del diodo alla boccia E del tracciacurve e l'anodo alla boccia C.

Sposteremo poi:

il deviatore TRACC./CALIBR. in posizione TRACC.;

il deviatore TRACC./V. MAX in posizione V. MAX.;

il deviatore X.DIVIS. in posizione 20 V.;

il deviatore LOW POWER/HIGH POWER in posizione LOW;

il deviatore ON BASE/OFF BASE in posizione ON.

Così facendo sullo schermo dell'oscilloscopio comparirà una curva simile a quella di fig. 8,

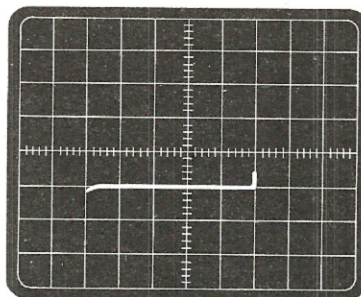


Fig. 8 Come spiegato nell'articolo, è possibile con il tracciacurve determinare la tensione di «rottura» di un diodo. Riferendoci alla curva di questa foto, sapendo che un quadretto in orizzontale equivale a 20 volt, potremo affermare che il diodo è da 100 volt.

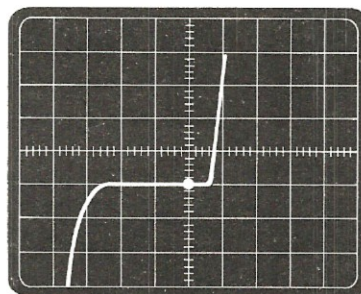


Fig. 9 I diodi zener, a differenza dei diodi al germanio ed al silicio, ci faranno apparire sullo schermo dell'oscilloscopio una figura con due tratti verticali agli estremi.

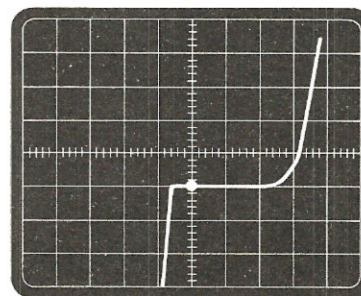


Fig. 10 Se inseriremo sulle bocce del tracciacurve il diodo zener in senso opposto a quella consigliato in fig. 1, sullo schermo dell'oscilloscopio apparirà una figura rovesciata rispetto a quella presentata in fig. 9.

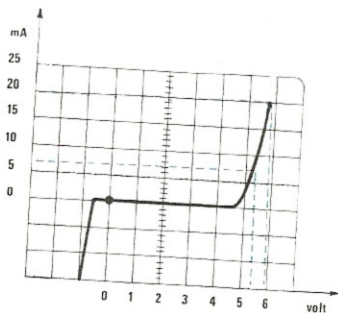


Fig. 11 Meno risulta ripido il tratto di linea verticale a destra del « punto zero », meno stabile risulta la tensione di zener. In questo esempio si può notare che facendo scorrere nel diodo 5 mA si ha una stabilizzazione a 5,1 volt, ma questa raggiungerebbe i 6 volt se la corrente aumentasse a circa 20 mA.

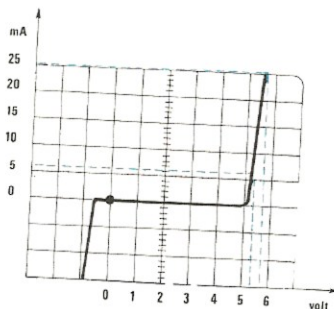


Fig. 12 Questo diodo avendo la linea verticale molto più ripida del precedente (fig. 11) ci conferma che facendo scorrere attraverso ad esso 5 mA, stabilizza la tensione a 5,1 volt, ma anche se aumentassimo la corrente a circa 25 mA, le variazioni massime risulterebbero di soli 0,2 volt (cioè 5,4 volt).

cioè una linea orizzontale con un breve tratto verticale ad un'estremità.

È proprio la lunghezza di questa linea che ci fornisce la massima tensione di lavoro del diodo infatti poiché ad ogni quadretto orizzontale corrispondono 20 volt, essendo la linea di fig. 8 lunga 5 quadretti, significa che il diodo che stiamo esaminando può sopportare una tensione massima di:

$$5 \times 20 = 100 \text{ volt}$$

ovvero che il nostro diodo può raddrizzare solo tensioni più basse di 100 volt.

Se invece prendessimo un altro diodo ed applicandolo sempre nel solito modo alle bocchette del tracciacurve sullo schermo comparisse una curva che pur agendo sui comandi di spostamento orizzontale dell'oscilloscopio non si riesce in alcun modo a far rientrare completamente entro lo schermo, questo significa, come abbiamo già annunciato in precedenza, che la massima tensione di lavoro del diodo è superiore ai 220 volt massimi di cui dispone il tracciacurve, cioè ci troviamo di fronte ad un diodo raddrizzatore vero e proprio.

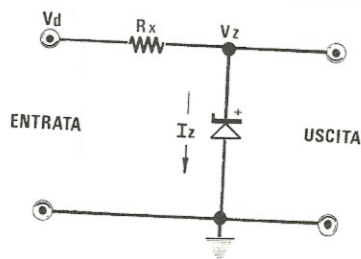


Fig. 13 Calcolare il valore della resistenza RX da porre in serie il diodo zener senza tener conto della corrente assorbita dal « carico » porterà sempre ad un errore, in quanto collegando il carico, la corrente che attraversa lo zener automaticamente si riduce.

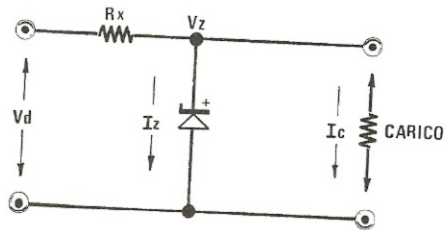


Fig. 14 Come spiegato nell'articolo, per far scorrere attraverso il diodo zener la corrente più idonea per la miglior stabilizzazione, è necessario conoscere quanti milliampere assorbirà il carico che dovremo stabilizzare.

PROVE SUGLI ZENER

Archiviato l'argomento diodi, passiamo adesso a considerare gli zener per vedere quali sono le loro caratteristiche essenziali.

Prendiamone ad esempio uno qualsiasi ed applichiamo i terminali anodo e catodo alle boccole E-C del tracciacurve; dopo aver posizionato i vari comandi di quest'ultimo e dell'oscilloscopio come indicato all'inizio di questo articolo.

Immediatamente il tracciacurve ci dirà quale dei due terminali è l'anodo e quale il catodo, infatti se il catodo è applicato alla boccola E come indicato dal disegno sulla mascherina, sullo schermo comparirà la curva di fig. 9, cioè una specie di Z sdraiata con il tratto in discesa a sinistra molto più distante dal PUNTO ZERO che non il corrispondente tratto in salita a destra.

Viceversa se il catodo è applicato alla boccola C, sarà più distante dal PUNTO ZERO il tratto in salita sulla destra (vedi fig. 10).

Analizzando la caratteristica dello zener, noteremo immediatamente che esso può condurre sia se la tensione positiva è applicata all'anodo sia se è applicata al catodo: la caduta che esso introduce nei due casi è però notevolmente diversa.

Quando applichiamo tensione positiva all'anodo infatti, lo zener si comporta come un normalissimo diodo al silicio ed introduce una caduta di tensione pari a circa 0,7 volt.

Quando invece applichiamo tensione positiva al catodo, finché questa non supera un certo valore detto « tensione di zener » il diodo si comporta come un circuito aperto mentre si trasforma praticamente in un cortocircuito al di sopra di detto valore.

MISURA DELLA TENSIONE DI ZENER

Quasi tutti sono convinti che se sull'involucro di uno zener c'è scritto ad esempio 5,1 volt, questi inseriti in qualsiasi tipo di circuito debba necessariamente introdurre una caduta di tensione pari a 5,1 volt.

Se invece osservate attentamente la curva caratteristica di fig. 11 ottenuta appunto con uno zener da 5,1 volt, noterete immediatamente che questa affermazione è completamente sbagliata.

Infatti l'unico punto della curva caratteristica corrispondente ad una tensione di 5,1 volt (distante cioè 5,1 quadretti in orizzontale dal PUNTO ZERO) è il punto in cui si ha una corren-

te di circa 7 milliampère (infatti ogni quadretto in verticale corrisponde a 5 milliampère).

In altre parole una tensione di 5,1 volt, con questo zener, la si ottiene solo se lo si fa attraversare da una corrente catodo-anodo pari a 7 milliampère. Supponendo invece che detta corrente risulti di 20 milliampère, la tensione di zener sarà di 5,8 volt.

Questo significa che se non si dispone di un tracciacurve che ne evidenzia la curva caratteristica e che permetta quindi di calcolare i valori esatti delle resistenze da porre in serie allo zener per limitare opportunamente la corrente, non si riuscirà mai ad ottenere dallo zener stesso la caduta voluta a meno che non si decida di procedere sperimentalmente con diversi valori di resistenza.

Il metodo da seguire per il calcolo della resistenza è il seguente: riferendoci sempre alla fig. 11 supponiamo innanzitutto che lo zener alimenti nessun carico, come vedesi ad esempio in fig. 13 dove:

V_d la tensione disponibile;

V_z la tensione che vogliamo ottenere sullo zener;

R_x la resistenza incognita da calcolare;

I_z la corrente che dobbiamo far scorrere sullo zener;

Nota la tensione V_d e la corrente I_z che ci viene fornita dal tracciacurve, la formula che ci permette di calcolare la R_x è estremamente semplice e cioè:

$$R_x = 1.000 \times (V_d - V_z) : I_z$$

dove la resistenza R_x è espressa in **ohm**

le tensioni V_d e V_z in **volt**

e la corrente I_z in **milliampère**

Supponendo ad esempio che la tensione disponibile V_d risulti di 12 volt, che si voglia ottenere una tensione stabilizzata dallo zener a V_z = 5,8 volt e che il tracciacurve ci abbia permesso di rilevare che è possibile ottenere questo solo se sullo zener scorre una corrente I_z = 20 milliampère, sostituendo questi valori nella formula precedentemente indicata, si avrà:

$$R_x = 1.000 \times (12 - 5,8) : 20 = 310$$

che potremo arrotondare al più prossimo valore commerciale, cioè 330 ohm.

L'esempio appena riportato ha comunque più carattere teorico che pratico in quanto nel 99% dei casi lo zener alimenta un carico (vedi fig. 14) e di conseguenza nella formula precedente bisogna tener conto anche della corrente assorbita da questo carico.

Tale formula si trasformerà quindi nella seguente:

$$R_x = 1.000 \times (V_d - V_z) : (I_z + I_c)$$

dove I_c è la corrente assorbita dal carico (cioè quella assorbita dai transistor alimentati dalla tensione che il diodo zener deve stabilizzare e che potremo misurare con un tester alimentando il carico stesso con una tensione pari a quella dello zener) espressa ancora in milliampère.

Tanto per fare un esempio supponiamo di voler ancora ottenere una tensione di zener di 5,8 volt, alimentando il tutto con una $V_d = 12$ volt e sapendo che l'assorbimento del carico risulta di 18 milliampère.

Avremo allora:

$$R_x = 1.000 \times (12 - 5,8) : (20 + 18) = 163 \text{ Ohm}$$

che potremo arrotondare a 150 ohm.

COME STABILIRE SE UNO ZENER È MIGLIORE DI UN ALTRO

Non tutti gli zener comunque sono così sensibili alla corrente che li attraversa come quello che abbiamo appena esaminato, anzi ve ne sono di quelli la cui curva caratteristica presenta una rampa in salita così ripida (vedi ad esempio la fig. 12) che anche per forti sbalzi di corrente la tensione si mantiene pressoché costante. Riferendoci infatti a questa fig. 12, noteremo che mentre con una corrente di 5 milliampère la tensione di zener vale 5,2 volt, con una corrente di 25 milliampère, cioè con una corrente 5 volte superiore a quella del primo punto, la tensione vale 5,4 cioè è superiore alla precedente di appena 0,2 volt.

Questa constatazione ci offre quindi un metodo per stabilire se uno zener è più affidabile dell'altro infatti è ovvio che inserendo il secondo zener in un circuito saremo più sicuri di ottenere la tensione desiderata che non nel primo caso in quanto nel primo caso al variare della corrente si possono ottenere variazioni di tensione piuttosto elevate mentre nel secondo caso questo non avviene.

Il modo migliore per stabilire col nostro traccia-curve se uno zener è stabile oppure no è comunque quello di spostare il deviatore LOW POWER/HIGH POWER dalla posizione LOW alla posizione HIGH: se così facendo il tratto in salita si sposta molto verso destra significa che la tensione di zener dipende moltissimo dalla corrente, quindi che lo zener stesso non è molto stabile.

Se invece lo spostamento verso destra è quasi

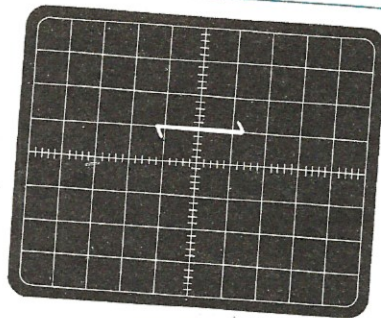


Fig. 15 Un diodo DIAC, a differenza di qualsiasi altro diodo, ci presenta sull'oscilloscopio una linea orizzontale, alle cui estremità sono presenti due cortissime linee oblique, come vedesi nella foto.

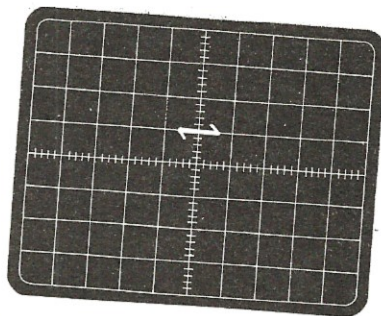


Fig. 16 Se il diodo diac sotto controllo ci fa apparire sullo schermo dell'oscilloscopio una linea orizzontale non più lunga di un centimetro, noi potremo come indicato qui sotto ampliarla di circa 4 volte.

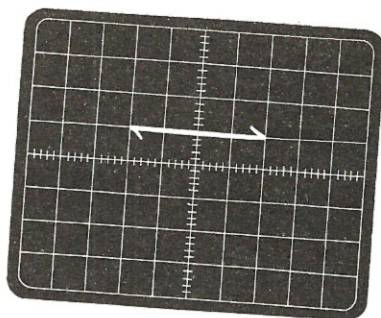


Fig. 17 Spostando il deviatore da « 20 volt X divis » su quello « 5 volt X divis » qualsiasi traccia orizzontale verrà ampliata di ben 4 volte, questo perché nel primo caso ogni quadretto orizzontale corrisponde ad una tensione di 20 volt, nel secondo caso a soli 5 volt.

impercettibile significa che lo zener presenta una buona stabilità.

Si può poi provare a riscaldare lo zener con la punta del saldatore ed anche in questo caso se la curva sullo schermo si modifica parecchio significa che lo zener ha una scarsa stabilità termica, se invece la curva rimane pressoché inalterata, significa che lo zener ha una buona stabilità termica quindi anche scaldandosi mantiene inalterate le sue caratteristiche.

PROVE SUI DIAC

Dopo aver esaminato i diodi al silicio e al germanio e gli zener, passiamo adesso come ultima prova a visualizzare la caratteristica di un diac. Questo componente, come tutti saprete, viene normalmente utilizzato per eccitare il gate di un triac in quanto, se sottoposto ad una tensione alternata di ampiezza sufficiente, permette di tagliare sia la semionda positiva che quella negativa al livello desiderato trasformando quindi una sinusoide in una specie di onda quadra.

Per visualizzare la caratteristica di un diac dovremo innanzitutto posizionare i comandi del tracciaturva come segue:

deviatore TRACC./CALIBR. in posizione TRACC.;
deviatore TRACC./V. MAX. in posizione V. MAX.;
deviatore X DIVIS. in posizione 20 Volt;

altri comandi in posizione qualsiasi.

Potremo quindi applicare i terminali del nostro diac indifferentemente alle boccole E-C del tracciaturva: così facendo sullo schermo dell'oscilloscopio comparirà una curva simile a quella di fig. 15, cioè una specie di Z sdraiata lunga nel nostro caso 2,5 cm.

Questa curva ci permette di calcolare l'ampiezza del segnale alternato che può essere applicato al diac senza che questo intervenga operando dei tagli.

Infatti ricordando che con i deviatori sistemati nelle posizioni attuali ad ogni cm. in orizzontale corrispondono 20 volt, possiamo affermare che finché il segnale si mantiene inferiore ai

20 x 2,5 = 50 volt picco-picco

il semiconduttore non agisce da diodo diac.

Se invece tale segnale ha un'ampiezza superiore ai 50 volt picco-picco, è ovvio che l'eccedenza verrà « tagliata » dal diac, ottenendo quindi un'onda sinusoidale squadrata alle estremità, cioè una specie di onda quadra.

Non tutti i diac però intervengono allo stesso

livello di tensione infatti, come vedesi in fig. 16, il diac in esame fa apparire una curva molto più corta (lunga un solo quadretto).

In questo caso, spostando il deviatore X-DIVIS. sulla posizione 5 Volt (cioè facendo corrispondere ad ogni quadretto orizzontale 5 volt anziché 20), la nostra curva si trasformerà in quella di fig. 17 che rispetto alla precedente è lunga quattro volte di più e presenta i tratti verticali più obliqui.

Misurando la lunghezza di questa curva possiamo determinare il valore di tensione a cui il diac innesca e nel nostro caso avremo:

$$3,8 \times 5 = 19 \text{ volt}$$

cioè quest'ultimo diac richiede una tensione di ampiezza inferiore per « squadrare » la sinusoide.

CONCLUSIONE

Chi ha seguito attentamente questo articolo avrà capito che il nostro tracciaturva consente di individuare facilmente l'identità di qualsiasi diodo sconosciuto e precisamente:

DIODI AL GERMANIO: si riconoscono per avere il tratto in salita della loro caratteristica che parte vicinissimo al punto ZERO e sale con una pendenza non trascurabile (vedi fig. 5)

DIODI AL SILICIO: si differenziano da quelli al germanio per avere il tratto in salita più ripido e che parte un po' più distante dal punto ZERO (vedi fig. 4).

DIODI ZENER: si riconoscono dai precedenti poiché la loro curva, oltre a un tratto in salita, presenta anche un tratto in discesa corrispondente alla tensione di zener (vedi fig. 9).

DIODI DIAC: sono caratterizzati dal fatto che se ne può evidenziare la caratteristica solo col tracciaturva in posizione V.MAX ed in tal caso sullo schermo compare una retta con due piccoli uncini agli estremi: uno rivolto verso l'alto e uno verso il basso (vedi fig. 15).

Perciò quando vi capiterà tra le mani un diodo avente una sigla sconosciuta o addirittura illeggibile perché cancellata dall'usura del tempo, sarà per voi uno scherzo affermare, dopo averlo applicato alle boccole del tracciaturva, che esso è un germanio, un silicio, un diodo zener da 5,6 volt oppure un diac.

Non solo ma dovendo sostituire in un circuito uno zener con un altro avente caratteristiche leggermente diverse saprete come comportarvi in proposito.

ERRATA CORRIGE e...

Anche se qualche lettore ritrovando sulla rivista queste pagine borbottierà come al solito: *ma costoro non riescono proprio a far nulla senza che ci scappi un errore!*

noi rispondiamo in anticipo che chi sbaglia in questo caso è proprio chi esprime tale giudizio.

Un errata corrige infatti (e questo non dobbiamo ignorarlo) si rende necessario solo ed esclusivamente perché il progetto pubblicato è di tale importanza per il lettore che questi si sofferma a leggere l'articolo con maggior attenzione oppure (caso più frequente) che durante il montaggio rileva per forza maggiore le eventuali discordanze che potrebbero esistere fra lo schema elettrico e lo schema pratico. Siamo infatti più che certi che nessuno di coloro ai quali non ha interessato ad esempio il progetto del Convertitore CB/OM apparso sul n. 47, pur avendo letto l'articolo, avrà rilevato che nella « lista componenti » il condensatore C7 viene indicato da 27 pF mentre nell'articolo si parla di un condensatore C7 da 8,2 pF e così pure nessuno di quelli che non erano interessati al Sintonizzatore FM (riv. 48) si sarà accorto che nello schema elettrico di quest'ultimo esistono due R1.

Quelli invece che hanno montato questi due progetti, controllando attentamente uno per uno i vari valori, hanno scoperto immediatamente queste due sviste e ce le hanno fatte notare.

In questi casi, quando qualcuno ci chiede una delucidazione, noi potremmo come fanno altri rispondere privatamente con una lettera ed in tal modo dimostreremmo che **non sbagliamo mai** forti anche del fatto che non vedendo comparire l'errata corrige chi non realizza questi progetti non potrebbe mai rilevare le incongruenze.

A questo punto però vogliamo porvi una domanda:

= secondo voi è più giusto e più corretto, una volta scoperto l'errore, renderlo di dominio pubblico, oppure far finta di ignorarlo per dimostrare ai lettori di essere infallibili?

A noi sembra più corretta la prima soluzione, anche se non condivisa dalla totalità del nostro pubblico.

Inutile poi che ci si venga a dire che sulle altre riviste non compare mai un'errata corrige: noi possiamo affermare con cognizione di causa che gli errori esistono ugualmente, solo che nessuno è in grado di notarli per i motivi sopraccitati, e se qualcuno ha dei dubbi in proposito non deve far altro che seguire il nostro consiglio: provi a realizzare uno solo di quei progetti che all'apparenza sembrano perfetti, poi... esprima il suo giudizio in proposito.

È altresì comprensibile che qualcuno si chieda come mai avvengono tutti questi errori quando noi stessi, nei nostri articoli, non ci stanchiamo mai di ripetere che ogni progetto, prima di essere pubblicato, viene provato e riprovato nei nostri laboratori. Sembra assurdo ma è proprio questa una delle cause principali d'errore. Se infatti noi presentassimo esclusivamente degli sche-



CONSIGLI UTILI

mi **teorici**, avremmo sì meno errori sulla rivista, però le probabilità di ottenere alla fine un circuito funzionante si ridurrebbero a « zero » in quanto, ben si sa, la teoria è una cosa importante ma senza la pratica non risolve nulla.

Noi invece, anche se partiamo sempre da uno schema elettrico progettato in via teorica a tavolino, una copia di detto schema passa al laboratorio per la realizzazione pratica ed una copia alla « redazione » per la preparazione del cosiddetto « brogliaccio », cioè una prima bozza dell'articolo basata esclusivamente sui valori ricavati in via teorica.

Una volta che il progetto è stato montato ed ha subito i vari collaudi, il laboratorio passa alla redazione le caratteristiche tecniche salienti del medesimo, ne elenca i punti critici, indica come si procede alla taratura ecc. in modo che si possa correggere il « brogliaccio » e dare una stesura definitiva all'articolo. Assieme ai dati tecnici, la redazione riceve anche il prototipo in modo da poter controllare direttamente su di esso quali valori sono stati cambiati rispetto allo schema originario.

Per ridurre gli errori ai minimi termini infatti, le liste componenti vengono redatte leggendo esclusivamente i valori dei componenti inseriti direttamente sul prototipo, in quanto l'esperienza ci ha insegnato che non ci si può fidare troppo nemmeno dei tecnici i quali cambiando una resistenza a volte si ricordano di segnare nell'apposito foglio il nuovo valore, ma a volte, troppo intenti a curare il funzionamento, si dimenticano di trascrivere la variazione eseguita, creandoci non pochi grattacapi.

Controllando però i valori dei componenti sul prototipo, può capitare (e sarà certamente capitato anche a voi), di scambiare una striscia **rossa** su una resistenza per una **marrone** e viceversa, così come può capitare di non interpretare esattamente il valore di un condensatore che utiliz-

za un codice fuori standard (vedi ad esempio i condensatori di AF per il TX21); in altre parole, anche mettendoci tutta la buona volontà possibile, il redattore può lui stesso introdurre un errore.

Proprio per salvaguardarci da questa eventualità, abbiamo disponibile un revisionatore il cui compito specifico è quello di controllare schema elettrico — note tecniche — prototipo e articolo prima di affidare quest'ultimo alla tipografia.

Quando l'articolo viene composto però il linotipista battendo a macchina, può scrivere ad esempio 1800 hm anziché 180 Ohm (cioè porre la O di Ohm accanto allo 0 del 180) ed in tal caso il correttore di bozze, ritenendo che il linotipista abbia commesso l'errore di scrivere hm anziché Ohm, può aggiungere a cuor leggero una O davanti a hm trasformando automaticamente 180 ohm in 1.800 ohm e a questo punto se il nostro progetto fosse uno schema teorico che nessuno mai realizzerà, anche se in luogo di 180 ohm apparisse 2.200 o 47.000 ohm chi se ne accorgerebbe? Poiché al contrario ogni nostro progetto subisce l'esame critico di centinaia di realizzatori più o meno esperti i quali sanno benissimo che alla fine il progetto stesso deve funzionare, è ovvio che un errore di questo genere (che ripetiamo su uno schema teorico non avrebbe avuto alcuna importanza) non può sfuggire. Proprio per questo, riteniamo sia il nostro dovere renderlo di dominio pubblico il più presto possibile in modo che almeno chi deve ancora terminare il montaggio o chi si accingerà in futuro ad eseguirlo non abbia intoppi al suo lavoro a causa di una simile banalità.

Del resto non siamo i soli a cui può sfuggire un errore, dato che anche a Cape Kennedy dove esistono tecnici ben superiori a noi, pur provando e riprovando a terra per mesi e mesi una capsula spaziale, solo quando questa è nello spazio scoprono sempre che esiste un piccolo errore il quale a volte può compromettere la vita degli astronauti. Per fortuna i nostri errori sono più modesti e non certo così importanti da rischiare la vostra vita; la nostra forse si perché siamo convinti che se qualche lettore ci avesse a portata di mano nel momento in cui scopre un errore, un saldatore ben caldo infilato in un occhio potremmo, anche per « errore », veramente trovarcelo.

LX171 - CAPACIMETRO (Rivista n. 45/46)

Relativamente a questo progetto, ci sono stati segnalati due errori:

- 1) Nella lista componenti a pag. 280 si legge:
C8 = 47 pF ceramico a disco

Tale condensatore deve invece risultare da 470 pF sempre ceramico a disco.

- 2) Sono state invertite le sigle dei trimmer nelle due tabelle inserite nel paragrafo **TARATURA** a pag. 287. Per eseguire una perfetta taratura dello strumento dovrete perciò modificare dette tabelle come segue:

1ª TABELLA			
Portata	Posizione di S1	Posizione di S2	Trimmer
50 mF	1	A	R1
5 mF	2	A	R3
500.000 pF	3	A	R5
50.000 pF	4	A	R7
5.000 pF	1	C	R9
500 pF	2	C	R11
50 pF	3	C	R13
5 pF	4	C	R15

2ª TABELLA			
Portata	Posizione di S1	Posizione di S2	Trimmer
100 mF	1	B	R1
10 mF	2	B	R3
1 mF	3	B	R5
100.000 pF	4	B	R7
10.000 pF	1	D	R9
1.000 pF	2	D	R11
100 pF	3	D	R13
10 pF	4	D	R15

D'altra parte era ovvio che non si poteva ad esempio pensare di tarare la portata 50 mF f.s. agendo sul trimmer R9 infatti se andiamo a controllare lo schema elettrico di pag. 280 noteremo che su questa portata, cioè con S1 in posizione 1 e S2 in posizione A l'unico trimmer collegato al positivo dello strumento è R1, quindi in questo caso meriterebbe una bella tiratina d'orecchie sia chi ha scritto l'articolo sia chi l'ha corretto.

LX134 - ANTIFURTO PER CASA (Rivista n. 45/46)

Nella lista componenti a pag. 253 sono stati scambiati fra di loro i valori delle resistenze R33 ed R36.

La resistenza R33 infatti deve risultare da 56.000 ohm mentre la R36 deve risultare da 6.800 ohm.

RX21 - RICEVITORE (Rivista n. 45/46)

A pag. 271, nel paragrafo denominato PER EVITARVI INSUCCESSI, sottotitolo « Il ricevitore sente le Onde Medie », verso la fine si legge:
— avete utilizzato per R5 una resistenza di valore troppo basso (ad esempio 180 ohm invece di 1.800 come da noi consigliato).

Se invece andiamo a leggere la lista componenti di pag. 264 troviamo R5 = 820 ohm, quindi c'è una incongruenza fra i due valori.

In realtà il valore esatto di R5 è quello riportato nella lista componenti, cioè 820 ohm.

Sempre relativamente a questo ricevitore dobbiamo poi fare una precisazione e cioè che nel kit che noi vi spediamo è compreso **uno solo dei cinque quarzi** e non nessuno oppure cinque come molti credono.

LX190 - CONVERTITORE CB/OM (Rivista n. 47)

In questo progetto non esistono errori tuttavia dobbiamo far presente un piccolo particolare che ci ha costretti a rispondere a molti lettori. Nello schema elettrico di fig. 2 a pag. 441, sul piedino 13 dell'integrato IC1, trovasi indicata una tensione di 14,5 volt, cioè una tensione addirittura superiore a quella di alimentazione: il valore esatto di tensione che si deve rilevare in questo punto è invece di 1,45 volt. Sempre relativamente a questo progetto dobbiamo poi ricordare che il valore esatto di capacità del condensatore C7 è 27 pF, come indicato nella lista componenti di pag. 441, e non 8,2 pF come inavvertitamente è stato scritto nel corso dell'articolo a pag. 442 e 444.

In pratica infatti, utilizzando un condensatore da 8,2 pF si sintonizza la MF al di sopra dei 2.000 KHz.

LX183 - PROTEZIONE PER CASSE (Rivista n. 47)

Taluni lettori ci hanno spedito il loro montaggio dicendo che questo non funzionava e controllando i transistor TR1 e TR2 ci siamo accorti che erano stati utilizzati degli equivalenti i quali avevano i terminali collettore ed emettitore disposti in modo diverso da come richiede lo schema (in pratica presentavano il collettore al posto dell'emettitore e viceversa).

Quindi se utilizzate un equivalente del PN2484 fate molta attenzione a non incorrere in questo errore altrimenti il circuito funzionerà in maniera molto irregolare.

A qualche lettore abbiamo pure consigliato di aumentare la capacità del condensatore C4 portandola dagli attuali 22 mF a 47 mF ma questo è valido solo se si sostituiscono i transistor da noi consigliati.

LX193 - SINTONIZZATORE FM (Rivista n. 48)

Nello schema elettrico di pag. 500 non è venuto stampato, per un difetto di cliché, un numero su

una resistenza dello schema elettrico, infatti noi troviamo due resistenze indicate con la sigla R1: la prima in alto a sinistra collegata ai diodi vari-cap DV1 e DV2 e la seconda al centro collegata fra i piedini 1 e 3 dell'integrato IC2.

In realtà però questa seconda resistenza non è la R1 ma è la R13 come potevasi facilmente dedurre spuntando una per una tutte le rimanenti sigle e considerando che la nostra numerazione segue sempre un ordine progressivo.

Sempre a proposito del sintonizzatore, a pag. 507, nel sottotitolo « Bobina L3/L4 » non è indicato il diametro del filo costituente la bobina L3: questo filo deve essere smaltato ed avere un diametro di mm. 05, - 0,6. Se qualcuno, pur agendo sul nucleo di questa bobina, non riuscirà a capire la gamma, soprattutto nelle frequenze più basse, potrà aumentare da 3 a 4 il numero di spire sia di L3 che di L4.

Infine c'è da fare una piccola precisazione a proposito del filtro ceramico FC1: di questi filtri infatti ne esistono in commercio diversi tipi e non tutti presentano sul loro involucro il punto colorato cui noi facciamo riferimento nella fig. 5 a pag. 505, quindi individuarne i terminali può diventare problematico.

Quando non c'è il punto però, sull'involucro è sempre riportata una scritta (ad esempio il nome della Casa costruttrice oppure un numero): orbene guardando questa scritta di fronte, noi avremo sulla destra il piedino 1, al centro il piedino 2 e sulla sinistra il piedino 3.

LX184 - AMPLIFICATORE 80 WATT (Rivista n. 48)

A pag. 540 in alto a sinistra si legge:

« Per ottenere queste condizioni è sufficiente modificare il valore della resistenza R2 da 120 ohm, posta in serie al condensatore elettrolitico C1 ».

In realtà però se si va a controllare nella lista componenti di pag. 535 si scopre che la resistenza R2 non è da 120 ohm, bensì da 220.000 ohm e che invece risulta da 120 ohm la resistenza R3.

La frase precedente va quindi modificata come segue:

« Per ottenere queste condizioni è sufficiente modificare il valore della resistenza R3 da 120 ohm, posta in serie al condensatore elettrolitico C3 ».

Cioè in pratica la resistenza su cui si deve agire è la R3 non la R2.

Nella lista componenti di pag. 535 troverete inoltre scritto: TR8 = trans. npn tipo BD140. Questo transistor è invece un pnp come appare evidente dallo schema elettrico di fig. 1.

IMPORTANTE

È in preparazione e apparirà sui prossimi numeri, un perfetto **TRASMETTITORE** in FM gamma 80-108 MHz, per stazioni private a un prezzo modico, con caratteristiche corrispondenti a quelle richieste dal **MINISTERO PP.TT.**